### INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

#### CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T			50X1-HUM
USSR	REPORT	,	
	DATE DISTR.	7 June 1961	
Electronic Equipment	NO. PAGES	2	
	REFERENCES	RD	
			50X1-HUM
			50X1-HUM
	ISAL OF CONTEN	IT IS TENTATIVE.	
SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRA	ISAL OF CONTEN	IT IS TENTATIVE.	
		ritime electronic	
]	USSR  Manuals and Brochures for Soviet Maritime Electronic Equipment  SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRA	USSR REPORT  Manuals and Brochures for Soviet Maritime DATE DISTR.  Electronic Equipment  NO. PAGES  REFERENCES  SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTEN	USSR  Manuals and Brochures for Soviet Maritime DATE DISTR. 7 June 1961 Electronic Equipment  NO. PAGES 2 REFERENCES RD  SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

- a. Opisaniye i Instruktsiya Sudovogo Radioperedatchika Srednikh Voln Tipa
  "Blesna" (Description and Instructions for the Medium-Wave Maritime
  Radiotransmitter, Type "Blesna"), 36 pages, including block diagrams, in
  Russian, no date.
- b. Unifitsirovannaya Apparatura Sudovoy Gromkogovoryashchey Svyazi "Berezka" (Unified Apparatus for the Maritime Intercommunications System "Berezka"), 13 pages, most of which are block diagrams, but including a short description of the technical characteristics, in Russian, no date.
- c. Radiostantsiya Tipa U-2: Kratkoye Opisaniye i Instruktsiya k Polzovaniyu (Radiotelephone Type U-2: Short Description and Instructions for Operating), approximately 60 pages, including block diagrams, in Russian, prepared by the Ministry of Radiotechnical Industry, USSR, 1956.
- d. Opisaniye Avariynogo Sudovogo Priyemnika Tipa PAS-2 (Description of Maritime Emergency Receiver, Type PAS-2), 15 pages, including block diagrams, in Russian, prepared by the Ministry of Maritime Fleet, USSR, Experimental Plant TsPKB-4, 1959.
- e. Instruktsiya po Ukhodu za Shchelochnymi Kadmiyevo-nikelevymi Akkumulyatorami (Instructions for Handling Caustic Cadmium-Nickel Storage Batteries), approximately 23 pages, in Russian, 1948.
- f. Opisaniye Avtomaticheskogo Podatchika Signalov Trevogi i Bedstviya Tipa

  APSTB-2 (Description of Automatic Delivery of Alarm and Distress Signals,

  Type APSTB-2), approximately 16 pages, in Russian, prepared by the Ministry
  of the Maritime Fleet, Experimental Plant TsPKB-4, 1959. (See also
  paragraph 1.k, below.)

							S-E-C-I	R-E-T					. Y
											50	X1-HUN	1)
STATE	x	ARMY	x	NAVY	x	AIR	X NSA	x	FBI	NIC	x	OCR	<b>x</b>
								ORR/	EV x	SAC x			
(Note: Wa	shingto	n distributio	n indica	ted by "X";	Field di	stribution b	y "#".)						

	S-E-C-R-E-T
	50X1-HUM
	-2-
g.	Agregaty Serii ALA: Tekhicheskoye Opisaniye i Instruktsiya po Ekspluatatsii, No. 02-59 (Units in the Series "ALA": Technical Description and Instructions for Operation, No. 02-59), approximately 80 pages, including block diagrams, in Russian, prepared by the Prokopyevsk Plant "Elektromashina", Sovnarkhoz of the Kemerovo Economic Administrative Rayon, 1959. (ALA units are control and safety devices for transforming three-phase, 50-cycle AC of 127,220, and 380 volts to one-phase, 427-cycle AC of 115 or 230 volts.)
h	Komandno-veshchatelnaya Ustanovka: KVU-100, KVU-50, KVU-15 (Command-Broadcasting
	Installation, Types KVU-100, KVU-50, and KVU-15), 20 pages, in Russian and English, prepared by Sudoimport, Moscow, no date, containing a general description of the installations, including their main units, electrical characteristics, and principles of operation.
1.	Sudovoy Srednevolnovyy Radioperedatchik "Blesna-SV i Blesna KV" (Ship Radio-
	transmitters "Blesna SV and Blesna KV"), 2 pages, in Russian and English, prepared by Sudoimport, Moscow, no date, containing a general description of the medium-wave transmitter "Blesna SV" and the short-wave transmitter "Blesna KV".
<b>i</b> .	Radiolokatsionnaya Stantsiya "Don" (Radar Equipment "Don"), 11 pages, in
J •	Russian and English, prepared by Sudoimport, Moscow, no date, containing a general description of the apparatus.
k.	Avtomaticheskiye Podatchiki Signalov Trevogi i Bedstviya APSTB-1 i APSTB-2 (Automatic Delivery of Alarm and Distress Signals APSTB-1 and APSTB-2), 7 pages, in Russian and English, prepared by Sudoimport, Moscow, no date, containing a general description of the two devices. The attachment listed in paragraph 1.f above contains a much more technical description of the APSTB-2.
L.	Avtomaticheskiy Priyemnik Signalov Trevogi Tipa APM-54 (Automatic Receiver of Alarm Signals, Type APM-54), 6 pages, in Russian and English, prepared by Sudoimport, Moscow, no date, containing a general description of the receiver.
m.	
n.	Ekholoty (Echo Sounders), 19 pages, in Russian and English, prepared by Sudoimport, Moscow, no date, containing a general description of types NEL-5, NEL-5r, PEL-1, and REL-6.
0.	Opisaniye i Instruktsiya Sudovogo Radioperedatchika Korotkikh Voln Tipa "Blesna-KVM" (Description and Instructions for the Short-Wave Maritime Radiotransmitter, Type "Blesna KVM"), approximately 40 pages, including block diagrams, in Russian, no date.
p.	Vsevolnovyy Sudovoy Radiopriyemnik "Volna" (All-Wave Maritime Radioreceiver "Volna")  3 pages, in Russian and English, prepared by Sudoimport, Moscow, no date, containing a short, general description of the apparatus.  50X1-HUN

50X1-HUM

FOR OFFICIAL USE ONLY *ЧНИФИЦИРОВАННАЯ* ANNAPATYPA СУДОВОИ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ **SEPESKA** ana 7/∞ 12200 198 Tennoxod 11000 708

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FANT ACH

....

Данная комплектация уницици ованной аппературы сужбвой громко-говорящей связи и радиотрансляции типе "Березка" преднавначена для устансям на грузовом тентоходе 11.000 гда.

#### Схема обеспечивает:

- а) дуплеясную и циг чувярную громкоговогащую сеязь коммутеторов в умевой рубке, на верхнем мостике и не запасном посту управления румем с коммутеторами на баке, юте и в машинном отделении;
- б) тренсляцию передеч миро оведетельных радиостанций и гремми-
- в) передачу госпорячений и жоманд с коммутатогов в ружевой губке, на верхнём костике, на запасном посту управления ружем не дежурном помещении по транстяционным линиям.
- г) односторонное гроикоговорящую связь с другими судами и берегом из гулевой гучки, с ярыльев ходового мостика, с вегх-него мостика и с вапасного поста вправления рудем.

### Описание приборов

Описание прибрюв

1. Трансляционняя приставка III—1 состоит из 4-х работающих и одного резервного усилителей можность по 25 вт кадый, шку и одного резервного усилителей можность по 25 вт кадый, шку и одного резервного усилителей можность страния приставка поволяют принямия при натамия, панели переждочений и фонотаки. Приставка поволяют транслировать несколько разных програми по ответе транслационным принями, сдвожожность сватия вироковещательной передачи для подачи жомайды по любой линии.

Тиния "Оомходная" и Резервная" имеют возможность принудительного включения динемиков для отдети комманды независимо от положения регуатора громкосты.

Коммутетты в рулевой рубей и на верхнем мостике имеют преу мущество (сфрос передачи) помещения рулем и в дожурном помещении. Коммутатор на вапасном посту управления рулем имеет преимущество перед коммутатором в демурном помещении.

2. Приемник ПРК имеет пять поддивлавонов:

длинноволновыя — 0,165 + 0,4 мгт средноволновыя — 0,52 + 1,35 мгт коротковолновыя 1 - 6 + 12 мгт коротковолновыя 1 - 12 + 18 мгт коротковолновыя 1 - 12 + 14 мгт коротковолновыя 1 - 18 + 24 мгт коротковолновы 1 - 18 + 24 мгт коротковолновы 1 - 18 + 24 мгт коротковолновы 1 - 18 + 24 мгт

Чувствительность приемнике при 0.1 номинального выходного непряжения, частоте модуляции 400 гц. глубяне модуляция 60% и соотношении сигнала и сооттеренно вума 5:1 на длинноволновом диапраоне — не хуже 400 мкв и на вс коротковолновых диапевонах — не хуже 20 мкв.

Присыния ймеет две полосы пропускания:

жирокую : 10 МКТЦ увную : 6 + 7 КГЦ

Выходная мощность 0,5 вт.

3. Коммутатор на 10 линии (К-10 и К10В) имвет:

микдојонных усилитель, усилитель для местного динамика 10 ва 11 ключей для индивидуельного включения 10 линий и цирку ляра.

В денной схеме каждый коммутатор повволяет осудествлять громестворящую овазь с пятью постеми в отдаветь команды по четырем тран-сляционным линиям пристевки ПП-1.

421-152-78

Лист 2

4. Коммутаторы не 5 линимх (Ч-56) и не 3 линимх. (Ч-3 и КЗБ) дмест усичители и влючи вналогично коммутатору не 10 линий.

5. Все коммутаторы имеют местине микрофони (MT-1, MT-2 или MT-3) и динамики (FT-1 или FP-3). Коммутатор в рудевой рубке имеет, кроме того, водованищенные розетки ВР-3 для включения микрофовов на прильях мостика. Микрофоны в помещениях установлены на платех ПК, ми-профоны на открытой палубе — в ващитных ящиках — 33.

б. В селоне и красном уголке устеновлены говетки ВР-1 для выпо-чения широковене тельного микрофове МР-6.

- Пульт световой сигналивации ПСС-1 предназначен для подачи светового сигнала при вызрве коммутатора в мешинном отделении.
  - 8. Аппаратура электромегафона состоят на следующих приборов:

а) мегејона 50 вт (МГ-50) б) усилителя мощностью 50 вт (МУ) в) пульта управления мегафоном (ПУМ) с микрофоном МФ-1 и устройством , позволяющим осуществлять управление вращением мега-

Пульты управления метефоном установлены в рулевой рубке, на крыльях мостика, на верхием мостике и на запасном посту управления рулем.

<u>Untanas</u>

Аппаратура питеется от сети однофазного переменного това напряжением 127 или 230 вольт и потребляет следуждие мощности:

а) тренсляционной приставкой при передаче — 500 ва при покое — 100 ва при покое — 100 ва при покое при покое при покое при покое — 140 ва при покое при покое

Аппаратура системы "Беревка" за исключением плистевки III-1, . В не требует амоглизации. Пристевка ПТ-1 устанавливается на эмортизаторах, постывляемых заводом.


При огы управлегия, устенвытивеемые из открытых местех, должны иметь огезентовые чехлы для вериты от обмерения; коммутеторы и выправители, устенвыти веемые не открытой пелубе, должны быть по возмряности, ведищены от примого нагрева солнечными лучами.


FUR UPFICIAL USE ONL!


Лe6œ 2 Amar 27/9


66.

Таблицы весов и гобаритов аппаратуры		3,2,51 2,2,51	<u> </u>				421-152-78 Mucm3
	OGOSHOVEHUE	Bec		Jabapumu			
Haumeriobanue noubopob	npu60po6	6KZ	Bucara	UUPUNO	STUGUNO		חסטאפיסאטפ
Банстяционная пристовка 1008г сприемником и грамустройстван	TN-1	170	1800	480	438	1	
Гонмутотор на 10 нопровлений /водозоцищенный/	15-10	11,5	349	300	172	2	
тинитотор на 10 направлений /дрыгозоцищенный)	K-105	85	288	300	/72	1	אם כבסססת בספחהפאטק
TONHUMAMOD HA 5 HADOSBIEHUŪ / ÓDUSTOSAWUWEHHUŪ/	15-56	5,4	240	220	172	1	
Ганнитатор на 3 направления (водолошищенный).	M-3	7.6	25/	220	172	2	
Гоннитатор на 3 направления (брызгозащищенный)	17-35	5,6	238	220	172	1_	אם כאסטים באפיז הפרים .
Випранитель от питания поннитаторо : Вовозошишенный	B-1	83	237.	220	172	4 -	
Rundahutens and rumohud kohnymomopo. / 696/3203awúwehikui):	8-16	6,8	23/	220	172	3	2 шт. на снобаж крепления
POSEMKA HUKDOPAHHAR BAGOSAWUWEHHAR 978 HUKPADOHA 1796	BP-1	1,85	198	150	. 9/	3	Но СКОВОХ КРЕПЛЕНИЯ
озетко никрофонноя водогошищенная оля никрофона МР-1	80-3	1,9	198	130	9/		JWT. НО СКОВОХ КРЕПЛЕНИЯ
איטער פאסססאט איף:	39	20	200	129	98	10 3	
Плата краповния для никрофона МФ-1	nr .	08	45	48	22		2 wm. Baonac
<u> Микрафон са шпангон 7н</u>	149-2	076	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	14	LWM. 530NQC
Никрофон но гибком кронштейне 0,5 л.			<del> </del>	<del> </del>	-	2	
Чикрафон са шланган Эн	ND-3	0,56	<del> </del>	<del> </del>		2	1 mm. 63onac
икрафан для ширакавеща тельных передач на настальной стойе»	M9-6	,40	ļ.,	<del></del>	<del> </del>	2	
למחמח האסטים מחק אעגממים אים אים אים אים אים אים אים אים אים א	CM	30	1440	400	400	1	
DONKOZOBODUMENE PUNOPHEIÙ NOWHOCMENO 135 UID BO	rp-1	4.5	284	214	220	14	Зшт. взапос
PONKOZOBODUTENE QUEPLISOPHILO HOWHOCHIEM 0.25:0.5: 10280	rp-3	ع_	256	200	100	2	1 wm. Benoc
DONKOZOBODUMENE DUPYBOPHEIÙ MOWHOCMERO Q1: Q25:05:1UZE	[P-4	3,5	378	276	128	2	1 WM 6 30MOC.
C-DETUNATION OF SPOKKOCITU	1		L	<del> </del>	ļ	<u> </u>	Konuyecmbo ymovy setch
อดหมองอธิอุณีเกายสม ชิบซุบุรอุทษาน์ หอพูหอรสาธาช 01,025,050 260	10-0	~20	200	260	100	<u> </u>	P. Mar 3 avgse
пя утопленного нонтажа с регупятором гранкости.	25.00		1	102	72	<del>                                     </del>	6 wm. Baonoc
בארסים או או אל פחתבי פותם עינועים בארטונים מפחים או בארסים אום בארסים או בארסים אום בארסים אום בארסים אום באר	77-96	06	76	92	72	6	
MEDDHU ZONOBHUR	790	04.	1 70111	105	1110	0	2 wit temper 2 wr911 717-12 was 6 wm
льт световой сигнолизации	ncc-1	.5	364	305	116	1	ļ
Рефон нашнастью 50вг. с привадам	MF-50	. 40	. 44/	540	540	1	
UNUMENTS METAPOHHTIÜ	HY :	-27,5	380	375	257	1	1,
льт упровления негофонач	nyry ·	4,5	261	150	152	5	1 WITH, HO CKOGOX KPETHEHO
Оробка запараллеливания микрафонов	B3M.	945-	115	146,8	69	1	Xpanums & 3UNE
עועו באר הפתה בעור פעות החולים מוחים מוחים מוחים מסוד מחודו	MAO	19.	2.8	150	9/	1	но скобож крепления
Икаф с запасным иниществом для приставки ТЛ-1	34-1	75,0	8,85	472	409	1	
Пиик с запасным инишествам аля каммутатаров	3H-3.	6,0	140	350	230	1	<u> </u>
Ящик С запосным инуществам для электрометафыя	34-6	80	130	350	295	1	l
See a	1		1		1.		
	1			1	1.	Γ	
	1	1	1	8-	1		
	1	<del> </del>	e f	1:	1,	┢	1
	<del>                                     </del>		1	3 5	+	$\vdash$	<del> </del>
		1	1 . 1	1		↓_	<del></del>

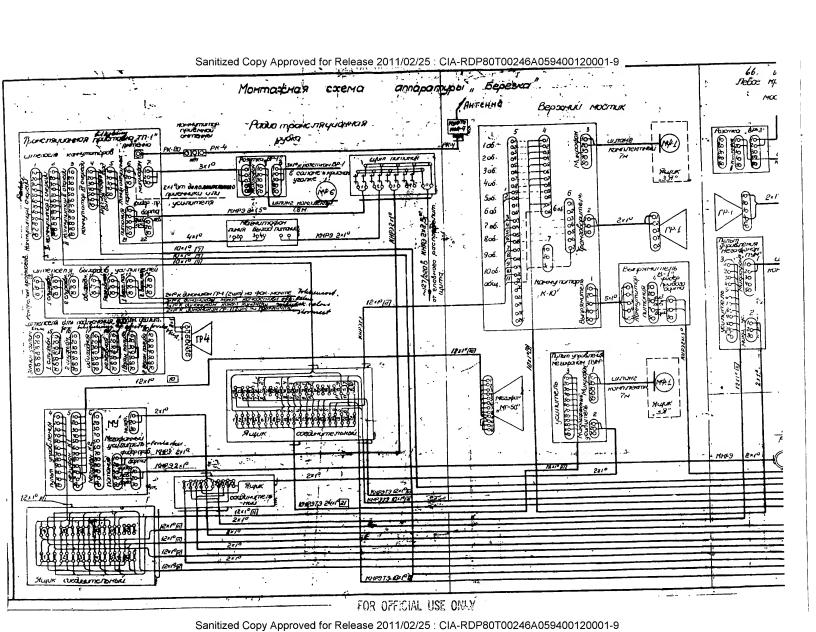


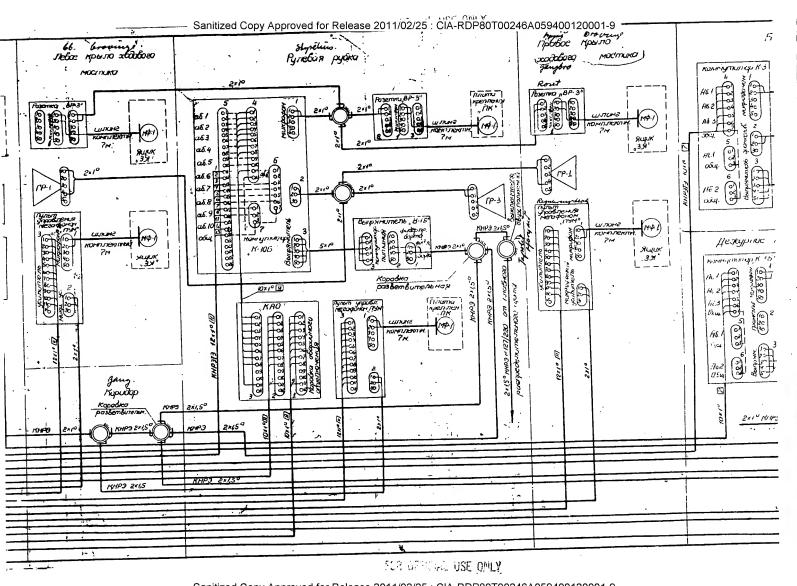


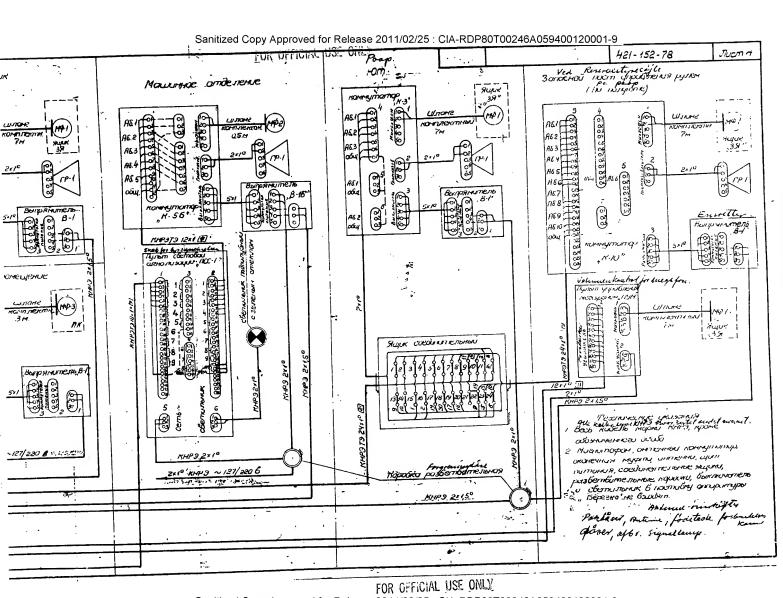

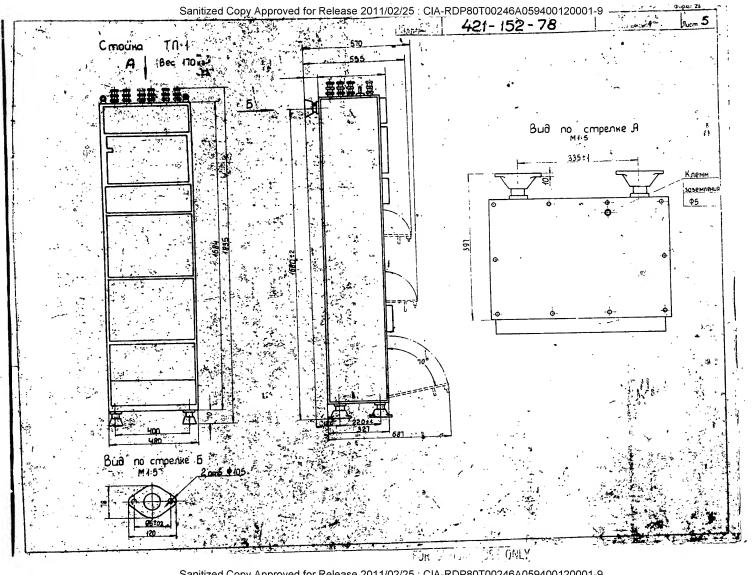


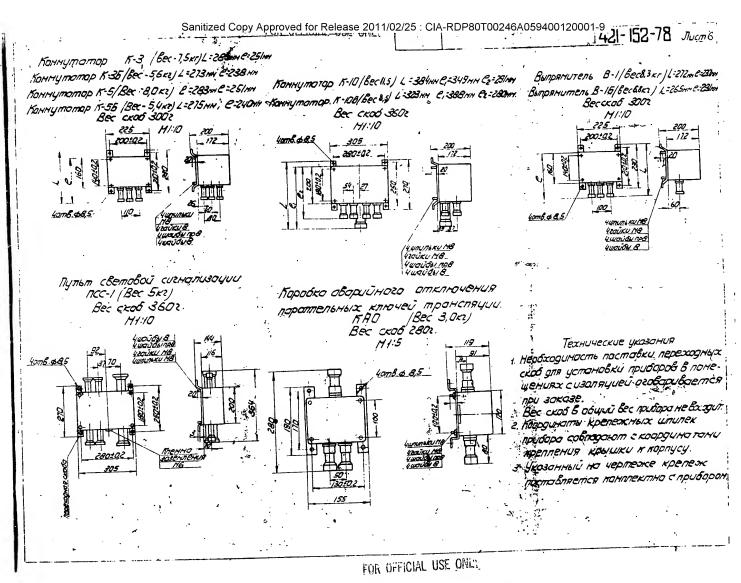Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9




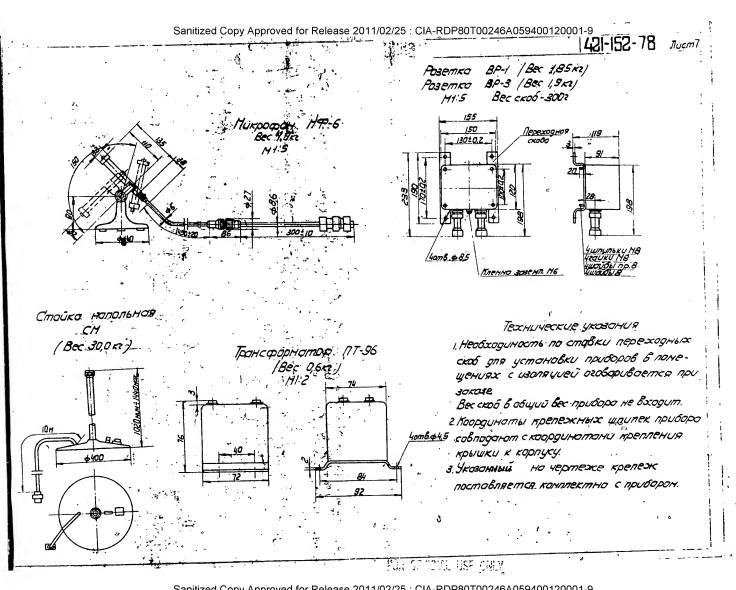


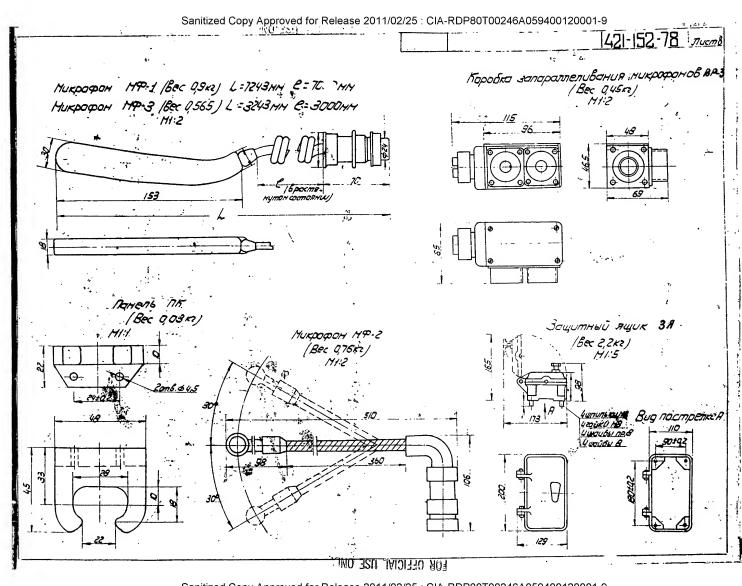
Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9



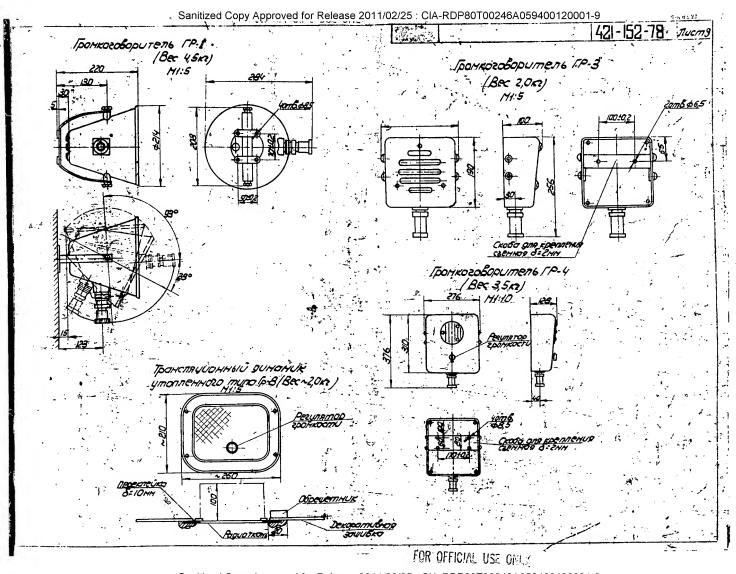Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9



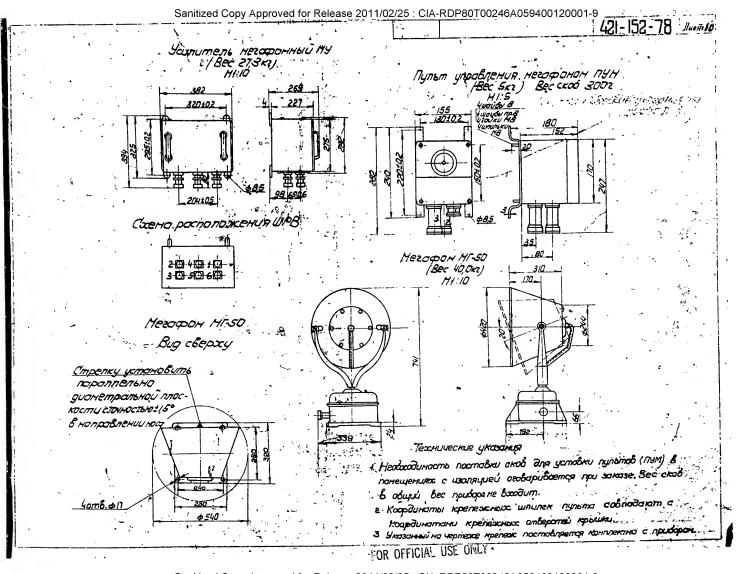

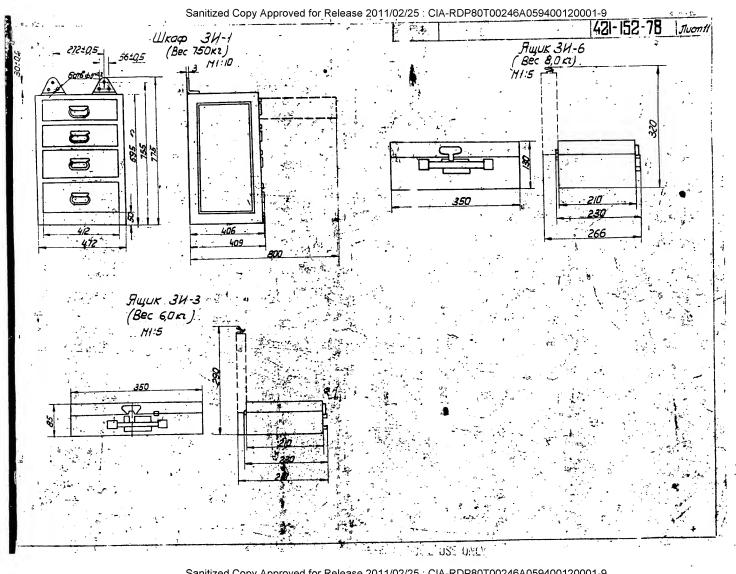

FOR OFFICIAL USE CNLY

# 3XO/OTbl



Ваши заказы просим направлять по адресу:

СССР, Москва, Смоленская-Сенная пл., 32/34 В/О "Судонипорт" Please send your orders to the following address:

V/O "Sudoimport"
32/34, Smolenskaja-Sennaja Pl.,
Moscow, U.S.S.R.

EOR OFFICIAL USE ONLY

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

CCCP

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ СУДОВОГО РАДИОПЕРЕДАТЧИКА СРЕДНИХ ВОЛН ТИПА "БЛЕСНА"

EOR OFFICIAL USE CALY

### ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

СУДОВОГО РАДИОПЕРЕДАТЧИНА СРЕДНИХ ВОЛН типа "БЛЕСНА"

FOR OFFICIAL USE ONLY

### І. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕРЕДАТЧИКА

Судовой радиопередатчик средних воли с номинальной мощностью 250 ватт типа «Блесна-СВ» предназначается для установки на судах дальнего и заграничного плавания в целях обеспечения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море, а также для удовлетворения нужд диспетчерского руководства флотом.

Передатчик имеет непрерывный плавный диапазон в полосе частот от 365 до 550 кги.

В указанной полосе частот передатчик имеет фиксированные частоты: 410, 425, 454, 468, 480, 500, 512 кгц.

Стабилизация частоты в возбудителе пере-

ратчика -- параметрическая.

Отклонение фиксированной частоты от номинала не превышает 0,1 проц. Шкала установки частоты на плавном диапазоне передатчика отградуирована в килогерцах с ценой деления, равной 5 кгц.

Передатчик допускает работу колебаниями  ${\bf A}_1$  и  ${\bf A}_2$  при скорости ручной телеграфиой ра-

боты не более 170 знаков в минуту.

Режим класса  $A_1$  осуществляется путем питання анодов ламп выходного каскада передатчика неотфильтрованным напряжением после двухполупериодного выпрямления тока с частотой 427 герц.

Таким образом, частота тона при работе колебаниями класса А2 равна примерно

850 герц.

Питается передатчик от типового преобразователя постоянно-переменного тока АЛП—1,5 М с первичным номинальным напряжением постоянного тока 110 или 220 вольт и вторичным переменным напряжением 115 вольт с частотой 427 герц или от преобразователя АЛА—1,5 с первичным напряжением 127, 220 или 380 вольт 50 гц и вторичным напряжением 115 вольт частоты 427 гц.

Преобразователь снабжен типовой пуско-

вой и регулирующей аппаратурой.

Для нормальной работы напряжение бортовой сети не должно отличаться от номинала более чем на  $\pm$  10 проц.

Переменное напряжение от генератора преобразователя подводится к блоку питания. в котором размещены выпрямители для питания анодных, экранных и сеточных цепей всех каскадов передатчика.

При номинальной мощности в антенне мощность, потребляемая передатчиком от генератора-преобразователя, не превышает 1500 ватт, а мощность, потребляемая преобразователем от сети постоянного тока, не превышает

3 квт.

Антенный контур передатчика обеспечивает работу на судовые антенны, имеющие емкость в пределах 350:1000 пф и полное сопротявление от 1,2 до 10 ом. Для быстрой настройки антенны, что особенно важно при переходе с одной фиксированной частоты на другую, на передней панели передатчика имеется табличка для записи данных настройки карандашом. При наличии таких записей и некоторого навыка у оператора переход с одной фиксированной частоты на другую занимает время пе более 8—10 секунд.

В передатчике типа «Блесна СВ», включая блок питания, применены радиолампы следу-

ющих типов:

1. Пентод генераторный ГК-71 — 2 шт.
2. « « ГУ-50 — 2 шт.
3. Газотрон ГГ-1-0,5/5 — 2 шт.
4. Кенотрон 5ЦЗС — 3 шт.
Общее количество радиоламп — 9 шт.
Различных типов радиоламп — 4 типа.

Передатчик имеет настольную конструкцию с креплением к столу и переборке радиорубки через резиновые амортизаторы. Габариты передатчика без выступающих частей равны: ширина — 660 мм., глубина — 409 мм и высота (вместе с антенным изолятором) 970 мм. Вес передатчика не превышает 110 кг.

### II. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ, ПРИНЦИПОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ ПЕРЕДАТЧИКА

### § 1. Общие сведения о передатчике

Средневолновый судовой радиопередатчик типа «Блесна-СВ» имеет непрерывный диапазон частот от 365 кгц. до 550 кгц. со следующими фиксированными частотами: 410, 425, 454, 468, 480, 500 и 512 кгц.

Передатчик имеет три каскада: І. Каскад — задающий генератор;

II. Каскад — буферный;

III. Каскад — мощный усилитель.

В первом и втором каскадах работает по одной лампе типа ГУ-50, а в третьем — две лам-

пы типа ГК-71. В качестве элемента плавной настройки во всех каскадах передатчика применены вариометры.

Настройка контуров передатчика сопряженная, позволяющая при работе на плавном диапазоне настроить передатчик при помещи одной ручки.

Схема антенного контура элементарно проста и, ввиду емкостного характера средневолновых антенн и сраенительно малого разброса их активных составляющих, состоит только из

FUR UPTIGHT USE DIVLY

переменной индуктивности, к которой на длинноволновом участке диапазона добавляется добавочная самоидукция.

Связь промежуточного контура с антенным - емкостная: изменение связи производится с помощью переключателя на двенадцать поло-

Настройка антенны производится по максимальному отклонению стрелки термоамперметра, находящегося на передней панели антенного контура.

Настройка передатчика на любую волну плавного диапазона сводится к следующим

манипуляциям:

1. Установка переключателя фиксированных частот в положение «ПД» (плавный диапазон);

2. Установка частоты возбудителя по шкале плавного диапазона (при этом происходит также настройка II и III каскадов);

3. Настройка антенны с помощью переменной индуктивности (вариометра) до максимального отклонения стрелки прибора антенного контура.

4. Подбор оптимальной связи антенны с кон-

туром III каскада.

5. Вторичная подстройка антенного контура. Настройка передатчика для работы на фиксированных частотах производится аналогично настройке на плавном диапазоне и отличается от последней только тем, что переключатель фиксированных частот устанавливается

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9 ной фиксированной частоте, а ручка установки частоты плавного диапазона крутится до упора, не глядя на шкалу.

Манипуляция передатчика производится изменением напряжения на экранной сетке лам-

ны ГУ-50 задающего генератора.

#### Основные электрические характеристкии радиопередатчика

1. Диапазон передатчика непрерывный от 365 до 550 кгц.

2. В указанном диапазоне размещены 7 фиксированных частот: 410, 425, 454, 468, 480, 500 и 512 кгц.

3. Отклонение фиксированных частот от номинала не превышает 0,1 проц.

4. Цена деления шкалы плавного диапазона

составляет 5 кгц.

- 5. Номинальная мощность передатчика как при работе колебаниями класса  $A_1$  так и  $A_2$ , измеренная в эквиваленте антенны, состоящем пз активного сопротивления В=2,5 ома п последовательно ссединенного с ним конденсатора С=500 пф, на частоте 500 кгц не менее 250 ватт с уменьшением по диапазону не более
- 6. При работе тональной телеграфией (колебаниями класса А2) частота тена равна примерно 850 герц при глубине модуляции 65-70 проц.

### § 2. Задающий генератор

Задающий генератор передатчика выполнен по двухконтурной схеме Шембеля с электронной связью. Работает схема на лампе ГУ-50.

Преимущества этой схемы перед прочими сводятся к следующему:

- а) анод лампы задающего генератора находится в схеме «внешнего контура». Управляющая сетка экранирована от него экранной и пентодной сетками. Поэтому всякие изменения емкости анод-земля (например, вследствие изменения лампы по отношению к экрану) и емкости анод-управляющая сетка (вследствие изменения геометрических размеров анода от разогрева лампы) весьма слабо влияют на частоту задающего генератора;
- б) цепь сетки второго (буферного) каскада включена также в схему «внешнего контура».

Поэтому изменение входной емкости лампы второго каскада (емкость управляющая сеткакатод) при смене ламп, в разных режимах работы и т. п. в гораздо меньшей степени влияет на частоту задающего генератора;

в) в схеме с электронной связью «внутренний контур». определяющий частоту задающего генератора, имеет сравнительно малое сопротивление, поэтому в этом контуре можно брать большую контурную емкость, что сводит к минимуму влияние на частоту емкости монтажа схемы и входной емкости лампы:

- г) схема с электронной связью имеет сравнительно высокую стабильность при изменении напряжений питания.
- В соответствии с позициями принципиальной схемы «внутренний контур» задающего генератора, включенный в цепь управляющей сетки лампы, состоит:
- а) при работе на плавном диапазоне из керамического вариометра 1, подстроечного дросселя 2 и основных конденсаторов 3 и 13;
- б) при работе на фиксированных частотах -из индуктивности 11 с соответствующими подстроечными катушками 4:10 и того же конденсатора 13.

Переход с плавного днапазона на фиксированные частоты осуществляется переключателем 12.

повышения стабильности частоты «внутренний контур» связан с лампой через емкостный понтециометр, состоящий из конденсаторов 14, 15 и 16.

Конденсатор 16 одновременно является элементом обратной связи, обеспечивающим получение незатухающих колебаний в цепи «внутреннего контура».

Задающий генератор работает с автоматическим смещением, создаваемым постоянной со-

The second second

ставляющей сеточного тока за счет падения напряжения на сопротивления 18.

Дроссель 19 необходим для замыкания постоянных составляющих анодного и экранного теков лампы на ее катод.

Подстроечная индуктивность 2 обеспечивает подгонку необходимой величины перекрытия индуктивности контура.

Экранная сетка лампы, выполняющая в схеме Шембеля роль анода, питается через делитель напряжения, составленный из сопротивлений 24 и 25. По высокой частоте экранная сетка заблокирована конденсатором 23.

Этот же конденсатор способствует улучшению формы телеграфного сигнала.

Анодная нагрузка лампы состоит из дросселя 26 (апериодическая нагрузка).

Собственная частота этого дросселя выбрана примерно равной самой высокой частоте днаназона возбудителя (550 кгц.), благодаря чему с увеличением частоты колебаний уменьшается падение колебательного напряжения.

Конденсатор 27 является блокировочным и цепи анодного питания лампы задающего генератора.

Конденсаторы 21 и 22 защищают цепь накала от проникновения в нее токов высокой частоты.

На управляющую сетку буферного (II) каскада напряжение возбуждения подается через переходной конденсатор 28.

Манипуляция задающего генератора осуществляется в цепи экранной сетки, путем подачи на нее при нажатом ключе положительного напряжения 70 вольт и при отжатом ключе — отрицательного напряжения порядка 20 вольт,

ПЕГІСІАІ ПОЕ ОМІУ ния подаваемого через делитель напряжения, состоящий из сопротивлений 24 и 25. Для удобпо- ства настройки передатчика телеграфный ного ключ дублирован кнопкой 31.

При нажатии этой кнопки или телеграфного ключа положительное напряжение манипуляции поступает в цепь экранной сетки через сопротивление 39.

Для повышения стабильности частоты фикспрованных волн в возбудителе приняты некоторые меры конструктивного характера:

а) применены керамические, герметизированные конденсаторы.

Для целей термокомпенсации эти конденсаторы применяются как с положительным, так и с отрицательным температурным коэффициентом;

- б) монтаж конденсаторов контура выполнен при помощи металлизированных керамических стержней, с целью уменьшения изменения частоты задающего генератора от механических вибраций и старения;
- в) индуктивность контура II намотана на тороидальном керамическом сердечнике и вместе с подстроечными катушками 4:10, пидуктивность которых изменяется при помощи вращения карбонильных сердечников, размещена в герметизированном кожухе, что уменьшает отклонение фиксированных частот при изменении влажности окружающего воздуха и экранирует индуктивности от воздействия полей последующих каскадов.

Соединение катушек 4:10 с другими элементами схемы осуществляется через проходные стеклянные изоляторы.

Лампочка 29 служит для освещения шкалы настройки.

### § 3. Второй каскад

Второй каскад передатчика, работающий на лампе ГУ-50, является усилительным каскадом, а также обеспечивает защиту задающего генератора от воздействия мощного выходного каскада от передатчика.

Управляющая сетка лампы второго каскада получает смещение от потенциометра 50, через сопротивление 34.

По высской частоте цепь питания управляющей сетки лампы второго каскада, заблокирована конденсатором 35.

Напряжение возбуждения лампа получает через разделительный конденсатор 28.

На экранную сетку лампы положительное напряжение поступает через гасящее сопротивление 38

Конденсатор 37 блокирует экранную сетку

по высокой частоте. В анодной цепи лампы II каскада включен контур, состоящий из вариометра 41, конденсатора 43 и подстроечного конденсатора 44.

Настройка «внутреннего контура» задающего генератора и анодного контура II каскада сопряженная. Подгонка необходимой величины коэффициента перекрытия вариометра обеспечивается подстроечным дросселем 42.

Для уменьшения наводок от поля, создаваемого мощным выходным каскадом, вариометры первого и второго каскадов помещены в металлические экраны.

С контура II каскада на управляющую сетку лампы III каскада напряжение возбуждения поступает через разделительный конденсатор 45.

### § 4. Третий каскад

Третий каскад является выходным каскадом на двух лампах типа ГК-71, включенных параллельно.

Напряжение возбуждения на управляющие сетки ламп выходного каскада снимается с

дросселя 48, а напряжение смещения — с потенциометра 50, через сопротивление 49. По высокой частоте цепь смещения заблокирована конденсатором 51.

Напряжение на экранные сетки лами по

5

высокой частоте экранные сетки заблокированы конденсатором 54. Пентодные сетки лами выходного каскада питаются от размещенного в блоке питания потенциометра, состоящего из сопротивлений 16 и 17, с которого на них (по проволу 7) поступает положительное напряжение 50 вольт.

По высокой частоте нентодные сетки заблокированы конденсатором 55.

В аподную цепь выходного каскада включен контур третьего вида, содержащий в одной ветви емкость 62, а во второй — последовательно соединенные индуктивность вариометра 64 с подстроечным дросселем 65 и емкость потенциометра связи 68-78.

Такая схема контура позволяет получить лучную фильтрацию высших гарменик.

Схема питания анодной цепи 3 каскада —параллельная. Анодное напряжение постоянного тока подается к лампе через дроссели 59 и 60.

Дроссель 60, совместно с конденсатором 61

дается через гасящее сопротивление 56. По опесставляют развязывающую яченку, препятствующую проникновению токов высокой частсты в цепи питания.

> Напряжение высокой частоты с анодов ламп ГК-71 поступает на контур через разделительный конденсатор 63. Настройка контура III каскада на заданную частоту осуществляется вариометром 64, механически связанным с вариометром I и II каскадов.

> Так как лампа ГК-71 является лампой прямого накала, нити накалов заблокированы конденсаторами 57 и 58.

> Сопротивление 66 служит для разгрузки конденсаторов потенциометра связи от постоянной составляющей анодного напряжения.

> Благодаря наличию этого сопротивления на ксиденсаторах потенциометра связи имеет место падение напряжения только тока высокой частоты, а потенциал по постоянисму току практически равен нулю.

> Последнее обстоятельство позволило уменьшить габариты потенциометра связи.

### § 5. Антенный контур

Антенный контур передатчика предназначен лля компенсации реактивной составляющей антенны, т. е. для обеспечения резонанса токов в цепи антенный контур-антенна.

Связь антенного контура с промежуточным контуром осуществляется через емкостный потенинометр связи, который дает ступенчатую регулировку связи.

Потенциометр связи имеет 12 положений. В первом положении конденсатор, с которого снимается напряжение на антенный контур, имеет наибольшую емкость, и, следовательно, напряжение на нем будет наименьшее (минимальная связь).

В 11 положении напряжение снимается со всего потенциометра (емкость минимальная), а следовательно, напряжение, подаваемое на антепный контур, будет наибольшее (максимальная связь). В положении «ноль» антенный контур от промежуточного контура отключен.

Так как для диапазона средних волн входное сопротивление судовых антенн имеет емкостный характер, а активная составляющая входного сопротивления антенн имеет величину от единиц до десятка ом, то в антенном контуре включена только индуктивность, состояшая из вариометра 83 и удлинительной катушки 84.

Индуктивность 84 включается только на длинных волнах диапазона, где реактивная составляющая входного сопротивления антенны настолько велика, что для ее компенсации индуктивности вариометра бывает недостаточно

(на коротковолновом конце диапазсна индуктивность 84 закорочена).

Включается добавочная индуктивность при помощи переключателя 85, спаренного с ручкой настройки вариометра 83. Это включение происходит автоматически, при таком поворота ротора вариометра 83, когда его инлуктивность достигает максимальной величи-

Для того, чтобы при подключении или отключении добавочной индуктивности 84 не было обгорания контактов переключателя 85, у него имеется специальная пара контактов, которая в моменты переключений разрывает цепь манипуляции задающего генератора (разрываются провода 15 и 20) и, таким образом, переключение производится без тока.

Провода манипуляции соединяются с антенным контуром через переходную плату 91.

В качестве индикатора настройки антенного контура используется термоамперметр 81 или неоновая лампочка 86. Индуктивность 80, включенная параллельно движку переключателя потенциометра связи, предназначена для уменьшения напряжения с частотой порядка 850 герц, появляющегося на антенне при работе колебаниями класса  $A_2$ , которое может быть псточником помех радиоприему при отжатом ключе.

Кроме того, эта индуктивность служит для утечки атмосферных зарядов, накапливающихся на антенне.

енят<del>-</del> і час-

## III. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ, ПРИНЦИПОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ БЛОКА ПИТАНИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОМЯ ОПТИСТЕ

ламп пель-

#### тель-1 III яется

### с ва-

### прязваны

### тоян-

### яя на т месокой

### току

### мень-

### :ндук-

### ь при ручочение угле

### го инличи-

и от-

### е бы-85, у в, коывает

### разазом,

### нтен-

### или ь 80,

### і для ядка

### -одбоатый

### атом.

### ` для щих-

§ 1. Выпрямитель питания анодов ламп выходного каскада "— 1500 вельт"

Выпрямитель питания цепи анодов ламп выходного каскада собран по двухполупериодключении высокого напряжения, благодаря н

ной схеме на газотронах ГГ-1-0,5/5. Двухполупериодная схема выпрямления здесь необходима ввиду того, что при работе передатчика колебаниями класса A₂ интание анодов ламп его выходного каскада осуществляется косинусондальными импульсами; поэтому при применяемой частоте тока питания необходимая частота тока, равная≈850 герц, может получиться только при двухполупериодном выпрямлении. Питание выпрямителя осуществляется переменным током с напряжением 115 вольт и частотой 427 герц.

Силовой трансформатор выпрямителя 42 имеет секционированную первичную обмотку, что дает возможность получить два различных выпрямленных напряжения (1500 в и 800 в).

Питание накалов газотронов осуществляется от трансформатора 7. Выпрямленное газотронами напряжение в зависимости от рода работы или подается без сглаживания на аноды ламп выходного каскада передатчика (режим А. пли сглаживается Г-образным индуктивом емкостным фильтром, состоящим из дросселя 37 и конденсатора 31 (режим А.).

Амплитуда переменного напряжения, подаваемого на выходной каскад передатчика в режиме А, равна примерно 2300 вольтам. Выпрямленное напряжение измериется вольтметром 24. При включении высокого напряжения загорается неоновая лампочка 33, подключенная к плюсу высокого напряжения через делитель, составленный из балластных сопротивлений 35 и 36.

Сопротивление 34 — ограничительное. При выключении высокого напряжения, благодаря наличию балластныхо сопротивлений 35 и 36, автоматически осуществляется разряд конденсатора фильтра 31, т. е. обеспечивается защита обслуживающего персонала от поражения током неразрядившегося конденсатора.

При работе колебаннями класса  $A_2$  когда конденсатор фильтра 31 от балластных сопротивлений 35 и 36 отключен, разряд этого конденсатора осуществляется через сопротивление 73

Минусовый провод высокого напряжения заземлен через амперметр 39, что дает возможность измерять анодный ток ламп выходного каскада. По высокой частоте измерительные приборы заблокированы конденсаторами 30 и 38. Для защиты выпрямителя от перегрузки в первичной цепи трансформатора 42 включен предохранитель 44 и неоновая лампочка 46 с гасящим сопротивлением 45, зажигающаяся в случае отсутствия или сгорания предохранителя 44.

Включение выпрямителя +1500 в, совместно с выпрямителями +300 в и +450 в., осуществляется выключателем 50 с гравировкой «анол».

Во избежание разрушения катодов газотронов ГГ—1—0,5/5 включать выключатель с гравировкой «анод» можно не ранее, чем через 60 сек, после включения накала ламп передатчика и газотронов, осуществляемого выключателем 51 с гравировкой накал».

## § 2 Выпрямитель питания анода лампы промежуточного каскада "-450 в" и выпрямитель питания анода лампы возбудителя "+300в"

Эти выпрямители питаются от общего силового трансформатора 21 и выполнены по одинаковой схеме двухполупериодного выпрямления на кенотроне 5ЦЗС.

Выпрямитель «+450 в» работает на кенотроне 5ЦЗС поз. 23. В качестве сглаживающего фильтра используется П-образный дроссельный фильтр, составленный из конденсаторов 24, 25 и дросселя 27. Выпрямитель нагружей сопротивлением 26, обеспечивающим разряд конденсаторов фильтра при его выключении.

Выпрямитель «+300 в» работает на кенотроне 5ЦЗС поз. 22. В качестве сглаживающего фильтра используется П-образный дроссель-

ный фильтр, составленный из конденсаторов 19, 20 и дросселя 18.

Выпрямитель нагружен потенциометром, состоящим из сопротивлений 17 и 16, с которого снимается питание на пентодные сетки ламп ГК-71, а также служащим для утечки зарядов с конденсаторов 19 и 20.

В первичную обмотку трансформатора включен предохранитель 49 и неоновая лампочка 47 с гасящим сопротивлением 48, загорающаяся в случае сгорания этого предохранителя. Накал обоих кенотронов питается также от трансформатора 21.

### § 3. Выпрямитель питания цепей смещения "—200в"

Этот выпрямитель собран по двухполупериодной схеме на кенотроне 5ЦЗС поз. 8. Питание выпрямителя осуществляется от трансфор-

матора 7, который помимо этого питает накал ламп передатчика и накал газотронов выпрямителя «+ 1500 вольт».

FOR OFFIGIEN.

7

Включение выпрямителя осуществляется выключателем 51. Таким образом, напряжение сеточных смещений появляется одновременно с напряжением накала ламп передатчика, что исключает перегрузку ламп, как следствие наличия напряжений на их прочих электродах при отсутствии напряжения смещения на управляющих сетках.

Основную нагрузку для выпрямителя смещения создает потенциометр 50, находящийся

в передатчике, от которого питаются управля прищие сетки его ламп. Для сглаживания пуль сации выпрямленного напряжения применея П-образный фильтр, состоящий из конденсаторов 10, 11 и дросселя 9.

Первичная обмотка трансформатора защимена плавким предохранителем 6. При сгорании этого предохранителя загорается неоновах лампочка 4, включенная в схему через ограничительное сопротивление 5.

### § 4. Измерение напряжений выпрямителей и анодных токов ламп

Для измерения напряжения титания анодов ламп мощного каскада к делителю, составленному из сопротивлений 35 и 36, через добавочное сопротивление 76 подключен вельтметр 29, а для измерения тока, потребляемого от этого выпрямителя, предусмотрен амперметр 39. Величины напряжений прочих выпрямителей измеряются вольтметром 60 с добавочным сопротивлением 61.

Переключатель 59, при помощи которого вольтметр 60 подключается к измеряемым целям, имеет 5 положений, предусматривающих измерение следующих напряжений:

1. Напряжение выпрямителя «—200 в»;

2. Напряжение выпрямителя «+300 в»;

3. Напряжение выпрямителя «+450 в»;

4. Напряжение бортовой сети.

5. Переменного напряжения, подводимого к блоку питания от генератора преобразователя постоянно-переменного тока «сеть  $\sim 115~$  В».

Следует отметить, что напряжение упомянутых выпрямителей, при разных режимах работы и загрузках передатчика могут отличаться от номинала на величину, доходящую до 20—25 проц.

Так как прибор 60 является прибором предназначенным для измерения напряжения постоянного тока, то измерение переменного напряжения генератора (сеть~115 в), а также

бортовой сети производится после его выпрям ления купроксными выпрямителями 54 и 80.

Сопротивления 52, 53, 77, 78, включенные в цепи этих выпрямителей, являются гасящими

Переменные сопротивления 55 и 79 предназ начаются для совмещения градуировки приборов по переменному току со шкалой, уже име ющейся на типовом приборе.

При измерении переменного напряжения до бавочное сопротивление 61 закорачивается контактами переключателя 59.

Для того, чтобы при нечетко работающем переключателе не могло произойти повреждени прибора, между положениями переключателя 59 «+450 в» и «бортовая сеть» имеется холо стое положение.

Измерение анодных токов ламп предварну тельных каскадов передатчика производится миллиамперметром 57, подключаемым к цепях переключателем 56.

Для того, чтобы при подключении или от ключении миллиамперметра не разрывалась из меряемая цепь, он подключается параллелык шунтам 14 и 15. По сравнению с сопротивлением прибора сопротивление шунтов велико, а поэтому погрешность, имеющаяся при таком измерении, практического значения не имеет.

### § 5. Выбор рода работ

Выше уже упоминалось, что судовой раднонередатчик типа «Блесна» допускает работу колебаниями класса A<sub>1</sub> или A<sub>2</sub>

Для выбора рода работы в схеме управления предусмотрен переключатель рода работы 32. имеющий два положения:

I. Работа  $A_1$ ; 2. Работа  $A_2$ .

Этот переключатель выполняет следующую

коммутацию:

1. В положении  $A_1$  подключает конденсатор фильтра 31, выпрямителя «+ 1500 н», к дросселю 37. При этом фильтр с указанными элементами сглаживает пульсации выпрямителя, и аноды ламп выходного каскада передатичка питаются постоянным напряжением с пульсацией, не превышающей десятых долей процента.

2. В положении «А2» конденсатор 31 от дрос-

селя отключается, а дроссель 37 закорачивается. При этом, ввиду отсутствия элементов фильтрации, на выходе выпрямителя имеются косинусоидальные импульсы, которыми и питаются аноды ламп выходного каскада передатчика. Таким образом, передатчик работает в режиме анодной модуляции с частотой, равной частоты пульсации двухполуперподногь выпрямления, порядка 850 герц.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание выхода из строя переключате ля рода работы, его переключение можно про изводить только при выключенном высоком на пряжении (переключателе с гравировкой «Анод», поставленном в положение «Выкл.»).

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9
§ В. Полудуплексная работа ключом Pichkl USE GNI у

Судовой радиопередатчик типа «Блесна» комплектуется телеграфным ключом 69, которым и манипулируются колебания передатчика. Питается телеграфный ключ от выпрямителя «+ 300» вольт через гасящее сопротивление 13. Манипуляционный провод ключа (провода 15 и 20) попадает на экранную сетку лампы задающего генератора через блокировочные контакты переключателя добавочной индуктивности антенного контура 85, благодаря чему исключается возможность обгорания рабочих контактов этого переключателя, т. к. переключение всегда производится при отсутствии тока высокой частоты (цепь манипуляции разорвана — задающий генератор заперт).

При отжатом ключе передатчик заперт и, следовательно, возможен прием корреспондента на рядом расположенный приемник, работакощий от своей антенны.

Во избежание порчи входных цепей приемника от наводок передающей антенны, вход приемника должен быть зашунтирован неоновой лампочкой с небольшим потенциалом зажигания или должно иметься каксе-либо другое, защищающее входные цепи приемника, устройство. Конденсаторы поз. 81 и 82 служат для защиты приемника от помех газотронного выпрямителя при полудуплексной работе ключом.

### IV. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕДАТЧИКА

### § I. Общие сведения по конструкции передатчика

Конструктивно передатчик средних волн тина «Блесна» разбит на три части:

- а) блок передатчика;
- б) блок антенного контура;
- в) блок питания.

рав.78

пуль імене

HC àte

защи

CLOD9

OHOBa:

прям

н 80.

іные і

ШИМИ

≘дназ

трибо Э име

ия до

'Я КОН

ем пе

дени

нател:

OLOX

двари

ЭДИТС

цепя!

ли от

ась из

**тельн** 

тивле

HKO. &

таков

јеет.

IBaeT-

**Тенто**в

еются

и пи

пере-

**јотае**1

i, pas

одног

очате

о про

OM Ha

OBKO

:д.»).

OLD9

Все три блока размещены в общем каркасе, представляющем собой сварную конструкцию настольного типа.

Каркас передатчика на 4-х резиновых амортизаторах установлен на основании, которое на судне крепится к столу радиста.

На задней стенке каркаса имеются два резиновых амортизатора для крепления передатчика к переборке радиорубки.

Сзади и с боков корпус передатчика закрыт обшивками с жалюзи, обеспечивающими его естественную вентиляцию.

Для этой же цели дно общего каркаса имеет большое количество крупных отверстий.

Для осмотра, замены ламп и ремонта блоки передатчика и антенного контура откидываются на петлях, а блок питания выдвигается из корпуса.

Соединение блока передатчика с блоком питания производится через гибкий шлейф, оканчивающийся колодкой с зажимными наконечниками, а с блоком антенного контура — через переходные платы.

Блоки передатчика антенного контура и блок питания в рабочем положении, запираются в каркасе поворотными замками. При необходимости откидывания блоков передатчика, антенного контура или выдвигания блока питания следует ручки соответствующей пары замков повернуть к центру блока и затем потянуть блок на себя.

При этом блоки передатчика и антенного контура могут откинуться на угол 90°, а блок питания — выдвинуться примерно на <sup>2</sup>/3 своей глубины.

Для откидывания блоков передатчика и антенного контура на угол больший 90°, необхо-

димо подать блок на небольшой угол в корпус и отжать внутрь блока пружинящий крючок—ограничитель, пока он не выйдет из зацепления со стенкой корпуса. При этом блок может быть откинут до упора ручками замков о стол радиста.

Чтобы ручками управления передатчика не разбить стекла у измерительных приборов блока питания, угол откидывания блоков может быть ограничен примерно 120° для чего в конструкции корпуса предусмотрен специальный тросик.

В откинутом положении блока передатчика на угол 120° можно отвернуть винты на наконечниках переходных колодок, укрепленных в каркасе передатчика, наконечники колодок вывести из соединения и сам блок снять с петель, т. е. отсоединить от передатчика окончательно.

Для отсоединения от передатчика блока питания следует оттянуть две защелки — ограничители, расположенные с боков в нижней части каркаса, и повернуть их до западания в паз.

После этого блок можно выдвинуть из каркаса на всю глубину и повернуть боком. В таком положении можно отсоединить колодки, отстегнуть шлейф и, таким образом, блок питания полностью отсоединить от передатчика.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения током высокого напряжения блоки передатчика снабжены электрической блокировкой.

Блокировка выполнена в виде переходных плат с контактами и пружинами. При откидывании или выдвижении блоков контакты, включенные в первичные цепи трансформаторов высоковольтных выпрямителей, размыкаются.

Для подключения питания на каркасе передатчика закреплена колодка на 4 контакта, а для подсоединения шины заземления имеются специальные «земляные болты».

EON OFFICIAL USE ONLY

§ 2. Конструкция блока передатчика

Каркас блока передатчика состоит из передней панели, 2 боковых кронштейнов и 2 горизонтальных плат.

В передней части нижней горизонтальной илаты размещено шкально - фиксирующее устройство. Это устройство механически связано с осями вариометра I, II и III каскадов передатчика.

Шкала этого устройства выполнена фотоспособом; освещается шкала при помощи одной миниатюрной лампы. Цена деления шкалы составляет 5 кгц.

За шкально фиксирующим устройством размещены детали контуров I и II каскадов с

двумя лампами ГУ-50.

С целью уменьшения воздействия влаги на частоту задающего генератора, основная индуктивность и подстроечная индуктивности его контура для всех фиксированных частот размещены в герметизированном экране.

Размещены в экранах и вариометры I и II каскадов. Это сделано с целью уменьшения реакции и склонности к самовозбуждению передатчика за счег магнитных полей.

Экраны вариометров состоят из 2 половин, скрепляемых между собой двумя винтами с накатными головками.

При необходимости верхняя часть экрана может быть снята и проведен осмотр вариометра и подходящего к нему монтажа.

Контурные керамические конденсаторы задающего генератора, для создания большей жесткости монтажа, распаяны на посеребрянных керамических стержнях. На верхней плате блока размещены детали контура оконечного (III) каскада и лампы ГК-71.

В верхней части блока расположен емкостный потенциометр связи с антенной и переключатель к нему.

С целью получения значительных величин индуктивности при достаточно хорошей добротности, вариометры II и III каскадов передатчика намотаны проводом типа литцендрат.

На передней панели блока передатчика расположены следующие элементы управления:

- 1. Ручка переключателя фиксированных частот.
- 2. Шкала и ручка настройки I, II и III каскадов со стопором (она же служит для установки частоты при работе на плавном диапазоне).
  - 3. Кнопка, дублирующая телеграфный ключ.
- 4. Ручка переключателя связи с антенным контуром.

На передней панели имеется также таблица, предназначенная для записи карандашом, в которой указываются положения ручек при настройке передатчика для работы на фиксированных частотах. Заполняется эта таблица на судне при настройке передатчика на реальную антенну. В свободных графах таблицы записываются данные настройки передатчика при работе на частотах плавного диапазона.

Кроме того, на передней панели имеется окно с защитным стеклом, предназначенное для паблюдения за анодами ламп оконечного каскада передатчика.

### § 3. Конструкция блока антенного контура

Конструктивно блок антенного контура представляет собой переднюю панель, к которой прикреплена деревянная рама. На раме, в нижней части блока, установлен вариометр контура, с переключателем добавочной индуктивности, а сверху укреплены две цилиндрические катушки постоянной индуктивности. С целью уменьшения потерь, вариометр контура закрыт красномедным экраном. Для обеспечения возможности осмотра и ремонта боковые обшивки экрана сделаны съемными.

Катушки постоянной индуктивности в экранировке не нуждаются, т. к. они расположены рядом и включены так, что внешнее поле у них

практически отсутствует. На передней панели антенного блока размещены:

- 1. Ручка со стопором для настройки антенны. 2. Шкала для установки вариометра при пользовании таблицами настройки.
- 3. Термоамперметр, измеряющий ток в антенне.
- 4. Неоновая лампочка, по максимальному свечению которой можно также определить момент точной настройки антенны в резонанс.
- С блоком передатчика и антенным вводом блок антенного контура соединяется черес специальные в. ч. переходные контакты.

### § 4. Конструкция блока питания

Конструктивно блок питания представляет собой переднюю и горизонтальную панели, связанные между собой по бокам двумя угольниками с вырезами.

Сверху на горизонтальной панели блока питания размещены трансформаторы и дроссели всех выпрямителей, конденсаторы их фильтров,

выпрямительные лампы, балластные сопротивления и добавочные сопротивления к вольтметрам.

Под горизонтальной панелью укреплены две колодки, к которым подпаяны все выходные провода схемы блока питания. К этим колодкам подключаются колодки шлейфа, соединя:

FER OFFICIAL USE ONLY

ющего блок питания с остальной схемой передатчика.

Магнитные цепи трансформаторов и дросселей всех выпрямителей блока питания с целью уменьшения веса и габаритов собраны из пластин стали марки Э-44 толшиной 0,2 мм.

COCT.

**(J110-**

4ЧИн

por-

дат-

pac-

час-

кас-

ста-

апа-

пюч.

ным

ица,

: на-

иро-

э на

чую

исы-

: pa·

I OK.

для

кас-

**нели** 

нн**ы.** при

ан-

**IOMY** 

, MO-

рдом

epes

ЭТИВ €

meT.

а две

Гные

лод-

HHA.

IC.

ия:

Для уменьшения вредного воздействия влаги все трансформаторы и дроссели пропитаны глифталневым лаком.

Крепятся трансформаторы винтами, заворачивающимися снизу горизонтальной панели блока в резьбу, предусмотренную в стяжных угольниках их магнитных цепей.

На передней панели блока питания укреплены выключатели накала и высокого напряжения, переключатели рода работы и регулировки мощности, вольтметры, миллиамперметры и переключатели к ним, а также плавкие предотхранители с сигнальными лампочками, сигнализирующими об их сгорании.

В средине верхней части панели укреплена неоновая лампочка, загорающаяся при вклю-

чении высокого напряжения, а слева, внизу, размещена колодка для включения штепсельной вилки телеграфного ключа.

Для облегчения выполнения большого количества гравировок, поясняющих назначение ручек управления и приборов, на основной, изготовленной из стали, передней панели, укреплена алюминиевая, так называемая, фальшпанель, на которой и произведены все вышеуказанные гравировки.

С целью обеспечения более легкого доступа для осмотра и ремонта деталей, размещенных на передней панели блока питания, последняя прикрепляется к угольникам и горизситальному шасси винтами, которые при необходимости могут быть отвернуты, и тогда панель получит возможность откинуться вперед, без нарушения электрического монтажа.

Для лучшего охлаждения воздухом, поступающим снизу, на горизонтальной панели блока имеется большое количество отверстий.

### V. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ПЕРЕДАТЧИК**ОМ**

Настоящая инструкция по настройке и управлению передатчиком составлена в предположении, что передатчик исправен, а преобразователь постоянно-переменного тока запущен по прилагаемой к нему инструкции, и к передатчику поступает напряжение переменного тока 115 вольт с частотой 427 гц.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После длительного перерыва в работе, особенно, если передатчик находился в сыром и неотопляемом помещении, прежде чем включить питание и производить его насгройку, надо внимательно осмотреть блоки передатчика н при необходимости принять меры по их просушке.

При этом рекомендуется поднять температуру в помещении радиорубки до +20°С, включить только накал ламп передатчика, откинуть панели блоков и в этом положении сущить их до пропадания явных следов влаги.

Если необходимо срочно начать работу, влагу нужно вытереть сухой и чистой тряпкой, особенно обращая внимание на колодки и планки с токоведущими контактами. Первые 2—4 часа рекомендуется работать при мощности 25 проц. от номинала, т. е. при пониженном анодном напряжении питания мощного каскада передатчика.

### § І. Подготовка передатчика к настройке

При подготовке передатчика к настройке нужно проделать следующее:

- 1. Проверить плотность вставления блоков передатчика в свои отсеки и надежность их закрепления замками.
- 2. Проверить надежность подсоединения фидера антенны к антенному изолятору передатчика.
- 3. Переключатель «род работы», расположенный на передней панели блока питания, поставить в положение «A<sub>1</sub>» (телеграфная работа незатухающими колебаниями).
- 4. Переключатель «связь с антенной» поставить в нулевое положение.
- 5. Переключатель «рег. монциости» поставить в положение 25 проц.

- 6. Переключатель вольтметра поставить в положение «Сеть борт» и «Сеть 115 в» и проверить наличие напряжения бортовой сети и переменного напряжения, поступающего к передатчику от генератора-преобразователя.
- 7. Выключатель с гравировкой «накал» поставить в положение «вкл.». При этом включается накал газотронов выпрямителя питания анодов ламп мощного каскада передатчика, выпрямитель сеточных смещений, накал ламп передатчика и освещается шкала установки частоты.

На этом подготовку передатчика к настройке можно считать законченной.

11

### § 2. Настройка передатчика для работы в телеграфном режиме на заданной частоте плавного диапазона

Нижензложенная инструкция предполагает, что:

- а) передатчик подготовлен к настройке в соответствии с правилами, изложенными в пар. I настоящего раздела и
- б) что настройка производится с использованием таблицы настройки или записи данных настройки на пильдике, укрепленном на передней панели блока передатчика.

При этих условиях последовательность операции при настройке должна быть следующей:

- 1. Персключатель «фиксированные частоты» поставить в положение «ПД» плавный диапазон.
- 2. Отпустить стопор ручки «настройка» и установить риску шкалы плавного диапазона на заданную частоту. После этого ручку «настройка» снова застопорить.
- 3. Выключатель на блоке питания с гравировкой «анод» поставить в положение «вкл.», при этом на панели блока питания загорится неоновая лампочка с гравировкой «анод вкл.».

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключатель «анод» можно ставить в положение «вкл.» (т. е. включать высокое напряжение) только через 60 сек. после включения накала. Невыполнение этого требования может привести к гибели газотронов выпрямителя питания оконечного каскада передатчика.

- 4. Пользуясь переключателем вольтметра, проверить напряжение всех выпрямителей. При этом пормально все они должны песколько превышать поминальные значения, указанные на гравировке переключателя вольтметра.
- 5. Нажать кнопку с гравировкой «ключ» и убедиться в том, что стрелка прибора, измеряющего аподный ток оконечного каскада, показывает ток не более 100 ма.
  - 6. Отжать кнопку с гравировкой ключ» и по

таблице настройки установить ручку «связь с антенной» и отстопоренную ручку «настройка антенны» в положения, соответствующие заданной частоте.

7. Нажать кнопку «ключ» и ручкой «настройка антенны» точно подстроить антенный контур, по максимальному отклонению стрелки прибора, измеряющего ток в антенне.

8. Отжать кнопку «ключ» и выключить высокое напряжение. Переключатель «рег. мощности» поставить в положение «100 проц.».

9. Включить высокое напряжение, нажать кнопку «ключ» и вторично подстроить антенный контур.

Если при этом ток оконечного каскада будет превышать 400—500 ма, то следует отжать кнопку «ключ» и переключателем «связь с антенной» уменьшить величину связи. После этого снова нажать кнопку «ключ» и подстроить антенный контур.

10. Держать кнопку «ключ» нажатой в течение 30—40 сек, и убедиться в том, что мощность, рассеиваемая на анодах ламп оконечного каскада, не превышает допустимую. При этом аподы ламп оконечного каскада должны быть темпо-серого цвета.

Малейшее покраснение анодов свидетельствует о повышенной мощности рассеивания на анодах выходных ламп. В таких случаях необходимо уменьшить связь с антенной.

11. Для перехода на работу тонально-молулированными колебаннями необходимо выключить высокое напряжение, переключатель «родработы поставить в положение  $\Lambda_{\rm s}$ , а затем снова включить высокое напряжение. На этом настройка передатчика заканчивается и можно начинать телеграфиую работу ключом.

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях судна передатчик пастранвается во всем диапазоне частот и отдает полную мощность в однолучевую «Г» — образную антенну с общей длиной (суммарной длиной снижения и длиной горизонтальной части) примерно от 55 до 120 мет.

### § 3. Настройка передатчика для работы на заданной фиксированной частоте

Правила настройки передатчика на заданную фиксированную частоту отличаются от правил настройки на частоту плавного диапазона, изложенных в пар. 2, только установкой переключателя «фиксированные частоты» в положение, соответствующее заданной фиксированной частоте и вращением ручки «пастройка» до положения фиксации, не глядя на шкалу. Остальные манипуляции по настройке непедатчика производятся точно так же, как и при работе на плавном диапазоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как уже отмечалось выше, для настройки передатчика на фиксированные частоты достаточно переключатель поставить на заданную

фиксированную частоту, а ручку «настройка» повернуть до положения фиксации.

Последняя манипуляция производится не глядя на шкалу установки частоты для работы на плавном диапазоне, показания которой при этом могут точно и не совпасть с номиналом заданной фиксированной частоты. Рас хождения показаний шкалы и излучаемой передатчиком частоты, доходящие в отдельных точках до половины деления шкалы, получаются потому, что при работе на фиксированных частотах вариометр I каскада, по которому грандуируется шкала, отключен и заменен

FUN DITHOUGH USE ONLY

постоянной индуктивностью, а контур III каскада, связанный с вариометром I каскада общим проводом, точно настроен на фиксированную частоту.

При работе на плавном дианазоне, в условиях одноручечной настройки передатчика и всегда имеющегося различия в кривых изме-

436 €

Юйка

3a-

•вн» йини:

)eake

вы-

мощ-

іжать

птен-

а бу-

:жать

c an-

e это-

ронть

3 Te-

MCIII-

юнеч-

. При

инжг

етель.

вания

учаях

MOAV.

іклю-

«po1

Ba Tex

MOTE

мож-

атчик

гдает

зиую

шже-

)T Jj

• по-

або

)poü

ина.

Pac.

ne-

ных

уча-

3aH-

)po

нев

.≫.

нения индуктивностей вариометров, что исключает возможность получения абсолютно точного сопряжения контуров, контур III каскала работает всегда в более тяжелых условиях, при некоторой расстройке по отношению к частоте задающего генератора область ист.

### VI. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА РАДИОПЕРЕДАТЧИКОМ

Для обеспечения безотказной работы раднопередатчика, помимо безусловного выполнения правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции, необходимо обеспечить за ним своевременный и грамотный уход. При этом, прежде всего, следует принять меры, обеспечивающие содержание аппаратуры в безукоризненной чистоте. Пыль, попадающая в блоки передатчика, может служить причиной электрических пробоев и, как следствие этого, порча отдельных элементов схемы приведет передатчик к выходу из строя. С целью поддержания элементарной чистоты необходимо ежедневно протирать наружные стечки корпуса передатчика и передние панели его блоков сухой ветошью, а стены и пол радиорубки тшательно вытирать сырой тряпкой. Периодически необходимо удалять пыль и из внутренних частей блоков передатчика и внутрениих поверхностей его корпуса. Такую очистку можно производить с помощью мягкой волосяней кисточки или струн сжатого воздуха тшательно следя за тем, чтобы не был парушен монтаж блоков. Одновременно необходимо проверять належность закрепления деталей и подтягивать ослабевшие гайки и винты.

При обнаружении следов нагара и грязи на губках или ножах переключателей, а также на скользящих контактах вариометров, последние удаляются чистой ветошью, смоченной спиртом или авиационным бензином.

Не реже одного раза в неделю, при выключением передатчике, нужно очищать от грязи и пыли антенный изолятор и проверять надеженость подсоединения антенного фидера.

Содержать изоляторы в тщательной чистоте ввиду того, что тонкая пленка влаги, грязь. пыль и копоть могут служить причиной высоко-

частотных пробоев и возникновение утечек по поверхности изолятора.

При длительном перерыве в эксплуатации радиопередатчика, длительном хранении его на складе или длительной транспортировке в неблагоприятных условиях, аппаратура передатчика должна быть подвергнута консервации.

Под консервацией понимается покрытие всех металлических частей аппаратуры смазкой, предохраняющей их от коррозии.

В качестве такой смазки рекомендуется применять пушечную смазку, представляющую собой жировое вещество в виде густой мази темно-коричневого цвета.

Пушечная смазка является хорошим противокоррозийным средством для стальных азотнрованных, оцинкованных, инкелированных, хромированных, а также латунных, бронзовых и алюминиевых частей механизмов передатчика.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Попадание смазки в систему электрических контактов и соединений ни в коем случае не допускается.

2. Прежде чем приступить к ксисервации. НЕОБХОДИМО предварительно просущить и вычистить от пыли и грязи все блоки передатчика, так как неочищенная или плохо просущенная деталь после покрытия пущечной смазкой от коррозии не предохраняется.

При эксплуатации радиспередатчика в зимих условиях (например, на стоянках в порту) надо избежать отпотевания аппаратуры. С этой целью перед работой следует постепению повышать температуру внутри радиорубки, а при ежедневной работе обеспечить поддержание температуры в ней не ниже плюс 10 плюс 15°C.

### VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Все неисправности, с которыми можно встретиться при работе с передатчиком, могут явиться следствием ряда причин, как-то: производственных дефектов изготовления, старения и износа узлов и деталей, неправильной или небрежной его эксплуатации.

Неисправности, вызываемые последней причиной, могут быть сведены к минимуму бережным уходом за передатчиком и строгим следованием инструкции по эксплуатации, а также своевременным и качественным текущим и вланово-предупредительным ремонтом. Если

неисправность все же появилась, то, приступая к ее устранению, раднооператор должен отчетливо представлять назначение всех элементов принциппальной схемы и их взаимодействие.

Нужно также очень внимательно относиться к внешним признакам, которые обычно сопровождают повреждения. При этом, как правило, нужно пемедлению выключать аппаратуру.

Например, это нужно делать:

а) при тресках и пробоях, сильном перегре-

13

ве детали, появлении запаха горящей изоля-

6) при загорании сигнальных неоновых ламночек, включенных параллельно плавким предохранителям.

Часто бывает вполне достаточно одного из указанных признаков, чтобы место поврежде-

ния было точно определено.

При отсутствии внешних признаков характер и место повреждения определяют, руководствуясь показаниями измерительных приборов передатчика, расположенных на передней панели блока питания, или придаваемого к передатчику переносного универсального прибора TT-I.

Вообще же всегда следует иметь в виду, что в наиболее частых случаях повреждения не носят характера аварии и являются по своей природе весьма несложными, в виде нарушения контактов, выхода из строя радиоламп и грочее.

Но иногда место повреждения выявляется лишь после ряда последовательных проверок. При этом весьма полезно придерживаться определенной последовательности поисков.

Так, прежде чем непосредственно пристугить к отыскиванию причин повреждения, необходимо ознакомиться с характером неисправности и вообразить себе все причины, могущие вызвать подобную неисправность.

При этом необходимо начать с наиболее простых предположений, проверка которых может быть осуществлена непосредственным осмотром деталей или другим элементарным способом.

**К** таким предположениям могут быть отнесены предположения следующего характера: перегорел предохранитель, обгорели контакты, нарушена пайка и т. д.

Если же в результате осмотра предположения о наличии наиболее простых случаев повреждения не подтверждаются, необходимо переходить к предположениям о существовании более сложных причин, связанных с пробоем конденсаторов, пробоем изоляции дросселей и трансформаторов, обрывом проводов питания, перегоранием проволочных сопротивлений и т. п.

Во избежание несчастных случаев при ремонте передатчика

### КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩЛЕТСЯ:

- а) допускать к ремонту и регулировке аппаратуры неопытных, малоквалифицированных людей;
- б) устранять механические дефекты при включенных накальных и анодных напряжениях передатчика;
- в) открывать блоки и снимать боковые сбшивки при включенном анодном напряжении;
- г) ставить перемычки на блокпровочные контакты.

При эксплуатации и ремонте радиостанции строго руководствоваться действующими на судах правилами техники безопасности.

Отмечаем, что при неисправностях, связанных с перегоранием плавких предохранителей, КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ заменять перегоревшие предохранители «жучками» или предохранителями на большую силу тока, так как это может привести к усугблению первичного повреждения и выходу из строя еще ряда деталей.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9 Ниже приводится таблица простейших неисправностей передатчика с указанием возможных причин их возникновения и способов устранения.

Характер непсправностей	Причина неисправности	Способ устранения			
1	FIN OFFICE PROPERTY	3			
Не включается накал ламп передатчика.	а) нет контакта в перехол- ной колодке поз. 79.	Закрепить колодку.			
	6) сгорел предохранитель поз. 6.	Заменить предохранитель.			
	в) плохой контакт в вы- ключателе поз. 51.	Поджать контакты пере- ключателя.			
Нет напряжения сеточных смещений — 200 в.	Неисправен кенотрон поз. 8.	Заменить кенотрон.			
Не включается высокое напряжение.	а) плохой контакт в цепях блокировки.	Поджать контакты цепи бло- кировки.			
	б) сгорел предохранитель поз. 44.	Заменить предохранитель.			
Нет анодного тока в лампе I каскада.	а) перегорела инть накала лампы.	Заменить лампу.			
	б) плохой контакт в кнопке «ключ».	Зачистить контакты кнопки.			
Велик анодный ток лам- пы III каскада.	а) одна из ламп ГК-71 да- ла «газ».	Заменить неисправную лам- пу.			
	б) обрыв в цепи сеточного смещения ламп ГК-71.	Проверить цепь смещения начиная с контактов потенциометра поз. 50.			
	в) велика связь с антенной.	Уменьшить связь			
	г) нарушилось сопряжение с предварительными каскада- ми.	Восстановить сопряжение.			
Антенна настраивается, но лампь: III каскада не на-гружены.	а) нет контакта в переключателе связи поз. 67.	Поджать контакты пере ключателя.			
· pymens.	б) неисправен потенциометр связи с антенной поз. 68-78.	Исправить или заменити потенциометр связи.			
	в) нет контакта в переходной колодке блок передатчика — антенный контур.	Поджать контакты переход ной колодки.			
При нажатии ключа про- исходит пробой в антенном контуре.	В антенном контуре накопилось много пыли.	Продуть антенный блом промыть спиртом микалексовые и пластмассовые плати и антенный изолятор.			
Антенна настранвается, неоновая лампочка поз. 86	а) неисправна термопара к прибору.	Отремонтировать прибо или термопару.			
светится, а прибор поз. 81 не показывает.	б) неисправен прибор.				

ПРИМЕЧАНИЕ: При нахождении неисправностей в комплектующем радиопередатиих агрегате следует пользоваться его техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

## VIII. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА ПИТАЮЩЕГО ПЕРЕДАТЧИК

Блок питания передатчика рассчитан на питание переменным током с частогой 427 герц и напряжением 115 вольт.

Для преобразования постоянного тока, бортовой сети с номинальным напряжением 110 или 220 вольт в однофазный переменный ток с частотой 427 герц и напряжением 115 вольт применяется преобразователь постоянно-переменного тока типа АЛП—1,5 М, для преобразования переменного тока бортовой сети напряжением 127, 220 или 380 в 50 гц в однофазный переменный ток 427 гц 115 в применяется преобразователь АЛА—1,5.

Комплект этих агрегатов состоит из следующих элементов:

- 1. Машинного агрегата;
- 2. Двухсетевого пускателя;
- 3. Блока дистанционного кнопочного управления двигателем;
  - 4. Блок компенсации и регулирования;
  - 5. Блок управления генератором.

Перечисленные элементы выполнены в виде отдельных, конструктивно независимых блоков, соединяющихся между собой кабелями в соответствии со схемой внешних соединений, представленной в техническом описании и ин-

струкции по эксплуатации этого агрегата (эти соединения можно производить также и по монтажно-установочной схеме передатчика).

В радиорубке, совместно с передатчиком, достаточно установить блок дистанционного кнопочного управления двигателем и блок управления генератором, а остальные элементы агрегата могут быть установлены в машинном отделении.

Тип и марка провода, применяемые для соединения элементов агрегата между собой, различные для разных номиналов напряжения бортовой сети, указаны в инструкции по эксплуатации агрегата.

Для удобства подсоединения кабеля питания к передатчику и блокам управления агретатом, находящимся в радиорубке, в комплекте передатчика предусмотрен специальный щиток с переходным кабелем.

Подробные технические данные агрегата, а также описание принципов и особенностей работы всех его элементов, правила эксплуатации и ухода изложены в отдельном, прилагаемом к нему, техническом описании и инструкции по эксплуатации.

FOR WATCHAL USE CHILL

Приложение № 1

Нумерання проводов в принциппальной схеме судового радиопередатчика средних воли мощностью 250 батт типа «Блесна».

Номер ровода	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДА	Примечание
1	1	3
	·	<u> </u>
0	Кориус передатчика.	
1	~ 12,6 вольта. Питание накала лами ГУ-50.	
2		
3	300 вольт. Питание экраиной сетки лампы II каскада.	
4	————————————————————————————————————	
5	÷ 1500 вольт. Питание аподов лами оконечного (III каскада).	
6	Не используются.	
7	+ 50 вольт. Интанне нештодных сеток дами оконеч, каскада	
8	200 вольт. Питание потенциометра сеточных смещений,	
9	+ 450 вольт. Питание экранных сеток лами оконечи, каскала.	
10	Не используются.	
11	~ 20 вольт. Питание накала лами ГК-71	
12		
13	Не используются.	
14		
15	÷ 70 : ÷ 100 вольт (при нажатом ключе) манипуляционный провод телеграфиого ключа	
16		
17	Не используются.	
18		
19	+ 300 вольт. Питапие апода ламны возбудителя,	
20	+ 70 1 100 вольт (при нажатых ключе или кнопке) манипуляционный провод между блокировочным контактом переключателя самонндукции антенного контура и экранной сеткой ламиы возбудителя.	
21	Напряжение смещения на управл. сетку лампы И каскада.	
A   B	115 в. 427 гц. Переменное напряжение от преобразователя,	
Б ) С )	Блокировка в первичной цени трансформаторов выпрямителей высокого напряжения.	
Γι 21 Ι	Напряжение бортовой сети, подводимое к передатчику для целей измерения.	

<b>№№</b> u. n.	Наименование	СХЕМА И ДАННЫЕ НАМОТКИ	№№ поз, по схеме	Примечание
		I. ПЕРЕДАТЧИК	·	
1	Нилуктивность подстроечивя	#=20 витков Провод ПЭЛШО днам. 0,51 мм Намотка в 1 слой 1. ~3,6 ~ 6,6 мкти Q ≥ 100	4 : 10	Каркас изготовляется из иластмассы с карбони: ным сердечинком dк=12,2 мм
2	Индуктивность контура	968 д 30,3 мкгн Провод ПЭЛШО диам. 0,35 мм  1148 в 36,2 мкгн  1148 в 36,2 мкгн  1158 в 41,3 мкгн  1458 в 48,1 мкгн	11	Намотка производите на тороидальном сердениясь, изготовленном и стеатита dвн. ⇒ 33,5 мм dнар. ⇒ 50,5 мм

EOR OFFICIAL JUST DIVLY

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

<b>№№</b> 11. 11.	Наименование	Наименование СХЕМА И ДАННЫЕ НАМОТКИ		Примечание	
3	Нидуктивность подстроечная	л = 30 витков Провод ПЭЛЩТ днам. 0,2 мм Намотка в 1 слой L == 10—15 мкги Q≥80		Каркас из иластмассы с карбонильным сердечником финерации объем	
4	Индуктивность подстроечная	д = 80 виткив Провод ПЭПЩО днам. 0,2 мм Намогка в 2 слоя L = 65- 115 мкгн Q30	42	Каркас из плассмассы с карбонильным сердечениюм имарк. =16 мм	
5	Пидуктивность сеточная	n=4×120=480 вигков Провод ПЭЛШО днам. 0,25 мм Намотка "Универсаль" по 2 перекрепцивания на виток L →3000±300 мкгн — Q>40	18	Каркас изготовляется из стеатита dк=20 мм f=62 мм	

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9

20	<b>№№</b> п. п.	Наименование	CXE	МА И ДАННЫЕ НАМОТКИ	№ <b>№</b> поз. по схеме	Примечание
•	q	Нидуктивность катодная	0000	<b>п</b> = 240 витков Провод ПШД двам. 0,25 мм 4 секции по 60 витков Намотка "Увиверсаль" 1. = 900 ± 90 мкги — Q ≥ 15	19	Каркас изготовляется из стеатита dкарк.~20 мм 1 = 62 мм
•	7	Индуктивность блокировочная		<b>п</b> = 325 витков Провод ПЭЛШО днам. 0,51 мм 5 секций по 65 витков Памотка "Универсаль" L = 1600 = 160 мкгн — Q ≥ 25	60	Каркас изготовляется из стеатита dкарк=30 мм 1=104 мм
-	8	Индуктивность анодная		<b>д</b> =623 витка Проьод ПЭЛШО днам. 0,25 мм 7 секции по 89 витков L=5500±1100 мкги — Q≈30	59,80	Каркас изготовляется из стеатита dк=30 виткон I=104 мм

.№M II. II	<b>Панменование</b>	Наименование СХЕМА И ДАННЫЕ НАМОТКИ		Примечание	
9	Пидуктивность анодная	n =550 витков Провод ЛЭШО×0,07 мм Намотка перекрестного типа ("Медведь") 3 витка в цикле L == 12500 ± 2500 мгн  Q>100	26 .	Шпуля эксцельсиор. "А" duп=11 мм (А4) Чашка гладкая № 5	
10	Индуктивность подстроечная	n = 25 витков Провод ЛЭШЛ 147×0,07 мм Намотка пирамидального типа и 2 слоя 1. = 3247 мкгн Q > 160	65	Каркас изготовляется из плассмассы dк → 43 мм 1 → 69 мм Сердечник карбонильный СБ — 5а	
11 21	Индуктивность удлинительная	#1. = #2. = 55 вытков Провод ЛЭШД 30×21×0.07 мм Намотка в 1 слой вплотную Две катупки намотаны: одна но часовой стредке, вторам против часовой стредки, включен- ные носледовательно 1.1 = L₂ = 105 ± 5.25 мкгн Q ≥ 440	84	Каркасы изготовляются из раднофарфора d −80 мм l=255 мм	

13	<b>MM</b> II. II.	Наименование	СХЕМА И ДАННЫЕ НАМОТКИ	<b>№ №</b> поз. по схеме	Примечанис
	12	Нарнометр I каскала	Статор Ротор Проволока медная Проволока медная "мм" диам. 1,5 мм "мм" диам. 1,5 мм $n_1 = 9^3/8$ витка $n_2 = 9^3/8$ витка $n_3 = 9^3/8$ витка $n_4 = 9^3/8$ витка Шаг намотки 2,3 мм $n_5 = 9^3/8$ мгн $n_5 = 9$	1	Каркасы ротора и статора изготовляются из стеатита dcт =63 мм dpor =58 мм
	13	<b>Рарнометр 2 каскада</b>	Статор Ротор Провод ЛЭШД $147 \times 0.07 \text{ мм}$ $\pi_1 = \pi_2 = 31^{-1}/_{5} \text{ внтка}$ в 2 слоя  1 слой—16 внтков  2 слой—15 $^{-1}/_{5}$ внтка  1, = $108$ —425 мгкн Q > $180$	41	Каркасы ротора и статора изготовляются из стеатита dct.=67 мм dpot.=56 мм
_	14	Вериометр З каскада	Статор Ротор Провод ЛЭШД Провод ЛЭШД 147×0,07 мм 147×0,07 мм п₁=п₂=18 вптков пл=п₂=22 внтка Намотка пирамид. типа в 2 слоя; типа в 2 слоя; 10 и 8 внтков 10 и 12 вптков L=121:-434 мгн Q>160	64	Каркасы ротора и статора изготовляются из микалекса dct=104 мм dpot. 82 мм

.№.№ 11. 11.	Панменование	СХЕМА И ДАННЫЕ НАМОТКИ	№№ поз. по схеме	Примечание
15	Варнометр антенного контура ,	СТАТОР Провод ЛЭПГД 30×21×0,07 мм 30×21×0,07 мм 30×21×0,07 мм 16+15 \(\frac{1}{1}\) дентков по 2 питка в назу Всего 31 \(\frac{1}{2}\) витков  [мин. ≥ 96 мкгн   Гмакс. ≥ 356 мкгн. Q≥ 450	83	Каркасы рогора и статора изго- говляются из микалекса dct 208 мм dpot 176 мм
16	Потенциометр сеточного смещения	Провод ПЭК Ø 0,12 мм Памотка вилотную R .2∀3100 ом	.50	Каркас изготовляется из стеатита dкарк 20 мм 1~ 200 мм
		и. влок питания		Каркас изготовляется
17	Лобавочное сопротивление к вольтметру	Провол ПЭК Ø 0,05 мл Намотка рядовая R 400000м 80 ом	6]	Каркас паготовляется из пресспорошка dкарк. 13 мм lкарк., 16 мм
is .	Лобавочное сопротивление к вольгметру	Провел ПЭК ≥ 0,05 мм Намогка рятовая R . 34000 ом = 95 ом	76	Каркас изготовляется из пресспорошка dкарк 13 мм Iкарк 16 мм
	к вольгметру	⊘ 0,05 мм Намотка рязовая	76	на пресси дкарк 13

12	<b>№№</b> II. II.	Наименование	СХЕМА И ДАННЫЕ НАМОТКИ	№№ поз. по схеме	Примечание
.08.08	19	Дроссель фильтра выпрямителя 200, 300 п 450 вольт	#=760 витков Провод ПЭЛ-1 диам. 0,23 мм R -:31 ± 3,1 ома	9 18 27	Пластины из стали 3-44 толщиной 0,2 мм. Толщина пакета 20 мм., зазор магнитной цени 0,2 мм.
TOR OFFICIAL USE ONLY	20	Дроссель фильтра выпрямителя 1500 вольт	n730 витков Провод ПЭЛ-1 днам. 0,51 мм R ==11,5 ом.	37	Пластины из стали 3—44 толщиной 0,2 мм. Толщина пакета 50 мм., зазор магнитной пени 1 мм.

Nº N <del>b</del> 11. 11.	Панменование	СХЕМА И ДАННЫЕ НАМОТКИ	№№ поз. по схеме	Примечание
-21 F0	Трансформатор выпрямителя 200 вольт		7	Пластины из стали Э-11 тоациной 0,2 мм. Пакет толщиной 45 мм.
for official use only				FOR On ACCURATE GROY
		W <sub>1</sub> (1 2) 58 висков (1) 57 в		
83		ļ	1	A s

№№ поз.

8	<b>№</b> № п. п.	Наименование	СХЕМА И ДАННЫЕ НАМОТКИ	№№ поз. по схеме	Примечание
	22	Трансформатор выпрячителя—300 вольт п 450 вольт	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	21	Пластины из стали Э-41 толщиной 0,2 м. Пакет толшиной 15 мм.
For the containing th			15   11   1   1   1   1   1   1   1		The second of th

<b>№ №</b> II. II.	Наименование	СХЕМА И ДАННЫЕ НАМОТКИ	№ 1103. 	примечание
23	Трансформатор ныпрямитсля 1500 в		42	Пластины из стали Э-44 толциной 0,2 мм. Пакет толщиной 60 мм.
EQR OFFICIAL USE ONLY		W <sub>1</sub> (1—2) 78 витков ПБД днам, 2,10 мм		FOR OFFICIAL USE ONLY
27				


## ЦОКОЛЕВКА РАДИОЛАМП, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СУДОВОМ РАДИОПЕРЕДАТЧИКЕ СРЕДНИХ ВОЛИ ТИПА "БЛЕСНА"

## Пентод типа ГК-71

Основные электрические данные:

Напражение пакала —20 в.
Ток накала—3А
Пост. напр. на аподе—1500 в.
Крутизна характеристики—4,2 ма/в.
Колебательная мощность не менее 250 вт.
Мощность, рассенваемая анодом, не более—125 вт.
Долговечность—600 часов

Ne.Ne.n. m	Наименованис электродов лампы
1	Гильза цоколя
2	Катод
3_	Свободный
4	Сетка 2
5	Сетка 1
6	Сетка 3
7	Катод
A	Анод выв сверху

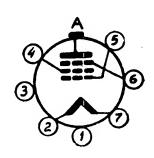


## Пентод типа ГУ-50

Основные электрические данные:

Напряжение накала—12,6 в. Ток накала—0,65а Крутизна характеристики—4,0 ма в. Колебательная мощность не менее 50 вт. Мощность, рассенваемая анодом, не более 40 вт. Долговечность—1000 час.

No. No. 11. 11.	Наименование электродов лампы
1	Катод
3	Сетка 1
3	Сетка 2
4	Подогреватель
5	Сетка З
6	Анод
7	Экран (впутр.)
8	Подогреватель

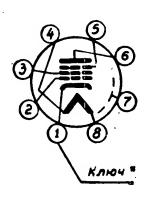

<sup>\*)</sup> Ключ-выпуклесть на баллоне, продолжение которой совпадает с направлением штырька 1.

## Двуханодный кенотрои 5Ц8С

Основные электрические данцые:

Наприжение накала-- 5 в

Ток накала -- 2,7 А


Выпримленный ток не менее 230 м м

Напбольшая амилитуда обратного

напряжения--1700 в

Долговечность -- 500 ч.

Nê.Nê n∕n	Наименование электродов ламиы
1	Не подключен.
2	Катод (нить накала)
4_	Анод 2
6	Анод 1
8	Катод (нить накала)

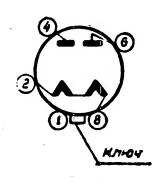


## Газотрон ГГ-1-0,5-5

Основные электрические данные:

Напряжение накала — 2,5 в
Ток накала не более—10 А
Время разогрева катода—1 минута
Амплитуда тока анода—1,5 А
Наибольшая амплитуда обратного наприжения
— не более—5 кв
Долговечность—800 ч.
Наполнение—ксеново-криптоновая смесь.

Ne.Ne n'a	Наименование электролов
1	Свободный
2	Катод
3	Свободиміі
_4_	Катод
A	Анод выв. сверху

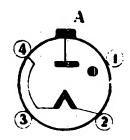

	and a commence of the property of the commence	onenome eponomia a		. (\u0	ide gibioximo
COM	Manuscrionerio il vieli	Oenoma, daminio nominadi		(X) • Å.	
•		, 1 x	.c.		*
•	Propose of Caracage	* 9—33 vana		ŗ	):
%	Linguage of the control of the contr	10 × 15 mere		· ·	1
	Remontance	240 K)		5.	Hayas seeriy a Tayas seeriy a
	TOTAL	3.3 - 5.5 mann 3.5 - 5.5 mann 3.6 - 5.5 mann	¥ .		
		(1872.8 ml)	, 2	(:C) (() (:	
2.6	Rengeneeren 2005 - 21 1000 1	5900 ug	ı'	3:	
£5	Rengemente Marks II 1000 1   Rengemente   Marks III   800-1	1500 m)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Remembered RARA II 1000 I Remembered RARA-8-1, 800 II Gerber, RARA-1, O.I. Remembered RARA-1, O.I. Remembered RARA-1, III	300 A3LE 500 Bea 300 EQ 500 EQ			Heptaroners
50 00 00 00 50 00 00 50 00	Pennegerie IV80 I sersete Romanien ROO-8 -280-4-10000 II Romanien ROO-8-280-4-10000 II Romanien ROO-8-800-6 (300-11)	10000 mb 10000 mb 5800 mb		6 36 36 36 3	
%G %B	Carlonnian. Co110.1.	20 Box 100 Box		· ·	
	Education 1835 eloques  Education 1835 - S 600 - 0, 1 - 10  Education 1835 - S 600 - 0, 1 - 10  Education 1835 eloques  Education 1835 eloques  Education 1855 eloques	18,6 non 0,1 naô 260 mai 13,6 g 0,18 a		30.000000000000000000000000000000000000	
	Composition 33. A. C. SECONO. II Seminarias 33. A. A. A. Secono. II Pautamento 37. A. A. II secono. Seminarias 33. A.	35 sec 0.1 cc 0,1 cc 0,1 cc	(	000000000000000000000000000000000000000	
\$0 \$0 \$0 \$0	Carraction	0,1 mm)		300000	Rependence
20		<i>;</i>	v	J	

Sanitized Copy Approved for	Release 201	1/02/25 : CIA	-RDP80T0	)0246A05940(	0120001-9

42   II   R   R   R   R   R   R   R   R	арпометр II каскада  идуктивность подетр.  сонденсатор КВКТ—15—3:0 - Ні р  сонденсатор КВКТ—19— 23- П р  сонденсатор КВКТ—19— 23- П р  сонденсатор КВКТ—5 - 2200— П  идуктивность сеточнал  сонденсатор КВКТ—8 - 2200— П  сонденсатор КВГ—М,—600—01— П  гадноламна ГК—71 П каскада гонденсатор КВГ—М,—600—0,1 П р  сонденсатор КВГ—М,—600—0,1 П р  сонденсатор КВГ—М,—600—0,1 П р  сонденсатор КВГ—М,—600—0,1 П р  сонденсатор КВГ—110—20—0,1 П р  сонденсатор КВП—110—20—0,1 П р  сонденсато	108—425 мкгн 65—115 мкгн 423 пф 4—46 220 пф 3 мгн 2,2 ком 2,/3100 ом 0,1 мкф 0,1 мкф 250 ом 0,1 мкф	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Нараллельно подбираются при настройке
45	Сонденсатор КВКТ- \$ -2200 — Н пруктивность сеточная опротивл. ВС2-1—2200— Н сотенциометр сеточн. смещен. Сонденсатор КБГ—М, 600—01— Н каскада садиоламиа ГК71 П каскада сонденсатор КБГ—М, 600—0,1— П сопротивление ПЗ25250 ом—11 Сонденсатор КБП—110—2001,—П—С	220 пф 3 мгн 2.2 ком 2./3100 ом 0.1 мкф 0.1 мкф 0,1 мкф 250 ом 0,1 мкф	1 1 1 1 1 1	при вастропас
48 III C C C C C C C C C C C C C C C C C	опротивл. ВС-2-1-2200-3 отенциометр сеточи. смещен. сонденсатор КБГ-М, 600-01-111 гадноламиа ГК-71 III каскада сонденсатор КБГ-М, 600-0,1-III сонденсатор КБГ-М, 400-0,1-III сопротивление ПЭ-25-250 м—11 конденсатор КБІ-110-20-01,—III-С конденсатор КБІ-110-20-01,—III-С конденсатор КБІ-110-20-0,1-III-С конденсатор КБІ-110-20-0,1-III-С	2.2 ком 2./3100 ом 0.1 мкф 0.1 мкф 0,1 мкф 250 ом 0,1 мкф	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
54 K 55 K 56 C 57 K 59 K 60 K 61 K 62 K	Тонденсатор КБГ—М <sub>1</sub> —600—0,1—III Конденсатор КБГ—М <sub>1</sub> —400—0,1—III Сопротивление ПЭ—25—250 м—II Конденсатор КБП—110—20—01,—III—С Конденсатор КБП—110—20—0,1—III—С Індуктивность аподная	0,1 мкф 250 оч 0,1 мкф	1 1	
63 h	Індуктивность блокировочи. Конденсатор КСО—13—3000—3900—III	5,5 мгн 1,6 мгн 3909 <b>г</b> ф	1 1 1 1	
63 h	Конденсатор КВКГ—8—220—II Конденсатор КВКБ—15—22—II	462 nb	2 1	Нарадлельно подбираются при настройке
65   E 66   C 67   F 68   H 70   H 71   H 72   H 73   H 75   H 76   H	Сенденсатор тип И Вариометр III каскада Индуктявность подстр. Сопротивл. ВС—2—1—0,47—11 Гереключатель связи на 11 полож. Конденсатор связи	0.01 MGh 124	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
81 82 83	ПІ. В.ГУК АПТЕННОГО ВОЛІГОТА Амперметр Т—41.0—15А Конденсатор КСО—5—25ОА—10000—Ш Вариометр антен. контура Пидуктивность удлинит.	5,5 мгн 10000 иф 92—400 мкгн 230 мкгн	1 1 1 1 1 1 1	2 катушки нид., соед. последов.
	Переключатель Лампа исоновая МН—3		1 1	


1103. 0603H.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТИП	Основные данные номинал	К-во	Примечание
87	Изолятор антенный пр—4		1	
88	Колодка телефон. гнезд		1	
9	Контакт переходной в. ч.		1	
0	Плата в. ч. переходная на 3 контакта		1	
1	Плата в. ч. переходная на 6 контактов		1	
1	ін ЛОК ПИТАНИЯ Н УПРАВЛЕННЯ ПЕРЕДАТЧИКА			
234 56789	Лампа исоновая МП—3 Сопротивл. ВС—0,25—1—0,1—П Предохранитель ПК—45—3 Трансф. выпр. 200 в. Кенотрои 5ЦЗС Дроссель фильтра выпр. 200 в.	100 ком З А	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
0	Кондецсатор КЭГ—1—В—450_М	20 мкф	i	
1 2	Конденсатор КЭГ—1—В 450 M	20 мкф	1	
3 4 5 6 7 8	Сопротивл. ВС—2—1—20000—II Сопротивл. ВС—0,5—1—51—II Сопротивл. ВС—0,5—1—51—II Сопротивл. ВС—2—1—6200—II Сопротивл. ВС—2—1—39000—II Дроссель фильтра выпр. 300 в.	20 ком 51 ом 51 ом 6,2 ком 13 ком	1 1 1 1 3 1	Параллельно
9	Конденсатор КЭГ—1—В-450 М	20 мкф	1	
0	Конденсатор КЭГ—1—В-450-М	20 мкф	1	
21 22 23 24 25 26 27 29	Трансф. выпрям. 300 в. и 450 в. Кенотрон 5ЦЗС Кенотрон 5ЦЗС Конденсатор—КБГ—МН-2в—600—4—П Конденсатор КБГ—МП—2в—600—4—П Сопротивл. ВС—2—1—02—П Цроссель фильтра выпр. 450 в. Вольтметр 0—3000 в.	4 мкф 4 мвф 200 ком	1 1 1 1 1 1 1	
10 11 12 13	Конденсатор КСО—5—250-А-10000—III Конден-атор КБГ—Ш—2—2—4—III Переключатель меновенный Лампа неоновая МП—3	10000 пф : <b>4</b> мкф	1 1 1	
4 5 6	Сопротивл. ВС-2-1-0,1-11 Сопротивл. ПЭ-50-15000 ом-11 Сопротивл. ПЭ-50-3000 ом-11	100 ком 45 ком 3 ком	9 3 1	Последов.
?	Дроссоль фильтра выпр. 1500 в. Конденсатор КСО—5—250А—10000—111	<b>10000</b> пф	1 1	


Ноз. обозн.	Наименование и тип	Основн, данные поминал	К-во	Примёчание
39 41 23 44 45 45 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	Амперметр 0—1A Газотрон ГГ—1—0,5/5 Газотрон ГГ—1—0,5/5 Газотрон ГГ—1—0,5/5 Газотрон ГГ—1—0,5/5 Трансформатор выпр. 1500 в. Переключатель роликовый ПР 4М I Предохранитель ПД—П—10A Сопротивл. ВС—0,25—1—0,1—1 Предохранитель ПК—3 Сопротивл. ВС—0,25—1—0,1—1 Предохранитель ПК—45—2 Переключатель роликовый ПР-4М-1 Переключатель роликовый ПР-4М-1 Сопротивл. ВС—1—33000—11 Выпрямитель купрокеный ВК—0,7—12 Сопротивл. пер. СП—11—25—0,47 А Переключатель на 2 положен.	10A 100 ком 100 ком 2A 33 ком 33 ком		
57 58 56 67 68 64 65 68 69 21	Миллиамперметр 0—100мА Конденсатор КСО—5—250-А-10000—Ш Переключатель на 6 положен. Вольтметр 0—600 в. Доб. сопр. к вольтм. на 40 ком. Конденсатор КСО—5—250-А-10000—Ш Колодка контактная Колодка контактная Блокировка Колодка телефон. гнезд Ключ телеграфный Колодка на 4 контакта	10000 пф 120000 ом 10000 пф		Иоследоват.
72 73 74 75 76 77 78 80 81	Сопротивл. ВС—2—1—0,15—II Кабель со щитом  Сопротивл. пров. к вольти. 34000 ом Сопротивл. ВС—1—1—33000—II Сопротивл. вС—1—1—33000—II Сопротивл. перем. СП—II—26—0.47А Выпрямитель купроксный ВК—0,7—12 Конденсатор КБП—250—20—0,1—III—С Конденсатор КБП—250—20—0,1—III—С	0,45 мгом 34000 ом 33000 ом 33000 ом 470 ом 0,1 мкф 0,1 мкф	3 1 1 1 1 1	Последоват.

# FOR ULTION OF USE ONLY

ОГЛАВЛЕНИЕ	, Crp.
1. Панначение и технические заниые передатчика	. 3
<ol> <li>Описание принциплагнаюй схемы, принципов и особенностей работы</li> </ol>	
передатчика	. 3
§ 1. Общие сведения о передатчике	3
§ 2. Задающий генератор	4
§ 3. Второй каскад	5
§ 4. Третий каскад	5
§ 5. Антенный контур	6
3. Описание принципиальной схемы, принципов и особенностей работы блока питания и элементов схемы управления передатчиком	7
§ 1. Выпрямитель питания анодов ламп выходного каскада .+1500 вольт	. 7
§ 2. Выпрямитель питания анода лампы промежуточного каскада "+450 вольт" и выпрямитель питания анода лампы возбудителя "+300 вольт".	7
§ 3. Выпрямитель питания цепей смещения "—2(0 вольт"	7
§ 4. Измерение напряжений выпрямителей и анодных токов лами	8
§ 5. Выбор рода работы	8
§ 6. Полудуплексная работа ключом	9
4. Описание конструкции передатчика	9
§ 1. Общие сведения по конструкции передатчика	9
§ 2. Конструкция блека передатчика	10
§ 3. Конструкция блока антенного контура	10
§ 4. Конструкция блока питания	10
5. Инструкция по настройке и управлению передатчиком	11
§ 1. Подготовка передатчика к настройке	11
§ 2. Настройка передатчика для работы в телеграфном режиме на заданной частоте плавного диапазона	12
§ 3. Настройка передатчика для работы на заданной фиксированной частоте	12
о. Общие соображения по уходу за радиопередатчиком	13
7. Методические указания по обнаружению и устранению неисправностей	13
о. краткая характеристика агрегата, питающего передатчик	16
приложение № 1—Нумерация проводов в принципиальной схеме судового радиопередатчика средних воли мощностью 250 ватт типа. Блесиз*	17
приложение № 2—Таблица моточных изделий судового радиопередатчика средних волн типа "Блесна"	18
передатчике средних воли типа "Блесна"	28
Спецификация к принципиальной схеме	
Принциппальная схема (вклейка)	30

FOR OFFICIAL USE ONLY

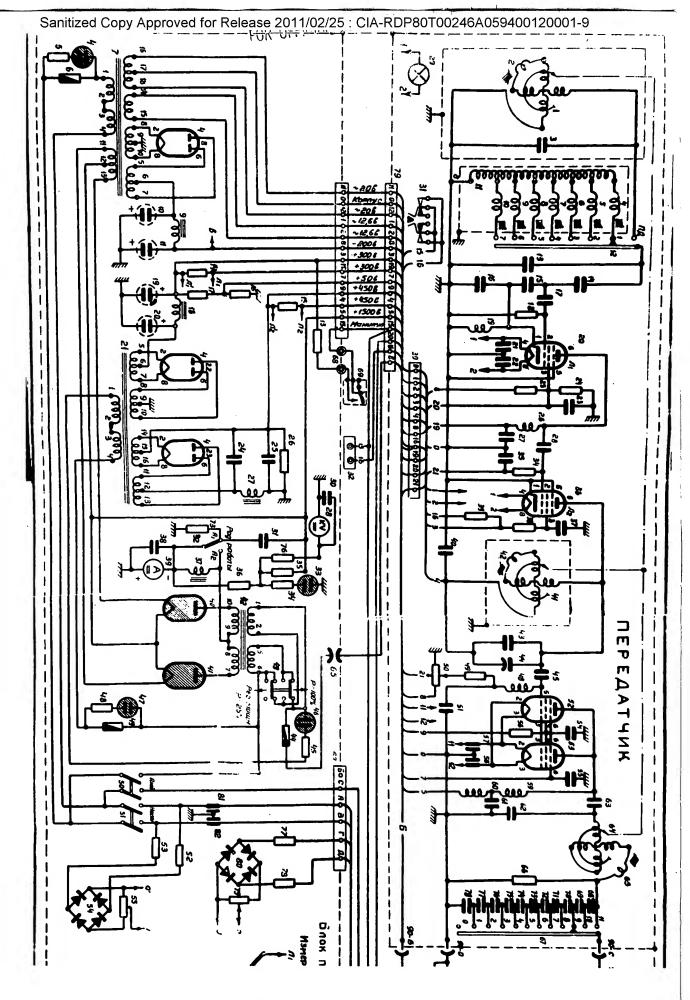

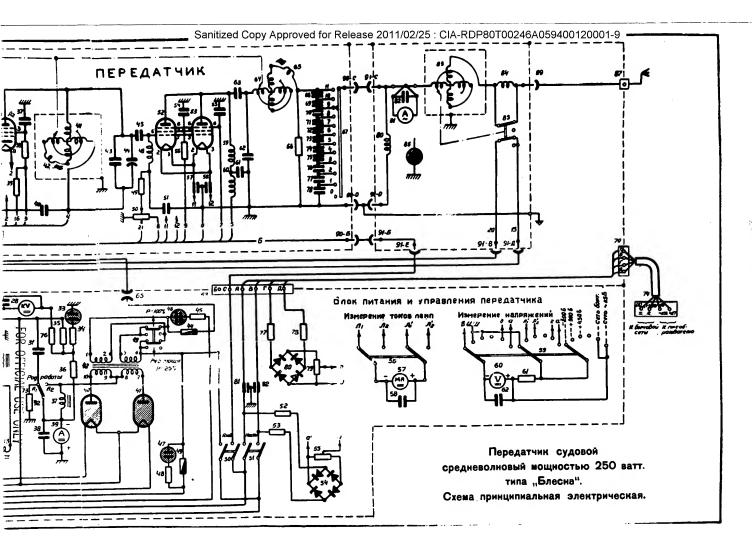

#### эхолоты

Всесоюзное Объединение "Судоимпорт" предлагает Вашему вниманию серию ультразвуковых эхолотов, выпускаемых нашей промышленностью. Из этой серии Вы можете подобрать эхолот наиболее отвечающий типу и назначению Вашего судна.

Наши эхолоты просты в эксплуатации и надежны в работе.


#### эхолот нэл-5

Эхолот НЭЛ-5 является навигационным прибором и предназначен для измерения глубины под килем судна до 2000 метров. Эхолот данного типа успешнэ может быть использован на судах большого и среднего тоннажа, а также на гидрографических судах. Эхолот имеет два индикатора-указатель глубин и самописец.

Указатель глубин имеет два диапазона измерений: 0—100 и 0—2000 м. и две шкалы с ценой деления соответственно 0,5 и 10 м. Снятие показаний производится по положению светового индекса, показывающего глубину на соответствующей шкале.

Самописец имеет три диапазона измерений: 0—200, 0—1000 и 1000—2000 м. и две шкалы 0—200 и 0—1000 м. Измерение глубин от 1000 до 2000 м. производится по шкале 0—1000 м., прибавляя 1000 м. к показаниям шкалы.

Совместная работа указателя и самописца невозможна. В случае включения указателя, при работающем самописце, последний автоматически выключается, а определение измеряемых глубин и управление посылкой ультразвукового импульса автоматически переключаются на указатель. То же самое происходит, когда включается самописец при работающем указателе.

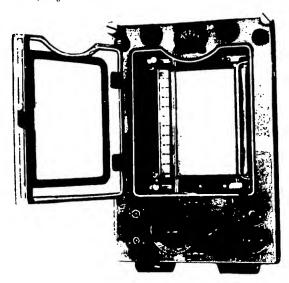

Pис. 1. Самописец Fig. 1. Recorder

#### **ECHO SOUNDERS**

Vsesojuznoje Objedinenije "Sudoimport" offers you a series of supersonic echo depth sounders produced by Soviet industry. Out of this series you can select an echo depth sounder in accordance with the type and purpose of your ship.

Our echo depth sounders are simple in design and reliable in operation.

## **ТҮРЕ НЭЛ - 5 ECHO SOUNDER**

The type H3J-5 echo depth sounder is a navigational instrument designed for sounding keel-to-bottom depths of up to 2,000 metres. This type of echo depth sounders can be installed on ships of large and medium displacement and also on hydrographic vessels. The echo depth sounder has two indicating instruments: depth indicator and recorder.

The depth indicator has two scunding ranges: 0–100 and 0–2,000 m. and two scales graduated into 0.5- and 10-metre divisions, respectively. The depth is indicated on the corresponding scale by a light index.

The recorder has three sounding ranges: 0-200, 0-1,000 and 1,000-2,000 m., and two scales: 0-200 and 0-1,000 m. Depths from 1,000 to 2,000 m. are read off the scale 0-1,000 m. by adding 1,000 m. to the scale readings.

The indicator and the recorder cannot operate simultaneously. If the indicator is switched on while the recorder is in operation, the latter is automatically switched off and depth sounding as well as supersonic pulse transmission control is automatically switched over to the indicator. The

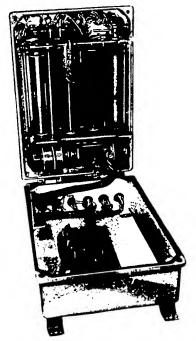


Рис. 2. Самописен с открытой крышкой Fig. 2. Recorder with cover opened

## JON OFFICE DOLLONE

Погрешность измерения глубин эхолотом составляет:

для глубин от 1 до 20 м. не более  $\pm$  0,5 м. для глубин от 20 до 200 м. не более  $\pm$  2,5 м. для глубин свыше 200 м. не более  $\pm$  2 %

Эхолот обеспечивает измерение глубин при колебаниях напряжения судовой сети на ± 5% и частоты тока на 🛨 3 ", от их номинальных значений.

В комплект эхолота входят следующие узлы:

Самописец — прибор, регистрирующий глубину и рельеф дна на электротермической бумаге.

Ширина рабочей части бумаги . 200 мм.

Скорость движения бумаги:

на диапазоне 0—200 . . на диапазоне 0—1000 . . 20 мм./мин. 4 мм./мин.

Масштаб записи:

на диапазоне 0—200 . . на диапазоне 0—1000 . . 1 м. мм. 5 м./мм.

Время расходования 1 рулона бумаги:

. . 20 час. на диапазоне 0-200 на диапазоне 0—1000 . . 100 час. 525×350× Габариты самописца . . . 230 мм. 28 кг. Bec . . . . . . . . . . .

Указатель глубин — прибор, регистрирующий глубину с помощью неоновой лампочки, расположенной на вращающемся диске под шкалой.

Габариты указателя -

 $341 \times 382 \times 254,5$  mm.

Вес - 16 кг.

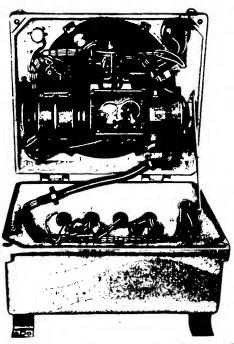


Рис. 3. Указатель глубин с открытой крышкой Fig. 3. Depth indicator with cover opened

same happens when the recording is switched on with the indicator operating.

The depth sounding error of the echo depth sounder does not exceed:

> for depths from 1 to 20 m.  $\pm$  0.5 m. for depths from 20 to 200 m. ± 2.5 m.

for depths exceeding 200 m. ± 2 per cent

The echo depth sounder ensures sounding of depths when the ship's mains voltage fluctuates within  $\pm$  5 per cent and current frequency within  $\pm$  3 per cent of their rated values.

The delivery set of the echo depth sounder includes the following units:

Recorder - the instrument which registers the depth and bottom relief on electrothermal paper. Width of paper working part . . 200 mm.

Speed of the paper movement:

20 mm./min. on range 0-200 on range 0—1,000 4 mm./min.

The record scale: on range 0-200 . . . . 1 m./mm. 5 m./mm.

on range 0-1,000 . . .

One paper roll ensures operating during: 20 hrs. on range 0-200 . . . .

on range 0-1,000 . . . 100 hrs.

Dimensions of the recorder -

525 x 350 x 230 mm.

Weight – 28 kg.

Depth indicator - the instrument which registers the depth with the help of a neon lamp located on a rotating disk under the scale.

Dimensions of the indicator -

341 x 382 x 254.6 mm.

Weight - 16 kg.



Рис. 4. Указатель глубин Fig. 4. Depth indicator

Реле импульсов — прибор, подающий электрические импульсы на вибратор-излучатель

Габариты реле —  $300 \times 310 \times 246$  мм.

Вес — 14 кг.

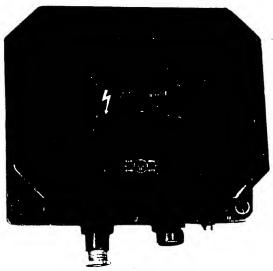


Рис. 5.4 Реле импульсов Fig. 5. Pulse relay

Pulse relay - the device which supplies electric pulses to the transmitting oscillator. Dimensions of the relay – 300 x 310 x 246 mm.

Weight - 14 kg.

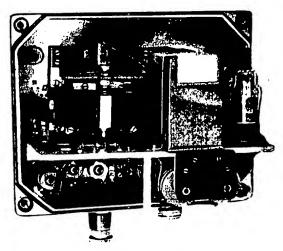


Рис. 6. Реде импульсов с открытой крышкой Fig. 6. Pulse relay with cover opened

Усилитель — прибор, усиливающий электрические импульсы, поступающие с вибратора-приемника.

Габариты усилителя -

 $310 \times 300 \times 223$  mm.

Вес - 10 кг.

Amplifier - the device which amplifies electric pulses supplied by the receiving oscillator.

Dimensions of the amplifier -

310 x 300 x 223 mm.

Weight - 10 kg.

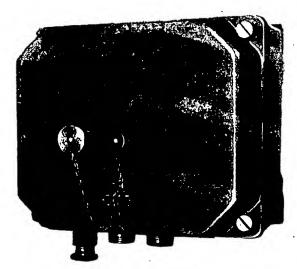


Рис. 7. Усилитель Fig. 7. Amplifier

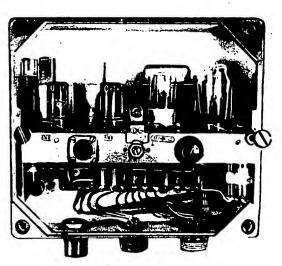


Рис. 8. Усилитель с открытой Fig. 8. Amplifier with cover opened

**Вибратор** — приемник и излучатель магнитострикционного типа.

Габариты вибратора-излучателя — диам. 365×189 мм.

Вес — 43 кг.

 $\Gamma$ абариты вибратора-приемника — диам. 290 $\times$ 172 мм.

Вес - 28 кг.

Фильтр предназначен для защиты судовой сети от помех радиоприему со стороны эхолота, а также для включения и выключения эхолота. Фильтр для комплекта эхолота, рассчитанного на переменный ток, обеспечивает, кроме того, понижение судового напряжения с 220 до 127 в.

Габариты фильтра для питания от сети переменного тока -  $-310\times210\times185$  мм.

Вес -- 10 кг

 $\Gamma$ абариты фильтра для питания от сети переменного тока —  $198\times165\times140$  мм.

Вес -- 4кг.

Oscillator - magnetostriction transducer.

Dimensions of the transmitting oscillator — dia. 365 x 189 mm.

Weight - 43 kg.


Dimensions of the receiving oscillator – dia. 290 x 172 mm.

Weight - 28 kg.

Filter — the device is designed to protect the ship's mains from radio interference produced by the echo depth sounder and also for switching the echo depth sounder on and off. The filter supplied with echo depth sounders operating from an A. C. supply ensures also stepping down of the ship's mains voltage from 220 to 127 V.

Overall dimensions of the filter to be supplied from A. C. mains - 310 x 210 x 185 mm. Weight - 10 kg.

Overall dimensions of the filter to be supplied from D. C. mains  $-198 \times 165 \times 140$  mm. Weight -4 kg.

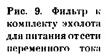




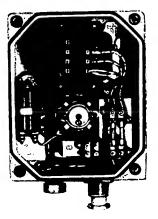


Fig. 9. Filter for echo depth sounders to be supplied from A. C. mains

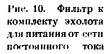



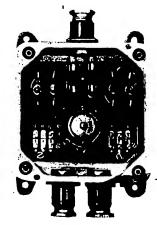


Fig. 10. Filter for echo depth sounders to be supplied from D. C. mains

**Кабельные коробки** предназначены для подключения схемы эхолота к вибраторам.

Габариты коробок —  $184 \times 134 \times 82$  мм. Вес — 2 кг.

Cable boxes are designed for connection of the echo depth sounder to the oscillators.

Dimensions of the boxes  $-184 \times 134 \times 82$  mm. Weight -2 kg.

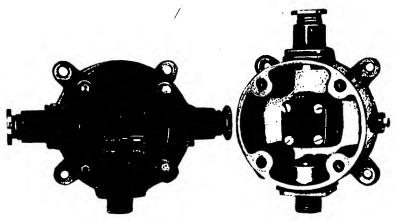


Рис. 11. Кабельная коробка

Fig. 11. Cable box

При питании от бортовой сети 110 или 220 в постоянного тока эхолот укомплектовывается умформером и гасительным сопротивлением.

The echo sounders to be supplied from a ship's 110 or 220 V D.C. mains are furnished with a converter and damping resistor.

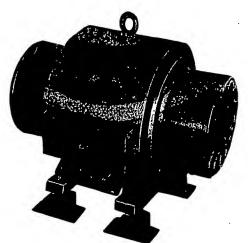


Fig. 12. Converter

Рис. 12. Преобразователь

Габариты —  $330 \times 418 \times 270$  мм. Вес — 70 кг.

Dimensions - 330 x 418 x 270 mm. Weight - 70 kg.

Переменное гасительное сопротивление предназначено для ограничения пускового тока умформера.

Потребляемая мощность эхолотом:

от сети переменного тока . . . 350 вт. . от сети постоянного тока . . . 700 вт.

The variable damping resistor is designed for limiting the converter starting current.

from D.C. mains . . . . . . . . 700 W

FOR OFFICIAL USE ONLY

Вес эхолота в зависимости от комплектовки составляет от 137 до 246 кг.

The weight of the echo depth sounder set is from 137 to 246 kg., depending on the delivery set.

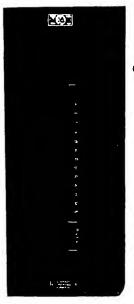




Fig. 13. Damping resistor

Рис. 13. Гасительное сопротивление

В комплект эхолота входят:

Запасные части

Инструмент

Электронные лампы

Запасные рулоны электротермической

бумаги

Техническая документация.

Эхолот НЭЛ-5 может быть поставлен, по желанию заказчика, только с указателем глубин или только с самописцем.

The echo depth sounder set is furnished with:

Spare parts


Tools

**Valves** 

Spare rolls of electrothermal paper

Technical papers

On the Customer's request the type H3J-5 echo depth sounder may be delivered either with the depth indicator or with the recorder.

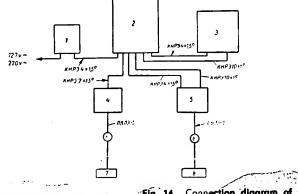

Рнс. 14. Схема соединения приборов эхолота НЭЛ-5: 1-фяльтр; 2-самописец; 2-указатель; 4-реле; 5-усилитель; 6-кабельные коробкя; 7-вибратор-излучатель; 6-вибратор-при-

Fig. 14. Connection diagram of type H9JI-5 echo depth sounder:

1 — filter; 2 — recorder; 3 — indicator; 4 — relay; 5 — amplifier; 6 — cable baxes; 7 — transmitting oscillator; 8 — receiving oscillator

#### ЭХОЛОТ НЭЛ-5р

Эхолот НЭЛ-5р предназначается для измерения глубины, определения рельефа дна, а также регистрации на бумажной ленте самописца косяков рыбы, находящихся под килем судна.

Эхолот дает устойчивые показания при скорости судна от 0 до 20 узлов и качке: бортовой — не более  $10^{0}$  и килевой — не более  $2^{0}$ .

Отсчет и запись глубин производится в метрах.

Эхолот дает возможность определить границы косяков рыбы как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, а также их относительную плоскость.

Измерение глубин производится на двух диапазонах: 0—100 и 0—500 м. Соответственно этим диапазонам указатель глубин имеет две шкалы.

На самописце для более точных отсчетов записываемых глубин, а также обеспечения возможности "просматривания" косяков рыбы введено дополнительное фазирование (упреждение посылки относительно 0 шкалы), соответствующее 5 поддиапазонам.

Для работы на диапазоне 0—100 м. имеются следующие поддиапазоны: 0—60 м. (фазировка 0), 40—100 м. (фазировка 40 м.), 90—150 м. (фазировка 90 м.), 140—200 м. (фазировка 140 м.) и 180—240 м. (фазировка 180 м.).

При работе на 500-метровом диапазоне величина фазировки для каждого поддиапазона в 5 раз больше указанной выше.

В самописце применяется электротермическая бумага.

Ширина бумаги . . . 155 мм.

Скорость движения бумаги:

на диапазоне 0—100 м. . 25 мм./мин. на диапазоне 0—500 м. . 5 мм./мин.

Масштаб записи:

на диапазоне 0—100 м. . 2,6 мм./м. на диапазоне 0—500 м. . 0,52 мм./м.

Один рулон бумаги обеспечивает работу в течение:

на диапазоне 0—100 м. . 13 час. на диапазоне 0—500 м. . 65 час.

Погрешность измерения, с учетом поправки на изменение скорости звука в воде, от расчетной для глубин от 1 до 20 м. составляет не более  $\pm$  0,5 м. и для глубин свыше 20 м. — не более 3%.

В комплект эхолота входят:

Самописец — прибор, позволяющий записывать на ленту электротермической бумаги рельеф грунта дна и косяков рыбы.

Габариты прибора — 515×345×290 мм. Вес — 30,4 кг.

## TYPE НЭЛ-5р ECHO SOUNDER

The type H3J1-5p echo depth sounder is designed for sounding depths, determining the bottom relief and also for registering on the recorder paper tape of fish shoals under the ship's keel.

The echo depth sounder gives a stable readings at ship's speeds from 0 to 20 knots, rolling not above 10" and pitching not above 2".

Depths are read and recorded in metres.

The echo depth sounder makes it possible to determine the boundaries of fish shoals both in the horizontal and vertical planes as well as their relative level.

The depth soundings are carried out on two ranges: 0–100 and 0–500 m. Accordingly the depth indicator has two scales.

To ensure more accuracy in measuring the depths registered by the recorder and also to be able to locate fish shoals, the recorder is provided with additional phasing (advance of transmitted pulses relative to 0 of the scale) which corresponds to five sub-ranges.

Operation on the range 0–100 m. is carried out on the following sub-ranges: 0–60 m. (phasing 0), 40–100 m. (phasing 40 m.), 90–150 m. (phasing 90 m.), 140–200 m. (phasing 140 m.) and 180–240 m. (phasing 180 m.).

During operation on the 500-metre range the values of the phasing for each sub-range are increased 5-fold.

Speed of paper movement:

Recording scale:

on range 0-100 m. . . . 2.6 mm./m. on range 0-500 m. . . . 0.52 mm./m.

One paper roll ensures operation during:

on range 0-100 m. . . . . 13 hrs. on range 0-500 m. . . . . . 65 hrs.

The sounding error with due regard for the ound velocity variation in water is not more than

sound velocity variation in water is not more than  $\pm$  0.5 m. for depths from 1 to 20 m. and not above 3 per cent for depths exceeding 20 m.

The echo depth sounder delivery set includes the following units:

**Recorder** — the instrument which registers the bottom relief and fish shoals on electrothermal paper tape.

Dimensions of the recorder -

515 x 345 x 290 mm.

Weight - 30.4 kg.

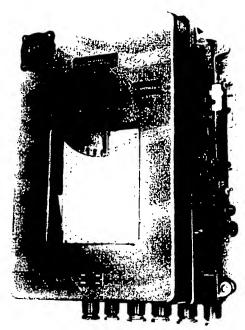


Рис. 15. Самонисец

Fig. 15. Recorder



Рис. 16. Указатель глубин

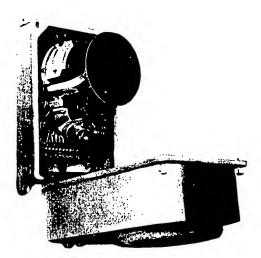


Fig. 16. Depth indicator

Указатель глубин — прибор, позволяющий регистрировать глубину дна по вепышкам неоновой лампы под шкалой указателя.

 $\Gamma$ абариты прибора —  $426 \times 240 \times 228$  мм. Вес — 13,4 кг. **Depth indicator** – the instrument which permits the bottom depth to be registered by flashes of the neon lamp arranged under the indicator scale.

Dimensions of the indicator -

426 x 240 x 228 mm.

Weight - 13.4 kg.

9

FOR OFFICIAL USE ONLY

**Реле** — прибор, подающий электрические **импульсы** на вибратор-излучатель.

**Relay** – the device which supplies electric pulses to the transmitting oscillator.

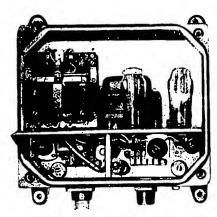


Рис. 17. Реле

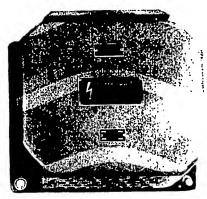


Fig. 17. Relay

Габариты прибора — 318×310×200 мм. Вес — 11,5 кг.

**Усилитель** — прибор, позволяющий усиливать электрические импульсы, поступающие с вибратора-приемника.

Габариты прибора —  $305 \times 290 \times 185\,$  мм. Вес —  $9,2\,$  кг.

Dimensions of the relay  $-318 \times 310 \times 200$  mm. Weight -11.5 kg.

Amplifier – the device which amplifies electric pulses supplied by the receiving oscillator.

Dimensions of the amplifier -

. 305 x 290 x 185 mm.

Weight - 9.2 kg.

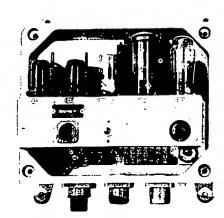


Рис. 18. Усилитель

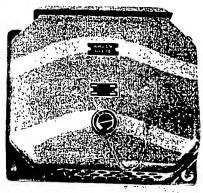


Fig. 18. Amplifier

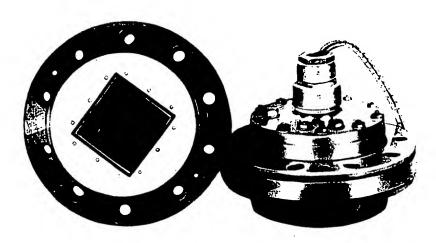


Рис. 19. Магнитострикционные вибраторы Fig. 19. Magnetostriction oscillators

**Фильтр** (см. рис. 9) предназначается для защиты судовой сети от помех радиоприему.

Габариты прибора —  $260 \times 165 \times 140$  мм.

Вес — 3 кг.

**Вибраторы** — приемник и излучатель магнитострикционного типа — служат для излучения и приема ультразвуковых импульсов.

Диаметр вибратора — 270 мм. Вес — 25,5 кг.

Filter (see Fig. 9) — the device is designed for protection of the ship's mains from radio interference.

Dimensions of the filter - 260 x 165 x 140 mm. Weight - 3 kg.

Oscillators — magnetostriction transducer serving for transmission and reception of supersonic pulses.

Diameter of the oscillators - 270 mm. Weight of the oscillators - 25.5 kg.

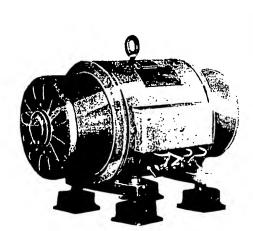


Рис. 20. Преобразователь и переменное гасительное сопротивление

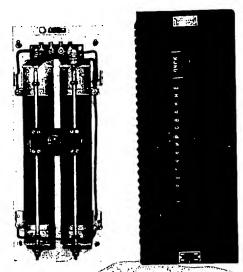


Fig. 20. Converter and variable damping resistor

## Francisco 185 ONLY

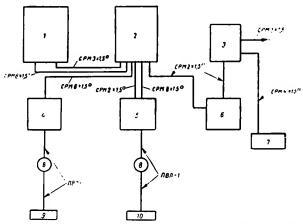


Рис. 21. Схема соединения приборов НЭЛ-5р:

указателр; 2- самописенс; 3- фильтр; 4- реле; 5- усилитель;
 умформер ПО-550 7- гасительное сопротивление;
 кабельные коробки; 9- вибратор-излучатель; 10- вибратор-излучатель;

Fig. 21. Connection of units in H3J-5p echo depth sounder:

- 1 indicator; 2 recorder; 3 filter; 4 relay; 5 amplifier;
- 6 converter NO-550; 7 damping resistor; 8 cable boxes; 9 - transmitting oscillator; 10 - receiving oscillator

**Кабельные коробки** служат для подключения к схеме эхолота кабелей вибраторов.

Питание эхолота во всех случаях применения производится от бортовой сети судна напряжением постоянного тока 110 или 220 в. или переменного тока 127 или 220 в.

Потребляемая мощность:

при бортовой сети 127 и 220 в.,  $50~\rm{ru.} - 350~\rm{вт.}$  при бортовой сети 110 и 220 в.  $\rm постоянного~ тока - 700~\rm{вт.}$ 

В случае питания эхолота от бортовой сети постоянного тока 110 или 220 в. в комплект эхолота входят преобразователь ПО-550 и переменное гасительное сопротивление.

Переменное гасительное сопротивление предназначается для ограничения пускового тока преобразователя и регулировки подаваемого им напряжения.

Вместе с эхолотом поставляются:

Ящик с запасными частями и инструментом

Ящик с запасными электронными лампами

Ящик с электротермической бумагой Техническая документация (описание эхолота, инструкция, схемы).

Cable boxes which serve for connection of the oscillator cables to the echo depth sounder.

The echo depth sounder during all operations is supplied from a 110/220 V D.C. or 127/220 V

A.C. ship's mains.

Power consumption:

from 127/220 V, 50 c.p.s. ship's mains 350 W from 110/220 V D.C. ship's mains . . . 700 W

The delivery set of echo depth sounders to be supplied from a 110/220 V D.C. ship's mains includes a type  $\Pi O$  -550 converter and a variable damping resistor.

The variable damping resistor is intended for limiting the starting currents of the converter and controlling its output voltage.

Together with the echo depth sounder are supplied:

Box with spare parts and tools

Box with spare valves

Box with electrothermal paper

Technical papers (description of the edho depth sounder, instructions, diagrams)

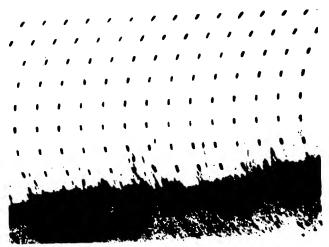


Рис. 22. запись на НЭЛ-5р скоплений трески и пишши (Баренцево море). Рыба расположена на грунте плотной массой

Fig. 22. Record of cod and haddock shoals made by H∋J1-5p echo depth sounder in the Barents Sea.

The fish lies on the ground in a solid mass

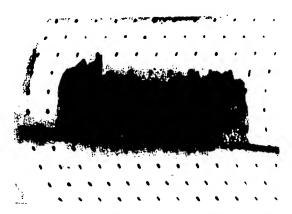


Рис. 23. запись на НЭЛ-5р скоплений хамсы, протаженностью 380 м (Черное море)

Fig. 23. Record of hamsa shoal 380 m. long made by H3J1-5p echo depth sounder in the Black Sea.

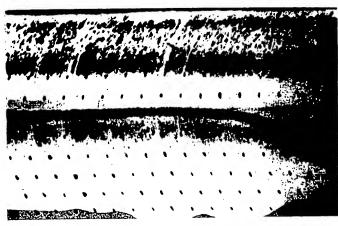


Рис. 24. Запись на НЭЛ-5р скоплений кильки (Каспийское море). Заметно разделение кильки на два слоя

Fig. 24. Record of sprat shool made by H3J1-5p echo depth sounder in the Caspian Sea. The record shows division of the shool in two layers

13

EOR OFFICIAL USE ONLY

#### ЭХОЛОТ ПЭЛ-1

Эхолот II Э.1-1 предпазначается для производства промерных работ в речных и озерных водоемах.

#### TYPE 11'9,7(-1 ECHO SOUNDER

The type II':).'I -1 echo depth sounder is designed for carrying out depth soundings in rivers and lakes.

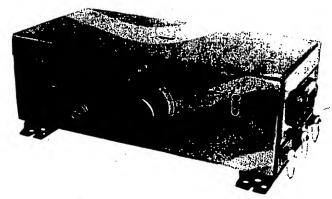


Рис. 25. Центральный прибор с закрытой крышкой

Fig. 25. Main device with cover closed

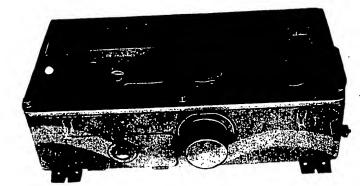


Рис. 26. Центральный прибор

Fig. 26. Main device

Эхолот этой марки может быть использован в качестве переносного или стационарного прибора на шлюпках, катерах или других мелких судах.

Для использования эхолота в качестве переносного прибора не требуется предварительного докования судна. На монтаж эхолота на судне, в этом случае, необходимо около двух часов.

Для использования эхолота в качестве стационарного прибора требуется докование судна с целью установки вибраторов.

ПЭЛ-1 может быть использован в качестве навигационного эхолота на всех мелких судах, имеющих судовую сеть 24 в. постоянного тока.

Эхолот ПЭЛ-1 позволяет измерять глубины под килем судна от 0,3 до 300 м. 14 This echo depth sounder may be used either as a portable or as a stationary instrument on row and motor boats and other small vessels.

The use of this echo depth sounder as a portable instrument does not involve preliminary docking of the vessel. In this case the installation of the echo depth sounder on the ship requires about two hours.

To use the echo depth sounder as a stationary instrument involves docking of the vessel for the purpose of installing the oscillators.

The  $\Pi \oplus JI$ -1 echo depth sounder may be used as a navigational echo sounder on all small vessels which are equipped with a 24 V D.C. mains.

This echo depth sounder allows to sound keel-to-bottom depths from 0.3 to 300 m.

FOR OFFICIAL USE ONLY

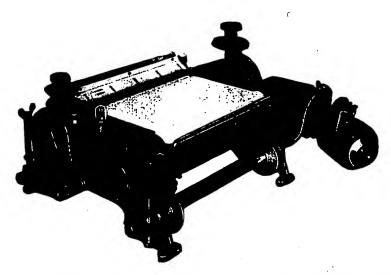


Рис. 27. Механизм самописца

Fig. 27. Recorder mechanism

Запись глубин производится на электротермической бумажной ленте в масштабе:

для глубин от 0 до 60 м. . 5 мм./м. для глубин от 0 до 300 м. . 1 мм./м.

В соответствии с масштабом весь диапазон измерения глубин охватывается двумя шкалами:

шкалой 0-40 м. с добавле-

нием фазы . . . . . + 20 м

шкалой 0-200 м. с добав-

лением фазы . . . . + 100 м.

Длина одного рулона бумажной ленты — 25 метров при ширине 220 мм. (ширина рабочей части 200 мм.).

Скорость движения бумажной ленты:

при шкале 0—40 м. . . . 40 мм./мин.

при шкале 0—200 м. . . 8 мм./мин.

Рулон бумаги обеспечивает непрерывную работу в течение:

при работе на шкале

0-40 м. 10 час.

при работе на шкале

0—200 м. 50 час.

Точность измерения глубин после внесения постоянных поправок составляет:

от 0,3 до 5 м. . . . . . ± 0,1 м.

от 20 до 300 м. . . . .  $\pm$  2 % Эхолот рассчитан на питание от аккумуля-

Эхолот рассчитан на питание от аккумуляторных батарей 24 в. и бортовой сети постоянного тока 24 в.

Мощность, потребляемая эхолотом (при номинальном напряжении), не превышает 120 вт.

Эколот выдерживает непрерывную работу при номинальном режиме (24 в.  $\pm$  2 в.) в течение 12 часов.

The depths are recorded on electrothermal paper tape on the following scale:

for depths from 0 to 60 m. . . . 5 mm./m. for depths from 0 to 300 m. . . . 1 mm./m.

In accordance with the above measurement scale the whole depth sounding range is covered by two scales:

scale 0–40 m. with addition of phase +20 m. scale 0–200 m. with addition of phase +100 m.

The length of the paper tape contained in one roll is 25 metres; its width is 220 mm. (width of the working part is 200 mm.).

The speed of the paper tape movement:

on scale 0-40 m. . . . . . . 40 mm./min. on scale 0-200 m. . . . . . 8 mm./min.

One paper roll ensures continuous operation for:

when working on scale 0-40 m. . 10 hrs. when working on scale 0-200 m. . 50 hrs.


Error of the depth soundings upon introduction of fixed corrections is within:

from 0.3 to 5 m. . . . . .  $\pm$  0.1 m. from 5 to 20 m. . . . . .  $\pm$  0.2 m. from 20 to 300 m. . . . . .  $\pm$  2 per cent

The echo depth sounder is designed to be supplied from 24-volt storage batteries and from 24-volt D.C. ship's mains.

Power consumption of the echo depth sounder (at rated voltage) does not exceed 120 W.

The echo depth sounder can operate for 12 hours continuously at rated voltage (24  $V\pm 2V$ ).

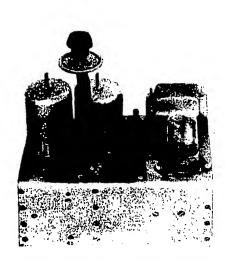

Puc. 28. Усилитель Fig. 28. Amplifier



Рис. 29. Влок питания

Fig. 29. Supply unit

В комплект эхолота входят:

Центральный прибор Вибраторы (компл.) Тарировочное устройство (компл.) Соединительные шланги (3 шт.) Ящики ЗИП (2 шт.) Ящик бумаги (рулонов).

**Центральный прибор** (см. рис. 25, 26 и 27) содержит все элементы схемы эхолота за исключением вибраторов.

Габариты —  $782 \times 400 \times 282$  мм. Вес прибора — 54 кг.

**Вибраторы** — магнитострикционного типа. Поставляются заводом в зависимости от заказа в 3-х исполнениях:

Вибратор-излучатель и вибратор-приемник в одном общем корпусе с кронштейном для крепления корпуса к борту.

Габариты — 2000×700×680 мм. Вес — 52 кг.

Вибратор-излучатель и вибратор-приемник, рассчитанные на установку в днище судна (прорезные).

Габариты — диам, 270×283 мм. Вес — 50 кг.

Вибратор-излучатель и вибратор-приемник, рассчитанные на установку в днище судна в танках, заполненных касторовым маслом.

Габариты — диам. 330×175 мм. Вес — 50 кг.

Тарировочное устройство предназначено для настройки прибора по фактической скорости распространения звука в воде. Состоит из контрольного вибратора с проводами дли-

The echo depth sounder delivery set includes the following units:

Main device
Oscillators (set)
Calibration device (set

Calibration device (set)
Connecting cords (3 pcs.)

Boxes containing spare parts, tools and accessories (2 pcs.)

Box containing paper rolls

The main device (see Figs. 25, 26 and 27) comprises all components of the echo depth sounder with the exception of the oscillators.

Dimensions - 782 x 400 x 282 mm. Weight - 54 kg.

Oscillators are of the magnetostriction type. Depending on the order specifications the oscillators are available in three versions:

Transmitting oscillator and receiving oscillator mounted in one casing fitted with a bracket for fastening to the ship's side.

Dimensions — 2000 x 700 x 680 mm. Weight — 52 kg.

The transmitting oscillator and the receiving oscillator are designed for installation in a special recess in the ship's bottom.

Dimensions — dia. 270 x 283 mm. Weight — 50 kg.

The transmitting oscillator and the receiving oscillator are designed for installation in the ship's bottom in special tanks filled with castor oil.

Dimensions – dia. 330 x 175 mm. Weight – 50 kg.

FOR OFFICIAL USE ONLY



Рис. 30. Забортный обтекатель Fig. 30. Outboard fairwater

ной до 160 м., маркированным тросом длиной 155 м., лебедки, вьюшки и кронштейна.

Вес — 65 кг.

**Соединительные шланги** предназначаются для подключения вибраторов и аккумуляторной батареи к центральному прибору.

Шланги на концах имеют резьбовые контактные муфты (один шланг имеет на одном конце наконечники для подключения к зажимам батареи).

**Ящик ЗИП** содержит все необходимые запасные части к эхолоту, электронные лампы и монтажный инструмент.

С эхолотом поставляется необходимая техническая документация.

#### ЭХОЛОТ ПЭЛ-2

Конструкция эхолота ПЭЛ-2 аналогична конструкции эхолота ПЭЛ-1.

В отличие от эхолота ПЭЛ-1, эхолотом ПЭЛ-2 можно измерять глбину от 0.2 до 40 м.

И комплектуется он топько забортными вибраторами.

Рис. 32. Схема соединения

приборов ПЭЛ-1 и 11ЭЛ-2:

1- центральный прибор; 2- аккумуляторияя батарея; 3- авбортный обтекатель



Calibration device is designed for adjusting the echo depth sounder by the actual velocity of sound propagation in water. The calibration device consists of a reference oscillator with wires having a length of up to 160 m. and a rope 155 m. long, a winch, a reel and a bracket.

Weight - 65 kg.

Connecting cords are intended for connection of the oscillators and storage battery to the main device. Fitted to the ends of the cords are threaded contact shoes (the end of one of the cords is fitted with tags for connection to the battery terminals).

Boxes with spare parts, tools and accessories contain all necessary spare parts to the echo depth sounder, valves and mounting tools.

The echo depth sounder is furnished with all necessary technical papers.

#### **ТҮРЕ ПЭЛ -2 ECHO SOUNDER**

The construction of the type  $\Pi\ni J$  -2 echo depth sounder is identical with that of the  $\Pi\ni J$  -1 echo depth sounder.

The  $\Pi \ni JI \cdot 2$  echo depth sounder differs from the  $\Pi \ni JI \cdot 1$  echo depth sounder in that it is designed for sounding depths from 0.2 to 40 m. and is delivered only with outboard vibrators.

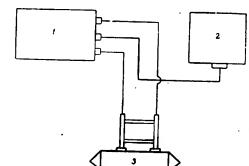


Fig. 32. Connection of units in N3J -1 and N3J -2 echo depth sounders:

- 1 main device:
- 2 storage battery;

3 - outboard fairwate

FOR OFFICIAL USE ONLY

#### эхолот Рэл-6

Эхолот РЭЛ-6 является навигационным прибором и предназначен для установки на речных судах.

Эхолот позволяет измерять глубины под килем судна от 0,5 до 50 м.

Точность измерения:

на глубинах до 5 м. . . . . . 0,2 м. на глубинах от 5 до 10 м. . . . 0,3 м. на глубинах свыше 10 м. . . . 3 %

Питание эхолота осуществляется от судовой сети 127 в., 50 гц.



Pire. 33. Указатель глубин Fig. 33. Depth indicator

Потребляемая мощность — 110 вт.

В комплект эхолота входят:

Указатель глубин

Блок питания

Вибратор-излучатель

Вибратор-приемник

Кабельные коробки

Запасные части и инструмент.

Указатель глубин — измерительный прибор, включающий в себя генератор, усилитель импульсов и стрелочный индикатор.

Габариты указателя —  $400 \times 278 \times 294$  мм.

Вес - 20 кг.

Блок питания состоит из элементов посылочного устройоства и узлов питания.

Габариты блока — 352×320×260 мм.

Вес — 17,5 кг.

### TYPE РЭЛ -6 ECHO SOUNDER

The type P3JI -6 echo depth sounder is a navigational instrument designed for installation on river boats.

This echo depth sounder permits sounding keel-to-bottom depths from 0.5 to 50 m.

Accuracy of depth sounding:

for depths up to 5 m. . . . 0.2 m. for depths from 5 to 10 m. . . 0.3 m.

for depths exceeding 10 m. . . 3 per cent The echo depth sounder is supplied from a 127 V, 50 c.p.s. ship's mains.

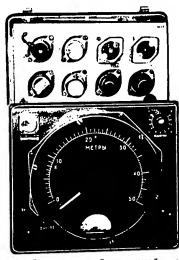


Рис. 34. Указатель глубин со снятой крышкой с усилителя Fig. 34. Depth indicator with amplifier cover removed

Power consumption - 110 W.

The echo depth sounder delivery set includes the following units:

Depth indicator

Supply unit

Transmitting oscillator

Receiving oscillator

Cable boxes

Spare parts and tools

**Depth indicator** is measuring instrument consisting of an oscillator, pulse amplifier and pointer indicator.

Dimensions of the indicator -

400 x 278 x 294 mm.

Weight - 20 kg.

**Supply unit** comprises the elements of the transmitting and power units.

Dimensions of the supply unit -

352 x 320 x 260 mm.

Weight - 17.5 kg.

18

FOR OFFICIAL USE ONLY



Pнс. 35. Влок питания Fig. 35. Supply unit

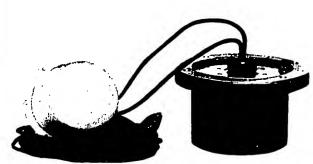


Рис. 36. Вибратор эхолота Fig. 36. Oscillator of echo depth sounder

**Вибраторы** — магнитострикционного типа, диаметром 235 мм.

Oscillators are of the magnetostriction type, 235 mm. in diameter.

· 14.6 kg.


s serve for connection of the cable the oscillators to the echo depth

CHIHCOR OHEYATOR ERRATA

			Canada Historia
Стр.	Строка Line	Haneyarano Is printed	Caeaver читать To be read
Page .	Line	is printed	
4	2 синзу	Puc. 8	Рис. 8
	•	Усилитель с открытой	Усилитель с открытой
			крышкой
5	10 снизу	переменного тока	постоянного тога
13	1 сверху	1111111111	пикши
17	4 синзу	119.7-2	11 9.1-2
19	14 from	-6	P-7,T-6
	below		
			Висшторгиздат, Заказ № 201

Рис. 37 Схема соединения приборов РЭЛ-6:

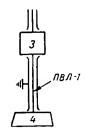1- указатель; 2- блок витания; 3- кабельные коробки; 4- ви ратер-приемник; 5- вибратор-излучатель




Обслуживание и регулировка наших эхолотов очень проста и может производиться силами команды судна.

Покупайте наши эхолоты!

При заказах указывайте тип эхолота, необходимый род тока и величину напряжения.

Поставка производится в согласованные сроки.

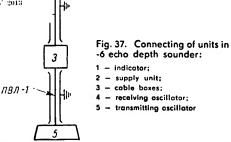ns of the boxes — 184 x 134 x 82 mm. 1.6 kg. pare parts and tools is kept in a ble case.



Operation and maintenance of our echo depth sounders is very simple and can be performed by the ship's crew.


Buy our echo depth sounders!

When ordering, please state the type of the echo depth sounder and the type of current and voltage of the power supply.

Delivery is made within the time agreed on.

10


FOR OFFICIAL USE ONLY

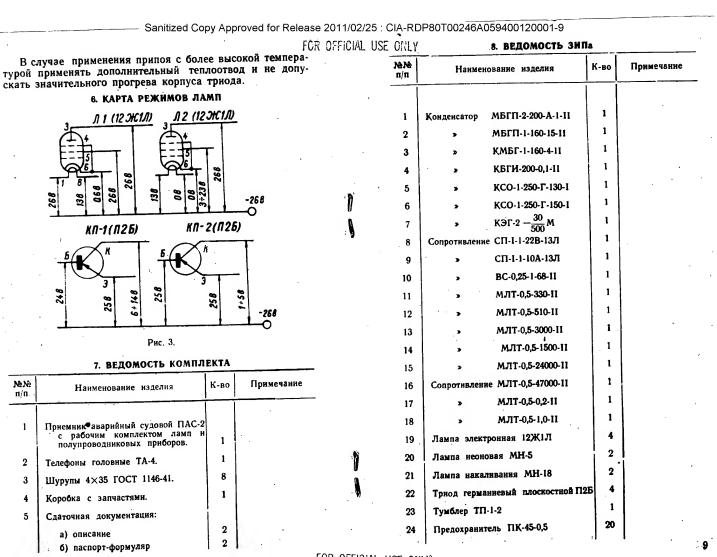

	•
2	-5-
4	_
4	_

	10.	СПЕЦИФИКАЦИЯ К ПР	HHMH	пиальной схеме	•	<del> </del>
<b>№№</b> π/π	Обозначение по схеме	Наименование	К-во	Обозначение по ГОСТ	Примеча	не
1	RI	Сопротивление перемен- ное 22 ком, показа- тельное	1	СП-I-1-22B-13JI ГОСТ 5574-50	·	
2	R2	Сопротивление 510 ом ± 10%; 0,5 вт	1	МЛТ-0,5-510-II ГОСТ 7113-54		·
3	R3	Сопротивление 1 мом ± 10%; 0,5 вт	1	МЛТ-0,5-1,0-II ГОСТ 7113-54	\	· .
4	R5	Сопротивление переменное 10 ком, линейное	1	СП-I-1-10А-13Л ГОСТ 5574-50		
5. 5	R4, R6	Сопротивление 1,5 ком ± 10%; 0,5 вт	2	МЛТ-0,5-1500-II ГОСТ 7113-54		·
.6	R7	Сопротивление 200 ком ± 10%; 0,5 вт	1	МЛТ-0,5-0,2-11 ГОСТ 7113-54		
. 7	R8	Сопротивление 47 ком ± 10%; 0,5 вт	1	МЛТ-0,5-47000-II ГОСТ 7113-54		
8	R9	Сопротивление 330 ом ± 10%; 0,5 вт	1	МЛТ-0,5-330-II ГОСТ 7113-54		
9	R10	Сопротивление 3 ком ± 10%; 0,5 вт	1	МЛТ-0,5-3000-II ГОСТ 7113-54		. FOR
	i	-				OFFICIAL
	- <del></del>			`		одолжение
№ N9 п/п	Обозна			© >		ние О
10	D11		R-1 (22)	<u> </u>		

<b>№ №</b> п/п	Обозна
10	R11
11	R12
12	R13
13	C1, C9
14	C2, C7
15	СЗ
16	C4, C4'
17	C5
18	C10, C1

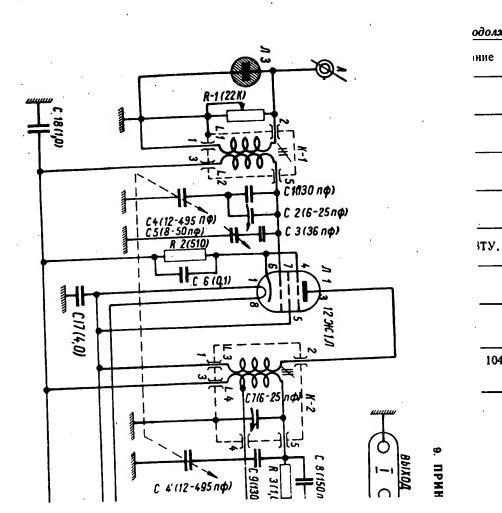

104

-	

<b>№ №</b> п/п	Обознач
1	R1
	D0
-2	R2
3	R3
4	R5
5	R4, R6
6	R7 ·
.7	R8
8	R9
9	R10

Продолжение

не

					11 родолжение
<b>№№</b> п/п	Обозначение по схеме	значение по схеме Наименование		Обозначение по ГОСТ	Примечание
10	R11	Сопротивление 24 ком ± 10%; 0,5 вт	1	МЛТ-0,5-24000-II ГОСТ 7113-54	
11	R12	Сопротивление 510 ом ± 10%; 0,5 вт	11	МЛТ-0,5-510-II ГОСТ 7113-54	
12	R13	Сопротивление 68 ом ± 10%; 0,25 вт	1_	BC-0,25-1-68-II ΓΟCT 6562-53	
13	C1, C9	Конденсатор 130 пф±5%; 250 в	2	KCO-1-250-Г-130-I ГОСТ 6119-54	
14	C2, C7	Конденсатор подстроеч- ный 6/25 пф	2	КПК-1-6/25 ЗТУ 108-51	(ОЖО. 460 008ТУ. МРТП)
15	СЗ	Конденсатор 36 пф±10%	1	KTK-1a-M-36-II FOCT 7159-54	
16	C4, C4'	Блок конденсаторов $2 \times \frac{12}{495}$ пф	1	НОБО.465.000.ТУ МРТП	
17	C5	Конденсатор переменный малогабаритный 8/50 пф	1 1	КПВ-50 № ВП-4-650004	черт. з-да п/я 104
18	C10, C11, C6	Конденсатор 0.1 мкф±10%: 200 в	3	КБГИ-200-0,1-II ГОСТ 6118-52	

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

ಸ					Продолжение
<b>№</b> / n/		Наименование	К-во	Обозначение по ГОСТ	Примечание
. 19	C8	Конденсатор 150 пф±5%; 250 в	1	KCO 1-250-F-150-I FOCT 6119-54	
20	C12, C14, C18	Конденсатор 1 мкф±10%; 200 в	3	МБГП-2-200-А-1-II ГОСТ 7112-54	
2	C13	Конденсатор 15 мкф±10%; 160 в	1	МБГП-1-160-15-11 ОЖО.462.022ТУ МРТП	
2:	C15	Конденсатор электролитический герметизированный 500 мкф	1	КЭГ-2 — $\frac{30}{500}$ М ВН МПСС 624-52	
23	C16	Конденсатор 4700 пф±10%; 200 в	1	КБГИ-200-4700-II ГОСТ 6118-52	
24	C17	Конденсатор 4 мкф±10%; 160 в	1	КМБГ-1-160-4-11 ЗТУ 138-51	·
- 2	5 Л1, Л2	Лампа электронная	2	  12Ж1Л  ЧТУ 01-420-52	
20	5 лз	Лампа неоновая	1	MH-5 TY-11-3-19a	
	,   , ,	Лампа накаливания ми-	ī	1	
FOR OFFICIAL	7   Л 4	ниатюрная 26 в, 0,15 а	1	МН-18  ТУ-1-3-108-МПСС	OR OFFIC AL
FOR OFFICIAL USF		ниатюрная 26 в, 0,15 а	1	МН-18  ТУ-1-3-108-МПСС	EOR OFFIC AL USE
OR OFFICIAL LISE ONLY	O CYANG	ниатюрная 26 в, 0,15 а	1 К-во	Обозначение	Продолжение Примечание
FOR OFFICIAL LIST ONLY	Обозначение по схеме	0,15 a	К-во	Обозначение по ГОСТ	Продолжение
OR OFFICIAL LISE ONLY	Обозначение по схеме В КП1, КП2	Наименование	К-во	ТУ-1-3-108-МПСС Обозначение по ГОСТ	Продолжение
OR OFFICIAL LISE ONLY	Обозначение по схеме  КП1, КП2 ВК1	Наименование Триод германиевый	К-во	Обозначение по ГОСТ П2Б ЖКЗ.365.010 МРТП ТП-1-2	Продолжение
OR OFFICIAL LISE ONLY	Обозначение по схеме  КП1, КП2 ВК1 Пр2, Пр1	Наименование Триод германиевый Тумблер	К-во 2	Обозначение по ГОСТ П2Б ЖКЗ.365.010 МРТП ТП-1-2 ВН-672-52-МПСС	Продолжение
OR OFFICIAL USE ONLY.	Обозначение по схеме  КП1, КП2 ВК1 Пр2, Пр1 L1	Наименование Триод германиевый Тумблер Предохранитель 0,5 а	К-во 2 1	Обозначение по ГОСТ П2Б ЖКЗ.365.010 МРТП ТП-1-2 ВН-672-52-МПСС	Продолжение Примечание  150 витков ПЭЛШО
OR OFFICIAL LISE ONLY.	№ Обозначение по схеме В КП1, КП2 В ВК1 Пр2, Пр1 L1 L1 L2 L2	Наименование Триод германиевый Тумблер Предохранитель 0,5 в Катушка связи	К-во 2 1 2	Обозначение по ГОСТ П2Б ЖКЗ.365.010 МРТП ТП-1-2 ВН-672-52-МПСС	Примечание Примечание Примечание  150 витков ПЭЛШО  Ø 0,15  165 витков ЛЭШО
OR OFFICIAL LIST ONLY. 78.	Ма Обозначение по схеме  В КП1, КП2  ВК1  Пр2, Пр1  L1  L1  L2  L3	Наименование Триод германиевый Тумблер Предохранитель 0,5 а Катушка связи Катушка контурная	К-во 2 1 2 1	Обозначение по ГОСТ П2Б ЖКЗ.365.010 МРТП ТП-1-2 ВН-672-52-МПСС	Примечание Примечание Примечание  150 витков ПЭЛШО Ø 0,15  165 витков ЛЭШО 10 × 0,05  7 витков ПЭЛШО Ø 0,15  175 витков ЛЭШО 10×0,05
OR OFFICIAL USE ONLY. 20 33 33 33 33 33 33 34	Обозначение по схеме  КП1, КП2  ВК1  Пр2, Пр1  L1  L1  L2  L2  L3  L4	Наименование Триод германиевый Тумблер Предохранитель 0,5 в Катушка связи Катушка контурная Катушка связи	К-во 2 1 2 1 1 1 1	Обозначение по ГОСТ П2Б ЖКЗ.365.010 МРТП ТП-1-2 ВН-672-52-МПСС	Примечание Примечани
OR OFFICIAL USF ONLY. 7/20 33 33 33 33 33 34 34	№ Обозначение по схеме  В КП1, КП2  ВК1  Пр2, Пр1  L1  L2  L2  L3  L4  TP1	Наименование Триод германиевый Тумблер Предохранитель 0,5 а Катушка связи Катушка контурная Катушка контурная Трансформатор низкоча-	К-во 2 1 2 1 1 1 1 1	Обозначение по ГОСТ П2Б ЖКЗ.365.010 МРТП ТП-1-2 ВН-672-52-МПСС	Примечани: е При
OR OFFICIAL USF ONLY. 28 33 33 33 33 34 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	№ Обозначение по схеме  КП1, КП2  ВК1  Пр2, Пр1  L1  L2  L2  L3  L4  TP1  TP2	Наименование Триод германиевый Тумблер Предохранитель 0,5 а Катушка связи Катушка контурная Катушка контурная Трансформатор низкочастотный Трансформатор выход-	К-во 2 1 2 1 1 1 1	Обозначение по ГОСТ П2Б ЖКЗ.365.010 МРТП ТП-1-2 ВН-672-52-МПСС	Примечание Примечани

"THE USE CHLY

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

п. Глблритно-установочныя чертеж

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

FOR OFFICIAL USE ONLY

Техн. редактор Л. П. Дрожжина

Корректор Е. А. Соболева

М-242/4. Сдано в произв. 28/IV 1959. Подписано к печати 16/VI 1959. Бул ага 84×1081/№ =0,22 бум. л. Печ. л. 0,43+вкл. Уч. изд. л. 0,69+вкл. Изд. № В/Л—333. Тираж 1000 экз. Заказ № 665.

7-я тип, изд-ва «Морской транспорт». Ленинград, ул. К. Заслонова, 30.

FOR OFFICIAL USE ONLY

FIN OFFICIAL USE ONLY

50X1-HUM

# **UHCTPYKLINS**

по уходу за щелочными кадмиево-никелевыми аккумуляторами

FOR CHRISTIAL USE ONLY

3

Утверждаю
Главный инженер 4-го главного управления МПСС Предлов
21 июня 1948 года

#### инструкция

по уходу за щелочными кадмиево-никелевыми аккумуляторами


#### I. ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ИЛИ ХРАНИВШИХСЯ В СУХОМ ВИДЕ

- 1. С поверхности ажкумуляторов и батарейных ящиков необходимо удалить чистой тряпкой пыль и соль, проверить правильность последовательно соединенных положительных и отрицательных выводов отдельных аккумуляторов в батарее и плотно затянуть гайки межэлементных соединений.
  - У положительных выводов выштампован знак (+).
- 2. Аккумуляторы необходимо залить электролитом (в соответствии с § 15 настоящей инструкции), дать простоять два часа для пропитки властии и проверить вольтметром напряжение на каждом из них. В случае отсутствия напряжения на аккумуляторе оставить его еще на 10 часов, после чего вновь проверить вольтметром и, если при этом вольтметр не покажет напряжения, то аккумулятор необходимо заменить. Заливка электролита в аккумуляторы производится через чистую стеклянную, эбонитовую или фарфоровую воронку. Металлические воронки применять воспрещается, так как это может вызвать короткое замыкание внутри аккумуляторов.

Нельзя проливать электролит на крышки аккумуляторов и в батарейный ящик, так как это увеличивает самораэряд аккумулятора.

 После двухчасовой пропитки, необходимо проверить уровень электролита над пластинами аккумулятора, который
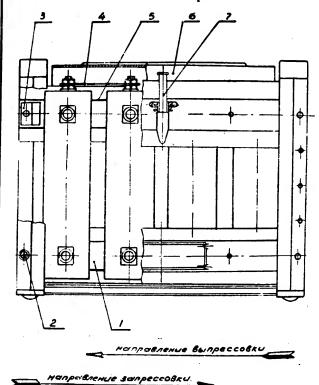
# Последовательность разборки и сборки батарей аккумуляторных, смонтированных в металлических каркасах



# I. Разборку батарен производить следующим образом:

- 1. Открыть запор поз. 7 и откинуть крышку поз. 6.

- 1. Открыть запор поз. 7 и откинуть крышку поз. 0.
  2. Снять щины (перемычки) поз. 4.
  3. Вывернуть винты поз. 2 и снять уголки поз. 3,
  4. Выпрессовать аккумуляторы с рейками поз. 1 из каркаса со стороны отогнутых зубьев полок.
- 5. Вынуть винипластовые прокладки поз. 5.

# II. Сборку батареи производить следующим образом:

- 1. Вставить в пазы полок каркаса винипластовые прокладки — поз. 5 до упора в отогнутые зубья полок.
- Одеть все четыре деревянные рейки поз. 1 с резиновыми втудками на цапфы аккумуляторов.
- 3. Запрессовать аккумуляторы с рейками в каркас, про-двигая их вперед по винипластовым прокладкам до унора в отогнутые зубья полок. При этом предварительпо наложить концы деревянных реек на винипластовые
- 4. Установить уголки поз. 3 и привернуть их винта-ми поз. 2.
- 5. Установить шины (перемычки)---поз 4.
- 6. Закрыть крышку поз. 6. и запереть ее.

Примечание: При необходимости замены рейки на дне, вывернуть два шурупа, крепящие се, и заменить новой. При этом изъятие рейки производится только после выпрессовки аккумуляторов из каркаса.

3akan 1551

5 0.11

должен быть не менее 5 и не более 12 мм. Строгое соблюдение уровия электролита (не более 12 мм) требуется для непроливаемости пробки при временном перевертывании (см. § 44) и для предупреждения выбрызгивания электролита из аккумуляторов во время заряда. Уровень электролита пределяется при помощи стеклянной трубки диаметром 5—6 мм, с метками на высоте 5 и 12 мм. Стеклянную трубку опускают в аккумулятор до пластин, затем, плотно закрыв пальцем верхний конец трубки, вынимают из аккумулятора, держа над отверстием для заливки. Электролит в трубке будет на такой высоте от нижнего конца, которая равна уровию электролита над пластинами. Отняв палец от верхнего конца трубки, выливают электролит обратно в аккумулятор.

Для уменьшения уровня электролита в аккумуляторе, не-

обходимо пользоваться резиновой грушей.

4. После установления нормального уровня электролита аккумуляторы включают на заряд. Заряд аккумуляторов производится нормальным зарядным током (см. табл. № 2) в течение 6 часов, затем еще в течение 6 час. током, равным половине нормального, а разряд — нормальным разрядным током в течение 4 часов. Указанным режимом производится 2—3 цикла (заряд-разряд). После этого аккумуляторы могут быть пущены в эксплуатацию.

5. Для предохранения электролита от поглощения углекислоты из воздуха, в каждый аккумулятор рекомендуется вливать вазелиновое масло в количестве, указанном в таблице № 1. При отсутствии вазелинового масла, можно вливать

такое же количество керосина.

Табанца № 1

Тип аккумулятора	Количество вазелинового масла в кубических сантиметрах
AKH-2,25	1
HKH-10	3
HKH-22	. 5
HKH-45	8
HKH-60	8
HKH-100	10
2 ФКH-8-1-11	З в каждую половину
2 HKH 24	5 в каждую половину

#### II. ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АККУМУЛЯТОРОВ, ХРАНИВШИХСЯ ЗАЛИТЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

6. Аккумуляторы, хранившиеся с электролитом не больше одного года, вводятся в эксплуатацию без смены электролита (при условии его соответствия требованиям § 15 настоящей инструкции); при длительном хранении электролит сменить. В остальном, введение в эксплуатацию производится в соответствии с изложенным в разделе 1 настоящей инструкции.

#### III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЩЕЛОЧНЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ

7. Аккумуляторы, батарейные рамки и футляры должны

содержаться сухими и чистыми.

8. Никелированные межэлементные соединения аккумуляторов должны быть всегда покрыты свободным от кислот вазелином. Резиновые кольца у пробок смазывать вазелином воспрещается, так как они в этом случае теряют свои упругие свойства.

Корпуса аккумуляторов, покрытые черным битумным лаком, во избежание порчи покрытия, смазывать вазелином

воспрещается.

10. При обнаружении ржавчины на аккумуляторе ее следует чистить тряпкой, смоченной в керосине. Применять металлические инструменты, наждачную или стеклянную бумагу для удаления ржавчины воспрещается. Очишенное место вновь покрывается битумным покрытием. При отсутствии битумного покрытия его можно заменить щелочестойким лаком.

 Для очищения наружных частей аккумулятора от пыли и ползучих солей, следует пользоваться чистой тряпкой,

навернутой на деревянную палочку.

12. При работе с гаечным ключом и другими металлическими инструментами, нельзя допускать коротких замыканий одновременным прикосновением к отрицательному полюсу и корпусу аккумулятора, с которым соединен положительный полюс.

13. Перед каждым зарядом и разрядом, необходимо проверить состояние контактов и подтянуть ослабленные гайки.

14. Необходимо следить за состоянием резиновых колец у вентильных пробок и, в случае порчи, заменять их новыми.

TOP THE SEAL USE ONLY

#### IV. ЭЛЕКТРОЛИТ

15. В качестве электролита для щелочных аккумуляторов применяется составной электролит — раствор едкого калия ОСТ/НКТП-3901 «высший сорт» или сорт «А» плотности 1,19—1,21 (23—25° по Боме) с добавкой моногидрата лития 20 граммов на литр. (Моногидрат лития содержит не менее 50% едкого лития). Таким образом, при 20 г/л моногидрата лития, действительное содержание едкого лития в растворе равно 10 граммам на литр. На этом электролите можно работать в пределах температур от —15° до +35°С (т. е. в наи-более распространенном на практике интервале температур). Допустимы кратковременные повышения температуры до +45°C. Составной электролит обеспечивает наиболее длительный срок службы аккумуляторов (порядка 750 циклов). 16. При температуре ниже —15°С аккумуляторы должны

работать на растворе едкого калия повышенной плотности

1,25—1,27 (29—31° Боме):

а) аккумуляторы, которые до перехода на электролит из едкого калия повышенной плотности работали на составном электролите или на растворе из едкого калия плотности 1,19 (23° Боме), заливаются раствором едкого калия плотности 1,25—1,27;

б) аккумуляторы, которые до перехода на электролит повышенной плотности работали на едком натре, сначала заливаются (на 2-3 цикла) раствором едкого калия плотности 1,19 (23° по Боме), после чего производится смена электролита на раствор едкого калия плотности 1,25-1,27;

в) составной электролит, вылитый из аккумуляторов перед заливкой электролитом из едкого калия плотности 1,25-1,27 следует сохранять в герметически закрытой посуде; его можно вновь использовать при переводе аккумуляторов на

постоянную работу в условиях температур выше —15°C. 17. При отсутствии едкого калия возможно применение составного электролита — раствора едкого натрия (каустическая сода ГОСТ 2263—43 сорт «А») плотности 1,17—1,19 (21-23° по Боме) с добавкой моногидрата лития 10 граммов на литр. На этом электролите можно работать в пределах температур от +10 до +45°C.

18. При отсутствии моногидрата лития и, если эксплуатация имеет место при температуре от +15 до -15°C, аккумуляторы заливаются раствором едкого калия плотности 1,19— 1,21. При температуре от +10 до 30°С — едким натром лиз

DEFICIAL USE ONLY

ности 1,17-1,19 (21-23° по Боме). В этом случае (без добавки моногидрата лития в электролит) срок службы аккумуляторов уменьшается до 250-350 циклов.

#### V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА

19. Для растеорения едкого калня или едкого натрия пригодны дистиллированная вода, дождевая вода, собранная с чистой повержности, и вода, полученная при таянии чистого снега.

В случае необходимости разрешается применять для приготовления электролита для щелочных аккумуляторов любые естественные воды (грунтовые, речные, озерные), признанные санитарным надзором годными для питья (кроме минеральных). Питьевая вода может для приготовления электролита применяться в сыром виде.

20. Твердая щелочь и моногидрат лития должны храниться в герметически закрытых сосудах, во избежание поглоще-

ния углекислоты из воздуха.

21. Для приготовления электролита из твердых щелочей берется приблизительно:

а) для получения раствора едкого натрия плотностью 1,17—1,19 одна весовая часть твердого едкого натрия на 5 весовых частей воды;

б) для получения раствора едкого калия плотностью 1,19-1,21 одна весовая часть твердого едкого калия на 3 весовые части воды;

в) для получения раствора едкого калия плотностью 1,25-1,27 одна весовая часть твердого едкого калия на 2 весовые части воды.

22. Количество электролита в литрах, необходимого для заливки аккумуляторов батарей, определяется умножением числа, указывающего количество электролита, требующегося для заливки одного аккумулятора данного типа (см. табл.

№ 2), на число аккумуляторов в батарее. 23. Чтобы определить вес твердого калия или натрия в килограммах, необходимого для приготовления требуемого количества электролита, надо разделить количество электролита в литрах:

а) на пять, если требуется приготовить раствор едкого натрия плотностью 1,17-1,19;

б) на три, если требуется приготовить раствор едкого калия плотностью 1,19-1,21;

FOR OFFICIAL USE ONLY

в) на два, если требуется приготовить раствор едкого ка-

лия плотностью 1,25--1,27.

24. После растворення едкого калия или едкого натра как в дистиллированной, так и в естественных водах необходимо дать такому раствору отстояться до нолного осветления (обычно от 3 до 6 сисов), после чего слить осветлившуюся часть. Отстоенный раствор пригоден для заливки в аккумуляторы.

25. Растворение щелочи в воде можно произволить в чистой железной, чугунаей или стеклянной посуде. Воспрещается пользование оцинкованной, луженой, алюминиевой, медной, керамиковой и свинцовой посудой, а также посудой, применяющейся для приготовления электролита свинцовых аккумуляторов.

Даже ничтожно малое количество кислоты разрушает ще-

лочные аккумуляторы.

26. Отвешенное количество щелочи помещается в посуду и заливается необходимым количеством воды. Воду перемешивают стеклянной или железной палкой для ускорения растворения щелочи.

27. Остывший раствор щелочи доводят до требуемой плотности по ареометру, добавляя воду или твердую щелочь при

переменивании.

- 28. При применении жидкой щелочи разбавляют ее водой до требуемой плотности. Пригстовленному раствору дают отстояться (от 3 до 6 часов), сливают осветлившуюся часть и заливают аккумуляторы.
- 29. В каждый аккумулятор после заливки элект олита вливают несколько капель вазелинового масла (см. п. 5).
- 30. Заливать аккумулятор можно только остывшим электролитом, с температурой не выше  $+30^{\circ}\mathrm{C}.$
- 31. Приготовленный электролит необходимо хранить в сосудах, плотно закрытых пробками.
- 32. Для приготовления составного электролита берется готовый раствор едкого калия плотности 1,19—1,21 (23—25° по Боме) и к нему, при тщательном перемешивании железной, стеклянной или эбонитовой палочкой, добавляется моногидрат лития из расчета 20 граммов на литр раствора.

Пример: к 10 литрам раствора добавляется 200 граммов

моногидрата.

33. После отвешивания необходимого количества моногидрата лития сосуд, где он хранится, следует тут же герметически закрыть, во избежание порчи моногидрата лития из-за поглощения углекислоты из воздуха.

34. Составной электролит должен приготовляться точно и тщательно, для заливки употребляется после полного раство-

рения моногидрата и отстаивания раствора.

35. При приготовлении и хранении электролита, его следует предохранять от доступа воздуха, чтобы сделать возможно меньшим поглошение углекислоты (из воздуха), так как это уменьшает емкость и сокращает срок службы аккумулягоров. Для этого электролит должен, как правило, находиться в бутылях, плотно закрытых пробками.

36. Меры предосторожности при приготовлении электро-

лита;

- а) для предотвращения разбрасывания осколков щелочи при откалывании зубилом, необходимо покрыть щелочь чистой тряпкой;
- б) при добавлении моногидрата литня в раствор едкого калия необходимо пользоваться железной или фарфоровой ложкой;
- в) при работе со щелочами, во избежание попадания осколков щелочи и раствора на глаза, кожу и одежду, необходимо надевать защитные очки, резиновый фартук и резиновые перчатки.

Необходимо защищать от щелочи глаза, кожу и одежду;

 г) участки кожи и одежды, облитые щелочью, необходимо смыть раствором борной кислоты или струей воды, до удаления признаков щелочи.

При ожогах необходимо обращаться к врачу.

#### VI. ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРОВ

37. Заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей производится силой тока нормального зарядного режима (см. табл. № 2).

Продолжительность заряда — 7 часов.

Систематические недозаряды губят аккумулятор.

38. Для включения на заряд однотипные аккумуляторы (батареи) необходимо соединить последовательно. Количество последовательно соединенных аккумуляторов определяется напряжением источника тока из расчета 1.8—1.9 вольта на один аккумулятор, а при зарядке на морозе—из расчета 2.0—2.2 вольта.

7

· Cir Cir

 При включении на заряд положительный полюс батарей подключается к положительному полюсу источника тока, этрицательный — к отрицательному.

40. В случае крайней необходимости допускается ускоренный зъряд следующим режимом: 2,5 часа силой тока вдвое больше нормальной и 2 часа нормальной силой тока.

- 41. Через каждые 10—12 циклов или при нерегулярной эксплуатации один раз в месяц необходимо производить усиленный заряд производится в течение 6 часов нормальной силой тока и 6 часов силой тока, равной половине нормальной.
- 42. Воспрешается допускать повышение температуры электролита при заряде свыше 45°С для составного электролита, выше 40°С для едкого натра и выше 30°С для едкого калия. В случае повышения температуры выше указанной, необходимо прервать заряд и дать аккумуляторам остыть.
- 43. Заряд аккумуляторов зимой на открытом воздухе при температуре ниже —10°С (до —30°) производится нормальной силой тока в течение 7 часов. В случае необходимости заряжать аккумуляторы при температуре ниже —30°С, утеплять их, закрыв войлоком, брезентом и т. д.
- 44. Как правило, заряд производится при открытой крыште багарейного ящика и вывернутых пробках. В случае необходимости заряд можно производить при ввернутых вентильных пробках и закрытой крышке батарейного ящика, кроме аккумуляторов гипа НКН-10, НКН-22, изготовленных без цапф и батарей аккумуляторных типов 2 ФКН-8— I, 2 ФКН-8—II и 2 НКН-24.
- 45. Аккумуляторы типа НКН-10, НКН-22, изготовленные без цапф, и батарен аккумуляторные типов 2 ФКН-8— I, 2 ФКН 8— II и НКН-24 имеют пробки, обеспечивающие невытекание электролита при опрокилывании аккумуляторов. Пробки, отвечающие условиям невытекания электролита при опрокидывании аккумуляторов, имеют отличительный знак на верхнем буртике в виде двух перекрещивающихся шлицев или одного шлица со ступенчатой проточкой верхнего буртика (см. рисунок № 1).

Заряд аккумуляторов, снабженных описываемыми пробками, производится после вывертывания последних.

Производство заряда без вывертывания пробок может привести к вначительному разбуханию аккумуляторов по толщине.

46. При заряде аккумуляторов с вывернутыми пробками после каждого заряда необходимо проверять и доводить уровень электролита до нормы (см. п. 3). Если во время заряда из аккумуляторов выплескивается электролит, то его надо собрать с крышек аккумуляторов резиновой грушей.





Рис. № 1.

Воспрещается подходить с огнем к аккумуляторам во время заряда.

- 47. Заряженные аккумуляторы закрываются вентильными пробками сейчас же после заряда, а аккумуляторы типа 2 НКН-24, НКН-10, НКН-22, 2 ФКН-8—1 и 2 ФКН-8—II (с пробками, обеспечивающими невытекание электролита) по происшествии не менее двух часов с момента окончания заряда.
- 48. При заряде с ввернутыми пробками необходимо после каждого заряда проверять и доводить уровень электролита до нормы (см. п. 3).
- 49. Следует насухо протирать крышки аккумуляторов батарейного ящика и производить проверку отсутствия замыкания между стеиками соседиих аккумуляторов в результате возможного раздутия корпусов.
- .50. При наличии замыкания напряжение батарей будет значительно ниже нормального. Тогда для обнаружения замкнутых аккумуляторов производится замер зазоров между ними замер их напряжений. В случае возникновения замыкания между аккумуляторами в батерее, вследствие деформации аккумуляторных сосудов при заряде аккумуляторов с завинченными пробками, никакой порчи батарей не произойдет, если немедленно отвернуть пробки у соприкасающихся аккумуляторов. При этом необходимо сменить старые вентильные резиновые кольца на пробках на новые, более эластичные. Если после устранения замыкания зазор между аккумуляторами

FULL OF THE STATE OF THE STATE

меньше нормального, следует изолировать их листом тонкого обомита или резины.

 После устранения замыкания нужно сообщить усиленный ааряд (см. п. 41).

#### VII. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

52. В процессе эксплуатации аккумуляторов необходима доливка щелочных аккумуляторов дистиллированной или естественной водой. В последнем случае воду следует подщелочить. Это делается следующим образом: на один-два объема воды прибавляется один объем готового электролита и после отстаивания до полного осветления (3—6 часов) осветлевшую часть осторожно сливают и применяют для доливки аккумуляторов.

53. При приготовлении и хранении подщелоченной воды для доливки аккумуляторов воду следует предохранять от лоступа воздуха. Для этого подщелоченная вода должна находиться, как правило, в бутылях, плотно закрытых пробками.

54. Если при эксплуатации наблюдается резкое падение напряжения батарен, следует проверить, не возникло ля замыкание.

55. В процессе эксплуатации аккумуляторов следует проваволить проверку уровня электролита перед каждым зарядом, проверку плотноста электролита производить для аккумуляторов АКН-2,25 через 5 циклов, для остальных типов через 3 цикла.

56. Несоблюдение указанных сроков проверки плотности и уровня электролита ведет к значительному уменьшению емкости.

57. При смене электролита после промывания (см. разд. IX) аккумуляторов водой, заливать аккумуляторы следует электролитом более повышенной плотности (например, вместо плотности 1,19 берется раствор плотности 1,22 (26 Боме); это необходимо для того, чтобы после 3—6 часов стояния в эккумуляторах установилась равновесная плотность электролита.

### VIII. РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРОВ

58. При эксплуатации щелочных аккумуляторов разряд может производиться различной силой .oka. Ориентировочно изменения напряжения аккумуляторов, в зависимости от вре-

мени разряда (непрерывного) и силы разрядного тока приведены на рис. 1.

 Разряд шелочных аккумуляторов можно производить до конечного напряжения:

 а) при 8-часовом и более длительном режиме разряда не ниже 1,1 вольта;

Кривые заряда и разряда щелочного кадмиево-никелевого аккумулятора на составном электролите при различных режимах. (Окружающая температура +25°C)

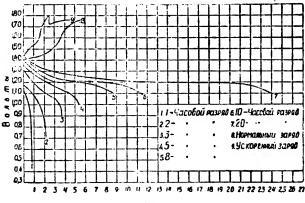


Рис. 1.

б) при 5-часовом режиме разряда не ниже 1,0 в;

в) при 3-часовом режиме разряда не ниже 0,8 в; г) при 1-часовом режиме разряда не ниже 0,5 в.

Число часов разрядного режима определяется делением емкости аккумуляторов в амперчасах на силу разрядного тока, выраженную в амперах.

Примечание. У больщинства радностанций режимы разряда длительнее 8 часов и, следовательно, разряд аккумуляторов в этом стучае надо производить до 1,1 в.

60. Конечное напряжение разряда аккумуляторных батарей определяется как произведение числа аккумуляторов в батарее на конечное напряжение отдельного аккумулятора соответственно режиму разряда (см. п. 59).

61. Через каждые 50—60 циклов, но не реже одного раза в год, следует производить контрольные электрические иопытания с проверкой емкости каждого аккумулятора в батарее. Аккумуляторы, отдающие емкость на 20% меньше остальных в батарее, следует заменить новыми.

Контрольные испытания проводятся следующим образом: Первый цикл — усиленный заряд и разряд током нормального 8-часового режима до напряжения 1 вольт на борнах

каждого аккумулятора.

Второй цика—заряд в течение 6 часов током нормального варядного режима. Разряд током нормального 8-часового режима до напряжения 1,0 вольт на борнах каждого аккумулятора. По данным второго цикла определяется емкость каждого аккумулятора.

Примечание. В случае заряда аккумуляторов при нормальной температуре, а разряда при низких температурах — аккумуляторы с электролятом из роствора едкого калия плотности 1,25—1,27 (29—30° по Боме) отдают а

среднем	при	١.			10 C-85%
•			•		20°C75%
•	•	•	•	•	. —30°C—50%
					. <b>−</b> 40°C−20%

от номинальной емкости

При температуре —20°С и ниже разряд 8-часовым режимом можно вести до 0,8 в, разряд 5- и 3-часовым режимом до 0,70 в общего напряжения аккумулятора.

#### **IX. СМЕНА ЭЛЕКТРОЛИТА**

62. Если аккумуляторы работают круглый год в неизменных температурных условиях, т. е. зимой в отапляваемых помещениях, то смена составного электролита производится через каждые 100 циклов, но не реже одного раза в год.

Примечание. Если емкость аккумуляторов заметно снижается, то влектролит необходимо сменить ранее указанного срока.

63. Если аккумуляторы работают зимой на морозе при температуре ниже —15°С, то следует сменить электролиг на раствор едкого калия плотности 1,25—1,27 (29—31° Боме).

		$\star$		1 3 6 2	ana N 2
Типы аккумуля- торов	Номинальная выкость акку- мужитора В А Ч.	Норызланый зарадный ток 7 час. режина	Нормальный разуваный ток в час.	Количество влектролита на один акку- мулятор в лиграх	Вес викумулять в с элект ролитом з иг
АКН-2,25 НКН-10 НКН-22 НКН-45 НКН-60 ТФКН-8-1-II 2НКН-24	2,25 10 22 45 60 100 8 24	0,56 2,50 5,50 11,25 15,00 25,00 2,30 6,0	0,28 1,25 2,75 5,65 12,50 7,50 1,0 3,0	0,042 0,-2 6,27 0,45 0,75 1,20 0,26 0,47	0,33 0,71 1,67 2,72 4,60 6,50 1,45 2,85

64. Если аккумуляторы работают энмой в отапливаемых помещениях, а на морозе бывают только во время перевозок из одного места в другое, то менять в этих аккумуляторах электролит не следует.

65. Перед сменой электролита батарею разряжают нормальным током 8-часового режима до 1,0 вольта на аккуму-

ISTOD.

60. Старый электролит выливают, энергично встряживая аккумулятор (батарею) для удаления грязи из сосуда. Слитые растворы следует собирать (составной электролит из едкого калия отдельно от составного электролита из едкого натра) и отправлять на склады для регенерации.

 После удаления старого электролита аккумуляторы промываются подщелоченной отстоенной или дистиллирован-

ной водой при энергичном встряхивании.

68. Аккумуляторы, промытые дистиллированной водой, воспрещается оставлять без электролита во избежание коррозии. Промытые аккумуляторы залить электролитом, через два часа проверить плотность электролита, довести до требуемой и закрыть пробками.

69. После смены электролита производится усиленный за-

ряд аккумуляторов.

## Х. ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

70. Аккумуляторы выпускаются заводом готовыми для хранения. При получении новых аккумуляторов необходимо проверить плотность привернутых пробок и исправность вентильной резины.

Смазать тонким слоем вазелина инкелированные пробки и гайки аккумуляторов; корпуса аккумуляторов. покрытые черным битумным покрытием, вазелином смязывать воспрешается.

Помещение для хранения должно быть сухны, венти-лируемым, с температурой в пределах +15 — +25°С.
 Воспрещается совместное хранение щелочных и кислотных

аккумуляторов.
72. Аккумуляторы, находящиеся в эксплуатации, для перевода на длительное хранение (более 1 года) следует разря-дить до 1 вольта током нормального 8-часового режима, вылить электролит, плотно закрыть пробками, не промывая аккумуляторов, чисто вытереть сухой тряпкой от пыли и соли.

При отсутствии на корпусе битумного лака необходимо покрыть эти места битумным или другим щелочестойким лаком. Никелированные металлические тасти смазать тонким слоем вазелина.


73. Аккумуляторы, периодически бездействующие (от одного месяца до 1 года), могут храниться с электролитом в разряженном или полуразряженном состоянии.

74. При хранении аккумуляторы и аккумуляторные батарен должны содержаться в чистоте и периодически очищать-

ся от ползучей соли.

75. Для дальних транспортвровок аккумуляторы рекомендуется приводить в состояние для длительного хранения (см. п. 72).
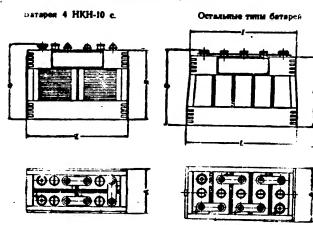
#### Характеристика аккумуляторных батарей, собранных в рамках




							Таб	S D N R	N 3
	÷ 8	ġ	nep-	Га	барить	а батар	ейв	414	
Виды батарей	Число аккуму торов в бата	Номинальное пряжение в вольтах	Номинальная емкость в ам часак	д <b>я</b> нна батарен		ширина батарен	высота батарен	BMCOTA 6atapen c 6opson	батарен строинтом
				L	1	A	Н	Hı	Bec .
4 HKH-10 c.	4	5	10	183	_	76	118	128	3,1
4 HKH-10 r.	4	5	10	155	148	89	118	128	8,1
8 HKH-10	5	6,25	10	190	182	89	118	128	3,84

Допуск по высоте «Н<sub>1</sub>» ±3 мм, по остальным размерам ±2 мм.

## Приложение.

#### Характеристика аккумуляторных батарей, собранных в деревянных футлярах, таблица № 4

Tun. 1.

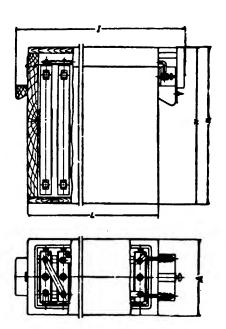


Примечавия: 1. Ящик, арматура и монтаж производится согласно тействующим чертежам на батарен щелочные кадмивоо-никелевые.
2. Пример обозначения батарен из 10 аккумуляторов на 22 Ач 1-го гипа — «10 НКН-22 «м».
3. В батарее 64 АКН-2,25 вывод располагается около девой ручки.


16

Наименование	_	ество	T. ak-	Г	аберит	ные ра	змеры	В ММ		атаре ктро-
батарей	Тип	Колич рядов	Коли Кумул	ι	L	Н	Н1	A	Aı	Bec 6
10 HKH-#2 m 4 HKH-45 m 7 HKH-45 m 4 HKH-60 m 10 HKH-60 m	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	10 4 7 4 10	535 375 578 332 670	465 305 508 262 600	252 252 255 368 388 389	254 254 254 390 390 no L.	148 148 148 170 170 1, A,	-   -   -   -   -	21,0 14,5 24,0 23,5 56,0

Допуски габаритных размеров по H, H<sub>1</sub>±5 мм.

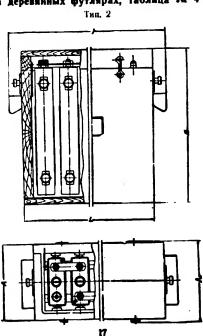Характеристика аккумуляторных батарей, собранных в деревянных футлярах, таблица № 4



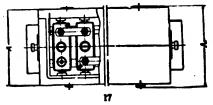

L JUE ON

анменование	Two	tect:	MCTAT.		Габариз	гные ра	змеры	в мм	c farapen
<b>О</b> атарей	Tun	KOTHECT PREDS	KO' A	1	L	н	Н	٨	Pare fa
HKH-100 M	1	1	4	444	374	388	390	178	- 33
НКи-160 м	1	1	5	529	459	388	390	178	- 38
HKH-100 M		1	10	954	844	388	890	178	75
11KH-22	11	2	17	475	435	252	-	285	297 35
HKH-45	11	1	4	3.15	305	252	-	148	160 14
HK:1-45	11	1	5	412	372	252		148	160 17
HKH-45 HKH-60	11	1	10	747	707	252	_	152	164 33
	11	1	5 !	355	315	3×8		170	182 29
AKH-2,25 M	. [ ]	2	32	590	525	168	170	165	- 11
AKH-2,25 HKH-10	н	4	64	580	525	118	_	317	329 3
HKH-10	н	1	17	800	745	170	172	125	135 17.
HK4-10	11	2	25	634	579	170	172	231	243 23.
HKH-10	il	2	34	800	745	170	172	233	243 32.

#### инструкция

но восстановлению щелочных кадмиево-никелевых аккумуляторов, вышедших из строя из-за потери емьости, путем перевода их на составной электролит

1. Щелочные аккумуляторы, эксплуатировавшиеся на электролите из едкого калия или едкого натрия и потерявшие до 60%, от номинальной емкости, могут быть восстановлены путем перевода их эксплуатации на состатиой электролит.

Примечание. Восстановлению можно подвергать аккумуляторы, по-геоявине белее 60% относительно номинальной емкости, если потребитель может использовать аккумуляторы, имеющие емкость после восстановления порядка 70% относительно номинальной.

2. Составной электролит восстановления состоит из раствора едкого калия плотности 1,21—1,22 с добавкой моногидрата лития 60 граммов на литр.

Примечание. При отсутствии едкого калия возможно поименение составного электролита из сдкого нагрия плотности 1,20—1,21 с добавкой 30 граммов на литр моногидрата лития.

- 3. Восстановлению могут быть подвергнуты:
- а) аккумуляторы, значительно потерявшие емкость и находящиеся на складах как непригодные;
- б) аккумуляторы, находящиеся в эксплуатации и имеющие малую емкость.
  - 4. Подгетовка к восстановлению:
- а) аккумуляторы, находящиеся на складах как негодные, прежде всего проверяются в отношении механических дефектов, течи и короткого замыкания;
- б) аккумуляторы тщательно осматриваются и отбираются, не имеющие непоправимых механических дефектов. Затем они моются онаружи горячей водой, заливаются дистиллированной водой (температура от +15° до +25°) и оставляются на сутки для вымывания карбонатов из пластии и проверки не течь.
- Через сутки аккумуляторы, не имеющие течи, тщательно прополаскиваются водой и заливаются свежим электролитом из едкого натрия плотности 1,20 или едкого калия 1,22;
- в) после этого аккумуляторы соединяются последовательно и включаются на заряд нормальным током. Чорез 2—3 минуты после включения зарядного тока измеряется напря-

не кажавто аккумулятора. У фонарных батарей замеряет-СЯ навражение каждого аккумулятора (у аккумулятора с вывеленным наружу воложительным полюсом, отрящатель-

мым вымосом служит ворнус в наоборот). Аккумуляторы, воказывающие напряжение больше 0,2 вольта, не имеют короткого замыкания и подлежат дальнейше. му заряду. Корогнованкнутые аккумуляторы следует отклю-

б. У аккумуляторов, находящихся в эксплуатации и пред-назвачениях для восстановления, следует сменить электролит на свежеприготовленный еджий натр плотности 1,18 или ед-

кий калий влотности 1,19. б. Аккумуляторы, отобранные для восстановления согласно ин. 3 и 4, подвергаются тренировочным и контрольным исвытаниям следующим режимом: 1, 2, 3 цика — заряд 12 часов пормальным током, разряд 8 чася током 8-часового ре-

На 3 разряде через 3 часа у всех аккумуляторов производится замер напряжения.

7. Аккумуляторы, воторые при замере имеют напряжение 1,0 вольт и выше, подвергаются восстановлению составным

электролитом.

- 8. Аккумуляторы после выливания раствора едкого натра или едкого калия промываются дистиллированной водой и тут же заливаются заранее приготовленным электролитом — раствором едкого калия плотности 1,21-1,22 с добавкой моногидрата лития 60 граммов на литр, или раствором едкого на-тра влотности 1,20—1,22 с добавной 30 граммов моногидрата ARTES.
- 9. Составные электролиты приготовляются следующим об-
- а) берется нужный для аккумуляторов объем готового раствора едкого калия плотности 1,21—1,22 и к нему при постоянном перемешивании добавляется моногидрат лития из расчета 60 граммов на литр.

Например, на пять литров раствора надо взвесять 300

граммов моногидрата лития и растворить их;

б) к раствору едкого натра плотности 1,20-1,21 добавля-

ют 30 граммов моногидрата лития на один литр раствора. 10. Аккумуляторы, залитые составным электролитом, должим постоять с ним не менее 6 часов для пропитки активной массы электролитом.

11. После этого они испытываются следующим образом:

1 цикл — варяд 12 часов пормальным током; разряд 4 часа током 8-часового режниа; 2 цикл — заряд 12 часов нормальным током; разряд 8 часов током 8-часового режима.

Во время разряда производятся замеры общего напряже-

ния через каждый час.

12. Емкость аккумуляторов восстанавливается постепенно в течение работы их на составном электролите. Поэтому первоначальное увеличение емкости не может служить для оценки полной степени восстановления. Обычно на первых циклах увеличение емкости равно 25-30% относительно первоначальной и лишь постепенно достигает 50-80%.

Исходя из этого, аккумуляторы, имеющие на втором контрольном цикле емкость, равную 50% и выше, могут комплек-

товаться в батареи.

13. В каждую батарею подбираются аккумуляторы, примерно одинаковой емкости, т. е. простоявшие на втором разряде до конечного напряжения 1,0 вольт — одинаковое число MACOR.

	Пример											
Время от начала разряда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7 час. 8 час.								0,97 0,90		1,06		

Аккумуляторы №№ 1, 2, 3. 7, 8 собираются в одну батарею; а №№ 4, 5, 6, 9, 10 — в другую.

14. Аккумуляторы после восстановления передаются в эксплуатацию с тем же составным электролитом, на котором производилось восстановление (не меняя его).

15. При эксплуатации первое время 3-5 циклов следует варяжать 12 часов нормальным током, или давать усиленный

заряд (см. § 41 основной инструкции). При разряде снимать около 70% от действительной емко-

сти или в среднем до 1,10 вольта на аккумулятор.

Последующие циклы проводятся нормально.

Необходимо регулярно производить усиленный заряд батарен согласно основной инструкции п. 41.

16. Последующая смена электролита производится не чаще, чем через год на электролит состава:

раствор едкого калня плотности 1,19-1,21 с добавкой моногидрата лития 20 граммов на литр (см. § 15 основной ин-

струкции).

Если после достижения максимальной емкости (что наблюдается через 50—100 циклов), она начнет заметно уменьшаться и это уменьшение не ликвидируется путем 2—3 последовательных зарядов, то следует сменить электролит.

#### дополнение

к разделам "IV. Электролит", "V. Приготовление электролита" инструкции по уходу за щелочными кадмиево-никелевыми аккумуляторами, при употреблении составных щелочей в твердом или жидком концентрированном виде

#### **IV. ЭЛЕКТРОЛИТ**

1. Составные щелочи (сорт «А» — смесь едкого калия и едкого лития с соотношением  $\frac{\text{LiOH}}{\text{KOH}} = 0.04 - 0.045$  «Б» смесь едкого натрия и едкого лития с соотношением  $\frac{\text{LIOR}}{\text{NaOH}}$ =0,028 — 0,032 выпускаются в готовом виде для приготовления составного электролита.

2. Составные щелочи поставляются в гранулированном состоянии или в жидком концентрированном виде (уд. вес не менее 1,41) в герметически закупоренных железных или стеклянных сосудах.

## V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА

- 3. Составной электролит приготовляется следующим обра-BOM:
  - а) из щелочей в твердом виде.
- Для приготовления калиевого составного электролита берется 1 кг калневой составной щелочи на 3 литра воды; для

натриевого составного электролита берется 1 кг натриевой составной щелочи на 5 литров воды.

В случае применения твердой составной щелочи необходимо вокрыть банку и небольшими порциями, во избежание сильного разогревания, класть содержимое банки в сосуд с водой при перемешивании.

Все содержимое банки необходимо растворять одновре-

менно;

б) из щелочей в жидком концентрированном виде.

Для приготовления калиевого составного электролита бедля приготовления калиевого составного электролита осрется на 1 литр калиевого составного электролита берется 1 литр воды, для натриевого составного электролита берется 1 литр натриевой щелочи уд. вес 1,41 и 1,5 литра воды. Плотность калиевого составного электролита при температуре +25° должна быть 1,19—1,21, натриевого составного 1,17—1,19.


3694

. COLAL UST .

СССР МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ЦПКБ-4
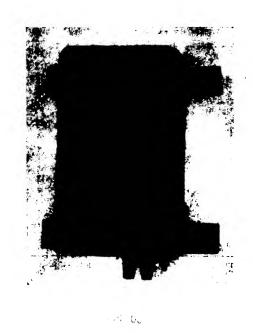
# ОПИСАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДАТЧИКА СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ И БЕДСТВИЯ ТИПА АПСТБ-2



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

#### СОДЕРЖАНИЕ

			_							Crn
1.	Назначение и краткая характерно	тика	88	топо	одат	гчнк	a			3
2.	Устройство автоподатчика						-	-	·	3
3.	Конструкция автоподатчика .		-	•	•	•	•	•	•	7
4.	Описание работы автоподатчика	•	•	•	•	•	•	•	•	,
	CAMPIEDOUGHE MICORD COMPANY	•	•	•	•	•		•		7
Э.	Инструкция по эксплуатации .									8
6.	Ведомость комплекта									12
7.	Ведомость ЗИП'а								•	12
8.	Спецификация к принципиальной	CXEL	10	•	•	•	٠	٠	•	13
۵	Паничина	CAC.		•	•	•	•	•	•	10
Э.	Принципиальная схема									14
10.	Монтажно-установочная схема .									15
11.	Габаритный чертеж									16

Техн. редактор Л. П. Дрожжина

Корректор Е. А. Соболева

M-24330. Сдано в произв. 28/IV 1959. Подписано к печати 7/VII 1959. Бумага  $84 \times 108^{1}/_{32} = 0,41$  бум. л. Печ. л. 0,82. Уч.-изд. л. 0,82. Изд. № В/Л-336. Тираж 500 экз. Заказ № 668.

7-я типография издательства «Морской транспорт», Ленинград, ул. К. Заслонова, 30.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОПОДАТЧИКА

Автоматический податчик сигналов тревоги и бедствия типа АПСТБ-2 предназначен для передачи указанных сигналов через аварийный или главный (навигационный) передатчик судна, терпящего бедствие.

Автоподатчик представляет собой прибор, производящий периодическое замыкание цепи ключа передатчика, к которому он присоединен.

Автоподатчик отрабатывает сигналы кодом азбуки Морзе в определенной последовательности:

а) международный сигнал тревоги, состоящий из 12 тире длительностью по 4 секунды каждое с паузами между ними в 1 сек.

б) международный сигнал бедствия, состоящий из трех букв «SOS», передаваемый три раза,

в) сигнал раздела, состоящий из двух букв «de»,

г) позывные судна (группа из четырех букв), передаваемые три раза.

Весь цикл передачи равен 90±5,5 сек., включая пятисекундную паузу между концом первого цикла сигналов и началом второго цикла.

Средняя скорость передачи сигнала бедствия и позывных судна равна  $55\pm10\%$  знаков (букв) в минуту.

Автоподатчик повторяет полный цикл передачи сигналов до прекращения питания автоподатчика от источника электроэнергии или его выключения.

Источником питания автоподатчика служит аккумуляторная батарея аварийного передатчика с номинальным напряжением 26 вольт постоянного тока.

Автоподатчик иормально работает при изменении иапряжения питания иа  $\pm 10\%$  от номинала.

Максимальная потребляемая мощность ≈16 ватт.

# 2. УСТРОЯСТВО АВТОПОДАТЧИКА

Автоподатчик состоит из двух основных узлов:

а) модулятора,

б) органов контроля и управления.

а) Модулятор. Модулятор является основным узлом, обеспечивающим отработку сигналов в строго определенной последовательности.

Модулятор состонт из механизма времени «МВ», коммутацнонного механнзма «КМ» и датчиков «Д-1», «Д-2».

Задающие диски механизма времени, коммутационного механизма и датчиков, воздействуя в строгой последовательности на соответствующие контактные пары, обеспечнвают отработку необходимых сигналов.

Механизм модулятора, состоящий из зубчаточервячного редуктора, получает вращение от электродвигателя

постоянного тока.

Постоянство вращения электродвигателя обеспечивается вибрационным стабилизатором оборотов.

1) Механизм временн «МВ» регулирует работу осталь-

ных устройств модулятора по временн. Контакты механизма времени замыкаются в строгой последовательности на время, необходимое для передачи

тех илн иных сигналов. Механизм временн состонт нз трех днсков: «А», «Б»

н «В». Диск «А» — обеспечнвает возможность возврата механизма модулятора в исходное положение. Контакты диска «А» всегда замкнуты, за исключеннем исходного положения, когда контакты размыкаются, и двигатель выключается.

Диск «Б» — свонм выступом замыкает контакты, создающие цепь для отработки сигнала тревоги, а впадиной замыкает контакты, создающие цепь для отработки позывных.


·Диск «В» — замыкает контакты, создающие цепь для отработки сигналов «SOS» и «de».

2) Коммутацнонный механизм «КМ» — обеспечивает раздельную передачу сигналов «SOS» и «de». В коммутационный механизм входит диск «Г», своим выступом замыкающий контакты, которые образуют цепь для отработки сигнала «SOS», а впадиной замыкающий контакты, образующие цепь для отработки сигнала «de».
3) Датчик «Д-1» — отрабатывает сигнал тревоги и по-

зывные, состонт из двух дисков «Д» и «Е».

Диск «Д» — свонми выступами замыкает контакты, которые отрабатывают сигналы тревоги.

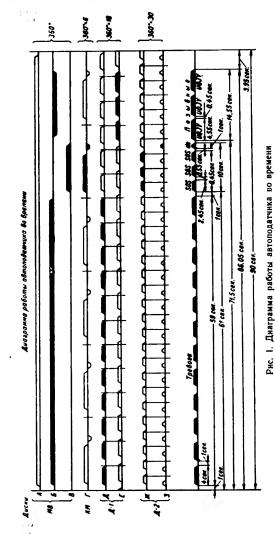Диск «Е» — имеет набор сменных сегментов, соответствующих буквам кода Морзе для установки позывных



даиного судна. Сегменты своими выступами замыкают контакты, отрабатывающие позывные судна.


4) Датчик «Д-2» — отрабатывает сигналы «SOS» «de», состоит из двух дисков «Ж» и «З».

Диск «Ж» — замыкает контакты, отрабатывающие сигнал «SOS».

Диск «З» — замыкает контакты, отрабатывающие сигнал «de».

Диаграмма работы автоподатчика во времени дает возможность проследить, какне диски обеспечивают работу тех или ниых сигналов н показывает полиый цикл работы автоподатчика во временн. Заштрихованные выступы на диаграмме соответствуют рабочему положению даниого днска, т. е. когда контактная пара замкнута и создана цепь для передачн сигналов. Незаштрихованные выступы на диаграмме соответствуют холостому положению даиного диска, т. е. когда контактная пара замкнута, но цепи для передачи сигиалов нет. Из диаграммы видио, что за полный цикл работы диски «МВ» сделают одии полный оборот, за это же время диск «КМ» сделает 6 оборотов, диск «Д-1» — 18 оборотов и днски «Д-2» — 30 оборотов.

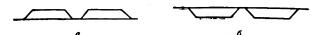Сигиалы, отрабатываемые верхним рядом контактов (см. принципиальную схему), обозначаются на диаграмме а, а сигналы, отрабатываемые нижним рядом контактов, обозначаются на диаграмме б.



б) Органы контроля и управления. Реле пуска автоподатчика «РП1» управляет работой электродвигателя и цепью ключа аварийного передатчика.

Конденсаторы «С1» и «С2» обеспечивают защиту судовых радиостанций от помех радиоприему со стороны автоподатчика.

Индикаторная лампочка «Л1» выполняет роль оптического повторителя сигналов, передаваемых автоподатчиком.

Выключатель «ВТ1» — включает электродвигатель. Выключатсль «ВТ2» — обеспечивает возможиость возврата модулятора в исходное положение с повышенной

Клеммные колодки — обеспечнвают электрические соединения отдельных узлов автоподатчика.

### 3. КОНСТРУКЦИЯ АВТОПОДАТЧИКА

Автоподатчик имеет металлический корпус каплезащищенной конструкции. Передняя крышка открывается влево на 180°. На лицевой стороне крышки расположены ручки выключателей «ВТ1» н «ВТ2», глазок индикаторной лампочки «Л1», смотровое окно нсходного положення и краткая инструкция. Основные элементы автоподатчика: модулятор, реле, предохранитель, конденсаторы н выход-

ная клеммиая колодка размещены внутри корпуса. Модулятор заключен в литом силуминовом корпусе, виутрн которого размещен зубчато-червячный редуктор. Диски «МВ», «КМ», «Д-1» и «Д-2» н коитактные группы расположены на верхней плоскости корпуса модулятора н имеют свободный доступ для регулировки н смены позывиых.

Диск позывных «Е» состоит из смениых сегментов, дающих возможность набрать нужное сочетание точек, тнре, пауз между буквами. Автоподатчик крепится к переборке на 4-х амортизаторах.

Для подвода наружных кабелей в нижней части корпуса расположены две резиновые втулки.

#### 4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОПОДАТЧИКА

Рассмотрим работу автоподатчика, пользуясь принципнальной схемой.

Поставим выключатель «ВТ»-1» в положение «вкл.»; в этом случае образуется цепь пуска автоподатчика (аварийный передатчик включен заранее).

Двигатель «Д» включится и приведет в движение механизм модулятора, при этом замкнутся: верхняя контактная пара «Б» механнзма времени МВ и контактная пара «Д» датчика «Д-1», образуя цепь пнтання реле «РП».

Контакты реле «РП» сработают, н замкнутся цепи: ключа аварийного передатчика, ключа навигационного передатчика и питания ннднкаторной лампочки «Л1».

При замыканни цепи ключа аварийного передатчика начнется посылка первого тнре сигнала тревогн, а индикаторная лампочка «Лі» загорится. По истечении времени, соответствующего длительности тире, контактная пара «Д» датчика «Д-1» разоминется, обмотка реле «РП» обесточится, контакты реле «РП» разомкнутся, обрывая цепь ключа передатчика, и в передаче наступит пауза. Одно-

временно погаснет индикаторная лампочка «Л1». Затем контактная пара «Д» датчика «Д-1» вновь замкнется, замкнется цепь ключа передатчика, и будет отрабатываться второе тире сигнала тревоги - всего 12 тире.

Сигнал «SOS» — отрабатывается через контактную пару «В» механизма временн, верхиюю контактную пару «Г» коммутационного механизма «КМ» и контактную пару «Ж» датчика «Д-2».

Знак «de» — отрабатывается через контактную пару «В» механизма времени, нижнюю контактную пару «Г» коммутационного механизма «КМ» и контактную пару «З»

датчика «Д-2».

Позывные судна отрабатываются через нижнюю пару контактов «Б» механизма времени и контактную пару «Е» датчика «Д-1».

Весь цикл передачи отрабатывается в строгой последовательности, создаваемой механизмом времени «МВ».

При установке выключателя «ВТ-1» в положение «выкл.» цепь питания реле «РП» оборвется и передача сигналов прекратится, при этом выключатель «ВТ2» нахолится в положении «выкл.».

Если же выключатель «ВТ2» находится в положении «возврат», то при оборванной цепи питания реле «РП» питание на электродвигатель «Д» подается, минуя стабилизатор, и механизм модулятора вернется в исходное положение с увеличенной скоростью.

#### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед установкой автоподатчика на судие следует его насухо протереть и выдержать при комнатной темпера-

туре (16—20° C) в течение 24 час. После этого необходимо установить иабор позывных даниого судна. Передача позывных осуществляется диском «Е» (буква «Е» выгравирована на диске датчика «Д-1»). По окружности диска набирается комплект сегментов, соответствующих буквам кода азбуки Морзе (рис. 2 и 3).

Для установки позывных судна необходимо проделать следующее:

1) положить автоподатчик на стол и открыть крышку, откинув ее влево на 180°;

2) отвинтить три винта, крепящие диск «Е» и снять крепежное кольцо, не снимая самого датчика;

3) набрать требуемое сочетание сегментов по окружности диска «Е» в соответствии с позывным сигналом судна; набор сегментов производить против часовой стрелки, начиная от «пальца», если смотреть на датчик со стороны диска «Е»;

4) установить на место крепежное кольцо, закрепив его ранее снятыми тремя винтами.

Примечание. 1. Если набор позывных даст большую паузу между последней и первой буквами, то дополнительные сег-менты паузы следует разнести по обе стороны от пальца.

- 2. Автоподатчик поставляется заводом с установленными позыв-ными «UQJY».
- 3. Запасные сегменты дятся в коробке ЗИПа.



между знаками" между буквами "

Рис. 2. Сегменты для набора позывных судна После установки позывных крышку автоподатчика закрыть и автоподатчик за-

крепить на переборке на амортизаторах. Установить автоподатчик следует в непосредственной

близости от аварийного передатчика. После установки необходимо произвести монтажные работы согласно монтажио-установочной схеме, проверить правильность подключения кабельных линий и замаркировать их.

Проверку работы автоподатчика следует производить следующем порядке:

- 1) обязательно отключить антениу аварийного передатчика:
  - 2) включить аварийный передатчик;
- 3) поставить выключатель «ВТ1» автоподатчика в положение «вкл.».

При положении выключателя «ВТ1» «вкл.» автоподатчик должен отрабатывать полный цикл сигналов с повторением до момента принудительной остановки автоподатчика.

Остановка автоподатчика осуществляется переводом выключателя «ВТ1» в положение «выкл.» при этом, если выключатель «ВТ2» находится в положении «возврат», то механизм модулятора продолжит свое движение до установки в исходное положение, если же «ВТ2» находится в положении «выкл.» то модулятор остановится в момент перевода выключателя «ВТ1».

В нерабочем состоянии автоподатчик всегда должен на-

ходиться в исходном положении, красное пятнышко должно быть в окне, контролировать работу автоподатчика следует по индикаторной лампочке «Л1».

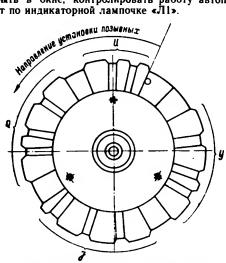


Рис. 3. Образец установки позывных UQJY

Возможные неисправности, их причина и устранение

<b>Ne.Ne</b> п/п	Прнзнаки иеисправиостн	Причины неисправиостн	Методы устранения				
1			1. Заменить «ВТ1».				
	ка Л2 не го- рит.	2. Перегорел предо- хранитель Пр.	2. Заменить предо- хранитель Пр.				
2	При включении «ВТ1» автопо- датчик не ра- ботает, а лам- почка Л2 го- рит.	цепи двигателя «Д»	1. Провернть (согласно принципиальной схеме) подачу питания на двигатель «Д».				
	pni.	2. Неисправность дви- гателя «Д».	2. Устранить неисправность.				

			Продолжение
<b>ММ</b> п/п	Признаки неисправиости	Причины ненсправиости	Методы устранения
3	Прн работе авто- податчика не горнт индика- торная лампоч- ка Л1.	1. Перегорела лам- почка Л1.	1. Заменить лампоч ку Л1.
4	Прн включениом выключателе «ВТ2» механизм модулятора не возвращается в исходиое положение.	1. Перегорел предо- хранитель Пр.	1. Заменить предо хранитель Пр.
		2. Ненсправность вы- ключателя «ВТ2».	2. Проверить «ВТ2» обеспечить надеж ные контакты вы ключателя «ВТ2» или заменить его
		<ol> <li>Неисправность кои- тактной пары дис- ка «А» механизма времени.</li> </ol>	3. Проверить работ контактиой пары
5	При работе авто- податчика сиг- иалы на пере- датчик ие по- ступают.	Неисправность реле.     Неисправность це- пи подачи сигиа- лов иа передат- чик.	2. Проверить (соглас

Примечание. Во время эксплуатации не допускается производить смену датчиков, коммутационного механизма и механизма времени, а также снимать и разбирать модулятор. Все работы, связаниые с этим, должны производиться на ремоитных базах.

# Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации автоподатчика должны быть предусмотрены профилактические мероприятия, обеспечивающие его надежную работу. К таким мероприятиям относятся:

Andrew Steel Contract

а) проверка состояния стабилнзации оборотов механизма модулятора. Проверку следует производить по отметке в смотровом окне. При этом время отклонения одного циклаработы автоподатчика, равного номиналу в 90 секунд, может быть не более 5,5 сек. в обе стороны от номинала при изменении напряжения от 28,6 вольта до 23,4 вольта. Если стабилизация нарушена, необходимо очистить винты регулировки стабилизации от краски и, ввинчивая или вывинчивая их, отрегулировать стабилизацию. Необходимо помиить, что при ввинчивании регулировочных винтов время одного цикла работы уменьшается, и наоборот;

б) периодическая проверка прочности механического креплення узлов н деталей. Для этого ослабившиеся винты

следует подтянуть;

в) элементы механнзма модулятора не нуждаются в эксплуатационной смазке, поэтому производнть такую смазку необходимо только в базовых мастерских и обязательно маслом ЦИАТИМ-201.

### 6. ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА

Ne Ne пп	Нанменование изделия	К-во	Примечание
1	Автоподатчик АПСТБ-2	1	
2	Коробка с зап. частями	I	
3	Сдаточная документация		•
4	а) описание с инструкцией по экспл.	2	
	б) паспорт-формуляр	2	

## 7. ВЕДОМОСТЬ ЗИПа

Ne Ne ⊓ ⊓	Наименование изделия	К-во	Примечание
1	Конденсатор МБГП-2-200-1,0-11	1	
2	Лампа накаливания МН-18	5	
3	Тумблер ТВ-2-1	1	
4	Предохранитель ПК-45-1	10	
5	Контактный пакет на замыкание	1	
6	Контактиый пакет на переключение	1	
7	Шетка контактная	2	


			Продолжение
<b>36.36</b> n/n	Наименование изделия	К-во	Примечание
8	Сопротивление ВС-1-110-11	1 3	
8 9 10 11 12 13	Сегмент «пауза между знаками»	10	
10	Сегмент «пауза между буквами»	1 14 1	
11	Сегмент «тире»	8	
12	Сегмент «точка»	°	
13	Шарикоподшипник радиальноупори. № 6027	1	
14	Ключ для регулировки контактов	!	
14 15 16 17	Шайба пруж. 4	3 3 3	
16	Винт цил. M 2,6×15	3	
17	Винт цил. М 4×8	3 1	
18	Гайка М4	3 1	


# 8. СПЕЦИФИКАЦИЯ К ПРИНЦИПИАЛЬНОЯ СХЕМЕ


U/U 2.2	Обозна- чение по схеме	Наименование	К-во	Обозначение по ГОСТ	Приме- чание
1	RI	Сопротнвление 110 ом ± 10%, 1 вт	1	BC-1-110-II FOCT 6562-53	
2	C1, C2	Конденсатор 1 мкф±10%, 200 в	2	МБГП-2-200-1-II ГОСТ 7112-54	
3	лι	Лампа накаливания ми- ниатюрная 26 в, 0,15 а	1	МН18 ТУ-1-3-8 МПСС	5400 вит-
4	РΠ	Реле электромагнитное № РС4-522-020 Д <sub>1</sub>	1	PC-13-20 TV PCO.452.031	ков ПЭЛ Ø 0,8
	İ				10% ом
5	Пр	Предохранитель 1а	1	ПК-45-1,0 ГОСТ 5010-53	
6	BT1	Тумблер	1	ТП-1-2 ВН 672-52 МПСС	ł .
7	BT2	Тумблер	1	ТВ-2-1 ВН 672-52 МПСС	i
8	Д	Электродвигатель 27 в	1	ПДЗ-3 ТУ з-да п/я 466	
9	KC	Контакт стабилизатора оборотов	1	_	
10		. Выходная колодка	1		
11	Кол. I Кол. II	Клеммная колодка	2	1	1
12	Д-1.		2	1	!
13	Д-2 КМ	Датчик Коммутационный меха			
14	МВ	низм Механнзм временн	1	ì	13


13

12 1905 (17.7

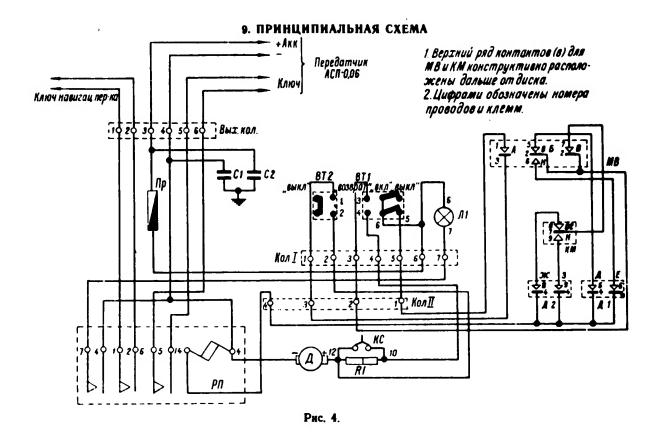

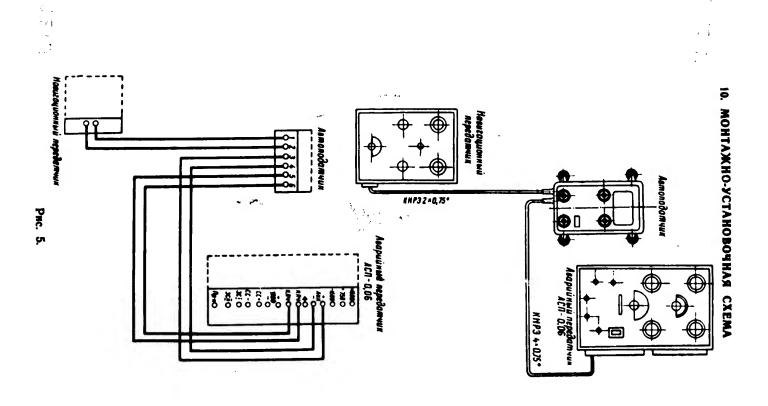

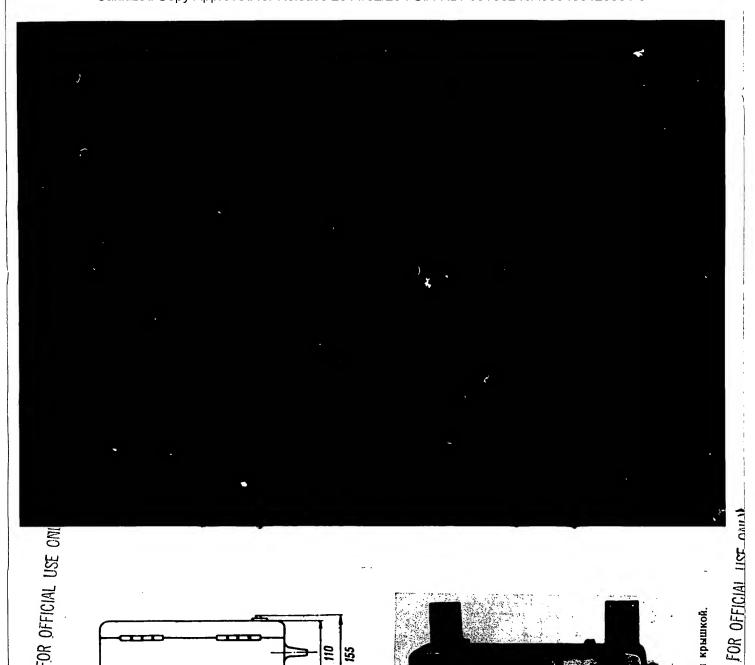

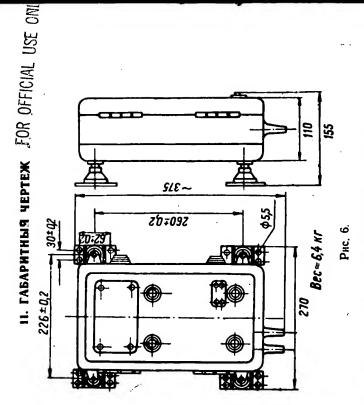

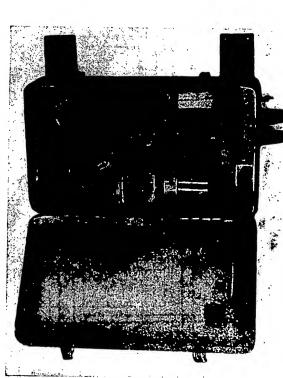


Рис. 7. Автоподатчик АПСТБ-2. Вид с открытой крышкой.

#### СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КЕМЕРОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА

Тронопланский опрок "Электронашина"

FOR :

50X1-HUM

# АГРЕГАТЫ СЕРИИ АЛА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М 02—59

FOR OFFICIAL USE ONLY

r. Tiperconsence: 1959 r.

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КЕМЕРОБСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА

Прокопьевский завод "Электромашина"

# АГРЕГАТЫ СЕРИИ АЛА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ № 02-59

ECO DEFENDE USE ONLY

г. Прокопьевск — 1959 г.

## оглавление

FOR OFFICIAL USE ONLY

1. Назначение	3
11. Технические данные	_
III. Принципиальная схема агрегата	11
1. Общие данные	
2. Двигательная часть	_
А. Питание агрегата от двух сетей (пускатель ДПТ)	
Б. Питание агрегата от одной сети (пускатель ОПТ)	17
3. Генераторная часть	17
А. Занита генератора агрегата АЛА-1,5-М	19
Б. Защита генератора агрегата АЛА-3,5-М	20
V. Описание конструкции отдельных элементов агрегата	28
1. Машинный агрегат	_
2. Аппаратура	37
3. Двухсетевой пускатель переменного тока типа	٠.
• • •	39
ДПТ-100У	93
За. Односетевой пускатель переменного тока типа	
OITT-100Y	_
4. Блок дистанционного кнопочного управления типа	49
ДКУ-100	
5. Блок компенсации и регулирования типа БКР-100	58
6. Блок управления генератором типа БУ-100	61
V. Обслуживание и уход	01
1. Машинный агрегат	62
2. Блоки аппаратуры	62
VI. Возможные неисправности отдельных элементов аг-	64
регатов и способы их устранения	65
А. Машинный агрегат	Q3
Б. Угольный регулятор типа УРН-423/1	66
В. Контактор типа КМ2332	00
Г. Реле защиты типа ТРТ	
Д. Селеновый выпрямитель	68
Е. Реле форсировки возбуждения (РФВ) типа Р-10	68
Ж. Реле защиты (РЗ) типа Р-12	70
VII. Инструкция по разборке и сборье	70
1. Машинный агрегат	72
2. Аппаратура	75
VIII. Регулировка ,	
<ol> <li>Инструкция по регулировке угольного регулятора тип урн423/1</li> </ol>	a
ІХ. Инструкция по консервации и расконсервации при	

# І НАЗНАЧЕНИЕ

Агрегаты серии АЛА представляют собой комплект электрических машин и аппаратов управления, регулирования и защиты.

Агрегаты предназначены для преобразования переменного трехфазного тока частоты 50 пер/сек, напряжения 127,220 и 380 в, в однофазный ток частотой 427 пер/сек и напряжения 115 или 230 в.

#### **II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

В агрегат входят следующие элементы:

1. Машинный агрегат серии АЛА.

- 2. Двухсетевой пускатель типа ДПТ-100У или одпосетевой пускатель ОПТ-100У.
- 3. Блок дистанционного кнопочного управления двигателем типа ДКУ-100.
  - 4. Блок компенсации и регулирования типаБКР-100.
  - 5. Блок управления генератором типа БУ-100.


Перечисленные элементы агрегата выполнены в виде отдельных конструктивно независимых блокоь и могут устанавливаться на расстоянии друг от друга.

Соединение отдельных элементов агрегата должно осуществляться кабелем установленной марки по схеме внешних соединений (рис.1 и 1а).

В зависимости от мощности, величины напряжения питающей сети и напряжения на зажимах генератора, перечисленные элементы агрегата имеют различное исполнение (табл. 1 и 1а).

Технические данные агрегатов различных исполнений

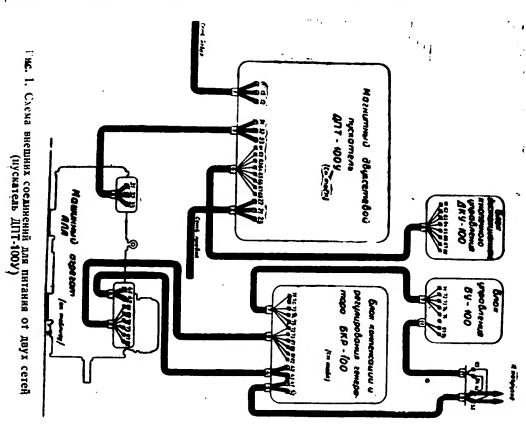гехнические даны приведены в табл. 2. FOR OFFICIAL USE ONLY.




# ТАБЛИЦА МОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ


Инденс агрегата и машинного		Блок ком-	STOK THE			С	ечение	монтах	KHPIX L	роводо	)B, MI	42	
	Пуска-	пенсации	станцион-	Блож управ-	l		Номер	а кабе	лей и	сальни	ков		
arperara	тель	вания ге-	ного кно- почного управлен.	вина	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.7.A-1,5-MA1	ДПТ-113У	6kP-112	ДКУ-100	БУ-102	3×1,5	3×1,5	3×1,5	2×1,5	2×1,5	10×1	5×!	7×1	2×1
A.3A-1,5-MA2	ДП <b>Т-113У</b>		ДКУ-100	БУ-101	3×1,5	$3\times1,5$	3×1,5	2×2,5	$2\times25$	10×1	5×1	7×1	2×1
	'ДПТ-112У	1	ДКУ-100	БУ-102	$3\times1.5$	$3\times1.5$	3×1,5	$2\times1,5$	$2\times1,5$		5×1		2×1
A.7.A-1,5-ME !	AUL-1157		ДКУ-100	БУ-101	3×1,5	3×1,5	3×1,5	2×2,5	2×2,5	10×1	5×1	I_ '	2×1
	ДПТ-111У	БКР-112	ДКУ-100	БУ-102	$3\times2,5$	3×2,5	3×2,5	$2\times1,5$	$2\times1,5$	10×1	άΧI	7×1	2×1
	ДПТ-ПІУ	БКР-111	ДКУ-100	<b>EY-101</b>	$3\times2,5$	3 <b>×2.</b> 5	3×2,5	2×2,5	2×2,5	10×1	iχI	7×1	2×1
АЛА-2,5-МА1	'лит-123У	БКР-122	ДКУ-100				3×1,5			10×1	1	1	2×1
A.1A-3,5-MA?	ДПТ-123У	БКР-121	ДКУ-100	БУ-101	3×1,5	3×1,5	3×1,5	2×10		10×1			2×1
AJIA-3,5-MB1	ДПТ-122У	БКР-122	ДКУ-100				3×2,5			1071	5×1		2×1
АЛА-3,5-МБ2	ДПТ-12.У	БКР-121	ДКУ-100				3 < 2,5	_		10×1			2xi
A.5.A-3,5-MB1	ДПТ-121У	5KP-124	ДКУ-100						2×6	0×1	1		
A.4A-3,5-MB2	JIIT-121Y	EKP-121	ДКУ-100				1 1	2×10		10×1			

- Прикуслания. 1. Монтаж производится кабелем марки КНРП или КНРЭ ГОСТ 7866—56.
  2 Сальники рассчитами на кабели указанных в таблице сечений.
  3. Бинты для заземления оболочек кабелей расположены на коробках около каждого сальника.
  - 4. Кабель в поставку агрегата не входит.

    5. В случае отсутствия в поставке блока ДКУ-100 в ДПТ-100У, зажим 67 перемкнуть с 62 и зажим Сб перемкнуть с 63.

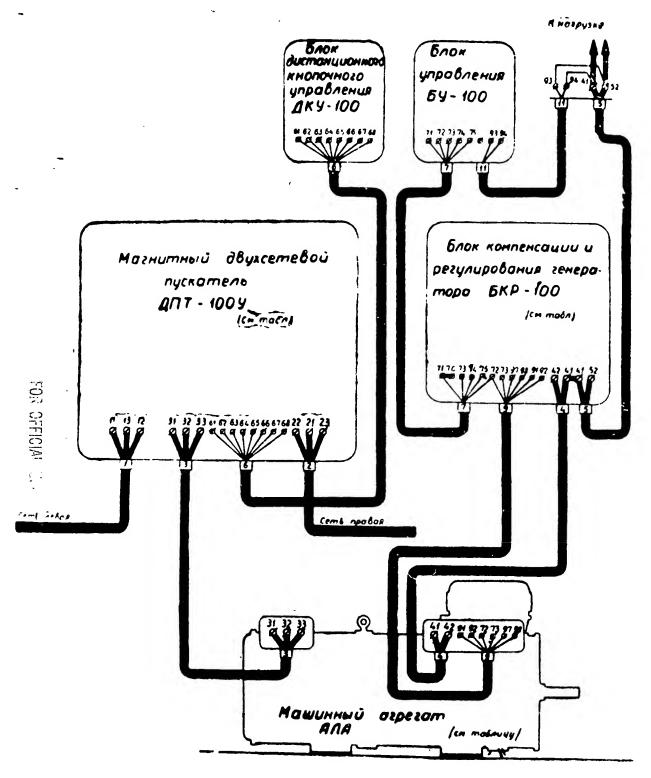

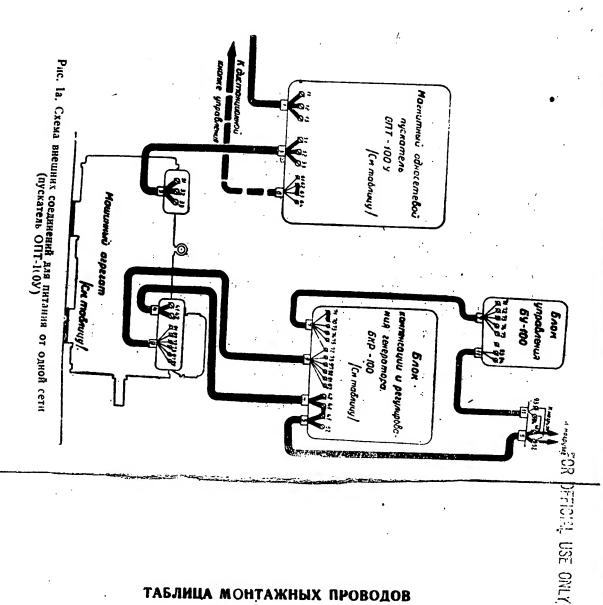тыс. 1. Смема внешних соединений для питания от двух сетей (пускатель ДПТ-100У)



# ТАБЛИЦА МОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ

		Блок ком-	_,	1	Ce	ение м	онтажне	их про	водов,	MM2	
Индекс агрегата н машинного	Пуска-	пенсации	<b>БЛОК</b>		<u> </u>	юмера	кабелей	и сал	ьникон		
агрегата	тель	регулиро- вания ге- нератора	70000	1	3	4	5	6	7	9	11
АЛА-1,5-МА1/0	ОПТ-113У	6KP-112	БУ-102	13×1.5	3×1.5	2×1.5	2×1,5	4×1	5×!	7×1	2×1
АЛА-1,5-МА2/0	ОПТ-113У	БКР-111	БУ-101	3×1,5			2×2,5		5×1	7×1	2×1
АЛА-1,5-МБ1/0	ОПТ-112У	БКР-112	БУ-162	$3\times1.5$			2×1,5		5×1	7×1	2×1
АЛА-1,5-МБ2/0	ОПТ-112У	БКР-111	БУ-101	3×1.5			2×2,5	4×1	5×1	7×1	2×1
АЛА-1,5-MB1/0	ОПТ-111У	БКР-112	БУ-102	3×2.5			2×1,5	4×1	5×1	7×1	2×1
АЛА-1,5-МВ2/0	ОПТ-111У	БКР-111	БУ-101	3×2,5			2×2,5	4×i	5×1	7×1	2×1
АЛА-3,5-МА1/0	ОПТ-123У	БКР-122	БУ-102	3×1.5	3×1.5		2×6	4×1	5×1	7×1	2×1
АЛА-3,5-МА2/0	ОПТ-123У	BKP-121	БУ-101		3×1,5		2×10	4×1	5×1	7×1	
АЛА-3,5-МБ1/0	ОПТ-122У	БКР-12 <b>2</b>	БУ-102	3×2.5	3×2,5		2×6	4×1	5×1		2×1
АЛА-3,5-МБ2/0	ОПТ-122У	БКР-121	БУ-101	3×2.5	3×2,5		2×10	4×1	5×1	7×1	2×1
AJIA-3,5-MB1/0	ОПТ-121У	БКР-122	БУ-102	3×6	3×6	2×6				7×1	2×1
АЛА-3,5-МВ2/0	ОПТ-121У	БКР-121	БУ-101	3×6	3×6		2×6 2×10	4×1	5×1 5×1	7×1 7×1	2×1

- 1. Монтаж производится кабелем марки КНРП или КНРЭ ГОСТ 7866—56.
  2. Сальники рассчитаны на кабели указанных в таблице сечений.
  3. Винты для заземления оболочек кабелей расположены на коробках около каждого сальника.
  4. Кабель в поставку агрегата не входит.

Таблица

#### ИСПОЛНЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АГРЕГАТА при питании от дву≤ сотой (пускатель ДПТУ)

№ п-п	Тип машинного агрегата	Номинальная мощность, кет	Номинальное папряжение на входе, в	Номинальное напряжение на выходе, в	Тип магнит- ного пуска- теля	Тип блока листанционно- го кнопочного управления	Тип блока компенсации и регулиро- влия	Тип блока управления
1	АЛА-1,5-МА1	1,5	380	220	ДПТ-113У	ДКУ-100	5KP-112	БУ-102
2	A.71A-1,5-MA2	1,5	6190	(113)	ДПТ-113У	ДКХ-100	BKP-111	БУ-101
3	АЛА-1,5-МБ1	1,5	220	230	ДПТ-112У	ДКУ-100	БКР-112	6y-102
1 4	A.7.A-1,5-MB2	1,6	220	115	ДПТ-112У	ДКУ-100	6KP-1:1	БУ-101
5	AJIA-1,5-MBI	1,5	127	230	ДПТ-111У	ДКУ-100	<b>BKP-112</b>	БУ-102
. 6	AJIA-1,5-MB2	1,5	127	115	ДПТ-111У	ДКУ-100	5KP-111	БУ-101
7	A/IA-3,5-MA1	3,5	380	230	ДПТ-123У	ДКУ-100	BKP-122	БУ-102
8	A.7A-3,5-MA2	3,5	380	115	ДП <b>Т-123У</b>	ДКУ-100	BKP-121	БУ-101
9	АЛА-3,5-МБ1	3,5	220	230	ДПТ-122У	ДКУ-100	5KP-122	БУ-102
10	АЛА <b>-3,5</b> -МБ2	3,5	220	115	ДПТ-122У	ДКУ-100	БКР-121	BY-101
11	АЛА-3,5-МВ1	3,5	127	230	ДПТ-121У	ДКУ-100	6KP-122	БУ-102
12	A/IA-3,5-A/B2	3,5	127	115	ДПТ-121У	ДКУ-100	5KP-121	БУ-101

Примения в ние. Весь агрегат в целом обозначается тем же индексом, что и машинный агрегат.

FOR OFFIGIAL USE DIVE

Таблица 1 а

### НСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АГРЕГАТА при интакии от одной сети (пускатель ОПТУ)

# **	Тип машинного агрегата	Номина- авная мощность, квт.	Номиналь- мое напра- жение на входе, вольт	Номиналь- ное напря- жение на выхоле, вольт	Тип магантного пускателя	Тип блока компен- сации и регу- лирования	Тип баока управления
1	АЛА-1,5-МА1/0	1,5	380	230	ОПТ-113У	6KP-112	БУ-102
2	АЛА-1,5-МА2/0	1,5	380	115	ОПТ-113У	БКР-111	<b>БУ-10</b> 1
3	АЛА-1,5-МБ1/0	1,5	220	230	ONT-112Y	БКР-112	Б <b>У-</b> 102
4	АЛА-1,5 МБ2/0	1,5	220	115	ОПТ-112У	БКР-111	<b>BY-101</b>
5	АЛА-1,5-МВ1/0	1,5	127	230	ONT-1117	БКР-112	БУ-102
6	АЛА-1,5-МВ2/0	1,5	127	115	ОПТ-111У	БКР-111	EY-101
7	АЛА-3,5-МА1/0	3,5	380	230	ОПТ-123У	БКР-122	<b>BY-10</b> ?
8	АЛА-3,5-МА2/0	3,5	380	115	ONT-123Y	БКР-121	<b>5Y-10</b> 1
9	АЛА-3,5-МБ1/0	3,5	220	230	ОПТ-122У	БК <b>Р-122</b>	<b>БУ-102</b>
10	АЛА-3,5-МБ2/0	3,5	220	115	ОПТ-122У	6KP-121	БУ-101
ii	АЛ А-3,5-МВ1,0	3,5	127	230	· OПТ-121У	BKP-122	БУ-102
12	АЛА-3,5-МВ2/0	3,5	127	115	ОПТ-121У	5KP-121	<b>BY-101</b>

Примечание. Весь агрегат в целом обозначается тем же индексом, что и машинный агрегат.

A.T.A-3,5-MB2\0

AM-3,5-ARA MA-3,5-ARA MA-3,5-ARA

A.M.-3,5-M62 M. A.M.-3,5-M62

AJA-3,5-MBI 0,13M-2,5-AGI <sub>H</sub>

SAM-3,5-ARA 0,5AM-3,5-ARA H

IAM-2,5-ARA 0\IAM-2,1-ARA H

AJA-1,5-MB2 8 AJA-1,5-MB2/0

ANA-1,5-MB1 M - ANA-1,5-MB1/0 H

AJA-1,5-M52 H AJA-1.5-M52

AJA-1,5-MBI 0,13M-2,1-ALA H

**SAM-3,1-A**RA ∪\**SAM-3,1-A**RA <sub>H</sub>

IAM-3,1-ARA 0\IAM-3,1-ARA H

нзмере

технические

п-п МЖ

88

ТЕХНИЧЕСКИЕ

HHHOLO

# FOR OFFICIAL USE ONLIL ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АГРЕГАТА

#### 1. Общие дажные

Схемы агрегатов АЛА предусматривают возможность пуска и работы как при наличии двух сетей питания, так и при одной питающей сети. В обоих случаях предусматривается возможность дистанционного запуска и остановки машинного агрегата из двух разобщенных пунктов. При наличии двух сетей соответствующая блокировка делает невозможным одновременное включение агрегата на обе сети «правую» и «левую».

Управление агрегатом — изменение уставки напряжения, переключение агрегата с автоматического регулирования на ручное, осуществление ручного регулирования — возможно только из места расположения блока уп-

равления генератором.

При рассмотрении схема агрегата может быть разделена на две части: двигательную и генераторную. Двигательные части схемы агрегатов типа АЛА-1,5-М и АЛА-3,5-М—идентичны. Генераторная часть схемы агрегатов АЛА-1,5-М отличается системой защиты от перегрузки и коротких замыканий от схемы генераторов АЛА-3,5-М.

Ниже излагается последовательность работы отдельных элементов схемы при различных операциях.

#### 2. Двигательная часть


#### А. Питание агрегата отдвух сетей (пускатель ДПТУ)


При нажатии кнопки «пуск» — 1КУ или ЗКУ (включение от левой сети) замыкается цепь катушки линейного контактора 1 КМ. При срабатывании линейного контактора 1КМ, линейные контакты 1КМ (14—31; 12—32; 17—33)х) замыкаются и двигатель подключается к сети.

Одновременно нормально открытые блокконтакты 1 КМ (61—62) шунтируют кнопки пуска, а нормально закрытые блокконтакты 1 КМ (25—26) разрывают цепь катушки контактора 2 КМ «правой» сети, исключая тем самым возможность одновременного включения агрегата на две разные сети.

х) Числа в скобках указывают номера проводов.

FOR OFFICIAL USE CNL

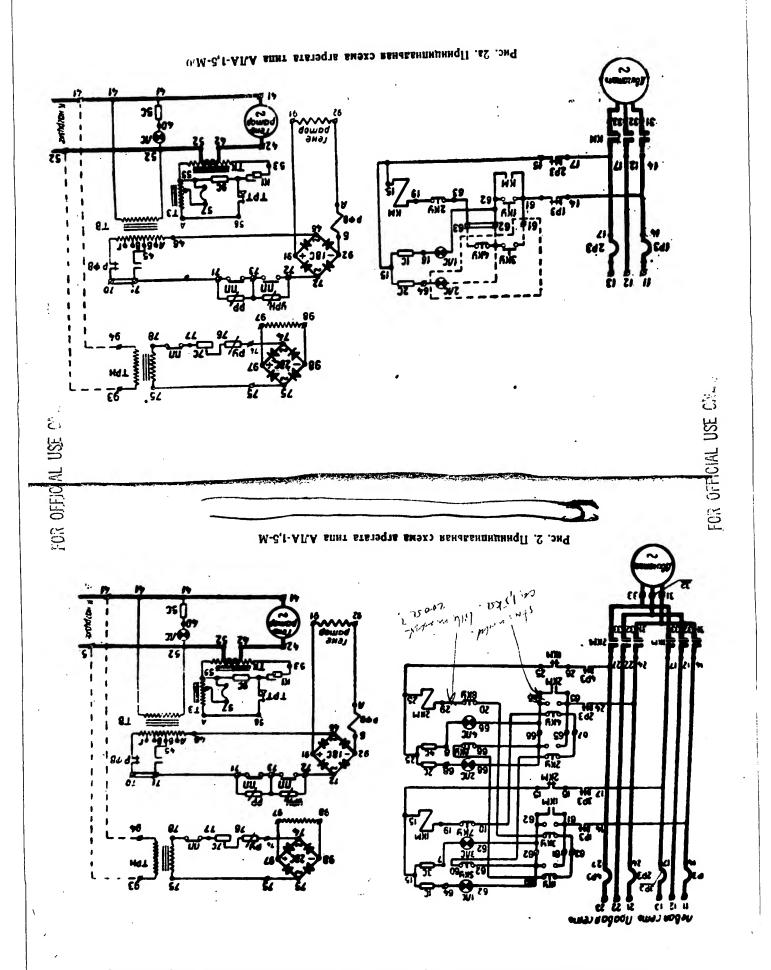

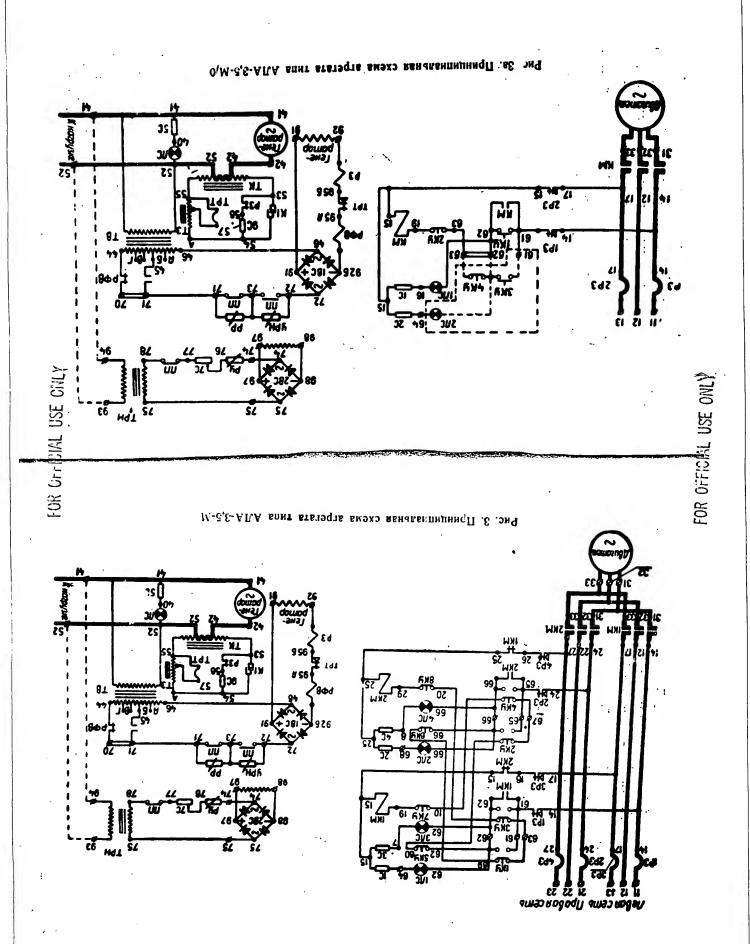

Останов двигателя, работающего от «левой» сети происходит при нажатии кнопки «стоп» 5КУ или 7КУ.

Запуск двигателя от «правой» сети осуществляется нажатием кнопки «пуск» 2КУ или 4КУ. При этом замы-кается цепь катушки линейного контактора 2КМ и включаются линейные контакты 2КМ (24—31; 22—32; 27—33).

Нормально открытые блокконтакты 2КМ (65—66) шунтируют кнопки «пуск», а нормально закрытые блокконтакты 2КМ (16—15) разрывают цепь катушки контактора 1КМ «левой» сети,

Останов двигателя, работающего от «правой» сети, происходит при нажатии кнопки «стоп» 6КУ или 8КУ.

При запуске двигателя загораются лампы над соответствующими кнопками «пуск», сигнализирующие о наличии напряжения в сети. Лампы горят в течение всего времени работы двигателя над кнопками «пуск» той сети, от которой двигатель работает.

При перегрузках двигателя происходит автоматическое отключение его с помощью защитных реле 1РЗ и 3РЗ (при работе двигателя от «левой» сети) или реле 2РЗ и ЧРЗ (при работе двигателя от «правой» сети).

При срабатывании защитных реле обесточивается цепь катушки линейного контактора соответствующей сети. Происходит отключение двигателя. Нулевая защита осуществляется линейными контакторами, которые при сиятии напряжения отключаются и деблокируют кнопки «пуск»

Для повторного запуска агрегата требуется вновь нажать кнопку «пуск».

Наличие нулевой защиты позволяет применять в качестве защиты от перегрузок тепловые реле (типа ТРТ), имеющие автоматический возврат.

Двигатель и аппаратура нормально работают при колебаниях напряжения питающей сети в пределах ± 10% от номинального значения.

Схема пускателя выполнена таким образем, что запуск двигателя от одной из сетей возможен в случае, ссли кнопки «пуск» другой сети пе нажаты, При работе двигателя от одной из сетей и при нажатни кнопки «пуск» другой сети происходит автоматический перевод двигателя на питание от той сети, кнопки чоторой были нажаты последними.

#### Б. Питанне агрегата от одной сети (пускатель ОПТУ)

При нажатии кнопки «пуск»—1КУ замыкается цепь катушки линейного контактора КМ. При срабатывании линейного контактора КМ линейные контакты КМ (14—31; 12—32; 17—33) замыкаются и двигатель подключается к сети.

Одновременно нормально открытые блокконтакты КМ (61—62) шунтируют киопки пуска.

Двигатель останавливается при нажатии кнопк: «стоп» 2КУ.

При запуске двигателя загорается лампа, сигнализирующая о наличии напряжения в сети. Лампа горит в течение всего времени работы двигателя.

При перегрузках двигателя происходит автоматическое отключение его с помощью защитных реле 1РЗ и 2РЗ.

При срабатывании защитных реле обесточивается цепь катушки линейного контактора сети. Происходит отключение двигателя. Нулевая защита осуществляется линейным контактором, который при снятии напряжения отключается и деблокирует кнопку «пуск».

Для повторного запуска агрегата требуется вновь нажать кнопку «пуск».

Наличие нулевой защиты позволяет применять в качестве защиты от перегрузок тепловые реле типа ТРТ, имеющие автоматический возврат.

Двигатель и аппаратура нормально работают при колобаниях напряжения питающей сети в пределах  $\pm 10\,\%$  от номинального значения.

#### 3. Генераторная часть

Гснератор агрегата серии АЛА является индукторным однофазным генератором с самовозбуждением. Самовозбуждение осуществляется через трансформатор возбуждения ТВ и селеновый выпрямитель 1ВС.

Автоматический регулятор напряжения УРН обеспечи-

17

THE CANADA USF

вает поддержание постоянства напряжения на нагрузке (на выходе агрегата) с точностью ±2% при изменении нагрузки генератора в пределах 50—100% от номинальной величины и при напряжении на выходных зажимах агрегата, отличающемся от номинальной везнчины напряжения не более чем на ±5%. Измерительный орган регулятора УРН (катушка электромагнита) интается от регулируемого напряжения через трансформатор ТРН и селеновый выпрямитель 2BC. В цень селенового выпрямителя 2ВС со стороны переменного тока вилючен реостат уставки РУ, позволяющий изменить уставку напряжения на выходе агрегата в пределах  $\pm$  5% от номинальной величины.

Проволочное сопротивление 7С вилючается последовательно с РУ и обеспечивает малую чувствительность регулятора к изменению температуры окружающей среды и нагреву катушки регулятора. Кроме того, сопротивление 7С обеспечивает возможность подрегулировки уставки

напряжения на выходе агрегата.

Угольный столб регулятора включен в цепь возбуждения генератора на стороне переменного тока селенового выпрямителя 1ВС. Для уменьшения перегрева угольного столба регулятор устанавливается под обдув на машине. Обдув регулятора приводит к снижению температуры его катушки и тем самым способствует уменьшению «увода» напряжения в зависимости от температуры так же, как и сопротивление 7С.

Схемой предусмотрено ручное регулирование напряжения с помощью реостата ручного регулирования РР. еключенного в цень обмотки возбуждения генератора последовательно с угольным столбом регулятора.

Реостат РР обеспечивает регулирование напряжения на генераторе в пределах ±5% от номинального значения при нагрузках, меняющихся в пределах от 50 до 100% от номинальной.

Пакетный переключатель ПП служит для перевода генератора с автоматического регулирования напряжения на ручное и обратно. При ручном регулировании с помощью переключателя ПП шунтируется угольный столо и разрывается цепь катушки УРН; одновременно деблокируется реостат ручного регулирования РР.

Для уменьшения всплеска напряжения при нагрузки применена емкостная компенсация осуществляFOR OFFICIAL TOTAL емая конденсатором К1, включенным через автотрансформатор ТК последовательно с нагрузкой. Включение конденсатора через автотрансформатор позволяет повысить напряжение на нем и тем самым уменьшить потребную

Быстрое и четкое возбуждение генератора при пуске емкость. обеспечивает реле форсировки возбуждения РФВ, которое одновременно ограничнвает мощность столба регулятора УРН, при длительной работе агрегата. Обмотка реле РФВ (А — В) включена последовательно с обмоткой возбуждения генератора, а контакты реле находятся в цепи. питающей селеновый выпрямитель 1 ВС. При запуске атрегата выпрямитель 1ВС через нормально закрытый контакт реле РФВ (70-44) подключается к полному числу витков трансформатора возбуждения ТВ.

В процессе пуска, при определенном значении тока возбуждения генератора, срабатывает реле РФВ; открывается нормально закрытый контакт РФВ (70-44), закрывается нормально открытый контакт РФВ (71-45) и селеновый выпрямитель 1ВС переключается на пониженное число витков трансформатора ТВ.

При возбуждении генератора загорается сигнальная лампа ЛС, включенная на выходные зажнмы генератора через добавочное сопротивление 5С. Сигнальная лампа горит при работе генератора.

# А. Защита генератора АЛА-1,5-М

Защита генератора от перегрузок и коротких замыканий осуществляется тепловым реле типа ТРТ, измерительный элемент которого обтекается током от специального автотрансформатора ТЗ. Контакты теплового реле включенное шунтируют сопротивление 9С, тельно с емкостью К1.

При перегрузке генератора или коротком замыкании, реле ТРТ срабатывает, размыкаются нормально закрытые контакты его (54-56) и сопротивление 9С дешунтируется — генератор размагничнвается. Если короткое замыкание будет ликвидировано к моменту возврата реле, генератор возбудится вновь и обеспечит нормальную работу агрегата.

При наличии стойкого короткого замыкания генератор не будет возбуждаться, однако за счет остаточного магнетизма повторный ток короткого замыкания, при схеме

FOR OFFICIAL USE

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9 FUK UrriCIAL ТЗЕ СПЕРУ Конструктивно реле РЗ и сопр

с емкостной компенсацией, может превысить номинальное значение тока генератора. При этом наступит пульсирующий режим агрегата с временем паузы, определяемым временем возврата реле. Установившаяся при этом сједрял пвадратичная величина тока в обмотках генератора не опасна для агрегата. При стойком коротком замыкаини возможен также режим, при котором после возврата реле установится ток, не вызывающий повторного срабатывания реле; указанный режим для агрегата не опасен.

#### Б. Защита генератора агрегата АЛА-3,5-М

Защита генератора от перегрузок и коротких замыканий осуществляется тепловым реле ТРТ, измерительный элемент которого обтекается током от автотрансформато ра ТЗ, и электромагнятным реле РЗ (типа Р-10), катушка которого включена в цепь возбуждения генератора,

При нормальной работе агрегата контакты реле ТРТ пключенные в цепь возбуждения геператора, замкнуты, а контакты реле РЗ, шунтирующие конденсатор емкостной компенсации К1 через визкоомное сопротивление 9С, разомкнуты. При перегрузке генератора реле ТРТ срабатывает и его контакты отключают возбуждение генератора. При этом обесточинается также обмотка реле РЗ. и его компакты шуптируют конденсатор емкостной компенсации К1 через сопротивление 9С, что равносильно отключению смиостной компенсации реактанса генератора и приводит и реакому снижению напряжения на выходных зажимах (41 -- 52).

Если к моменту возврата теплового реле перегрузка не ликвидирована, реле, после возврата, вновь срабатывает, и процесс повторяется — наступает пульсирующий режим. Установившаяся при этом средняя квадратичная величина тока в обмотках генератора не опасна для агре-

При коротком замыкании схема работает так же, кан при перегрузке, но в случае полного короткого замыкания (весьма малым сопротивлением) напряжение на выходных зажимах (41—52), а следовательно и ток возбуждения генератора, проходящий по обмотке РЗ, падает настолько. что происходит отпускание реле, и его контакты прежде шунтируют емность К1, а уже вслед за этим срабатывает

Конструктивно реле РЗ и сопротивление 9C разме-щены в коробке БКР-100.

При стойком коротком замыкании возможен режим, при котором после возврата реле установится ток, не вызывающий повторного срабатывания реле: указанный режим для агрегата не опасен.

Примечание. Описание генераторной части схемы для агрегатов с односетевым запуском опускается, так как схемы иден-

Таблица 4 **момичальные** данные элементов, входящих в агрегат ала-3,5-м

u/u <b>2</b>	Обозначе- ние по принципи- альной схеме	144	н мснованне Элем <b>е</b> нта	Ти	п агрегата	Ти	п элемента	Осн	овные і	парам	етры
1	KM		актор перемен-		3,5-MA	KM-2		380			
		HOLO 1	oka		3,5-M6 3,5-MB	KM-2		220			
2	KJ	Кног	Іка управления		о,о-м <b>о</b> Іести типов	КМ-2 КУ-1		127	8		
3	ЛС	Лами	а сигнальная		То же	СЦ-2		Лах	1172 1	125021	вания
4	1C, 2C, % 3C, 4C ▲	Сопр	отивление		3,5-МА 3,5-МБ	Сопро	отивление трубча- волочн <b>ое эма</b> ли-	110 в, лый д 4000	5—8 а. Вухконт О <i>ом</i>	m. CB	ВН ма-
					3,5-MB		е, тип III		00 o.u 300 o.u		
5	<i>SC</i>		То же	АЛА-3			тивление трубча-	3000			
- 1			АЛА-	3,5-M2	тое про	волочное эмали-	800	0.W			
6			7.0	ести типов		e, THE 111	-	••			
7			•		гести типов Го же		ж 4С-39 отивление прово-		# ± 10°	%	
			•			эонрок	orence iihono.	1,5	<i>1.</i> 4		
8	P3	Реле	защиты	АЛА-3		TPT-I					
1				АЛА-3		TPT-1					
9	<b>T</b> PT	Peac	зашиты	АЛА-3	цо-мір ести типов	TPT-1					
10	1K		грансформатор	АЛА-З		T-09-1		Cva	1 <b>2 0</b> 6 NO	-v /-	4
7		KOMBere		A.I.A.J		T-09-1		CAE	ie wome	ırıı (h	MC. 4)
=											
ט סנדו											
								the state of the s			
-	оомотки (рис	EMAYO			- ws	ri-Yly	Mahr	2H2U wo		1	
-	обмотки (рис	енехо	1	T-09-21	l w-<	LI-ALA	qorsaqoфэньс	Автон Омпенс	i i	V.	
-	обмотки (рис	Схемэ		181-747 15-60-7	SOURT HTS	Ana men Ana-1	маты ты т	ABTOT		XI.	01
-	обмотки (рис	Схемэ	2	81-141 61-141 181-141 15-60-1	S-MB CTH THROB LM-Z	1.4[A.] A1A-1.	qorsaqoфэньс	ABTOT		XI.	01 6
-	мај имтожбо	Схемэ	3	81-191 61-191 181-191 19-60-1	S-MB S-MB S-MB S-MI S-MI	.1-AILA AIIA-1, AIIA-1,	защиты рансформатор	Peae rotaA		ld1	6
-			111 1111 111 111 111 111 111 111 111 1		S-MB S-MB S-MB S-MI S-MI	1.4[A.] A1A-1.	qorsaqoфэньс	Peae rotaA			
-	(.128 S) 84.0	3000	-5865, 3085- 1005, THI []] 20 20 1	qn 30122 HH880qHR 11-191 E1-191 E1-191 IS1-141	S-MA 5-MB 5-MB 1000 HTT 1000 H	AJA-1, AJA-1, AJA-1, AJA-1, AJA-1, AJA-1,	защиты рансформатор	Peae rotaA		ld1	6
-	os (2 mr.) \$10%	0008 ro za	-5865, 3085- 1005, THI []] 20 20 1	OODOO OO	60 TH 1733 AM-6 AM-6 AM-6 AM-14 AM-1	YUY-17 Sm. sign YUY-17 YUY-17 YUY-17	защиты рансформатор	Peae rotaA		Ed [d]	8
-	, wo 1 (2 mr.) 1 mr.)	0002 ro 26 008	ж 4С-39 гиваение труб- оволочное эна- тип III тип III	OODOO OO	60111 11108 80111 11108 6-MA 6-MB 6-MB 1111 11108	Ans mo	защиты рансформатор	Peae rotaA		ld1	6
-	os (2 mr.) 10% 10%	000& ro z6 00# 030¢	TO We 10 We	Hepressing	5-M2 601111 11709 6-MA 6-MA 6-MB 6-MB 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171	YUY-17 Sm. sign YUY-17 YUY-17 YUY-17	• защиты защиты	Peae rotaA		26 26 26 21	8 2 9
-	on (2 mir.) \$10% so aro aro	0008 ro 26 008 0002	ное, тип III То же гиваение труб- осе, тип III	HEROGRAM (Septer) (Se	5-MB 5-M2, 5-M2, 5-M2, 5-M5, 5-M6, 5-MB 6-MB 1M-11, 1	AIA-1 AIA-1 AIA-1, AIA-1, AIA-1, AIA-1, AIA-1,	защиты рансформатор	Peae rotaA		<b>56</b> Ed Id1	8 2
() -(2)	on (S mr.) 20 + 10% 20 + 20 20 br>20 + 20 20 20 + 20 20 20 + 20 20 + 20 2	000& ro Z6 000 0000 0000 0000	ное, тип III ж. 4С.39 гиваение труб- оволочное эма- тиваение труб-	Happen Ha	6.88-8, 6.88	I-AI'A-1 A'IA-1 Mana m. A'IA-1, A'IA-1, A'IA-1, A'IA-1,	то же эвщиты эвщиты выприятор	Peae Peae JoraA		Ed 26 22 25	8 2 9
( <b>)</b> -3	NAME OF THE PARTITION O	000& ro Z6 008 0300 0300 0000 -	ное, тип III То же гиваение труб- осе, тип III	Happen Ha	6.88-8, 6.88	AIA-1 AIA-1 AIA-1, AIA-1, AIA-1, AIA-1, AIA-1,	• защиты защиты	Peae Peae JoraA		Ed 26 22 25	8 2 9
(p · 3	6—6 sm chai valor on on on syrkomperthi syrkomperthi on (2 mit.)	0002 ro 26 008 0009 0009 0009 0009 0009	отивление труб роволочное эма ное, тип III ж 4С.39 тивление труб- оволочное эма-	Conposan TPT-181 TPT-181 TPT-181 TPT-181 TPT-181 TPT-181 TPT-181 TPT-181 TPT-181	AM-6, 3M-8, 3M-8, 3M-8, 3M-8, 3M-8, 1M-2, 1M-3, 3M-3, 3M-8,	1-AIA 1-AIA 1-AIA 1-AIA 1-AIA 1-AIA 1-AIA 1-AIA 1-AIA	эж оТ	no D Pene Pene	10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10:	51 52 52 53 54 54 54	6 8 2 9 9
(p · 3	DE HEKENN BY E ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON	, 011 , 011 , 011 , 000 , 000	1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	KV-12 Conport of the conport of the	AM-6, AM-8,	I BRIL I BRIL I - AILA I - AILA I - AILA II - AILA II - AILA I - AILA I - AILA I - AILA	ротивление- ротивление- то же то с то с то с то с то с то с то с то с	no O	2; 4C;	51 52 52 53 54 54 54 54	6 8 2 9 5
(p · 3	o Herean b = 6 on crei con con con con con con con con	0008 0008 0009 0009 0009 0009 0009 0009	25.2 500) 10 же тиваение труб- тиваение т	KM-2 KV-11 CLL-2 Conpo 4810e in TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13	A. A	ANA-1, AN	эж оТ	no O	2; 4C;	51 52 52 53 54 54 54	6 8 2 9 9
(p · 3	S HEKARN S MIT.)  SA CREI SA C	22000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 900	232. 232. 232. 233. 234. 235.	KM-2 KW-13 CLL-2 Conporan TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13	1,5-M6 1,5-M6 1,5-M6 1,5-M1 1,5-M1 1,5-M1 1,5-M2 1,5-M2 1,5-M3 1,	-AIA -AIA II BRIL I-AIA I-AIA I-AIA II BRIL II BRIL II AIA II AIA II AIA II AIA	тока сигнальная пра сигнальная ротнеление защиты з	иото Ивы Соп Реле Реле	2; 4C;	51 52 52 53 54 54 54 54	6 8 2 9 5
(p · 3	S HEKARN S MIT.)  SA CREI SA C	0008 0008 0009 0009 0009 0009 0009 0009	232. 232. 232. 233. 234. 235.	KM-2 KV-11 CLL-2 Conpo 4810e in TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13	A. A	-AIA -AIA II BRIL I-AIA I-AIA I-AIA II BRIL II BRIL II AIA II AIA II AIA II AIA	рансформатор пла сигнальная то же защиты	иото Ивы Соп Реле Реле	2; 4C;	26 26 27 25 26 27 26 27 27 28	6 8 2 9 5
(p · c)	B HEKEHN B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	220 008 000 0000 0000 0000 0000 0000 00	232. 232. 232. 233. 234. 235.	KM-2 KW-13 CLL-2 Conporan TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13 TPT-13	1,5-M6 1,5-M6 1,5-M6 1,5-M1 1,5-M1 1,5-M1 1,5-M2 1,5-M2 1,5-M3 1,	-AIA -AIA II BRIL I-AIA I-AIA I-AIA II BRIL II BRIL II AIA II AIA II AIA II AIA	тока сигнальная пра сигнальная ротнеление защиты з	иото Ивы Соп Реле Реле	;; sc;	26 26 27 26 27 26 27 26 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	8 29 5
(p · c)	S HEKARN S MIT.)  SA CREI SA C	220 008 000 0000 0000 0000 0000 0000 00	232. 232. 232. 233. 234. 235.	KM-2 KM-2 KW-181 TPT-18 TPT-18 TPT-18 Conported Anticontrol Conported TPT-18 TPT-18 TPT-18 TW-18 KW-2 KW-2 KW-2 KW-2 KW-2 KW-2 KW-2 KW-2	1,5-M6 1,5-M6 1,5-M6 1,5-M1 1,5-M1 1,5-M1 1,5-M2 1,5-M2 1,5-M3 1,	-Ana -Ana -Ana -Ana -Ana -Ana -Ana -Ana	тока сигнальная пра сигнальная ротнеление защиты з	иото Ивы Соп Реле Реле	100 SC	26 27 26 27 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	8 2 9 5

HOMHAAbhlie Aahhlie Daementob, Broarighx B aiteeat Aaa-1,5-m

FabundaT

ине по OCCUPATOS-

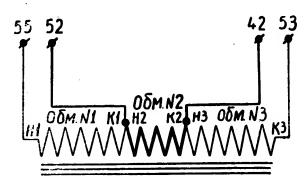


Схема обмоток автогрансформаторов Т-09-12, Т-09-13, Т-09-21, т-09-22

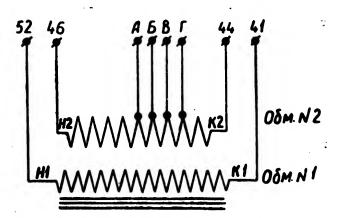


Схема обмоток трансформаторов Т-04-51, Т-04-52

Рис. 4. Схема обмоток

Примечание. Вывод А для грансформатора Т-01-22 "56" (см. рис. 2)

FOR OFFICIAL USE ONLY


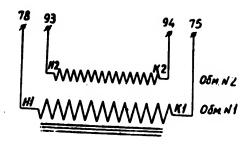


Схема обмогок трансформаторов Т-01-21

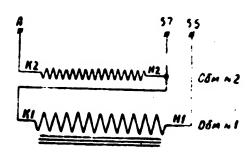

Схена обногов аввотрав:форматоров Т-04-22, Т-04-23

трансформаторов

Вывод А для трансформатора Т-04-23 "54" (см. рис.3)

FOR OFFICIAL USE ONL!

FOR OFFICIAL USE ONLY

Peae Saittyrisi P-12	P-12	•	Реде защиты	P3	ß
2,25 ± 0,25 @	•		BUNDAMAGUE		:
Ток срабатывания	P-12	•	Реде форсирования	P&B	2
		•	January Chamerol	č	ć
Схема обмотки (рис. 4)	T-04-23	•	ABTOTOPUCATOR	; <del>2</del>	3 2
650 a, 5mm6±20%	CM-0.65-5		повыя	:	5
	BC-25-7		Выпрямитель селе-	2BC	8
		., '	HOBER	100	=
	BC-45-66	•	Runnawurent Cene-	5	5
	7.7.7	•	Реостат ручной ре-	PP	6
145 04 +10%	Py-12	•	Реостат уставки	РУ	5
чертежу 3С-17			NATEJA	1111	7
Перемонтирован во	∏K-3-10	•	тор напряжения	3	:
	VPH-423/1	То-же	Угольный регуля-	<b>YPH</b>	₹:
		1	гулировки напряжения	1711	7
Схема обмотки (рис. 4)	T-04-21	Лая шести типов	Тозисформатор ре-		5
	1-04-51	A 7 A -3.5-M3	Ірансформатор воз-	78	=
Схема обмотки (рис. 4)	T.M.59	THE SE LINE		CACRE	N
Основные параметры	Тип элемента	тип агрегата	Нанменование элемента	принципи- альной	n/n
				Обозначе-	

н
7262.
жение
pogon
_

n/n ex	Обозначе- ние по приили- пиальной схене	<b>Наименов</b> ание элемента	Тип агрегата	Тып элемента	Основные параметры
_	7.8	Трансформатор воз-	AJA-1,5-M1	T-04-52	Схема обмотки (рис. 4)
2	TPH	Трансформатор ре-	Для шести типов	T-04-21	Схема обмотки (рис. 4)
13	ХРН	Угольный регуля-	То же	V PH-423/1	
2	ш	Пакетный переклю-	•	ПК-3-10	Перемонтирован по
529	y d d	Реостат уставки Реостат ручной ре-	• •	Py-12 PP-7	4eprewy 3C-17 87,5 o.u±10% 14.6 o.u±10%
1	1BC	гулировки Выпрямитель селе-	•	BC-45-65	1
	2BC	Выпрямитель селе-	•	BC-25-7	
6	¥	<b>К</b> онденсатор	•	CM-0,65-5	6.50
2	7.3	Автотрансформатор	•	T-04-22	5. жк⊕±20% Схема обмотки (рис. 4)
21	POB	Реле форсирования	•	P-12	Ток срабатывания

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

IV. ОПИСАНИВ КОНСТРУКЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ

FOR CIFF JAL USE ONLY

ЭЛЕМЕНТОВ АГРЕГАТА

10

#### 1. Манининый агрегат

Машинный агрегат состойт на двигателя и генератопереженного тока.

По общему принципу комструктивного исполнения агрегаты АЛА-1,5-М (рис. 6) и АЛА-3,5-М идентичны: Комструкция агрегата АЛА-3,5-М отличается от комструкции агрегата АЛА-1,5-М исполнением подцип инковых щитов, вентиляторов, втулки ротора генератора.

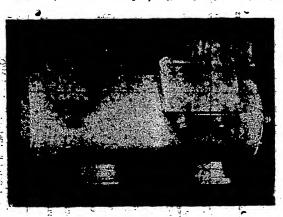


Рис. 5. Машинный агрегат типа АЛА

Двигатель машинного агрегата представляет собой трехфалную асинхронную машину с короткозамкнутым

Синхронный генератор индукторного типа представляет собой машину с обмотками переменного тока и обмоткой возбуждения, расположенными в статоре шины Исполнение генератора сдвухнаке ное (сталь статора и ротора набрана в два пакета, расположенные симметрично относительно обмотки возбуждения). Пакеты железа ротора обмотку не несут.

28

FOR EFFICIAL USE ONLY

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9
FOR OFFICIAL USE CL...

Ротор синхронного генератора и ротор асинхронного двигателя собраны на общем валу. На этом же валу установлен центробежный вентилятор.

Машинный агрегат смонтирован в общем стальном корпусе. Вал агрегата АЛА монтируется на двух одинаковых раднальных шарикоподшипниках, установленных в двух подшипниковых щитах агрегата. Агрегат АЛА-1,5 имеет шарикоподшипник № 206, а агрегат АЛА-3,5—шарикоподшипники № 308. Щиты отлиты из алюминиевого сплава. Исполнение машинного агрегата — брызгозащищенное. Со стороны генератора из агрегата выпущен свободный конец вала.

В верхней части снаружи корпуса установлены две литые коробки. Слева расположена коробка двигателя, справа коробка генератора, В коробке двигателя расположены зажимы для выводов от обмотки статора и для подводящих кабелей. Коробка закрывается крышкой с резиновым уплотнением. Подводящий кабель выводится из коробки через специальный сальник, который маркируется в соответствии с монтажной схемой. Вблизи сальника расположен заземляющий винт для металлизации оболочки кабеля с корпусом машинного агрегата.

Коробка генератора вмеет два отсека. В одном отсеке расположены зажимы подводящих кабелей и выводов генератора и угольного регулятора. В другом отсеке, на амортизаторах, установлен угольный рагулятор напряжения типа УРН-423/1. В крышке этого отсека имеются жалюзи для выхода воздуха, поступающего через специальное отверстие в корпусе под регулятором. Отсек с зажимами имеет свою крышку. Обе крышку крепятся к коробке винтами и имеют резиновое уплотнение. В коробке генератора, как и в коробке двигателя, имеются маркированные сальники для подвода кабелей. Вблизи сальников расположены заземляющие винты.

Вентиляция агрегата аксиальная вытяжная. Воздух для охлаждения засасывается вентилятором через отверстия в торце переднего щита и через отверстия в нижней части корпуса между двигателем и генератором. В торке переднего щита имеются окна, которые защищены специальной сеткой с перфорацией. Перфорация защищает агрегат от попадания во внутрь его брызг.

Пройдя лобовую часть обмотки статора двигателя, воздух протягивается через каналы, образуемые пакетом железа статора двигателя и корпусом агрегата. Затем, после прохождения через катушку возбуждения, одна часть охлаждающего воздуха выбрасывается вентилятором в верхиее отверстие корпуса агрегата, расположение под коробкой угольного регулятора напряжения. Пройдя коробку, воздух выбрасывается наружу через жалюзи в крышке этой коробки. Часть охлаждающего воздуха, минуя коробку регулятора, выбрасывается непосредственно наружу через отверстие в нижней части корпуса под вентилятором.

Вентиляционное отверстие для выхода воздуха в нижней части корпуса защищено перфорированной стальной сетиой

сеткой.

Перед посадкой на вал шарикоподшипники подогреваются, так как внутренняя обойма шарикоподшипника и вал имеют неподвижное сопряжение по посадке «Н». Наружная обойма шарикоподшипника имеет в щите хотя и подвижную, но плотную посадку «П».

Для устранения осевых перемещений ротора наружная обойма шарикоподшинника в щите со стороны двигателя зажимается между бортиками крышки и лабиринтно-

го кольца 24.

Для компенсации температурных расширений и допустимых неточностей изготовления деталей в щите со стороны вентилятора обойма шарикоподшипника не зажимается.

. Подшипниковая крышка и наружное лабиринтное кольцо крепятся винтами с внутренними лабиринтными кольцами. Крышка подшипника со стороны двигателя и наружное лабиринтное кольцо со стороны генератора имеют по четыре отверстия на проход во внутренних лабиринтных кольцах с резьбой.


Для смазки шарикоподшипников машинного агрегата применяется консистентная смазка марки 1-13 ГОСТ 1631—52. Введенная в подшипники смазка удерживается в полостях крышки и лабиринтных колец.

Пополнение смазкой подпипников производится после снятия сетки и подпипниковых крышек. Все детали машинного агрегата имеют антикоррозийные покрытия.

Во избежание самоотвинчивания все детали крепления снабжены пружинными шайбами.

31

Рис. 7. Габарістиме размеры агрегата типа АЛА

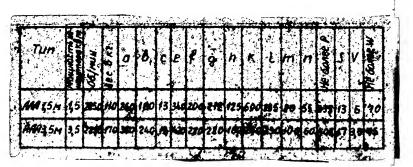

FOR OFFICIAL USZ CITE Для под'ема и транспортировки в корпус машинного агрегата воинчены два под'емных кольца.

Вес машинного агрегата типа АЛА-1.5—110 кг.

Вес машинного агрегата типа АЛА-3,5—170 кг. Агрегат в целом выпускается заводом на одно какоелибо напряжение питающей сети (380, 220 и 127 в) и на одно выходное напряжение (230 или 115 в). В соответствии с этим производится комплектование машинного агрегата аппаратурой, входящей в комплект (табл. 3 и 4). На фирменных табличках, прикрепленных к корпусу, указаны данные машинного агрегата.

Направление вращения машинного агрегата — правое, если смотреть со стороны свободного конца вала. Требуемое паправление вращения указано стрелкой, закрепленной на корпусе агрегата, и является обязательным для правильной работы агрегата.

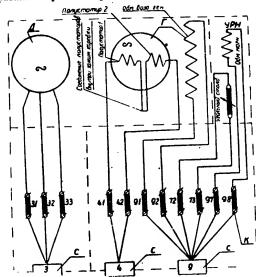


Рис. 8. Схема соединений машинного агрегата типа АЛА: Г—пидукторный генератор; Д—двигатель трехфазного тока; К-плато зажимов; С-сальник; УРН-угольный регулятор папря-

FCR OFFICIAL USE ONLY

# Конструкция и принцип действия угольного регулятора

#### типа УРН-400

#### (В агрегате серин АЛА установлены регуляторы типа УРН-423/1)

#### Конструкция

Угольный регулятор наприжении УРН-423/1 (рис. 9 и 10) представляет собой электромеханический примоходовой регулятор реостатного типа с плавно изменяющимся сопротивлением реостата.

Электромагнит регулятора имеет замкнутую магнитную систему броневого типа. Катушка электромагнита вкладывается в магнитопровод и удерживается в нем основанием магнитопровода. Через катушку проходит серденик, ввертывающийся на резьбе в основание. Якорь, являющийся частью подвижной системы регулятора, расположен над магнитопроводом. Раднально расположенные пакеты пружин защемлены внутренними концами между прабоами, лежащими над якорем и скрепленными с ним. Внешние концы пакетов пружин опираются на коническое кольцо.



Рис. 9. Угольный регулятор напряжения типа УРН-423 *I* 34

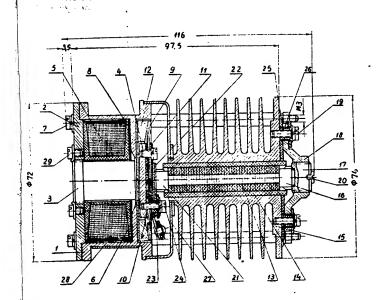


Рис. 10. Общий вид регулятора типа УРН—423/1: 
1—магнитопровод; 2—основание магнитопровода; 3— сердечинк; 
4—якорь; 5—катушка; 6—каркас; 7—винт; 8—шайба; 9—пружина; 
10—пластина; 11—пластина; 12— опорное кольцо; 13— угольный столб; 14—фарфоровая трубка; 15—корпус; 16— угольный столб; 
17—нажимной винт; 18—скоба; 19—винт; 20—стопориый винт; 
21—угольный столбик; 22—плунжер; 23—контактиая пластина; 24— ваит; 25—слюдяная прокладка; 26— изоляционная втулка; 27—колнак; 28—поясок; 29—винт.

35

C.C.P

50X1-HUM

ОПИСАНИЕ И ИМСТРУКЦИЯ

СУДОВОГО РАДИОПЕРЕДАТЧИКА

КОРОТКИХ ВОЛИ ТИПА "БЛЕСНА-КВМ"

# THE CAMENT ARE OWEN

# оглавление

e e	Стр.
1. Назначение и основные технические данные передатчика	. 3
II. Описание принципиальной схемы, принципов и особенностей работы передатчика	. 4
<ol> <li>Общие сведения о передатчике</li> <li>Задающий генератор.</li> <li>Второй каскал.</li> <li>Третий каскал.</li> <li>Четвертый каскал.</li> <li>Нятый каскал.</li> <li>Антенный контур.</li> <li>Калибрагор.</li> <li>Модулятор.</li> </ol>	4 4 5 6 6 6 7 8
III. Описание принципиальной схемы, принципов и особенностей работы блока питания и элементов схемы управления передатчиком	10
<ul> <li>§ 1. Выпрямитель питания анодов дами выходного каскада "+1500 в".</li> <li>§ 2. Выпрямитель питания аподов дами промежуточного каскада "+450 в" и выпрямитель питания дами возбудителя "+200 в".</li> <li>§ 3. Выпрямитель питания ценей смещения "−200 в".</li> <li>§ 4. Измерение напряжений выпрямителей и аподных токов дами.</li> <li>§ 5. Выбор рода работы.</li> <li>§ 6. Полудуплексная работа ключом и микрофоном.</li> </ul>	10 10 11 11 11 11
IV. Описание конструкции передатчика	12
	12 13 15 15 15
V. Инструкция по настройке и управлению передатчиком	16
<ul> <li>§ 1. Подготовка передатчика к настройке</li></ul>	16 16 18
VI. Общие соображения по уходу за радиопередатчиком	19
VII. Методические указания по обнаружению и устранению неисправностей	19
VIII. Краткая характеристика агрегата, пчтающего передатчик	22
Приложение № 1.	
Пумерация проводов в принципнальной схеме судозого радиопередатчика типа "Блесна-КВМ»	23
Приложение № 2.	
Таблица моточных изделий судового радионередатчика тина "Блесна-КВМ"	24
Приложение № 3.	
Поколевка радиолами, применяемых в судовом радионередатчике типа "Блесна-КВМ" Спецификация к принципнальной смеме радионередатчика типа "Блесна-КВМ"	31 31

# І. НАЗНАЧЕНИЕ И ССНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕРЕДАТЧИКА

Судовой радиопередатчик коротких воли, с номинальной мощностью 250 ватт, типа «Блесна-КВМ» предназначается для установки на судах каботажного и заграничного плавания в целях обеспечения безопасности мореглавания и охраны человеческой жизни на море, а также для удовлетворения нужд диспет-черского руководства флотом.

Передатчик имеет непрерывный плавный диапазон в полосе частот от 2840 до 22720 кгц, разбитый на 3 поддиапазона;

. 1-2840 — 5680 кгц, 11-5680 — 11360 кгц п 111-11360 — 22720 кгц.

В указанной полосе частот, на шкале установки частоты возбудителя имеется отметка, а на таблице настройки передатчика, укрепленной на передней напели, указано положение рукояток для настройки передатчика на частоту 8364 кги.

Стабилизация частоты в возбудителе передатчика параметрическая.

Отклонение частоты от поминала, измеренное на рисках шкалы в любой точке днаназона 2840—22720 кгц, при условни предварительной коррекции шкалы установки частоты по имеющемуся в возбудителе кварцевому калюратору, не превышает 0,02 проц. Шкала установки частоты отградупрована в кгц. Цена деления шкалы на первом полушаназоне равна 1 кгц, на втором — 2 кгц, на третьем — 4 кгц.

Передатчик допускает работу колебаниями класса  $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$  и  $\mathbf{A}_3$ .

Допускаемая скорость ручной телеграфной работы не более 420 знаков в минуту.

Монность, развиваемая передатчиком в эквиваленте антенны, состоящем из активного сопротивления  $\mathbf{R}:=50\text{--}70$  ом но менее 250 ватт при работе колебаниями  $A_1$  и  $A_2$  и не менее 60 ватт при работе колебаниями  $A_3$ .

Режим класса  $A_2$  осуществляется нутем интания аподов лами выходного каскада передатчика неотфильтрованным напряжением иссле 2-х полупериодного выпрямления тока с частотой 427 гц. Таким сбразом, частота топа при работе колебаниями класса  $A_2$  равва примерно 850 герц. Глубина модуляции при расоте колебаниями класса  $A_2$  — не менее 70 проц.

Модуляция передатчика (работа колебаниями класса  $A_3$ ) пентодная, на ламны выходного каскада.

Полоса модулирующих частот от 200 до 2500 герц с неравномерностью не более ±3 дб относительно частоты 1000 герц.

Коэффициент нелинейных искажений на частоте модуляции 1000 герц и глубине модуляини 80 проц. не превышает 12 проц.

Модулирующее устройство представляет собей усилитель инзкой частоты, на вход которого включается угольный микрофон с канеюлем МК-10 МБ, Для осуществления полудуплексной работы микрофон спабжен таптентой.

Питается передатчик от типового преобразователя постоянно-переменного тока АЛП-1,5 М с первичным поминальным напряжением постоянного тока 110 или 220 вольт и вторичным переменным напряжением 115 в. с частотой 427 герц, или от сети 3-х фазного переменного тока 127, 220 или 380 вольт через преобразователь АЛА-1.5 М с вторичным напряжением 115 вольт 427 герц.

Преобразователи спабжены типовой, пускокой и регулирующей аппаратурой.

Для пормальной работы постоянное напряжение бортовой сети не должно отличаться от номинала более чем на ±10 проц.

Переменное напряжение от генератора преобразователя подводится к блоку питания, в котором размещены выпрямители для питания аподных, экраппых и сеточных ценей всех каскадов передатчика.

При номинальной монности в антение монность, потребляемая передатчиком от генератора преобразователя, не превышает 1500 ватт, а монность, потребляемая преобразователем от сети постоянного тока, не превышает 3 квт.

Антенный контур передатчика обеспечивает работу на антенну наклонный луч длиною порядка 15 м, а также на штыревые антенны с длиною штыря от 6 до 10 метров.

Для быстрой перестройки передатчика с одной частоты на другую на передней напели передатчика имеется табличка для записи данных настройки карандашом.

В передатчике типа «Блеспа-КВМ», включая блок питания и модулятор, применены радиоламны следующих типов:

1. Пентод генераторный — ГК-71	2 mr.
2. Пентод генераторный — ГУ-50	2 mr.
<ol> <li>З. Пентод генераторный — 12Ж1/</li> </ol>	1 4 m <b>r</b> .
4. Лучевой тетрол — 6П6С	I mr.
5. Двойной триод — 6H8C	2 шт.
6. Газотроп — ГГ-1-0,5/5	2 шт.
7. Кенотрон — 5ЦЗС	3 шт.
8. Кепстрон — 6Ц5С	1 mr.
9. Стабилизатор напряжения	CF4C
1 mr.	

Общее количество радиолами — 18 шт. Различных типов радиолами — 9 шт.

Передатчик имеет пастольную констукцию е креплением к столу и переборке радпорубки через резиновые амортизаторы.

Габариты передатчика без выступающих частей равны: ппирина — 660 мм., глубина — 400 мм и высота свместе с антенными изоляторами) — 970 мм.

Вес передатчика не превышает 135 кг.

# II. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ, ПРИНЦИПОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ ПЕРЕДАТЧИКА

# 🖇 1. Общие сведения о передатчике

Коротковолновый судовой радионередатчик типа «Блесна» имеет непрерывный диапазов частот от 2840 до 22720 кги с особой отметкой на пикале для частоты; 8364 кгц.

Весь диапазон разбит на три частичных поддиапазона:

1. 2840 — 5680 кгц.

2. 5680 — 11360 кгц.

3. 11360 — 22720 кгц.

Шкала установки частоты передатчика отградупрована в килогерцах с ценой деления 1 кги, 2 кги, 4 кги соответственно на I, 11 п III его поддианазонах.

Возбудитель работает в дианазоне 2840 --5680 кгц, дианазон передатчика по выходному каскаду получается путем удвоения частоты возбудителя в третьем и четвертом каскалах.

В возбудителе предусмотрена шкалы установки частоты, производящаяся по имеющемуся в нем кварцевому калибратору.

Для целей коррекции на шкале напесены специальные риски через 250 кги на первом, 500 кги на втором и 1000 кги на третьем поддиапазопах передатчика.

При условии предварительной коррекции шкалы по близлежащим к заданным рабочим частотам рискам коррекции, отклонение частоты от номинала в любой точке дианазона 2840—22720 кги не превышает 0.02 проц.

Передатчик имеет иять каскадов:

I каскал — задающий генератор.

II каскад — буферный.

III и IV каскады — усилители-удвоители частоты в зависимости от поддианазона.

V каскад -- моншый усилитель.

В первом и втором каскадах работают ламны типа 12ЖІЛ, в третьем и четвертом—ламны типа  $\Gamma V$ -50, а в иятем—2 лампы  $\Gamma K$ -71, включенные параллельно.

Переключатели поддианазонов во всех каскадах передатчика механически связаны друг с другом и управляются одной рукояткой, имеющей три фиксированных положения.

В качестве элемента плавной настройки во всех каскадах передатчика применены варнометры.

Настройка контуров передатчика сопряженная, позволяющая настроить передатчик при помощи 3-х ручек, ручки установки частоты (настройки I—III каскадов), настройки IV —  ${f V}$  каскадов и ручки точной подстройки  ${f V}$  кас-

Грубая настройка антенного контура производится при помощи переключателей, скачками изменяющих величины пвдуктивности емкости. Илавная настройка антенного контура производится при помощи вариометра.

Связь промежуточного контура с антенным емкостная, изменение связи производится с помощью переключателя на двенаднать положений.

Настройка антенны производится с исмощью пидикаторов, по максимальному отклонению стрелки прибора или максимальному свечению пеоновой лампочки, находящихся на передней панели антенного контура.

Настройка передатчика на любую частоту днаназона сводится к следующим манипуля-

иням:

1. Установка переключателя поддианазонов

в требуемое положение;

2. Коррекция шкалы установки частоты по нулевым биениям частоты задающего генератора возбудителя с частотой квариевого геператора калибратора;

3. Установка частоты по откорректирован-

пой шкале;

4. Настройка контуров IV—V каскадов;

5. Точная настройка V каскада;

- 6. Грубая настройка антенны с помощью переключателей антенного контура;
- 7. Точная настройка антенны с номощью неременной индуктивности (вариометра);
- 8. Подбор оптимальной связи аптенного контура с промежуточным;
- 9. Вторичная подстройка антенного контура и V каскада.

Манипуляция колебаниями передатчика производится путем изменения напряжения на экранной сетке ламны задающего генератора, при отжатом ключе или тангенте дамна полпостью заперта и ток в автение равен пулю, что обеспечивает возможность полудуплексией работы на одной частоте приема и передачи.

Телефонная работа осуществляется по схеме пентодной модуляции, путем изменения напряження ца пентодной сетке ламны моншого каскада передатчика.

### 🖇 2. Задающкй генератор

Задающий генератор передатчика выполнен по схеме Шембеля с электронной связью межи «внешним» контурами, ду «внутренним» работающий на лампе 12ЖІЛ.

Преимущества этой схемы перед прочими схемами сводятся к следующему:

- а) анод лампы задающего генератора находится в схеме «внешнего контура». Управляющая сетка экранирована от него экранной и пентодной сетками. Поэтому всякие изменения емкости анод-земля (например, вследствие изменения положения лампы по отношению к экрану) и емкости анод-управляющая сетка (вследствие изменения геометрических размеров анода от разогрева лампы) весьма бо влияют на частоту задающего генератора;
  - б) цепь сетки второго (буферного) каскада

FOR OFFICIAL LISE ONLY

включена также в схему «вненшего контура». Поэтому изменение входной емкости дамиы 2-го каскада (емкость управляющая сетка-катод при смене дами, в разных режимах работы и т. и. в гораздо меньшей степени влияет на частоту задающего генератора;

в) в схеме с электронной связью «впутренний контур», который определяет частоту задающего генератора, имеет сравнительно малое сопротивление, поэтому в этом контуре можно брать большую контурную емкость, чло сводит к минимуму влияние на частоту задающего генератора распределенной емкости монтажа схемы и входной емкости дамны;

 г) схема с электронной связью имеет сравинтельно высокую стабильность при изменении

вапряжений интания;

Высокая стабильность частоты задающего генератора, помимо применения схемы Шембеля, обеспечивается еще следующими мерами:

 а) применением высококачественного вариометра, витки обмоток которого нанесены на

керамику методом вжигания;

6) использованием в качестве контурныхгерметизированных, керамических конденсаторов. Для ислей термокомисисании эти конденсаторы применяются как с положительным, так и с отрицательным температурным коэффициентом;

в) выполнением всего монтажа контура при чомении металлизированных керамических стержней, что уменьшает изменение частоты от механических вибраций и старения;

1) размещением всех элементов контура задающего генератора, в основном определяюних его частоту, в металлической отливке, которая помимо экранировки от внешних электрических полей обеспечивает также защиту их от быстрых изменений влажности окружающете воздуха.

Для пелей влагозащиты в проходных отверстиях отливки поставлены специальные резиковые манжетные уплотнения.

Высокая точность установки частоты обеспечивается применением шкалы с онтическим увеличением при пидивидуальной градупровке всех нанесенных делений.

Предусмотрена также коррекция шкалы возбудителя по имеющемуся в нем кварцевому калибратору. Для целей коррекции на шкале нанесены специальные калибровочные отметки

В соответствии с позициями принципнальной схемы «внутренний» контур, включенный в цени управляющей сетки ламиы, состоит из вариометра 1—2, конденсаторов 3, 4, 5, 6 и подстроечного конденсатора 10, являющегося элементом коррекции шкалы установки частоты. Незатухающие колебания в контуре возбудителя обеспечиваются паличием обратной связи, создаваемой падешем колебательного папряжения на конденсаторе 6.

«Вненний» контур задающего генератора, включенный в апод дамны, состоит из дросселя 15 и сопротивления 25. Собственная частета этого дросселя выбрана близкой к самой высокой частоте диапазона возбудителя. что компенсирует уменьшение папряжения возбуждения на Н каскад с увеличением частоты.

Анод ламны задающего генератора интается стабилизированным напряжением от стабиловольта 17. Сопротивление 18 - - гасящее в цени стабиловольта.

Дроссель 7 необходим для замыкания постеянных составляющих аподного и экранного токов лампы на се катод.

Сопротивление 9 выполняет роль утечки сетки. На нем образуется автоматическое смещение, создаваемое постоянной составляющей сеточного тока.

Конденсаторы 12, 13 и 14 служат для блокировки цепей питания по высокой частоте.

На экранную сетку ламны генератора, при отжатом ключе или тангенте, с делителя напряжений, состоящего из сопротивлений 21 и 22, ноступает отрицательное напряжение, которое се полностью запирает.

Отпирание ламны производится путем 100дачи на нее, при нажатом ключе или тангенте, положительного стабилизпрованного напряжения. Это напряжение манинуляции подводится к экранной сетке ламны через сопротивление 20.

Для удобства настройки передатчика на его перединою напель, выведена кнопка 69. дублирующая телеграфиый ключ.

Конденсатор 19 блокирует экранную сетку ламны по высокой частоте и, креме того, улучнает форму телеграфиого сигнала при манинуляции передатчика.

Напряжение с апода дамны задающего инератора через разделительный коиденсатор 2% подается на управляющую сетку дамны — 6v ферного каскада.

- Шунт 16 включен в аподную цень дамны длы целей контроля величины ее аподного — тока. Лампа 67 предназначена для освещения оптической шкалы установки частоты.

От высокой частоты дамиа заблокирована конденсатором 66. Выключатель 68 установлен для выключения этой дамны носле того, как частота установлена и следовательно, надобность в освещении шкалы отпала. Рабстает задающий генератор в днаназоне 2840—5680 кгг.

Получение необходимых частот на выходе передатчика обеспечивается путем удвоения и учетверения частоты в его третьем и четвертом каскадах.

### 🖇 3. Второй каскад

Второй каскад передатчика работает также на лампе 12ЖІЛ и является буферным каскадом.

Этот каскад усиливает колебания задающего генератора и обеспечивает его защиту от воз действия последующих, более мощных каскадов передатчика. Управляющая сетка дамны И каскада получает фиксированное смещение

с потенциометра, ссетоящего из сопротивлений 31 п 32. Сопротивление 30 является утечкой сетки. На экранную сетку лампы положительное напряжение поступает через гасящее сопротивление 34. По высокой частоте экранная сетка заблокирована конденсатором 35. В анодной цепи лампы II каскада включен контур. состоящий из вариометра 28, подстроечного дросселя 27 и конденсаторов 39 и 40. Схема интания анодной цепи последовательная.

Настройка «внутреннего» контура задающе-10 генератора и анодного контура II каскада

сопряженная.

Подгонка необходимой величины перекрытия вариометра 28 обеспечивается подстроечным лросселем 27.

Сопротивление 37 — гасящее в цепц питания

анода и экрана лампы.

Шунт 38 предназначен для целей контроля величины аподного тока. Конденсаторы 33 п 36 препятствуют проникновению высокой частоты в цепи питания.

С контура II каскада на управляющую сетку лампы III каскада напряжение возбуждения поступает через разделительный конденса-

#### 🖇 4. Третий каскад

Третий каскад собран на лампе ГУ-50 и работает в режиме усиления на I и II полдиапазонах и в режиме удвоения частоты на 111 подднапазоне. Анодный контур III каскада состоит из вариометра 55, ротор и статер которого на I и II поддиапазонах включаются последовательно, а на III — параллельно, конденсаторов 56. 61 и 62. подстроечных дросселей 58 и 59. Переключение обмоток вариометров и контурных конденсаторов осуществляется переключателем поддиапазонов III каскада 60.

Схема питания аподной цепи последовательная, через гасящее сопротивление 53.

На экранную сетку лампы напряжения подается через сопротивление 50. Фиксированное смещение на управляющую сетку лампы синмается с потенциометра, состоящего из сопротивлений 47 и 48.

Сопротивление 46 — утечка в цени управляющей сетки. Конденсаторы 49, 51. 52 и 63 --блокировочные, конденсаторы 57 и 24 — разделительные, с первого из них напряжение возбуждения подается на IV каскад, а со второго на катод лампы смесителя калибратора.

Шунт 54 предназначен для целей контролы аподного тека.

Настройка анодного контура сопряжена с настройкой контуров I и II каскадов.

### 🖇 5. Четгертый каскад

Четгертый каскад собран на ламие ГУ-50 и работает в режиме усиления на нервом и в режиме удвоения частоты на втором и третьем водднаназонах. Плавная настройка в пределах частичного поддианазона осуществляется вафиометром 136. На первом и втором поддиапазонах сбмотки ротора и статора вариометра, включаются между собой последовательно, на третьем — параллельно.

На третьем поддиапазоне анодный III каскада состоит: из индуктивности вариометра 136 (ротор и статор включены параллельно) и конденсаторов 138 и 141.

На втором поддиапазоне—из вариометра 136 (ротор и статор включены последовательно) и конденсатора 142.

На первом поддианазоне — из вариометра 136 (ротор и статор включены последовательно) и конденсаторов 140 и 143.

Емкости всех 3-х поддианазонов «развязаны» между собой, что очень удобно при заводской регулировке передатчика.

Переключение обмоток вариометра и контурных конденсаторов выполняются переключателем поддианазснов 137, механически связанным с переключателями прочих каскадов,

Плавная настройка аподпого контура IV каскада объединена с настройкой V-го каскада и осуществляется одной ручкой. Питание анода ламиы IV каскада последовательное, через блокировочный дроссель 146 и вариометр настройки 136. По высокой частоте вариометр одним концом подключен к аподу ламны непосредственно, а другим — к ее катоду блокировочный конденсатор 145, который для токов высокой частоты представляет незначительное сопротивление.

На управляющую сетку напряжение высокой частоты спимается с сопротивления 131. Это напряжение оказывается приложенным одним полюсом к управляющей сетке непосредственпо, а другим к катоду лампы через блокировочный конденсатор 133. Одновременно этот же конденсатор преграждает путь текам высокой частоты в цени смещения.

Отринательное смещение на управляющую сетку фиксированное. Оно снимается с потенциометра сеточных смещений 147. Постояннос напряжение на экранную сетку подается через гасящее сопротивление 132. По высокой частоте экрапная сетка заблокирсвана конденсатором 134.

Пентодная сетка лампы соединена с католом непосредственно.

#### 🖇 6. Пятый каскад

Пятый каскал является оконечным каскалом, работающим на 2-х лампах ГК-71 в режиме усиления на всех трех поддиапазонах. Напряжение высокой частоты снимается с сеточного дросселя 150, подключенного одним концом к управляющей сетке лампы антипаразитный дроссель 186 и сопротивление, а другим концом — к ее катоду через блокировочный конденсатор 151.

Фиксированное сеточное смещение синмается с потенциометра сетсчных смещений и подается через дроссель 150.

Напряжение на экраниую сетку дамны подается через гасящее сопротивление 152. По высокой частоте экранные сетки заблокированы конденсаторами 153 и 154.

Пентодные сетки в режимах  $A_1$  и  $A_2$  питаются от размещенного в блоке питания потенциометра, с которого на инх, при нажатом ключе, поступает напряжение порядка 50 в.

В телефонном режиме  $(\Lambda_a)$  на пентодные сетки подается постоянное отрицательное напряжение порядка 170 вольт.

Кроме постоянного, отрицательного напряжения в телефонном режиме на пентодные сетки подается также напряжение звуковой частоты, снимаемое со вторичной обмотки выходного трансформатора модулятора. Конденсаторы 149 и 159 являются блокировочными для токов высокой частоты.

Схема питания аподной цени последовательпая, т. е. через элементы аподного контура проходит как постоянный ток, так и ток высокой частоты. Плавиая пастройка на заданную частоту осуществляется вариометром 160. При переходе с одного поддианазона на другой переключаются обмотки ротора и статора вариометра с параллельного включения на последовательное (с третьего на второй поддианазон) или добавляется дополинтельная кость конденсатора (на первом поддианазоне). В этом отношении принции построения аподпого контура пятого каскада такой же, как п четвертого каскада. Однако, в отличне от анодного контура четвертого каскада, в анодной цени иятого каскада включен контур, содержащий в одной ветви емкесть, а во второй последовательно соединенные пидуктивность вариометра 160 и емкости потенциометра связи, состоящего из конденсаторов 173 --- 183. Такая схема аподного контура позвеляет получить дучиную фильтрацию высших гармоник.

Так как на первом поддианазоне емкость 167 конденсатора контура напбольшая, поэтсму на этом же поддианазоне нараллельно потенциометру связи подключается дополнительная емкость конденсатора 171. Последини обеспечивает примерно одно и то же напряжение на конденсаторах потенциометра связи на различных подднаназонах. Аподное напряжение постоянного тока подается через блокировочный дроссель 162. Конденсатор 169 преграждает путь токам высокой частоты в цени питания п приводит потенциал второго конца аподного контура к потешциалу пити накала (катода) ламны. Сопротивление 163 служит для утечки зарядов исстоянного тока на конденсаторах потенциометра. Благодаря наличию этого сопротивления на конденсаторах потенциометра связи имеет место падение папряжения только тока высокой частоты, а потешциал по постоянному току, практически равен пулю. Последнее позволяет уменьилить габариты потенциометра связи. Конденсатор 172 является разделительным.

Пидуктивность 210, включенная парадлельно движку переключателя связи предназначена

для уменьшения напряжения с частотой 850 герц, появляющегося на антение при работе колебаниями власса  $\Lambda_2$ , которое может быть источником помех радиоприему, при отжатом ключе. Делитель, составленный из конденсаторов 161, 170 и полупеременный конденсатор 130 предназначены для устранения самонозбуждения передатчика.

#### § 7. Антенный кентур

Для диапазона воли, на который рассчитан антенный контур передатчика, входное реактивное сопротивление судовых антени может иметь как индуктивный, так и емкостный характер.

Кроме того, входное активное сопротивление изменяется в весьма инфоких пределах. достигая на некоторых точках дианазона порядка сотен и тысяч ом (на более коротких везнах), и единии или десятков ом (на более длиных волнах дианазона).

В этих условиях обеспечить нормальную передачу эпергии из аподного контура в антенный посредством одной лишь последовательной схемы невозможно. Поэтому антенный контур передатчика «Блеспа КВМ» может сбеспечить как последовательную, так и параллельную схемы.

Используется параллельная схема, когда гходное активное сопротивление антенны превышает 60—70 ом.

Таким образом, принципнальная схема автенного контура передатчика коротких вели состоит из следующих элементов:

1) вариометра плавной настройки 188, обмотки ротора и статора которого медут переключаться с последовательного соединения на нарадлельное посредством переключателя 189;

2) трех групп последовательно включенных генденсаторов 192, 193 и 194. Величина емкости конденсаторов, включаемых последовательно, может изменяться скачками, посредстьом переключателя 196. В первом положения этого переключателя все три группы конденсаторов включены между собой последовательно и поэтому общая емкость, последовательно включенная в антенный контур, будет минимальный (панбольшее укорочение). Во втором и третьем положениях переключателя 190 соответственно закорачиваются конденсаторы 194 и 193.

В четвертом положении переключателя все последовательные кондепсаторы оказываются закороченными, что соответствует настройке на антенну с отрицательным реактивным сопротивлением.

3) Трех групп конденсаторов 195, 196 и 197, включаемых парадлельно антенному вводу передатчика посредством переключателя 191.

Для суждения о настройке антенного контура в резонанс предусмотрены два индикатора: 1) неоповый и 2) своеобразный высокочастотный вольтметр.

Неоновый индикатор состоит из пеоновой

7

лампочки 207 типа МН-3, последовательно с которой, при помощи переключателя 200, при больших напряжениях включается конденсатор 206. При малых напряжениях на контуре переключатель 200 подключает непосредственно к неоновой лампочке проводник, выполняющий для нее роль своеобразной «антенны».

**Примечание.** Так как сопротивление антенны изменяется в весьма широких пределах, то на некоторых точках диапазона можеть иметь место совсем незначительная величина напряжения и неоновая дампочка светиться не будет.

Как уже упоминалось, второй индикатор представляет собой, по существу, высокочастотный вольтметр. В нем напряжение высокой частоты подводится к кристаллическому детектору 203 через небольшую емкость конденсатора, выполненного в виде металлического кольца, охватывающего антенный изолятор 208 и гасящее сопротивление 202. Получающийся выпрямленный ток протекает через дополнительное сопротивление 201 и прибор постоянного тока 198, заблокированный конденсатором 199.

Предусмотрена возможность изменения чувствительности индикатора путем подключения к схеме дополнительной емкости из конденсаторов 204 и 205. Эти емкости подключаются посредством переключателя 200, который при больших напряжениях одновременио подключает к неоновой лампочке 207 конденсатор 206.

### § 8. Калибратор

Как уже упоминалось выше, имеющийся в мередатчике калибратор предназначен для целей корректировки шкалы установки частоты, производящейся путем сравнения частоты задающего генератора с частотой кварцевого генератора калибратора в ближайшей калибровочной точке с заданной рабочей частотой.

Калибровочные точки нанесены на шкале через 250 кгц на 1, 500 кгц на П и 1000 кгц на П полдианазонах передатчика причем при сравнении частот используются как основные частоты, так и гармоники задающего и кварневого генератора.

Схема калибратора состоит из кварцевого генератора, смесителя и усилителя звуковой частоты,

### Кварцевый генератор

Кварцевый генератор работает на лампе 12Ж1Л по уже разбиравшейся ранее схеме Шембеля с электронной связью между «внутрениим» и «внешним» контурами.

Во «внутреннем контуре», включенном в цени управляющей сетки лампы генератора, роль высокостабильной индуктивности выполняет квари 94 с основной частотой, равной 1000 кги. Точная настройка кварцевого генератора на указанную частоту произведится по эталопу частоты с помощью подстроечного конденсатора 95.

Конденсаторы 96 и 97 составляют емкостный

делитель напряжения, обеспечивающий обратную связь для получения в схеме незатухаюних колебаний. Сопротивление 98 выполняет роль утечки сетки, а сопротивление 99 — созлает путь для замыкания постоянных составляющих анодного и экранного токов на катод лампы.

Нулевой потенциал на экрапной сетке лампы, выполняющей в схеме Шембеля роль анода генератора, обеспечивается блокировочным конденсатором 104.

Нагрузкой в анодной цепи лампы является сопротивление 102.

Анодная и экранная цепи лампы кварцевого генератора питаются стабилизированным напряжением поступающим к инм через шунт 70 и кнопку без арретира 69.

Отклонение частоты кварцевого генератора от номинала, при воздействии всех дестабилизирующих фактов, не превышает 0,005 проц.

#### Смеситель

Смеситель калибратора работает также на лампе 12ЖІЛ поз. 110. На управляющую сетку этой лампы, через разделительный конденсатор 105. поступает напряжение, развиваемое кварцевым генератором на его анодной нагрузке 102, а на катод — через разделительный конденсатор 24 — напряжение синмаемое с анода лампы III каскада передатчика (поз. 45).

Лампа 110 поставлена в такой режим. при котором, на ее сопротивлении ансдной нагрузки 109, создаются комбинационные колебания, представляющие собой разности смешиваемых основных частот и их гармоник.

Конденсатор 111 предназначен для замыкашия на катод лампы суммарных составляющих основных частот и их гармоник, а также высокочастотных составляющих комбинационных токов.

Напряжение низкой частоты, через разделительный конденсатор 115, подается на ограничительную часть схемы, состоящую из кристаллических детекторов 116. 117 и делителя напряжения из сопротивлений 118, 119. На сопротивлении 119 имеется падение напряжения постоянного тока, создающее залержку детекторов, благодаря которой на управляющую сетку дампы усилителя звуковой частоты попадают только папряжение порядка одного вольта и меньше, а напряжения с большей амплитудой срезаются. Благодаря этому происходит некоторое выравнивание амплитуд звуковей частоты, подводящихся к усилителю, а значит и прослуниваемого в головных телефонах топа, как результата биений гармоник кварцевого генератора и задающего генератора передатчика, имеющих различную интенсивность.

Сопротивление 108 и конденсатор 114 составляют развязывающую ячейку в цепи питания ансда и экрана лампы смесителя. Сопротивление 113 — гасящее, конденсатор 112 блокирует экранную сетку на катод.

FOR OFFICIAL USE ONLY

#### Усилитель звуковой частоты

Усилитель звуковой частоты калибратора, имеющий две ступени усиления, собран на двойном триоде 6Н8С. Он предназначен для усиления поступающих на него звуковых частот де уровня, необходимого для прослушивания их в головных телефонах. Напряжение, усиленное первым триодом лампы, с сопротивления его анодной нагрузки 122, через разделительный конденсатор 126, поступает на управляющую сетку второго триода и, после повторного усиления, подводится к головным телефонам 74, включенным параллельно катодному сопротивлению 129.

Конденсатор 127. включенный последовательно с головными телефонами, препятствует прохождению через них постоянной составля-

ющей анодного тока.

Сопротивление 124—гасящее в цепи накала лампы 6Н8С поз. 12. Для целей контроля работы лампы калибратора имеются шунты 70, 71. 72, которые через переключатель 76 подключаются к проводам 13 и 14. идущим к прибору для измерения анодных токов ламп, размещенному на передней панели блока питания передатчика.

При измерениях анодного тока лампы кварневого генератора следует помнить, что анодное и экранное напряжение подводится к ней только при нажатии кнопки «ключ» 69, при отжатой кнопке «ключ» лампа 100 заперта и. следовательно, анодный ток ее равен нулю.

Соединение схемы калибратора с прочей схемой передатчика осуществляется через переходную колодку 93.

Операции, которые необходимо проделать при корректировке шкалы установки частоты с помощью вышеописанного калибратора изжожены ниже, в инструкции по настройке и управлению передатчиком.

#### § 9. Модулятор

В радиопередатчике типа «Блесна-КВМ» применена схема пентодной модуляции, путем гвменения напряжения на пентодных сетках ламп ГК-71 выходного каскада передатчика.

Для получения необходимой величины модулирующего напряжения, звуковое напряжение развиваемое микрофоном, усиливается специальным устройством, называемым модулятором. Размещенный в блоке питания в виле отдельного элемента модулятор, представляет собой трехкаскадный усилитель звуковой частоты, работающий на емкостную нагрузку в виде блокировочной емкости пентодной сетки лами ГК-71.

Модулятор имеет 3 каскада усиления, измеритель глубины модуляции и выпрямитель пизания. Рассчитан модулятор на работу от угольного микрофона с капсюлем МК-10МБ.

Частотная характеристика модулятора имеет полосу от 200 до 2500 гц с неравномерно-

стью ±3 дб. Коэффициент нелинейных искажений всего тракта пря глубине модуляции 80 проц. и частоте модуляции 1000 гц не превышает 12 проц.

Первый каскад модулятора собран по схеме с заземленной сеткой на левом триоде лампы 68НС (поз. 4). Микрофон включен в цепь катода этого триода и питается анодным током лампы первого каскада. Для увеличения чувствительности микрофона предусмотрено сто добавсчное питание, осуществляемое через гасящее сопретивление 26.

Напряжение, развиваемое микрофоном, сиимается с переменного сопротивления 7. С анодпой нагрузки первого каскада колебания звуковой частсты, через разделительный конденсатор 15, поступает на Т-образный мост (сопр. 12. 13, 16 и конденсатор 17) и после этого моста на управляющую сетку правого лампы 6Н8С второго каскада модулятора. Вышеупомянутый Т-образный мсст предназначен для ограничения частотной характеристики модулятора выше 3500—4000 гц. Звуковое пряжение, усиленное 2-м каскадом, с сопротивления анодной нагрузки 8, через разделительный конденсатор 19 и делитель напряжения из сопротивлений 20 и 22, подается на управляющую сетку лампы 32, выходного каскада модулятора, собранного по трансформаторкой схеме. В катоде лампы 32 включено сопротивление автоматического смещения 29. блокированное электролитическим конденсатором 33. Сопротивление 21 ограничивает пики сеточного тока лампы 32 при больших амплитудах подводимого к ней звукового напряжения. Ввиду того, что блокирующие пентодные сетки лами выходного каскада передатчика, конденсаторы являются нагрузкой модулятора, последняя в диапазоне модулирующих частот изменяет свою величину примерно в 12,5 раза.

В этих условиях выполнение требования раввомерности частстной характеристики по всему диапазону модулирующих частот осуществляется введением глубокой отрицательной обратной связи в катод предоконечного каскада модулятора. Напряжение сбратной связи снимается со специальной обмотки модуляционного трансформатора. Для обеспечения дополпительного завала верхних звуковых частот (свыше 3500 герц) 2 и 3 каскады модулятора охвачены внутрикаскадной частотнозависимой отрицательной связью, осуществляемой путем подачи напряжения с анода лампы на управляющую сетку через конденсаторы: постоянней емкости — 10 и подстроечный 10а, величина которых подбирается при подгонке частотной характеристики модулятора.

Величина модулирующего напряжения, развиваемого модулятором на вторичной обмотке модуляционного трансформатора ири 100 проц. глубине модуляции достигает 120 — 130 волет. Для измерения глубины модуляции с сбмотки обратной связи модуляционного трансформатора, напряжение звуковой частоты,

терез гасящее сопретивление 36, подается на купроксный выпрямитель 37 и, через переключатель прибора 59, подводится к измерительному прибору 60 (поз. 59 и 60 входят в схему блока питания). Переменное сопретивление 38, предназначено для установки стрелки прибора 60 на определенией риске шкалы, а переменное сопротивление 28 — для установления пеобходимого сдвига на пентодной сетке ламны ГК-71 при работе в телефонном режиме. Конденсатор 27 — блокировочный.

Выпрямитель модулятора выполнен по двух-

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9 неяние сопретивление 36, подается на най выпрямитель 37 и через переклюнарию выпрямителя состоит из дросселя 18 и конденсаторов 59, подводится к измерительного конденсаторов 14 и 23.

В первичной цепи силового трансформаторамодулятора стоит плавкий предохранитель 3. При его сгорании загорается неоповая ламночка 1, включенная через гасящее сопротивление 2.

Предохранитель. лампочка и сопротивление изображены в схеме блока питания, а конструктивно — выведены на его переднюю панель.

# III. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ, ПРИНЦИПОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ БЛОКА ПИТАНИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОМ

#### Выпрямитель питания анодов ламп выходного каскада "+1500 вольт"

Выпрямитель питания цепей аподов дамы выходного каскада собран по двухполуперподной схеме на газотронах ГГ-1-0,5/5.

Двухполупериодная схема выпрямления здесь необходима ввиду того, что при работе передатчика в режиме А2 питание анодов лами выходного каскада должно осуществляться косинусопдальными импульсами, а ноэтому при применяемой частоте тока питания, несбходимая частота тона, равная 850 герц, может получиться только при двухполупериодном выпрямлении. Питание выпрямителя осуществляется переменным током напряжением 115 кольт и частотей 427 герц. Силовей трансформатор выпрямителя 42 имеет секционирсванную первичную сбмотку, что дает возможность получать два различных выпрямленных напояжения (1500 и 800 вольт.). Питание накала газотронов осуществляется от трансферматора 7. Выпрямленное газотронами напряжение, в зависимости от рода работы, или подается без стлаживания на аноды ламп выходного каскада (режим Ал) или сглаживается Г-образным индуктивно-емкостным фильтром, состоящим из дросселей 37-и 37а и конденсатора 31 (режим А.  ${f A}_a$ ). Амилитуда переменного напряження, нодаваемого на мощный каскад передатчика в режиме А2, равна примерно 2300 вольтам. Выпрямленное напряжение измеряется вольтметром 28. При включении высокого напряжения загорается неоновая ламна 33, подключенная к илюсу высокого напряжения через делитель, составленный из балластных сопротивлений 35 и 36. Сопротивление 34 -- ограничительное,

При выключении высокого напряжения, благодаря наличию базластных ссиротивлений 35 и 36, автоматически осуществляется разряд конденсатора фильтра 31, т. е. обеспечивается защита обслуживающего персонала от перажения теком перазрядивиется конденсатора.

При работе колебаниями класса  $A_2$ , когда конденсатор фильтра 21 ст балластных сопротивлений 35 и 36 стключен, разряд этого конденсатора осуществляется через сопротивле-

пие 73. Мипусовый провод выпрямителя высокого напряжения заземлен через миллиамперметр 39, что дает возможность измерять аподчый ток лампы выходного каскада. По высокой частоте измерительные приборы заблокированы конденсаторами 30 и 38. Для защиты выпрямителя от перегрузок в первичной цепи трансформатора 42 включен предохранитель 44 и неоповая лампа 46 с гасящим сопротивлением 45. зажигающаяся в случае отсутствия или сгорания этого предохранителя. Включение выпрямителя + 1500 в, совместно с выпрямителями + 300 в, илюс 450 в. осуществляется выключателем 50 с гравировкой «анод».

Во избежание разрушения катодов газотронев ГГ-1-0,5/5 включать выключатель с гравировкой «анод» можно не ранее. чем через 60 секунд после включения накала ламп передатчика и газотронов, осуществляемого выключателем 51 с гравировкой «накал».

### § 2. Выпрямитель питания анода лампы промежуточного каскада "+450 в" и выпрямитель питания ламп возбудителя "+300 в"

Эти выпрямители питаются от общего силового трансформатора 21 и выполнены по одинаковой схеме двухполуперподного выпрямления на кенотроне 5Ц3С. Выпрямитель «+450 в», работает на кенотроне поз. 23. В качестве сглаживающего фильтра используется П-образный дроссельный фильтр, составленный из конденсаторов 24, 25 и дросселя 27. Выпрямитель нагружен сопротивлением 26, обеспечивающим разряд конденсаторов фильтра при его выключении. Выпрямитель «+300 в» работает на кенотроне поз. 22. В качестве сглаживающего фильтра используется П - образный дроссельный фильтр, составленный из конденсаторов 19, 20 и дросселя 18. Выпрямитель нагружей потенинометром, состоящим из сопротивлений 16 и 17, с которого снимается питание на пентодные сетки ламп ГК-71. Этот потенциометр также служит для утечки зарядов с конденсаторев фильтра 19 и 20.

В первичную обмотку трансформатора включен предохранитель 49 и неоновая дамна 47 с гасящим сопротивлением 48, загорающаяся в

случае сторания этого предохранителя. Накал обоих кенотронов питается также от трансформатора 21.

# § 3. Выпрямитель питания цепей смещения "—200 в"

Этот выпрямитель собран по двухнолупериодной схеме на кенотроне 5ЦЗС поз. 8. Питание выпрямителя осуществляется от трансформатора 7. который помимо этого питает накал зами передатчика и накал газотронов выпрямителя «+1500 в». Включение выпрямителя осуществляется выключателем 51.

Таким образом, напряжение сеточных смешений появляется совместно с напряжением пакала ламп передатчика, что исключает перегрузку ламп, как следствие наличия напряжений на их прочих электродах при отсутствии напряжения смещения на управляющих сетках.

Основную нагрузку для выпрямителя смешений создает потенциометр 147, находящийся в передатчике, от которого питаются управляющие сетки его ламп. Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения применен П-образный фильтр, состоящий из конденсаторов 10, 11 и дросселя 9.

Первичная обмотка трансформатора 7 защищена плавким предохранителем 6. При сгорании этого предохранителя загорается несновая лампочка 4, включенная в схему через ограничительное сопротивление 5.

#### § 4. Измерение напряжений выпрямителей и анодных токов ламп

Как уже упоминалось выше, для памерения напряжения питания аподов лами выходного каскада передатчика к делителю, составленному из сопротивлений 35 и 36, через добавочное сопротивление 71, подключен вольтметр 28, а для измерения тока, потребляемого от этого рыпрямителя, предусмотрен миллиамперметр 39

Величны напряжения прочих выпрямителей измеряются вольтметром 60 с добавочным сопротивлением 61.

Переключатель 59, при помощи которого вольтметр 60 подключается к измеряемым ценям, имеет 7 положений, предусматривающих измерение следующих напряжений:

- 1. Напряжение бортовой сети;
- 2. Напряжение выпрямителя «- 200 в»;
- 3. Напряжение выпрямителя «+ 300 в»;
- 4. Напряжение выпрямителя «+ 450 в»;
- 5. Напряжение выпрямителя питания модулятора «+ 250 М»;
  - 6. Напряжение контроля модуляции;
- 7. Папряжение, подводимое к блоку питания от генератора преобразователя постоянно-неременного тока ссеть 115 в».

Следует отметить, что напряжение упомянутых выпрямителей, при разных режимах работы и загрузках передатчика, могут отличаться от номинала из ветичину, доходящую до 20 25 проц.

Так как прибор 60 является прибором предпазначенным для измерения напряжений постоянного тока, поэтому измерение переменного напряжения генератора (сеть — 115 в). а также напряжения бортовой сети переменного тока производится после их выпрямления купроксными выпрямителями 54 и 78.

Сопротивления 52, 53, 75, 76, включенные в цени этих выпрямителей, являются гасящими.

Переменные сопротивления 55 и 77 предназвачаются для совменения градупровки прибора по переменному току со шкалой уже имеющейся на типовом приборе.

При измерении переменного напряжения добавочное сопротивление 61 закорачивается контактами переключателя 59.

Измерения аподных токов лами передатчика и выходного каскада модулятора производятся миллиамперметром 57 при помощи переключателя 56.

К измеряемым ценям миллиамперметр 57 подключается нараллельно шунтам, размещенным, как в блоке питания и модуляторе, так и в возбудителе передатчика.

Примечание: Измерение анодных токов дами возбудителя (I-III к) и калибратора производится в положении переключателя 56—«Возб». При этом к миллиампермстру 57 подключается расположенный на передней панели возбудителя, переключатель 76, который уже и подключает к нему соответствующие измеряемые цепи.

#### § 5. Выбор рода работы

Выше уже упоминалось, что судовой радиопередатчик типа «Блеспа-КВМ» допускает работу колебаниями классов  $A_1,\ A_2$  и  $A_3$ .

Для выбора рода работы в схеме управления предусмотрен переключатель рода работы 32, имеющий три положения: 1) работа  $\Lambda_1$ , 2) работа  $\Lambda_2$ , 3) работа  $\Lambda_3$ .

Пять плат этого переключателя (конструктивно их только две) выполняют следующую коммутацию:

Плата № 1 — В первом и третьем положениях (работа  $A_1$  и  $A_3$ ) подключает конденсатор 31 (фильтр выпрямителя + 1500 в) к дросселю 37. При этом фильтр, с указанными элементами, сглаживает пульсации выпрямителя и аноды лами выходных каскадов передатчиков интаются постоянным напряжением с пульсацией, не превышающей десятых долей процента. В положении  $A_2$  — конденсатор 31 от дросселя отключается, а дроссель 37 закорачивается, при этом ввиду отсутствия элементов фильтрации, на выходе выпрямителя имеются косипусоидальные импульсы, которыми и интаются аподы лами выходных каскадов передатчика.

Таким образом, передатчик работает в режиме аподной модуляции с частотой, равной частоте пульсации двухполупериодного выпрямления, порядка 850 герц.

Плата № 2 — В первом и втором положениив.х (работа  $\Lambda_1$  и  $\Lambda_2$ ) иситодную сетку лами пыходнего каскада передатчика коротких воли

7.7. 07770 TE USE CALM

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9 (провод 7) соединяет с потенциометрым 167-001AL USE 015-16. Полудуплексная расота 17. этим самым выходной каскад ставится в ключом и микрофоном

17. этим самым выходной каскад ставится в телеграфиий режля. В положении  $A_3$  провод 7 соединяется с проводом 18. При этом на пентодную сетку ламны выходного каскада подается отрицательное напряжение порядка 150—170 вольт и, тем самым, передатчик переводится в телефонный режим с пентодной моду-

Плата № 3—В положения А<sub>3</sub> провод 8 (напряжение — 200 в) подключается к проводу 17, идущему в модулятор. Это напряжение, через потенциометр 28. (находится в модуляторе), попадает на вторичную обмотку модуляциенного трансформатора, а затем по проводу 18, через плату № 2 переключателя 32 — на пентодную сетку лампы выходного каскада передатчика коротких волн.

**Плата № 4** — В положения  $A_3$  подключает напряжение сети к проводу, идущему к силоному трансформатору модулятора. В положе-

жении  $A_1$  и  $A_2$  модулитор выключен.

Плата № 5 — В положения  $A_1$  и  $A_2$  заземляет среднюю точку накальной обмотки трансформатора 7 (~20 в для лами ГК-71), а в положения  $A_3$  заземляет среднюю точку сопротивления (поз. 29), включенного параллельно той же накальной обмотке. Сопротивление 29 служит для снижения уровня паразитного фона передатчика в режиме  $A_3$ .

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание выхода из строя переключателя рода работы, его переключение можно производить только при выключением высоком напряжении (переключателе 50 ж гравировкой «анод», поставлениом в положении «Выкл.»).

Судовой передатчик типа «Блесна-КВМ» комплектуется телеграфным ключом 69, которым и манипулируются колебания передатчика. Телеграфный ключ питается стабилизированным напряжением + 150 вольт. При нажатом ключе это напряжение через сопротивление 20 подводится к экранной сетке лампк возбудителя и отпирает ее.

(

При отжатом ключе передатчик заперт и, следовательно, возможен прием корреспондента на рядом расположенный приемник, работающий от своей антенны.

Во избежание порчи входных цепей приемника от наводок передающей антенны вход приемника должен быть зашунтирован неоновой лампочкой с небольшим потенциалом зажигания или должно иметься какое-либо другое, защищающее входные цепи приемника, устройство.

Для удобства настройки телеграфный ключ дублирован кнопкой «ключ» расположенной на

передней панели блока передатчика.

Тангента микрофона питается от того же напряжения, что и телеграфный ключ. Манилуляционный провод тангенты подводится только к экраиной сетке ламиы задающего генератора передатчика. Также, как и при телеграфной работе, прием корреспоидента в телефонном режиме осуществляется при отжатой тангенте, т. е. в перерывы своей работы. Для тогочтобы избежать усложнения коммутации, манипуляционные провода телеграфного ключа и тангенты включены параллельно.

### IV. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА

#### 1. Общие сведения по конструкции передатчика

Конструктивно передатчик типа «Блесна-КВМ» разделяется на 3 части:

а) блок передатчика;

б) блок антенного контура;

в) блок питания.

Все три блока размещены в общем каркасе, представляющем собой сварную конструкцию настольного типа.

Каркас передатчика на 4-х резиновых амортизаторах установлен на основании, которое на судне крепится к столу радиста. На задней стенке каркаса имеются два резинсвых амортизатора для крепления передатчика к переборке раднорубки.

Сзади и с боков корпус передатчика закрыт общивками с жалюзи, обеспечивающими его естественную вентилящию. Для этой же цели дио общего каркаса имеет большое количество каучных отверстий.

Для осмотра, замены лами и ремонта, блоки передатчиков откидываются на петлях. а блок питания выдвигается из корпуса.

Соединение блоков передатчика с блоком питания производится через гибкие пилейфы,

оканчивающиеся колодками с зажимными наконечниками, а с блоком антенного контура через переходные колодки с контактами и пружинами.

Блоки передатчика и блок питания, в рабочем положении, запираются в каркасе поворотными замками. При необходимости откидывания блоков передатчика или выдвигания блоков питания, следует ручки соответствующей пары замков повернуть к центру блока и, затем, потянуть блок на себя. При этом блоки передатчика могут откинуться на угол 90°, а блок питания — выдвинуться примерно на 2/3 своей глубины.

Для откидывания блоков передатчика на угол больше 90°, необходимо подать блок на небольшой угол в корпус и отжать внутрь блока пружинящий крючок — ограничитель пока он не выйдет из зацепления со стойкой корпуса. При этом блок может быть откинут до упора ручками замков о стол радиста. Чтобы ручками управления передатчика не разбить стекол у измерительных приборов блока питания, угол откидывания блоков может быть ограничен примерно 120°, для чего в конструкции корпуса предусмотрен ограничительный тросик.

FOR OFFICIAL USE ONLY

12

В откинутом положении блоков передатчика на угол 120° можно отвернуть винты на наконечниках переходных колодок, укрепленных в каркасе передатчика, наконечники кололок вывести из соединения и сами блоки снять с петель, т. е. отсоединить от передатчика окончательно.

Для отсоединения от передатчика блока питания следует оттянуть две защелки-ограничители, расположенные с боков в нижней части каркаса и повернуть их до западания в паз. После этого блок питания может быть выдвинут на всю глубину и повернут боком. В таком положении блока можно отверпуть винты на наконечниках соединительных колодок, отстегнуть шлейф и, таким образом, блок питания полностью отсоединить от передатчика.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения током высокого напряжения блоки передатчика снабжены электрической блокировкой.

Блокировка осуществляется в виде переходных колодок с контактами и пружинами.

Для подключения питания на каркасе передатчика закреплена колодка на 4 контакта, а для подсоединения шины заземления имеются специальные «земляные болты».

#### § 2. Конструкция блока передатчика

Каркас блока передатчика состоит из передней панели, двух боковых кронштейнов и горизонтальной платы.

В нижней части каркаса установлен возбудитель передатчика, конструктивно выполненный в виде самостоятельного элемента.

Крепление возбудителя к каркасу блока передатчика осуществляется при помощи 6 болтов с гайками.

В возбудителе размещены: задающий генератор передатчика, оптическое шкальное устройство, II и III каскады передатчика и калибратор.

Для устранения влияния вибраций и толчков на частоту задающего генератора. общий корпус возбудителя, а также корпуса, в которых размещены элементы схемы задающего генератора и калибратора, выполнены литыми из силуминового сплава.

С целью влагозащиты ось вариометра, выходящая за пределы корпуса задающего генератора, пропущена через специальные резиновые манжетные уплотнения, а крышка крепится к корпусу через прокладку из специальной резины.

Статор и ротор задающего генератора изготовлены из радиофарфора с нанесением витков методом вжигания серебра на керамику.

Для обеспечения необходимой жесткости монтажа контурные кондепсаторы задающего генератора распаяны на металлизированных керамических стержнях. При необходимости

замены этих конденсаторов следует помнигь, что. в целях уменьшения уходов частоты от самопрогрева, они подбираются как с положительным так и с отрицательным температурным коэффициентом.

Выходные концы контура задающего генератора выведены из корпуса через проходные керамические изоляторы.

Ручка установки частоты через систему безлюфтных шестерен связана с вариометрами задающего генератора, II и III каскада и оптическим шкальным устройством. Во избежание случайных смещений эта ручка может быть застопорена поворотом ручки «столор» по часовой стрелке.

Оптическая система возбудителя состоит из следующих элементов:

- а) осветительной лампы 13 вольт, 5 ватт, установленной в патроне типа «Сван»;
- б) конденсора, создающего равномерное освещение шкалы;
- в) шкалы укрепленной на оси ротора вариометра задающего генератора, представляющей собой стеклянную пластинку, на которую фотоспособом, при индивидуальной градупровке папесены цифры и деления;
- г) объектива, дающего 24-х кратное увеличение изображения шкалы и проектирующего его на зеркало;
- д) зеркала, отражающего изображение шкалы на матовый экран;
- е) матового стеклянного экрана, укрепленного на передней панели блока передатчика.

При осмотре и ремонте возбудителя следует помнить, что шкала изготовлена из стекла, и предпринимать меры, предохраняющие ее от ударов, могущих ее разбить.

Очищать шкалу от пыли следует при помощи мягкой кисточки или чистой ваты так, чтобы не попарапать эмульсионного слоя, на котором напесены цифры и риски.

Ввиду того, что каждому поддианазону передатчика на шкале соответствует свой ряд цифр и делений, при переключении поддиапазонов объектив совершает перемещение по вертикали с шагом, равным 1 мм. Это осуществляется эксцентриком, сидящим на оси привода к переключателю поддиапазона III каскада, на который опирается коромысло с укрепленным на нем объективом. С основной осью переключателя поддиапазонов III каскада соединяется при помощи тяги, которая должна быть отсоединена со стороны возбудителя, когда последний необходимо вынуть из общего каркаса блока передатчика.

Крепление пікалы установки частоты осуществляется на оси ротора вариометра задающего генератора путем зажима ее центральной части между двумя фланцами при помощи 3 винтов.

Спереди этой шкалы, на той же оси, укреплен визир шкалы грубой настройки, выполненный в виде прозрачного диска с нанесенной на нем риской. Сама шкала грубой настройки неподвижна — она при помощи 2 винтов прикреплена к корпусу возбудителя.

Смена дампы освещения шкалы установки частоты производится со стороны передней паъсли. Для смены лампы необходимо отвернуть два винта с накатной головкой и снять закрывающую ее крышку, расположенную под матегым экраном. Затем отвернуть два винта и сиять прикрывающий лампу отражатель. Лампа вынимается вместе с натроном при перемещении по направлению вниз, после ослабления вишта, стягивающего хомутик, крепящий патрон. Установка лампы подсветки шкалы производится в обратном порядке операций, при этом, перемещая патрон по шлицам, имеющимся в хомуте, и вращая его вокруг своей оси, необходимо фокусировать ламну до получении четкого изображения штрихов и цифр на шкале. Как уже упоминалось выше, при описании схемы возбудителя, коррекция шкалы установки частоты, производится при помощи переменного конденсатора «корректор», ручка сси ротора которого выведена на переднюю панель.

Если же по каким-либо причинам градупров ка ушла на значительную величину, которая не может быть полностью скоррсктирована вращением ручки конденсатора «корректор», то для этого случая корректировки шкалы предусмотрен еще и механический корректор, при помощи которого матовый экран с риской можно передвинуть в обе стороны от его среднего положения на расстояние порядка 5 мм.

Привод механического корректора и его стопор выведены на переднюю панель под заглушками с гравировками «мех, коррект.» и «стопор мех, кор.».

Лампа задающего генератора расположена в горизонтальном положении, в правой нижней части корпуса, первой от передней панели элемента.

За нею, в таком же положении, размещена лампа II буферного каскада.

Детали контура этого каскада расположены в правом, заднем углу элемента. Для получения доступа к ним необходимо ствернуть три винта и снять закрывающий их экраи. Экран фиксируется на своем месте при помощи 3 разрезных ловителей, обеспечивающих наилучший контакт экрана с корпусом. При работе випты, крепящие экран, должны быть плотно затянуты, так как в противном случае может иметь место самовозбуждение передатчика. Для возможности вращения подстроечного конденсатора при несиятом экране в задней степке экрана имеется отверстие.

Детали контура III каскада, включая его переключатель поддианазонов, размещены в левой задней части элемента. Они также закрыты экраном, как и во II-м каскаде. Лампа I V-50 III каскада размещена в средней задней части элемента рядом со стабиловольтом СГ-4С.

В правой, передней части элемента, левес

корпуса задающего генератора, размещен калибратор, прикрепленный к шасси тремя невыпадающими виптами, отворачиваемыми снизу со стороны монтажа. Отвернув эти випты калибратор можно извлечь из возбудителя, не вынимая последний из общего каркаса передатчика. В калибраторе лампы 12ЖІЛ генератора и смесителя размещены горизонтально, а лампа 6Н8С усилителя низкой частоты — вертикально.

Детали схемы смесителя и усилителя низкой частоты калибратора размещены внутри отливки его корпуса. Для доступа к шим надо калибратор снять с шасси возбудителя и ствернуть прикрывающую их общивку.

Для того, чтобы заменить квари, необходимо: отвернуть два винта и сиять прикрывавнную его пружинку, и, пользуясь головкой для вытаскивания лами, вытащить его из гнезда.

Со схемой возбудителя калибратор соединяется при помощи колодки на 12 контактов со штырями и гнездами так, что он может быть снят с возбудителя без дополнительного отключения какого-либо монтажа.

Снизу отливки возбудителя размещены: переменный конденсатор электрической коррекции шкалы, проходные блокировочные конденсаторы, гасящее сопротивление в цепи стабиловольта, монтаж выходящих туда ламповых нанелей и колодки, соединяющие возбудитель с калибратором и со схемой блока передатчика. Для выема элемента возбудителя из блока передатчика пеобходимо:

1) отвернуть винты на переходной колодке и наконечники ее вывести из соединения с неподвижной частью;

2) отсоединить привод к переключателю поддиапазонсв III каскада (отсоединяется со стороны, подходящей к возбудителю);

3) спять ручки и патроны, выходящие на передиюю панель блока из возбудителя;

4) отвернуть 6 винтов с гайками крепящих возбудитель к корпусу блока.

Над возбудителем, на горизонтальной плате, размещены лампы и детали контуров IV и V каскадов.

Ввиду того, что вариометр IV каскада имеет конструкцию шар в цилипдре, а вариометр V каскада — шар в шаре, для облегчения сопряжения контуров на заводе, а также для возможности компенсации реакции антенны вариометр V каскада имеет, так называемую, «подкачку», обеспечивающую возможность поворота статора вариометра на некоторый угол по отношению к его ротору.

С целью экранпровки вариометр IV каскада размещен в кожухе. Над верхней горизоптальной платой размещены: потенциометр связи с антенной и переключатель к нему, подстроечные конденсаторы контуров, дроссель, включенный параллельно движку переключателя связи с антенной и ось ручки переключателя поддиапазонов, связаниая тягами с переключателями контуров III, IV и V каскадов. Там же находится колодка с контактами, соединя-

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9

блок с антенным контуром и замыкаю2) ручка переключателя обмоток вариомет-

ющими блок с антенным контуром и замыкающими цепь блокировки высокого напряжения, и два поворотных замка.

С нижней стороны горизонтальной крепится потенциометр сеточных смещений.

С целью лучшего охлаждения баллонов ламп V каскада, плата в соответствующих местах имеет перфорацию.

На передиюю панель блока передатчика выведены следующие элементы:

1) ручка со стопором для установки частоты (ручка настройки І. II, III каскадов):

2) матовый экран оптического шкального устройства:

3) шкала грубой настройки;

- 4) ручка для коррекции шкалы установки частоты;
- 5) ручка со стопором для настройки IV и V каскадов:
- 6) ручка со стопором для подстройки V каскада;
  - 7) ручка переключателя диапазонов;
  - 8) ручка переключателя связи с антенной;
- 9) кнопка без арретира, дублирующая телеграфный ключ;
- 10) две заглушки, закрывающие шлицы на ссях механизма механической коррекции шкалы и стопоры этого механизма;
- 11) ручка переключателя для измерения токов ламп возбудителя;
- 12) тумблер для выключения освещения оптической шкалы установки частоты;
- 13) колодки для включения головного теле-

Кроме перечисленного, на передней панели блока имеется еще окно для наблюдения за анодом лампы V каскада и крышка, закрываюцая лампу освещения шкалы установки часто-

#### § 3. Конструкция блока антенного контура

Каркас блока антенного контура состоит из передней панели, двух боковых кронштейнов и двух горизонтальных плат.

Нижняя горизонтальная плата служит экраном и поддоном блока.

Снизу верхней горизонтальной платы укреплен на угольниках вариометр настройки аптенны, со своим переключателем сбмоток на параллельное и последовательное соединение.

Там же закреплен дроссель, включенный параллельно движку переключателя связи с антенной.

На верхней горизонтальной плате размещены блоки параллельных и последовательных конденсаторов со своими переключателями, а над ними на левом боковом кронштейне закреплена коробка с элементами схемы индикатора пастройки антенны и, по центру — переходная колодка с контактами.

На лицевой панели антенного контура расположены:

1) ручка со стонором и шкалой вариометра настройки антенны:

3) ручка переключателя последовательных конденсаторов:

4) ручка переключателя параллельных конденсаторов;

5) миллиамиерметр — индикатор настройки антенны:

б) переключатель, изменяющий чувствитель**ность прибора** — индикатора;

7) неоновая лампочка, дублирующая прибор - индикатор, по максимальному свечению которой можно определить момент точной настройки антенны в резонанс;

8) две ручки, запирающие. блок антенного

контура в корпус передатчика.

Для целей экранировки предварительных каскадов передатчика от поля вариометра антенного контура левая нижняя часть блока закрыта сплошным кронштейном.

Для осмотра и ремонта блок антенного контура откидывается на петлях, аналогично бло-

ку передатчика.

### § 4. Конструкция медулятера

Модулятор радиопередатчика типа «Блесна-КВМ» выполнен в виде стальной панели с приклепанной к ней вертикальной перегородкой. На верхней части панели расположены 2 экрана с размещенными в них силовым и выходным трансформаторами, переходная колодка на 11 контактов и три панели для радиолами, а на вертикальной перегородке закреплены все прочие детали схемы модулятора.

Панель модулятора вставляется в кожух, который четырьмя винтами прикрепляется месту установки модулятора на шасси блока

питания.

Для получения доступа к монтажу и элементам схемы модулятора достаточно отвернуть 6 винтов с потайной головкой, крепящих панель к кожуху и откинуть ее, не отключая проводов от колодки.

В одной из степок кожуха имеются 3 отверстия для вращения осей переменных сопротивлений типа «СП». Регулировка этих сопрстивлений производится на заводе при налаживании работы модулятора. Для подключения монтажа, соединяющего модулятор с прочей схемой передатчика, на панели, как уже упоминалось, укреплена колодка с винтами. Подключение внешних проводов производится в соответствии с гравировкой, имеющейся на этой колодке.

### § 5. Конструкция блока питания

Конструктивно блок питания представляет собой переднюю и горизонтальную панели. связанные между собой по бокам двумя угольниками с вырезами.

Сверху на горизонтальной панели блока питания размещены трансформаторы и дроссели всех выпрямителей, конденсаторы их фильтров, выпрямительные лампы, балластные сопротивления, добавочные сопротивления к вольтметрам и переключатель питания передатчиков.

Слева на горизонтальной панели, в виде законченного узла, укреплен модулятор.

Под горизонтальной панелью укреплены две колодки, к которым подпаяны все выходные провода схемы блока питания.

К этим колодкам подключаются колодки шлейфа, соединяющего блок питания с остальной схемой передатчика.

Магнитные цепи трансформаторов и дросселей всех выпрямителей блока питания, с целью уменьшения веса и габаритов. собраны из пластин стали марки 3-44 толщиной 0,2 мм.

Для уменьшения вредного воздействия влаги все трансформаторы и дроссели пропитаны лаком № 447.

Крепятся трансформаторы винтами, заворачивающимися снизу горизонтальной панели в резьбу, предусмотренную в стяжных угольниках их магнитных цепей.

На передней панели блока питания укреплены выключатель накала и высокого напряжения, переключатели рода работы и регулировки мощности вольтметры, миллиамперметры и переключатели к ним, позволяющие измерять напряжения всех выпрямителей блока питания и анодные токи ламп передатчика. а также плавкие предохранители с сигнальными лампочками, сигнализирующими о их сгорании.

В середине верхней части панели укреплена неоновая лампочка, загорающаяся при включении высокого напряжения, а слева, виизу, размениены колодки для включения штепсельных вилок телеграфного ключа и микрофона. Для облегчения выполнения большого количества гравировок, поясняющих назначение ручек управления и приборов, выведенных на переднюю панель блока питания, на ссновной, изготовленной из стали, передней панели, укназываемая, tak алюминиевая, реплена фальш-панель, на которой и произведены все вышеуказанные гравировки.

С целью сбеспечения более легкого доступа для осмотра и ремонта деталей, размещенных на передней панели блока питания. последняя прикрепляется к угольшикам и горизоптальному шасси винтами, которые при необходимости могут быть отвернуты и тогда панель получит розможность откинуться вперед. без нарушения электрического монтажа.

Для лучшего охлаждения воздухом, поступающим снизу, на горизонтальной панели блока имеется большое количество отверстий.

# V. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ПЕРЕДАТЧИКОМ

Настоящая инструкция по настройке и управлению передатчиком составлена в предположении, что передатчик исправен, а преобразователь постоянно-переменного тока запущен, по прилагаемой к нему инструкции, и к передатчику поступает напряжение переменного тока 115 вольт с частотой 427 герц.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После длительного перерыва в работе, ссобенно если передатчик находился в сыром и неотапливаемом помещении, прежде чем включить питание и производить его настройку, надо внимательно осмотреть блски передатчика и при необходимости принять меры по их просушке.

При этом рекомендуется поднять температуру в помещении радиорубки до + 20°С. включить только накал ламп передатчика, откинуть панели блоксв и в этом положении сущить до пропадания явных следов влаги.

Если необходимо срочно начать работу, влагу нужно обтереть сухой и чистой тряпкой, особо обращая внимание на колодки и планки с токоведущими контактами.

Первые 2—4 часа рекоменлуется работать при мощности 25 проц. от номинала, т. е. при пониженном анодном напряжении питания мощного каскада.

### § 1. Подготовка передатчика к настрейке

При подготовке передатчика к настройке иужно проделать следующее:

1) проверить илотиссть вставления блоков

передатчика в свои отсеки и надежность их закрепления замками;

- 2) проверить надежность подсоединения фидера антенны к антенному изолятору передатчика:
- 3) перекличатель «род работы», расположенный на передней панели блока питания, поставить в положение «А,» (телеграфияя работа незатухающими колебаниями);
- 4) переключатель связи с антенной поставить в нулевое положение;
- 5) переключатель «рег. монциссти» поставить в положение 25 проц;
- 6) переключатель вольтметра. расположенный на панели блока питания, поставить в положение сеть борт и сеть 115 в преверить таким образом напряжение бортовой сети и переменное напряжение, поступаннее к передатчику от генератора, преобразователя.
- 7) выключатель с гравировкой «накал» поставить в положение «вкл.». При этом включится накал газотронов выпрямителя питания анодов лами мощных каскадов передатчика, выпрямитель сеточных смещений, накал лами передатчика и освещается шкала установки частоты передатчика:

На этом подготовку передатчика к настройке можно считать законченной.

# § 2. Настройка передатчика для работы в телеграфием режиме на заданной частоте

Ниже изложенная инструкция предполагает. что:

The Committee that commy

16

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9 (a) передатчик подготовлен к настройке в со- повторную корректировку шкалы необязательно:

ответствии с правилами, изложенными в пар. 1

пастояшего разлела; и

б) что, настройка производится по таблице пастройки или по записям данных настройки на шильдике, укрепленном на передней нанели блока антенного контура передатчика.

условиях последовательность ЭТИХ операций при настрейке должна быть сле-

дующей:

1. Переключатель поддиапазонов передатчика установить в требуемое полежение в соответствии с заданной рабочей частотой.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Производить переключение поддиапазонов при включенном высоком напряжении (выключатель "анод" стоит в положении "вкл."). КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

2. Выключатель на блоке питания с гравировкой «анод» поставить в положение «вкл.». При этом на панели блока питания загерится красная неоповая лампочка с гравировкой «анод вкл.».

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключатель с гравировкой «анод» можно ставить в положение «вкл.» и этим самым включать высокое папряжение только истечения промежутка времени не менее 60 сек, после включения накала. Невыполнение этого требования может привести к гибели газотронов выпрямителя питания оконечного каскада передатчика.

всльтметра 3. Пользуясь переключателем проверить напряжение всех выпрямителей. При этом, пормально, показания прибора должны несколько превышать номинальные значения напряжений, указанные на гравировке пере-

ключателя вольтметра.

4. Действуя, как указано ниже, откорректи-

ровать шкалу установки частоты:

а) стиустить стопор ручки «установки частоты» и, вращая ее, точно совместить риску визира шкалы с ближайшей к заданной рабочей частоте калибровочной отметкой.

Примечание: — Калибровочные отметки, обозначенные знаком нанесены на шкале через 250 кгц на 1, 500 кгц — на II и 1000 кгц — на III подди-

аназонах передатчика.

б) нажать кнопку с гравировкой «ключ». При этом в головных телефонах, включенных на выход калибратора (в гнезда «телефон», имеющиеся на передней панели передатчика), должен прослушиваться тон:

«корректор» в) медленно вращая ручку

довести тон до нулевых биений;

г) отпустить кнопку с гравировкой «ключ». Примечание: а) корректировать шкалу необходимо при смене лампы задающего генератора, при переходе на частоту, отстоящую от отметки предыдущей калибровки более, чем на полшкалы диапазона, а также при резкой смене температуры и глажности окружающего воздуха. При работе в одинаковых метеорологических условиях и при переходе на работу на сравнительно близкую частогу, произведить

б) если ручкой «корректор» польюстью довести тон до пулевых биений не удается, го необходимо пспользовать механический корректор инкалы. При этом, нужно отверткой ослабить винты заглушек «стопер мех. кор.» и «мех. коррект.», отпустить стопор и, вращая ось механизма корренции, передвинуть риску визира шкалы на расстояние, достаточное для получения нулевых биений при совмещении калибровочной отметки с новым положением риски

После окончания механической корректировки стопор этого механизма должен быть снова затяпут.

д) для обеспечения лучшей точности установки частоты рекомендуется производить коррекцию шкалы не реже одного раза в

5. Пользуясь ручкой — «установка частоты», точно установить риску визира на заданную рабочую частоту, а ногом застопорить ее. При этом будут настроены I, II и III каскады передатчика.

ручки «настройка 6. Отпустить стопор IV—V к» и, пользуясь таблицей, установить

ее на соответствующий градус шкалы.

7. Переключатель миллиамперметра, расположенный под прибором в левой части панели блока питания, поставить в положение «Л4».

8. Нажать кнопку с гравировкой «ключ» п по минимальному отклонению стрелки прибора, измеряющего анодный ток IV каскада, ручкой «настройка» IV—V каскадов точно

подстроить IV каскал.

9. Отпустить стопор ручки «подстройка V каскада» и подстроить V каскад по минимуму анодного тока, регистрируемого прибором на блоке питания с гравировкой «ток окопечного каскада».

10. Отжать кнопку с гравировкой «ключ» и по таблице настройки установить ручку связи с антепной и ручки органов настройки антенного контура в положения, соответст-

вующие заданной рабочей частоте.

11. Нажать кнопку «ключ» и ручкой «настройка антенны» точно подстроить антенный контур по максимальному отклонению стрелки прибора «индикатор настройки антепны».

12. Отжать кнопку «ключ» и выключить

высокое напряжение. Переключатель «рег. мощности» поставить в положение 100 проц.

13. Включить высокое напряжение, нажать кнопку «ключ» и вторично подстроить V кас-

кад по минимуму анодного тока. Если при этом ток V каскада будет превышать величину 420 ма, то следует отжать кнопку «ключ» и переключателем связи убавить связь с антенной. После этого снова нажать кнопку «ключ» и подстроить антенный контур.

14. Держать кнопку «ключ» нажатой в течение 30-40 секунд и убедиться в том, что мощность, рассеиваемая на аноде лампы V каскада, не превышает допустимую. При

17

цвета.

Малейшее покраснение анодов свидетельствует о повышенной мощности рассеивания на анодах ламп Укаскада. В таких случаях необходимо уменьшить связь с антенной.

15. Для перехода на работу тонально-модулированными колебаниями необходимо выключить высокое напряжение, переключатель «род работы» поставить в положение «A2», а затем спова включить высокое напряжение.

На этом настройка передатчика заканчивается и можно начинать телеграфную работу

ключом.

Примечание: 1. В условиях судна корстковолновый передатчик типа "Блесна-КВМ" пастранвается во всем дианазоне частот 2840: 22720 кги и отдает полную мощность в однолучевую антенну типа на-клонный луч длиной порядка 10—15 метров, подве-шенную на высоте 5—10 метров от уровня ввода, а также на штыревые антенны длиною от 6 до 10 м.

Примечание: 2. В начале параграфа было указано, что настройка передатчика производится с помощью заранее составленной таблицы.

Пользуясь этой таблицей, следует иметь в виду, что данные таблицы, в части положения ручек настройки антенного контура и ручки связи с антенной, могут, в некоторой степени, изменяться за счет изменения температуры, влажности воздуха и различного расположения металлических масс на верхней палубе и рядом с судном (например, при стоянке в порту).

При уточнении данных таблиц настройки (или составлении новой таблицы), придерживаясь вышеизложенного порядка настройки передатчика, следует учитывать следующее:

1) положения ручки «связь с антенной» и ручек настройки антенного контура находятся подбором, исходя из соображений, что на длинноволновом участке диапазона коротковолновая аштенна имеет отрицательную реактивную составляющую при относительно малом сопротивлении излучения. Это означает, что связь с антенной должна быть небольшой, последовательные конденсаторы закорочены (4-ое положение ручки), а параллельные отключены (1-ое положение ручки) -схема питания антенны последовательная.

На участках, близких к резонансным частотам антенны в коротковолновой части днаназона, активная составляющая сопротивления антенны увеличивается и значит схома питания антепны может быть параллельной.

Вообще может быть пайдено несколько комбинаций положения ручек, при которых антенный контур настранвается.

Из них следует остановиться на той, при

а) последовательные конденсаторы закорочены или емкость максимальная;

том апод лампы должен быть темносерого б) нараллельные конденсаторы отключены или их емкость минимальна;

в) настройка антенны в резонанс более четкая:

г) положение ручки плавной настройки антенного контура не в самом начале и не в конце шкалы, т. е. имеется возможность подойти к точной настройке как справа, так и слева от резонанса;

д) загрузка ламп V каскада до величины аподного тока, равной 400—420 ма, достигается при наименьшем разогреве анодов ламп.

2. При правильной настройке антенны, как уменьшение связи, так и расстройка ангенного контура должны разгружать V каскад, не вызывая его большой расстройки.

Примечание: 3. Для увеличения срока службы лампы, освещающей шкалу установки частоты, ес после окончания настройки рекомендуется выклю-

#### 🖇 3. Настройка передатчика для работы в телефонном режиме

Для осуществления телефонной работы необходимо произвести следующее:

- 1) настроить передатчик для работы в телеграфном режиме в соответствии с инструкцией, изложенной пар. 2;
- 2) выключить высокое напряжение, и переключатель «род работы» поставить в положе-
- 3) через промежуток времени 40-60 секунд, достаточный для разогрева лами модулятора, переключатель миллиамперметра поставить в положение «Лм» и убедиться в том, что ток, потребляемый лампами модулятора, находится в пределах нормы (45-55 ма);
- 4) переключатель вольтметра поставить в положение «модул», в котором вольтметр измеряет модулирующее напряжение на вторичной обмотке выходного трансформатора модулятора;
- 5) включить высокое напряжение передатчика, приблизить микрофон на расстояние 3—5 см. к губам и, при нажатой тангенте, произнести громкое, протяжное «А». При этом стрелка вольтметра должна отклониться не менее, как до риски «300» (до половины шкалы).

После этого передатчик для телефонной работы считается полностью подготовленным и можно начинать вызов корреспондента, не забывая в момент разговора нажимать тангенту, а при отжатой тангенте прослушивать работу корреспондента.

Примечание: При микрофонных капсюлях, имеющих различную чувствительность, для получения глубокой, но не искаженной модуляции, рекомендустся изменять расстояние между микрофоном и губами, или изменять громкость передачи, в соответствии с показаниями вольтметра, при его переключателе, установленном в положение «модул».

Нормально стрелка вольтметра должна колебаться между рисками шкалы с цифрами «100»и « 250».

# VI. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА РАДИОПЕРЕДАТЧИКОМ

Для обеспечения безотказной работы раднопередатчика, номимо безусловного выполнения правил эксплуатации, изложенных в настояней инструкции, необходимо обеспечить ним своевременный и грамотный уход. При этом, прежде всего, следует принять меры, обеспечивающие содержание аппаратуры в безукоризненной чистоте. Пыль, попадающая в блоки передатчика, может служить причиной электрических пробоев и как следствие, порча отдельных элементов схемы приведет передатчик к выходу из строя. С целью поддержания элементарной чистоты необходимо ежедневно протирать паружные стенки корпуса передатчака и передние нанели его блоков сухой ветешью, а стены и пол радиорубки тщательно вытирать сырой тряпкой. Периодически необходимо удалять пыль из внутренних частей блоков передатчика и внутренних поверхностей его корпуса. Такую очистку можно производить кисточки или с помощью мягкей волосяной струн сжатого воздуха, тщательно следя тем, чтобы не был парушен монтаж блоков. Одновременно необходимо проверять надежность закрепления деталей и подтягивать ослабевине гайки и винты.

При обнаружении следов нагара и грязи на губках или пожах переключателей, а также на скользящих контактах варнометров, последине удаляются чистой ветонью, смоченной спиртом или авнационным бензином.

Не реже одного раза в неделю, при выключенном передатчике, пужно очищать от грязп и пыли антенные изсляторы и проверять надежность подсоединения антенных фидеров. Содержать изоляторы в тщательной чистоте ьвиду того, что топкая иленка влаги, грязь. выль и коноть могут служить причиной высокочастотных пробоев и везникновения утечек по поверхности изолятора.

При длительном перерыве в эксплуатации радиопередатчика, длительном хранении его на складе или длительной транспортировке в неблагоприятных условиях, аппаратура нередатчика должна быть подвергнута консерва-

Под консервацией понимается покрытие всех металлических частей аппаратуры смазкой, предохраняющей их от коррозий. В качестве такой смазки рекомендуется применять пушечную смазку, представляющую собой жировое вещество в виде густой мази темпо-коричневого цвета.

Пушечная смазка является хорсшим противокоррозийным средством для стальных, азотированных, сцинкованных, шикелированных, хромированных, а также латунных, броизовых и алюминиевых частей механизмов передатчи-

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1. Попадание смазки в систему электрических контактов и соединений ни в коем случае не допускается.
- 2. Прежде чем приступить к консервации необходимо предварительно просушить и вычистить от пыли и грязи все блоки передатчика, так как пеочищенная от ныли и грязи или плохо просушенная деталь, после покрытия пушечной смазкой от коррозии не предохраняет-

При эксплуатации радиопередатчика в зимних условиях (например, на стоянках в порту) надо избегать отпотевания аппаратуры. С этой нелью перед работой следует постепенно повытемпературу внутри радпорубки, а гри ежедневной работе обеспечить поддержание температуры в ней не ниже +10+15°С.

# VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Все пенсправности, с которыми можно встретиться при работе с передатчиком типа «Блесна-КВМ», могут явиться следствием ряда причин, как-то: производственных дефектов изготовления старения и износа узлев и деталей, неправильной или небрежной его эксплуатаини. Неисправности, вызываемые последней причиной, могут быть сведены к минимуму бережным уходом за передатчиком и строгим следованиям инструкции по эксплуатации, а также своевременным и качественным текуним и планово-предупредительным ремонтем. Если непсиравность появилась, то, приступая к ее устранению, радиооператор должен отчетливо представлять назначение всех элементов принципнальной схемы и их взаимодействие.

Нужно также счень внимательно относиться в внешним признакам, которые обычно сопрокождают повреждения. При этом, как правилонужно немедленно выключать аппаратуру.

Например, это нужно делать:

а) при тресках и пробоях, сильном перегреве деталей, появлении запаха горящей изоляции, появлении дыма и т. п.;

б) при загорании сигнальных неоновых лампочек, включенных параллельно плавким предохранителям.

Часто бывает вполне достаточно одного из указанных признаков, чтобы место новрежде-

ния было точно определено.

При отсутствии внешних признаков, характер и место повреждения определяют, руководствуясь показаннями измерительных приборов передатчика, расположенных на передней санели блока питания, или придаваемого к вередатчику переносного универсального прибора И-52 или ТТ-1.

Вообще же всегда следует иметь в виду, что в наиболее частых случаях повреждения не носят характера аварии и являются, по своей природе, весьма несложными, в виде нарушения контактов, выхода из строя радиолами и прочее.

Но иногда место повреждения выявляется лишь после ряда последовательных проверок. При этом весьма полезно придерживаться определенной последовательности поисков.

Так, прежде чем пепосредственно пристуинть к отысканию причин повреждения, необходимо ознакомиться с характером неисправности и вообразить себе причины, могущие вызвать подобную неисправность. При этом необходимо начинать с наиболее простых предположений, проверка которых может быть осуществлена непосредственным осмотром деталей
или другим элементарным способом.

К таким предположениям могут быть отнесены предположения следующего характера: перегорел предохранитель, обгорели контакты.

парушена пайка и т. п.

Если в результате осмотра предположения о наличии наиболее простых случаев повреждения не подтверждаются, необходимо переходить к предположениям о существовании более сложных причин, связанных с пробоем конденсаторов, пробоем изоляции дросселей и трансформаторов, обрывом проводов питания, перегоранием проволочных сопротивлений и т. п.

Во избежание несчастных случаев при ремонте передатчика:

#### КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩЛЕТСЯ:

- а) допускать к ремонту и регулировке аппаратуры неопытных, малоквалифицированных людей;
- б) устранять механические дефекты при включенных накальных и анодных напряжениях передатчика;

в) открывать блоки и снимать боковые общивки при включенном аподном напряжении;

г) ставить перемычки на блокировочные контакты.

При эксплуатации и ремонте радиостаннии строго руководствоваться действующими на судах правилами техники безопасности.

Отмечаем, что при неисправностях, связанных с перегоранием плавких предохранителей

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ заменять перегоревшие предохранители «жучками» или предохранителями на большую силу тока, т. к. это может привести к усугублению первичного повреждения и выходу из строя еще ряда деталей.

Ниже приводится таблица простейших иеисправностей передатчика с указанием возможных причии их возникновения и способов устранения. А. В передатчике

FOR OBJOING FOR AMY

Не включается накал ламп

Характер неисправности

Нет напряжений сеточных смещений -- 200 в.

передатчика.

Не включается высокое напряжение.

Нет анодного тока лампы задающего генератора I каскада.

Нет анодного тока лампы Ш каскада.

Велик анодный ток лампы IV каскада.

Велик анодный ток лампы У каскада.

Не настранвается антенный контур.

При нажатии ключа происходит пробой в антенном контуре.

При работе колебаниями класса ма, при отжатом ключе. в приемнике, настр. на частоту передачи, слышится фон переменного тока с частотой порядка 850 герц.

Нет тока лампы кварцевого генератора.

Риска шкалы поставлена на отметку коррекции, но тона в телефонах не прослушивается.

Нет тока лампы выходного каскада модулятора (Лм).

Ток лампы выходного каскада есть, но модуляция отсутствует.

Причина пенсиравности

Способ устранения

- а) нет контакта в череходной колодке поз. 185.
- б) сторел предохранитель поз. 6.
- в) плохой контакт в выключателе поз. 51.

Неисправен кенотрон поз. 8.

- а) плохой контакт в ценях блокиров-
- б) сгорел предохранитель поз. 44.
- в) плохой контакт в выключателе поз.
- а) перегорела нить накала лампы поз. 11.
- б) илохой контакт в кнопке «ключ».
- а) неисправен конденсатор поз. 41.
- б) нет контакта в переключателе диапазонов поз. 60.
- а) каскад не настроен.
- б) обрыв в цепи сеточного смещения
- в) нет контакта в переключателе днапазонов поз. 137.
- а) лампы поз. 155 или 156 дала «газ».
- б) каскад не настроен.
- в) велика связь с антенной.
- г) нарушилось сопряжение с предварительными каскадами.
- а) обрыв антенны.
- б) неправильно установлены ручки грубой настройки.
- в) нет контакта в переходной колодке блок передатчика — антенный кон-
- г) нет контакта в переключателе антенного контура.
- а) антенный контур настроен при неправильном положении ручек грубой настройки.
- б) в антенном контуре накопилось много пыли.

Обрыв в дросселе поз. 210.

- а) неисправна лампа 12ЖІЛ поз. 100.
- б) неисправен кварц поз. 94.
- в) плохой контакт в переходной колодке поз. 93.
- а) неисправна лампа смесителя поз.
- б) обрыв в цепи конденсатора связи с III каскадом передатчика поз. 24.
- в) неисправен каскад усилителя звуковой частоты калибратора.
- г) нет контакта в кнопке «ключ».

## Б. В модуляторе

- а) неисправна лампа поз. 32
- б) нет анодного напряжения питания модулятора.
- а) нет контакта в штепсельной вилке 72 включения микрофона. б) неисправна лампа I—II каскада мо-
- дулятора.

Закрепить контакты колодки.

Заменить предохранитель. Поджать контакты выключате-

Заменить кепотрон.

Поджать контакты цени блокировки.

Заменить предохранитель. Поджать контакты выключате-

Заменить ламиу и откорректировать шкалу.

Зачистить контакты кнопки.

Заменить конденсатор. Восстановить контакт в переключателе.

Настроить каскад ручкой «Настройка IV — V каскада». Проверить цепь смещения.

Поджать контакты переключателя.

Заменить лампу. Подстроить каскад ручкой «Подстройка V каскада». Уменьшить связь.

Восстановить сопряжение.

Устранить обрыв. Поставить ручки в соответствии с таблицей для данной частоты. Поджать контакты переходной колодки.

Проверить и поджать контакты в переключателе. Установить ручки в соответстии с таблицей настройки.

Продуть антенный контур, проениртом микалексные планки и антенный изолятор. Устранить обрыв в дросселе.

Заменить лампу. Заменить кварц на запасной. Подтянуть контакты колодки.

Сменить лампу.

Устранить обрыв.

Проверить все элементы схемы каскада и устранить неисправ-

Поджать контакты кнопки.

Заменить лампу. Заменить кенотрон поз. 30.

Восстановить нарушенный контакт. Заменить ламиу.

	ed for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T IGIAL USE URLY Причина неисправности	00246A059400120001-9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	в) обрыв в цепях переходных конден- саторов поз. 15 или 19.	Устранить обрыв.
Модуляция есть, но отсутствует ее контроль по прибору в блоке питания (положение «модуляция»).	<ul> <li>а) неисправен выпрямитель поз. 37.</li> <li>б) оорыв в проводах "М" или "М<sub>1</sub>".</li> </ul>	Заменить выпрямитель. Устранить обрыв.
Мала глубина модуляции.  При нажатии тангенты ми- крофона передатчик не от- пирается.	Спекся порошок в капсюле микрофона. Нет контакта в тангенте.	Заменить капсюль. Зачистить или поджать контак- ты тангенты.

Примечание: При нахождении неисправностей, в комплектующем радионередатчик агрегате, следует пользоваться его техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

# VIII. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА, ПИТАЮЩЕГО ПЕРЕДАТЧИК

Блок питания передатчика рассчитан на питание переменным током с частотой 427 герц и напряжением 115 всльт.

Для преобразования постоянного тока бортовой сети с номинальным напряжением 110 или 220 вольт в однофазный переменный ток с частотой 427 герц и напряжением 115 вольт, применен преобразователь постоянно-переменного тока типа АЛП-1.5М., для преобразоваппя переменного 3-х фазного тока бортсети

127, 220 или 380 вольт в однофазный переменный ток 427 герц 115 вольт применен преобразователь пита АЛА-1,5.

Комплект этого агрегата состоит из следующих элементов:

1) машинного агрегата;

2) магнитного пускателя;

3) блока — (кнопки) дистанционного киопочного управления двигателем;

4) блока компенсации и регулирования;

5) блока управления генератором.

Перечисленные элементы выполнены в внде отдельных, конструктивно независимых блеков, соединяющихся между собой кабелями в соответствии со схемой внешних соединений, представленной в техническом описании и инструкции по эксплуатации этого агрегата. (эти соединения можно производить также и монтажно - установочной схеме передатчика).

В радиорубке, совместно с передатчиком, достаточно установить блок дистанционного кнопочного управления двигателем и блок управления генератором, а остальные элементы агрегата могут быть установлены в агрегатиом помещении радностанции.

Тип и марка провода, применяемые для соединения элементов агрегата между собой различные для разных поминалов напряжения бортовой сети (110 или 220 вольт), указаны в ийструкции по эксплуатации агрегата.

Для удобства подсоединения кабеля питания к передатчику и блокам управления агрегатом, находящимся в раднорубке, в комплекте передатчика предусмотрен специальный ишток с переходным кабелем.

### Основные технические данные агрегата АЛП-1,5М

#### таковы:

1. Неминальное напряжение питания—110 или 220 вольт.

- 2. Допускаемое колебание напряжения питающей сети + 10 проц. и 15 проц. от номинала.
  - 3. Род тока генератора переменный однофазный.

4. Частота тока генератора—427 герц ±2 проц.

5. Номинальная мениссть генератора — 1,5 квт.

6. Коэффициент монциости — 0,8.

7. Мощность, потребляемая от питающей сети порядка 2 квт.

8. Точность регулировки напряжения: ручной ± 5 проц., автоматической ± 2 проц.

9. Стабилизация напряжения ±1 проц.

+50°C до -40°C. 10. Температура скружающего воздуха 11. Относительная влажность окружающего воздуха до 98 проц.

12. Количество оборотов  $2850\pm2$  проц. об мин.

13. Bec arperara 165 kr.

14. Гарантийный срок службы — 10000 час.

к нему, техническом описании и инструкции по эксплуатации.

Подробные технические данные агрегата, а также описание принципов и особенностей работы всех его элементов, правила эксплуатации и ухода изложены в стдельном, прилагаемом

FOR OFFICIAL HISE DAILY

# Нумерация проводов в принципиальной схеме судового радиопередатчика мощностью 250 ватт типа "Блесна-КВМ"

Номер	назначение провода	Примечание
провода	2	3
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Корпус передатчика  ~12,6 в. Питание накала ламп 12Ж1.1, ГУ-50  и ламп освещения шкалы установки частоты.  + 300 в. Питание ан эдных и экранных цепей ламп возбудителя и калибратора КВ, питание экранной сетки лампы IV каскада.  + 450 в. Питание анода лампы IV каскада.  + 1500 в. Питание анодов ламп оконечного V каскада.  Не используется.  Пентодные сетки ламп оконечного каскада +50 в.—150 в.  — 200 в. Питание потенциометров сеточных смещений.  + 450 в. Питание экранных сеток ламп оконечного каскада.  Не используется.  ~ 20 в. Питание накала ламп ГК-71.	
13 14 15 16 17	Провода для ислей измерения, идущие от переключателя миллиамиерметра в блоке питания к переключ. для измерения токов лами в возбудителе. Манипуляционный провод телеграфного ключа. Провод питания телеграфного ключа и тангенты. — 200 в. Напряжение, подводимое к потенциометру в модуляторе в режиме $A_3$ . Высокопотенциальный конец модуляционной обмотки выходного трансформатора модулятора.	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Не используется.  + 150 в. Напряжение питания анода и экранной сетки лампы генератора калибратора.  + 150 в. Напряжение к делителю, определяющему задержку на выходе смесителя калибратора.  + 300 в. Напряжение питания анода и экранной сетки лампы смесителя калибратора.  + 300 в. Напряжение питания анодов лампы У.Н.Ч. калибратора.  Высокопотенциальный провод от У.Н.Ч. к головному телефону.  Провод связи от 111 каскада передатчика к смесителю калибратора.  Провод к накалу лампы 6НВС калибратора от гасящего сопротивления	
А Б В С Г Д М М <sub>1</sub> М <sub>2</sub>	в корпусе возбудителя.  ~ 115 в. 427 гц. Переменное напряжение от преобразователя. Провода блокировки в первичной цепи трансформаторов выпрямителей высокого напряжения. Постоянное или переменное напряжение бортовой сети, подводимое к передатчику для целей измерения. Провода от модулятора к вольтметру для целей контроля модуляции. Провода к капсюлю угольного микрофона.	

TOR OFFICIAL USE ONLY

Приложение № 2

	Ta	1ECHA—KBM"		
- N⊵ . Π.	Панменование	Схема и данные намотки	№ № поз. по схеме	Примечание
		I. Передатчик коротких	волн	
i	Пидуктивность герметизпрованная	Провод ПЭЛШО днам. 0,12 мм — 22 мкгн	15	Сердечник ферритовый торондальный (НЦ 250) днам. 5/9×2,5 мм
2	Пидуктивность	Провод ПЭЛШО днам. 0,15 мм Намотка прогрессивная Ход поводка 2 мм 1. = 275 ± 27,5 мкгн Q > 40	7	Каркас из раднофарфора d=12 мм I=51 мм
3	Индуктивность	Провод ПЭЛШОК днам. 0,10 мм Намотка вилотную В=350; 35 ом	150	Каркас из стеатита d=20 мм l=62 мм
4	Инлуктивность подстроечная	Проволока медная "ММ» днам. 1,5 мм Шаг намотки 2 мм — 2,2 мкгн	27 53 59	Каркас из радиофарфора Д — 17 мм 1. 80 мм
5	Индуктивность	Провод ПЭЛШО диам. 0,35 мм Первые 15 витков мотаются с шатом 0,7 мм, последующие 120 витков вилотную 1—220±20 мкгн Q>120	146 162 210	Каркас из радиофарфора d. 30 мм 1_104 мм

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

-	Схема и данные намотки	№№ 1103. 110 схеме	Примечание
Паименование	CXCMA II Annibe	147	Каркас из стеатита
Патенциометр сеточных смещений	Пропол ПЭК диам. 0,12 мм		d=20 mm 1=200 mm
7 Вариометр 1 каскада	Пропожа пилотную В=2×(3100+310 ом)  Статор  Витки наиссены серебрением п=15 питкон Шаг 1,9 мм Ширина витка 1,4 мм 1 ст. =13+0,5 мкгн Q>160  Пропожник пилотную Ротор  Витки наиссены серебрением п=15½ питка Шаг 1,9 мм Ширина витка 1,2 мм 1 прина витка 1,2 мм 1 пропожник пилотную питка 1,2 мм 1 пропожник питка 1,2 мм 1 прина витка 1,2 мм 1 пропожник питка 1,2 мм 1 прина витка 1,2 мм 1 пропожник питка 1,2 мм 1 прина витка 1,2	т. 1,2	Каркасы ротора и статора из стеатита (ротор шаровой) dcт.=67.5 мм dрот.=61 мм
8 Вариометр II и III каскалов	Статор Проволока медная "ММ*  © 2.02 мм  п_1=57 к питка п_2=67 к питка Проволока медная "ММ  п_1=67 к питка Проволока медная "ММ  п_2=21 ни питка Проволока медная "ММ  п_1=67 к питка Проволока медная питка Проволока медная "ММ  п_1=67 к питка Проволока медная питка Проволока питка Провол	• 28 55	Каркас ротора и статора на стеатита dct.::-64 мм dpot.:60 мм
9 Вариометр IV каска	Статор Проволока медная О 2,02 мм О 2,02 мм О 2,02 мм О 2,02 мм О 2,03 мм	l	Каркас ротора и статора на стеатита dct. = 63 мм dрот. = 60 мм

FOR OFFICIAL USE ONLY

<b>№</b> № 11. 11.	Паименование	Схема и данн	ые намотки	№№ поз. по схеме	Гримечание
10	Вариометр V каскада	Статор Проволока медная "ММ" днам. 2,44 мм и <sub>1</sub> =и <sub>2</sub> =7 витков Шаг намотки 4 мм   макс.=9,6+ _ мин. —1,6+	Ротор Проволока медная "ММ" днам. 2,34 мм п <sub>1</sub> =п <sub>2</sub> =5,5 витка Шаг намотки 4 мм 20,48 мкгн 9,8 мкгн	160	Каркасы ротора и статора из микалекса Цст. ≈ 101 мм Црот. ∞ 92 мм
11	Варнометр антенного контура	Статор Проволока медная "ММ" днам. 3,05 мм п₁ = п₂ = 6,25 витка ↓ макс = 13.5 ↓ мин. = 1,6	⊬0,08 мкги	188	Каркасы ротора и статора из микалекса фст.—122 мм фрот. 113 мм
	·		II. Модулятор		
12	Дроссель		н 2100 витков	18	Пластины из стали Э-41 толициой 0,2 мм Толицина пакета 20 мм
		Провод ПЭЛ-1 диам. 0,1 ∟=5±0,5 ги R	5 мм =210±21 ом		
13	Трансформатор силовой		у, (1 – 2): 315 витков 19:1-1 диам. 0,11 мм у, -5,15±0,5 ома у (3 – 5 отв. 4) 1500 витков 19:1-1 диам. 0,15 мм з,2×(106±10,6 ома) у,(6 – 7)18 витков 19:1-1 диам. 1,0 В <sub>в.</sub> 0,072±0,007 ома	34	Пластины из стали Э-44 толициюй 0,2 мм Толицина накета 25 мм
· .		FO: Sanitized Copy Approved for Rele	R OFFICIAL USE ONLY	2464059400120	0001-9

№Nº	Наименование	Схема и даниые намотки	№№ поз. по схеме	Примечание
11	Трансформатор	$W_1$ (1 2)=2000 витков 119.1-1 диам. 0,12 мм $B_1$ =380 : 38 ом $W_2$ (3 -4)=60 витков 119.1-1 диам. 0,21 мм $B_2$ =4 : 0,4 ома $W_3$ (56)=3000 витков 119.1-1 диам. 0,15 мм $B_3$ =455 : 455 ома $W_1$ (7-8) : 2000 витков 119.1-1 диам. 0,12 мм $W_2$ (9 -10)=60 витков 119.1-1 диам. 0,21 мм $W_3$ (9 -10)=60 витков 119.1-1 диам. 0,21 мм $W_3$ (9 -10)=60 витков 119.1-1 диам. 0,21 мм	31	Пластины из стали Э-44 толщиной 0,2 мм Толщина накста 30 мм
		III, Бяок литания		
15	Дроссель фильгра выпрямителя 200, 300 и 450 вольт	Провод ПЭЛ-1 днам, 0,23 мм В=31 : 3,1 ома 1 = 0,4 : 0,04 гн	9 18 27	Пластины из стали Э-41 толщиной 0,2 мм Толщина пакета 20 мм Зазор магнитной цепи 0,2 мм
10	Дроссеаь фильтра выпрямителя (+ 1500 в	—————————————————————————————————————	37 37 A	Пластины из стали Э-14 толщиной 0,2 мм Толщина пакета 50 мм Зазор магнитной цепц 0,5 мм
27		Провод 119.7-1 диам. 0,47 мм В -16 - 1,5 ома у = 1,3 , 0,13 ги		

FOR OFFICIAL USE ONLY

Трансформитор вы- правитель—200 вольт и накальный  W: (1—2).58 витков Пэд-1 дава, 1,35 мм W: (5—7 отв. 6).880 витков Пэд-1 дава, 1,35 мм W: (1—1).5 мп (5).880 витков Пэд-1 дава, 2,37 // W: (8—10 отв. 9).5 витков Пэд-1 дава, 2,37 // W: (1—1).5 мм W: (11—1).5 мм Пэд-1 дава, 2,41 мм	13	<b>№</b> №	Панменование	Схема и данные намотки	№№ поз. по схеме	Примечание
W <sub>1</sub> (1-2) 58 BHTKOB   W <sub>2</sub> (4-3) 57 BHTKOB   H <sub>2</sub> (7-1) 21 AH M <sub>2</sub> (3-7 OTB 6) 390 BHTKOH   H <sub>2</sub> (11-1) AH M <sub>2</sub> (2,27)   W <sub>3</sub> (8-10 OTB 9) 5 BHTKOB   H <sub>2</sub> (11-13 AH M <sub>2</sub> (2,27)   W <sub>3</sub> (8-10 OTB 9) 5 BHTKOB   H <sub>2</sub> (11-13 AH M <sub>2</sub> (1,27) AH M <sub>3</sub> (11-13 OTB 1.2) 6 BHTKOB   H <sub>2</sub> (11-13 OTB 1.2) 6 BHTKOB   H <sub>2</sub> (11-13 OTB 1.2) 6 BHTKOB   H <sub>2</sub> (11-13 OTB 1.2) 6 BHTKOB   H <sub>3</sub> (11-13 OTB 1.2) 6 BHTKOB   H <sub>4</sub> (11-13 OTB 1.2) 6 BHTKOB   H <sub>5</sub> (11-13 AH M <sub>2</sub> (11-13 OTB 1.2) 6 BHTKOB   H <sub>5</sub> (11-13 AH M <sub>2</sub> (11-13 OTB 1.2) 6 BHTKOB   H <sub>5</sub> (11-13 AH M <sub>2</sub>			Трансформатор ви- прямителя—200 вольт и пакальный		7	Пластины из стали Э-44 толщиной 0,2 мм Толщина пакета 50 мм
W <sub>2</sub> (5—7 отв. 6)\\\\ 380 внтков \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				9 [] 6 17 [] 6 18		Co.
FOR OFFICIAL USE ONLY				W₂ (5—7 отв. 6) 380 витков 119.1-1 диам. 2,27 / 119.1-1 диам. 2,5 мм 119.1-1 диам. 1,5 мм 119.1-1 диам. 1,5 мм 119.1-1 диам. 1,5 мм 119.1-1 диам. 1,5 мм		
			·	FOR OFFICIAL USE ONLY Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T002	101010101010	2004.0

N:N2 0. 0.	Паименование	Схема и данные намотки	№№ поз. по схеме	Примечание
18	Трансформатор выпрямителя 300 п 450 вольт	13  4  11  14  1  15  11  14  1  2  W <sub>1</sub> (4-3)=58 витков ПЭЛ-1 диам. 1,25 мм В <sub>1</sub> =0,135±0,01 ома W <sub>2</sub> (11-13 отв. 12)=-820 витков ПЭЛ-1 диам. 0,31 мм В <sub>2</sub> =36±3.6 ома W <sub>3</sub> (14-16 отв. 15)=5 витков ПЭЛ-1 диам. 0,23 мм В <sub>3</sub> =-0,012±0,001 ома  В <sub>3</sub> =-0,012±0,001 ома В <sub>3</sub> =-0,012±0,001 ома В <sub>3</sub> =-0,012±0,001 ома В <sub>3</sub> =-0,012±0,001 ома	21	Пластины из стали Э-44 толщиной 0,2 мм Толщина накета 45 мм
		·		

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9 - FOR OFFICIAL USE ONLY

8	N2 N2	Наименованис	Схема и данные намотки	№ № поз. по схеме	Примечание
	19	Трансформатор выпрямителя 1500 в		-12	Пластины из стали Э-41 толщиной 0,2 мм Толщина накета 60 мм
			$W_1$ (1—2)=-78 витков $W_1$ (5—6)=-78 витков $W_2$ (5—6)=-78 витков $W_3$ (5—6)=-78 витков $W_4$ (5—6)=-78 витков $W_4$ (7—8)=-1 150 витков $W_2$ (7—8)=-1 150 витков $W_3$ (9—10)=-1150 витков $W_4$ (9—10)=-1150 витков $W_4$ (9—10)=-1 150 витков $W_4$ (10»=-1 150 витков $W$		
			•	\	
			FOR OFFICIAL USE ONLY		


# ЦОКОЛЕВКА РАДИОЛАМП, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СУДОВОМ РАДИОПЕРЕДАТЧИКЕ КОРОТКИХ ВОЛН ТИПА "БЛЕСНА-КВМ"

## Пентод типа ГК-71

Основные электрические данные:

Папряжение накала—20в.
Ток накала—3а
Пост. напр. на аноде—1500в.
Крутизна характеристики—4,2 ма.в.
Колебательная мощность не менее 250 вт.
Мощность, рассеиваемая анодом, не более—125 вт.
Долговечность—600 часев

№ № п. п.	Наименование электродов лампы
1	Гильза цоколя
2	Пакал
3	Свободный
4	Сетка 2
5	Сетка 1
6	Сетка З
7	Накал
A	Анод выв. сверху

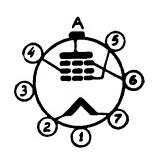


## Пентод типа ГУ-50

Основные электрические данные: 🙏

Напряжение накала—12,Св. Ток накала—0,65а Крутизна характеристики—4 ма в Колебательная мощность не менее 50 вт. Мощность, рассеиваемая анодом, не более 40 вт. Долговечность—1000 час.

№№ п. п.	Наименование электродов лампы
1	Катод
2	Сетка 1
3	Сетка 2
4	Пакал
_5_	Сетка 3
6_	Анод
7	Экран (внутр.)
8	Пакал

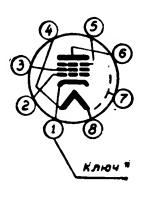


<sup>\*)</sup> Ключ-выпуклость на баллоне, продолжение которой совпадает с направлением штырька 1.

### Тетрод лучевои опос

TON CITICIAL CONTROLL

Основные электрические данные Напряжение накала—6,3в Ток накала—0,45 а Крутизна характеристики—4,1 ма/в Внутреннее сопротивление—52000 ом Колебательная мощность—3,6 вт. Долговечность—500 час.


№ № п. п.	Наименование электролов лампы
1 1	Свободный
2	Накал
3	Анод
4	Сетка 2
5	Сетка 1
6	Свободный
7	Накал
8	Катод и лучензл. пласт.

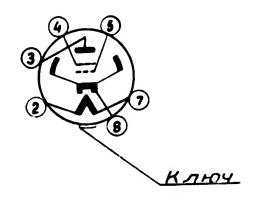

## Двуханодный кенотрон 5Ц3С

Основные электрические данные Напряжение накала—5 в Ток накала—2,7а Выпрямленный ток не менее—230 ма Наибольшая амплитуда обратного напряжения—1700 в Л∴яговечность—500 ч.


<b>№</b> № п. п.	Наименование электродов лампы
1	Свободный накал
2	Накал
3	Свободный
4	Анод 2
5	Свободный
6	Анод 1
7	Свободный
8	Накал

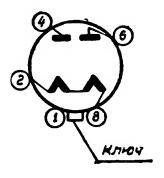

## Двойной триод 6Н8С

Основные электрические данчые:
Напряжение накала—6,3 в
Ток накала—0,6 а
Крутизна характеристики не менее—1.55 ма/в
Коэффициент усиления каждого триода—20,5
Внутреннее сопротивление—7,7 ком.
Дол: овечность—400 час.


<b>№№</b> п. п.	Наименование электродов
1	Сетка 1
2	Анод 1
3	Катод 1
4	Сегкі 2
5	Анод 2
6	Катод 2
7	Накал
8	Накал

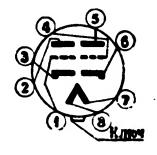

## Универсальный пентод 12Ж1Л FOR OFFICIAL USE ONLY

Основные электрические данные: Напряжение накала—12,6 в Ток накала—75 ма ± 5 ма Ток анода—6,8 ма Мощность, рассенваемая на аноле не более 2 вт. Крутизна характеристики 1,5 ± 0,2 ма/в Выхолная мощность не менее—0,50 вт Долговечность—2000 час.


№ № 11-11	Наименование электродов лампы		
1	Накал		
2	Сетка 3 и экраи ви.		
3	сонА		
4	Экран вя.		
5	Сетка 2		
6	Катод		
7	Сетка 1		
8	Накал		
9	Наружи, экран зазем.		

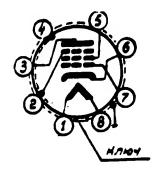

## Газотрон ГГ-1-0,5.5

Основные электрические данные: Напряжение накала—2,5 в Ток накала не более—10 а Время разогрева катода—1 минута Амплитуда тока анода—1,5 а Напбольшая амплитуда обратного напряжения не более—5 кв. Долговечность—800 час. Наполнение—ксеноно-криптоновая смесь


<b>№ №</b> π,π	Наименование электродов лампы
1	Свободный
2	Накал
3	Свободный
4	Пакал
A	Апод выв. сверху

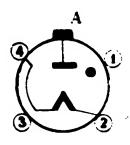

## Стабилизатор напряжения типа СГ4С

Основные электрические данные: Напряжение зажигания < 180 в Максимально допустимая сила тока 30 ма Минимально допустимая сила тока 5 ма Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилизаторе) 145—160 в Изменение напряжения стабилизации при изменении силы тока от 5 до 30 ма < 4, ) в Долговечность —50 0 час.

Ne Ne ⊓, ⊓	На іменование электродов лампы
1	Катод
$\begin{bmatrix} 2\\3\\4 \end{bmatrix}$	Не подключен
5 6	Анод
4 5 6 7 8	Не подключен

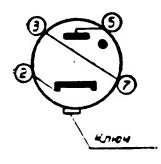

## к принципиальной схеме радиопередатчика типа "БЛЕСНА-КВМ"


Поз. обозн.	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание
	І. Передатчик-КВ			
•	D. T.	11 мкгн	1	
1	Ротор вариометра I каскада Статор вариометра I каскада	13 мкгн	!	) Параллельно
$\frac{2}{3}$	Kongenerator MTK-3-M-100-1		1	полбираются
•	Kouncheaton KFK-1-M-10-1 }	115 пф	1 1	при настройке
	Конденсатор КГК-1-Д-5-1	1000 пф	i	
4 5	Конденсатор КГКБ-М-1000-5 проц. Конденсатор КГКБ-М-44-0-5%	1000 114	i	Параллельно
ъ	Конденсатор КГК-4-М-200-1	656 пф	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Kongeneraton KFK-4-C-50-1		1 1	) Параллельно
6	1 Конденсатор КГКБ-С-390-5% 1	590 пф	i	Параллельно
-	Конденсатор КГК-4-М-200-1	275 мкгн	i	•
7 8	Индуктивность Конденсатор КГК-3-M-100-I	100 пф	1	
9	Сопротивление BC-0,5-1-0.47-II	0,47 мгом	1	
10	Конденсатор подстроечный	4—20 пф		
11	Радиолампа 12Ж1Л	0,1 мкф	li	
12 13	Конденсатор КБП-110-20-0.1-III-С Конденсатор КБП-110-20-0,1-III-С	0,1 мкф	i	
10 14	Конденсатор КБП-500-20-0,025-ІІІ-С	0.025 мкф	1	
15	Индуктивность	22 мкгн	1 1	
16	Шунт на 10 ма	150 в	;	į
17	Стабилизатор напряжения СГ4С Сопротивление ВС-5-4-5100-II	5100 ом	li	
18 19	Конденсатор КСО-5-500-Б-6800-ПП	6800 пф	i	
20	Сопротивление BC-0.5-1-47000-II	47000 ом	1	
21	Сопротивление ВС-0,5-1-0.1-11	0,1 мгом 0,47 мгом	1 1	
22	Сопротивление ВС-0.5-1-0.47-ІІ	120 пф	1	İ
23 24	Конденсатор КТК-2-Д-120-И Конденсатор КГК-1-М-5-1	5 <b>n</b> ф	1 i	
25	Сопротивление ВС-0,5-1-1500-П	1500 ом	i	
	•	2,2 мкги		
27	Индуктивность подстр. Вариометр 2 каскада	4—21 мкгн	1	
28 <b>2</b> 9	Радиолампа 12Ж1Л		i	
30	Сопротивл. ВС-0,5-1-0,27-П	0,27 мгом	i	
31	Сопротивл. ВС-0.5-1-0.68-П	0,68 мгом 10,000 ом	1	
32 33	Сопротивл. BC-0,5-1-10000-И Конденсат. КБГ-М-1-400-0,1-И	0.1 мкф	1	
33 34	Сопротивл. ВС-0.5-1-0.1-П	0,1 мгом -	i i	
35	Конденсатор КСО-5-500-Б-6800-П	6800 пф	i	
36	Конденсатор КБП-500-10-0.025-Ш-Р	0,0.5 мкф 10000 ом	1	
37	Сопротивл. ВС-1-1-10000-II	10000 031		
38 39	ПГунт на 10 ма Конденсатор КТК-2-М-68-Г	68 пф		!
40	Конденсатор подстроечный	4—46 пф	li	
41	Конденсатор КТК-2-Д-150-П	150 пф	1	
45	Радиолампа ГУ-50		1	
46	Сопротивл. ВС-0,5-1-39000-11	39000 ом	i	
47	Сопротивл. ВС-1-1-51000-П	51000 ом	i	
48	Сопротивл. ВС-0,5-1-10000-П	10000 ом	1 !	
49 <b>5</b> 0	Конденсатор КБГ-М-1-400-0,1-III Сопротивл. ВС-2-1-27000-II	0,1 мкф 27000 ом		
50 51	Конденсатор КСО-5-500-Б-6800-Ш	6800 пф	1 1	
52 53	Конденсатор КБП-500-10-0,025-III-Р	0,025 мкф	li	
53	Сопротивл. ВС-2-1-750-П	750 ом	1	
54 55	и Пунт на 100 ма Вариометр 3 каскада	4-24 мкгн	l	i
<b>5</b> 6	Конденсатор КТК-2-М-62-І	62 nd	;	
57 58	Конденсатор КТК-2-Д-360-П	360 пф	i	
58	Индуктивность подстроечная	2,2 мкгн	1	1
59 60	Индуктивность подстроечная Переключатель диапазонов	2,2 мкгн	1	İ
61	Конденсатор подстроечный	4—46 пф	1 1	1
62	Конденсатор подстроечный	4—46 пф	i	1
63	Конденсатор КВКТ-15-390-П	390 пф	į i	
66	Конденсатор КСО-5-250-A-10000-III	10000 пф	•	
67	Нампа CM-11	13 в 5 вт	1	
68	Тумблер ТП 1-2		i i	
69 70	Кнопка без арретира		1	
741	ППУНТ на 10 ма		i 1	I


Поз. обозн.	Панменование и тип	Основные данные и номинал	К-во	по Примечание	
71 72	Шунт на 10ма Шунт на 10ма		1 1		
74 75 76 77 78 79 80 81 82	Низкоомный телефон ТА-4 Колодка телефон. гнезд Переключатель на 6 положений Колодка с клеммами и наконечн. Конденсатор КБП-500-10-0.025-III-Р Конденсатор КБП-500-10-0.025-III-Р Конденсатор КБП-500-10-0.025-III-Р Конденсатор КБП-500-10-0.025-III-Р Конденсатор КБП-500-10-0.025-III-Р Конденсатор КБП-500-10-0.025-III-Р	<b>Z</b> - "600 ом 0,015 мкф 0,025 мкф 0,025 мкф 0,025 мкф 0,025 мкф	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
93 94 95 96 97 98 99	Колодка с гнездами и штырями Кварц 1000 кгц Конденсатор КПК-1-6/25 Конденсатор КГК-3-M-130-1 Конденсатор КГК-3-M-91-1 Сопротивл. ВС-0.5-1-0.39-П Сопротивл. ВС-0.5-1-2000-П Радиолампа 12Ж1Л	6 25 нф 130 нф 91 пф 0,39 мгом 2000 ом	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
102 103 104 105 106 107 108 109	Сопротивл. ВС-0,5-1-12000-II Сопротивл. ВС-0.5-1-0,1-II Конденсатор КСО-5-500-Б-6800-III Конденсатор КГК-2-М-36-III Сопротивл. ВС-0,25-1-0,1-II Сопротивл. ВС-0,5-1-620-II Сопротивл. ВС-0,5-1-56000-II Сопротивл. ВС-0,5-1-0,1-II Радиолампа 12Ж1Л	12000 ом 0,1 мгом 6800 нф 36 пф 0,1 мгом 620 ом 56000 ом 0,1 мгом			
110 111 112 113 114 115 116 117	Конденсатор КСО-2-500-А-390-111 Конденсатор КБГ-М1-400-0,1-111 Сопротивл. ВС-0.5-1-0.47-11 Конденсатор КБГ-М1-400-0,25-111 Конденсатор КБГ-М2-400-0,1-111 Детектор германиевый Д-2Д Детектор германиевый Д-2Д	390 пф 0,1 мкф 0,47 мгом 0,25 мкф 0,1 мкф	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
118 119 120 121 122 123 124	Сопротивл. ВС-1-1-30000-II Сопротивл. ВС-0,25-1-430-II Конденсатор КБГ-И-200-0,1-III Сопротивл. ВС-0,25-1-0,56-II Сопротивл. ВС-0,5-1-0,22-II Радиолампа 6Н8С Сопротивл. ПЭ-15-10-II	30000 om 430 om 0,1 мкф 0,56 мгом 0,22 мгом	1 1 1 1 1 1 1 1		
125 126 127 128 129 130 131 132	Конденсатор КСО-5-250-A-10000-III Конденсатор КБГ-М2-400-0.1-III Конденсатор МБГІІ-3-200-Б-0.1-II Сопротивл. ВС-0.25-1-0,56-II Сопротивл. ВС-0.5-1-2200-II Конденсатор КПК-1-4/15 Сопротивл. ВС-2-1-20000-II Сопротивл. ВС-2-1-20000-II	10000 пф 0,1 мкф 0,1 мкф 0,56 мгом 2200 ом 4—15 пф 20000 ом 20000 ом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
133 134 135 136 137 138	Конденсатор КСО-5-500-Б-6800-III Конденсатор КСО-5-500-Б-6800-III Радиолампа ГУ-50 Вариометр 4 каскада Переключатель диапазонов Конденсатор КВКТ-20-15-II	6800 пф 6800 пф 1,5—9 мкгн 15 пф	1 1 1 1 1 1		
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152	Конденсатор КВКТ-17-82-II Конденсатор подстроечный Конденсатор подстроечный Конденсатор подстроечный Сопротивл. ВС-2-1-20000-II Конденсатор КСО-8-1000-A-10000-III Индуктивность блокировочная Потенциометр сеточного смещения Конденсатор КВКТ-17-82-II Конденсатор КСО-8-1500-A-5100-II Индуктивность сеточная Конденсатор КСО-5-500-Б-6800-III Сопротивл. ПЭ-20-500-II Конденсатор КСО-8-1000-A-10000-III Конденсатор КСО-8-1000-A-10000-III	328 пф 6-40 пф 6-40 пф 6-40 пф 20000 ом 10000 пф 220 мктн 2×3100 ом 82 пф 5100 пф 46 мктн 6800 пф 500 ом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Параллельно	
154 155 156	Конденсатор КСО-8-1000-А-10000-Ш Радиолампа ГК-71 Радиолампа ГК-71	10000 пф			

Поз.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Основные данные	К-во	Примечание
обозн.	Наименование и тип	и поминал		
	1000 E 050 A 10000 III	10000 пф	?	
157 158	Конденсатор КСО-5-250-A-10000-III Конденсатор КСО-5-250-A-10000-III	10000 пф	1	
159	Конденсатор КСО-8-1500-А-5100-П	5100 пф 1,8—10,4 мкгн	i	
160	Вариометр 5 каскада	1,0—10,4 sikin	i	
161	Конденсатор КВКБ-9-15-11	220 мкгн	1	
162	Индуктивность анодная	0,47 мгом	1	
163 164	Сопротивл. ВС-2-1-0.47-II Переключатель диапазонов	6 . 1		Устанавл. при необя
165	Конденсатор КВКБ-17-8-П	8 пф 5—14 пф	. i	Clanaba, upu neoo.
166	Контенсатор подстроечный	272 nd	45	
167	Конденсатор КВКБ-1-68-11	33 пф	11	Параллельно уста-
	Kounercaton KBK6-5-33-11	30 пф	$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix}$	навл. при необходи
	Конденсатор КВКБ-9-15-II	8 пф	1 1	
4 (10)	Конденсатор КВКБ-17-8-II Конденсатор КСО-13-3000-А-3900-III	3900 nd	1	
169 170	1 •4	180 пф 1400 пф	i	
171	Гондонсатор добавочной связи 1-10 днапазопа	5000 пф	1	
172	Конденсатор разделительный	2300 пф	1	
173	Конденсатор связи	2700 пф	1	
174	Конденсатор связи	3040 пф	1	
175	Конденсатор связи Конденсатор связи	3450 nф 4150 nф	1	
176 177	Конденсатор связи	4500 n <b>o</b>	i	
178	Конденсатор связи	5200 np	1	
179	Конденсатор связи	6150 пф	1	
180	Конденсатор связи	7000 пф	1	
181 182	Конденсатор связи Конденсатор связи	8100 пф	: 1	
183	L'OUTOUCATON CRESH	1220 пф	; i	
184	Пороключатель связи на 11 положении		1	i
185	Колодка с клеммами и наконечниками	51 ом	1	7
186	Сопротивление ВС-2-1-51-11		; l	Дроссель 5 витков
186 187	Дроссель антипаразитный Платы В. Ч. переходные на З контакта		1	İ
107	II. Блок антенного контура		Į.	l I
*00	Вариометр антенного контура	1,6—13,5 мкгн	· 1	
188 189	Переключатель		i	
190	Переключатель сдвоенный		1	
191	Переключатель СДВОЕННЫЙ	224 пф	4	Параллельно
192	Конденсатор КВКБ-10-56-II Конденсатор КВКБ-11-47-II	94 пф	1	Параллельно
193	Конденсатор КВКБ-15-22-II	22 up	-	Параллельно
194 195	Конленсатор КВКБ-11-47-11	94 nф 94 nф	$\begin{array}{c} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{array}$	Параллельно
196	Конденсатор КВКБ-11-47-11	94 пф	2	Параллельно
197	Конденсатор КВКБ-11-47-11	04	1	
198	Миллиамперметр 0-1 ма	10000 пф	: 1	
199	Конденсатор КСО-5-250-A-10000-III		1 1	
200 201	Тумблер ТП1-2 Сопротивл. ВС-0.25-1-10000-II	10000 ом	- i	
201	Сопротивл. ВС-1-1-1000-11	1000 ом	i	
203	Петектор германиевый Д-2Д	200	1	
204	Конденсатор КСО-2-500-1-390-П	390 пф 25—150 пф	1	
205 206	Конденсатор КПК-3-25/150 Конденсатор КГК-1-М-5-1	5 πφ	i	
207	Лампа неоновая МН-3		i	
208	Антенный изолятор Пр-4		li	
209	Платы В. Ч. переходные на 5 контактов	000	1	T.
210	Индуктивность блокировочная	220 мкгн	1	
211	Вилка и штепсельное гнездо		İ	
	III. Блок питания и управления передатчика		1	
1	Лампа неоновая МН-3 Сопротивл. BC-0.25-1-0.1-II	0.1 мгом	i	
2	Предохранитель ПК-45-1	1a	1	
2 3 4 5	Лампа неоновая МН-3		1	
5	Сопротивл. ВС-0.25-1-0.1-И	0,1 мгом		
6	Предохранитель ПК-45-3	3a	1	
7	Трансформатор выпрям. — 200 в.		li	
8	Кенотрен 5ЦЗС Дроссель выпрям. —200 в.	ļ	i	
	· ····································	1 00	. 1	1
9 <b>1</b> 0	Конденсатор КЭГ-1-В-450/20 М Конденсатор КЭГ-1-В-450/20 М	<b>20</b> мкф 20 мкф	1 1	1

Поз. обозн.	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечанис
16 17 18	Сопротивл. ВС-2-1-6200-П Сопротивл. ВС-2-39000-П Дроссель фильтра выпрямителя 300в	6200 ом 13000 ом	1 3 1	Параллельно
16 19	Конденсатор КЭГ-1-В-450/20 М	20 мкф	1	
		20 мкф	1	
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	Конденсатер КЭГ-1-В-450/20 М  Трансформатор выпрям. 300 и 450в Кенотрон 5ЦЗС Кенотрон 5ЦЗС Конденсатор КБГ-МН-2В-600-4-II Конденсатор КБГ-МН-2В-600-4-II Сопротивл. ВС-2-1-0.2-II Дроссель фильтра выпрям. 450в Вольтметр 0-3000 в Сопротивл. ПЭВ-30Х-100 Конденсатор КСО-5-250-А-10000-III Конденсатор КБГП-2-2-4-III Переключатель на 3 положения Лампа неоновая МН-3 Сопротивл. ПЭ-50-15000 ом-II Сопротивл. ПЭ-50-15000 ом-II Сопротивл. ПЭ-50-15000 ом-II Дроссель выпрямителя 1500 в Дроссель выпрямителя 1500 в Конденсатор КСО-5-250-А-10000-II Амперметр 0-1 а Газотрон ГГ-1-0.5/5 Газотрон ГГ-1-0.5/5 Трансформатор выпрям. 1500 в. Переключатель роликовый ПР4-М-I Предохранитель ПД-II-10 а	4 мкф 4 мкф 0,2 мгом 100 ом 10000 пф 4 мкф 45000 ом 5000 ом 10000 пф	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Песледовательно
45 467 448 50 512 534 556 558 560 61 62	Сопротивл. ВС-0.25-1-0.1-II Лампа неоновая МН-3 Лампа неоновая МН-3 Сопротивл. ВС-0.25-1-0.1-II Предохранитель ПК-45-2 Переключатель роликовый ПР4-МІ Переключатель роликовый ПР4-МІ Сопротивл. ВС-1-1-33000-II Сопротивл. ВС-1-1-33000-II Выпрямитель купрокси. ВК-0.7-12 Сопротивл. иер. СП-II-25-0.47 А Переключатель на 3 положения Миллиамперметр 0-1 ма Конденсатор КСО-5-250-А-10000-III Переключатель на 8 положений Вольтметр 0-600 в Сопротивл. к вольтм. на 40000 ом Конденсатор КСО-5-250-А-10000-III	0,1 мгом 0,1 мгом 2 а 33000 см 33000 ом 470 ом 10000 пф	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Послеловательно
63 64 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80	Колодка с клеммами и наконечниками Колодка с клеммами и наконечниками Блокировка Колодка телеф. гнезд Телеграфный ключ Колодка на 4 контакта Пров. сопрот. к вольт. на 34000 ом Разъем штепсельный Сопротивл. ВС-2-1-0.15-И Кабель со щитом Сопротивл. ВС-1-1-33000-И Сопротивл. ВС-1-1-33000-И Сопротивл. СП-И-26-0.47А Выпрямит. купрокен. ВК-0.7-12 Конденсатор КБП-С-250-20-0.1-И	34000 ом 0,45 мгом 33000 ом 33000 ом 470 ом 0,1 мкф 0,1 мкф	1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 2 3 4 5	Сопротивл. ВС-0,5-1-10000-11 Сопротивл. ВС-0,5-1-47000-II Радиоламна 6Н8С	0,25 мкф 10000 ом 47000 ом 820 ом	1 1 1 1 1 1	

Поз. обозн.	Наименование и тип	Основные данные и номинал	К-во	Примечание	
	CILL2.1A	1000 ом	1		
7	Сопротивл. перем. СП-11-2-1А	39000 ом	1 1		
8	Сопротивл. ВС-0.5-1-39000-11	2200 ом	1 1 1		
9	Сопротивл. ВС-0.5-1-2200-11	91—110 пф	1 1 1	Подбирается	
10	Конденсатор КТК-1-Д-100-П	6—25 пф	1 1		
10a	Конденсатор КПК-1-6, 25	0,25 мкф	] 1 ]		
11	Конденсатор КБГ-М2-400-0.25-ІІІ	0,51 мгом	1 1		
12	Сопротивл. ВС-0,25-1-0,51-П	0,2 мгом	1 1		
13	Сопротивл. ВС-0,25-1-0,2-П	·	1 1		
14	Конденсатор КЭГ-1-Б-450 10 М	10 мкф	1		
		0,03 мкф	1 1		
15	Конденсатор КБГ-И-400-0,03-П	0,1 мгом	1 1 !		
16	Connorued BC-0 25-1-0.1-11	240 пф	1 1		
17	Конденсатор КСО-2-500-А-240-11	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 1		
18	I Troccore du il tra	0.05 мкф	1 1 1		
19	1 Конленсатор КБГ-И-400-0,05-11	0.1 мгом	lil		
20	1 Сопротивл. ВС-0.25-1-0.1-11	0.1 мгом	1 i l		
21	1 Сопротивл ВС-0.25-1-0.1-11	0.39 мгом	1 i 1		
22	Сопротивл. ВС-0,25-1-0,39-11	0,03	1 1		
23	Конденсатор КЭГ-1-Б-450/10 М	10 мкф	1	•	
	70 0 4 51000 II	51000 ом	1 1	•	
26 27	Сопротивл. ВС-2-1-51000-II	0.25 мкф	1 1 1		
27	Конденсатор КБГ-М1-400-0.25-Ш	47000 om	1 1		
28	Сопротивл. перем. СП-П-2Б-47А	390 ом	1 1		
29	Сопротивл. BC-1-1-390-II	33	1		
30	Радиолампа 6Ц5С		1 1		
31	Выходной трансформатор		1		
32	Радиолампа 6П6С	· ·			
33	Конденсатор КЭГ-2-50/50 М	50 мкф	1 1		
34	Силовой трансформатор				
35	I IIIvut na 100 ma	oro ou	i i		
35 36	Сопротива ВС-0.5-1-220-11	220 ом	li		
37	I Выпрамитель купроксный ВК-U.7-12	470	i		
38	Сопротивл. перем. СП-11-2Б-0,47 А	470 ом			
38 39	Колодка	1	1		
40	Микрофон с кабелем	j	: 1	i .	

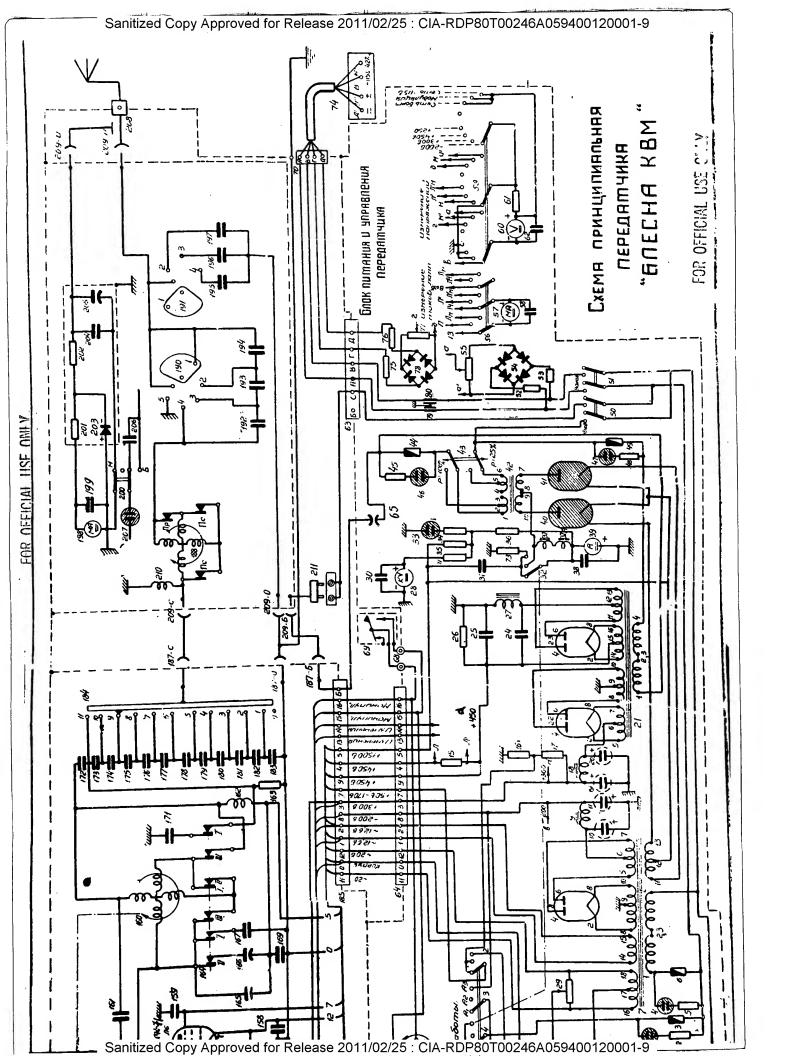

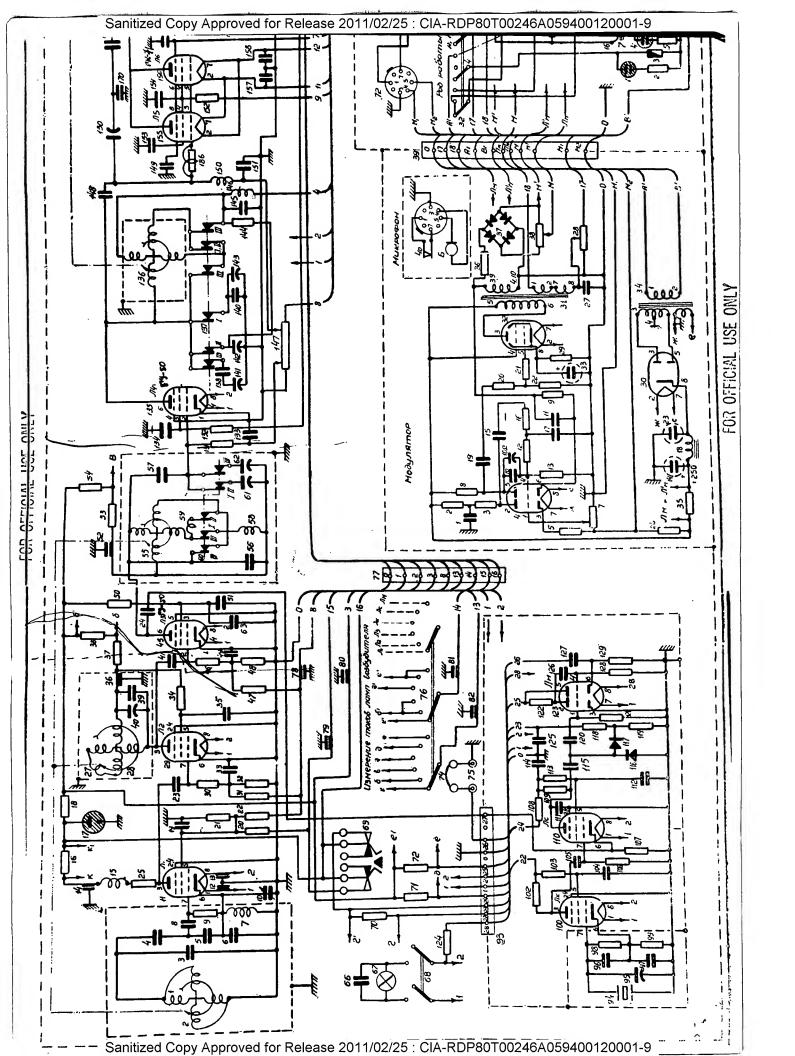


Министерство радиотехнической промышленности СССР

50X1-HUM
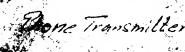
## рациостанция типа у-2

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ К ПОЛЬЗОВАНИЮ



~1956 год

FUR ULLIVIAL HUR. WILL

### BHUMAHIE

В данной партии радиостанций "У-2" присмо-передатики изготовлен со следующими изменениями (ом. принципиальную слему). Измяти со противление  $6^{-120}$ К и конденсе тор  $0_{21}{-680}$ , соединени экранная сетка на мпи  $1_1$  и экранная сетка на мпи  $1_{3}$ 

Дроссели, обозначенные цифрами 3—4 и 1—2, выполнены на общем каркасе, точки 2—4 соединены вместе и обозначены цифрой "2".

Проводник, соединяющий точку 8 вибратора 17 с точкой 1 блока дросселей 23, и проводник, соединяющий контакт 1 тумблера 24 с контактом+1,2 в, фишки 29, экрана не имеют.

Дроссель 21 СП-80160 заменен дросселем ИТ4.754.002 (без кожуха).

В таблице 18 (стр. 46) "Данные обмоток трансформаторов, дросселей и реле" строки 3 и 4 снизу, текст графы №№ обмо ок" и "Данные обмоток"—вычеркнуть.

снизу в графе "Данные обмоток" 5в. ПЭЛ 1 Ф 1 мм".

снизу в графе "№№ обмоток, нить цифрой "2", в графе "Дандолжно быть: "35в. ПЭЛ-1 Ф

сонденсатор С59 типа КСО-5А-20%, один конец которого соединен с точкои + конденсатора С56, второй-с

шиной "земля".

Добавлен конденсатор C64 типа КСО-5А500в—3300 пф 20%, один конец которого соединен с шиной "земля", второй—с тумблером ТП

1—2 (поз. 25).

( В приемо-передатчике радиостанции "У-2" см. фиг. 2 принцициальную схему) изъяты сопротивление 6 и конденсатор С21, а экранные сетки ламп Л1 и Л3 соединены.

Каждая радиостанция одной серии имеет две частоты, стабилиоированные замонтированными внутри приемо-передатчика «зарцами.

Part Post of the

#### ВНИМАНИЕ!

В данной партии радиостанций "У-2» блок питания изготовлен с внесением следующих изменений:

Блок ВЧ дросселей СП-80117 заменен дросселями в. ч. ИТ4.775.001.

При этом дроссели, обозначенные при схеме фиг. 2a цифрами 5-6 и 9-10, изъяты.

Дроссели, обозначенные цифрами 3—4 и 1—2, выполнены на общем каркасе, точки 2—4 соединены вместе и обозначены цифрой "2".

Проводник, соединяющий точку 8 вибратора 17 с точкой 1 блока дросселей 23, и проводник, соединяющий контакт 1 тумблера 24 с контактом + 1,2 в, фишки 29, экрана не имеют.

Дроссель 21 СП-80160 заменен дросселем ИТ4.754.002 (без кожуха).

В таблице 18 (стр. 46) "Данные обмоток трансформаторов, дросселей и реле" строки 3 и 4 снизу, текст графы №№ обмоток" и "Данные обмоток"—вычеркнуть.

Строка 2-я снязу в графе "Данные обмоток" должно быть: "35в. ПЭЛ-1 Ф 1 мм".

Строка 1-я снизу в графе "№№ обмоток, цифру "4" заменить цифрой "2", в графе "Данные обмоток" должно быть: "35в. ПЭЛ-1 Ф 0.33 мм".

Добавлен конденсатор С59 типа КСО-5 А-50°в-3300 пф 20%, один конец которого соединен с точкой + конденсатора С56, второй—с шиной "земля".

Добавлен конденсатор С64 типа КСО-5А-5008—3300 пф 20%, один конец которого соединен с шиной "земля", второй—с тумблером ТП 1—2 (поз. 25).

В приемо-передатчике радиостанции "У-2" см. фиг. 2 принцициальную схему) изъяты сопротивление 6 и конденсатор C21, а экранные сетки ламп Л1 и Л3 соединены.

Каждая радиостанция одной серии имеет две частоты, стабилиоированные замонтированными внутри приемо-передатчика кварцами.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9
FOR OFFICIAL USE ONLY

#### ГЛАВА І

#### 1. Общие сведения

Радиостанция типа У-2, подобно радиостанции У-1, «Урожай»), является приемопередающей телефонной дупексной радиостанцией, работающей на жестко-фиксированых вварцованных частотах, в диапазоне от 3000 кгц до 2000 кгц (от 100 м до 150 м), в предназначена для связи МТС с ее ракторными бригадами, удаленными от МТС на расстояния to 30 километров, а также в других случаях, когда связь ровзводится на таких же расстояниях.

Радиостанция типа У-2 отличается от радиостанции типа У-1 большей экономичностью, что достигнуто применением радиолами с экономичным накалом, а также использованием иля питания анодных и экранных цепей вместо умформера вибропреобразователя, имеющего более высокий коэффициент полеэного действия. В соответствии с этим вместо двенадцати-ольтовой аккумуляторной батареи типа 6 СТЭ-128 для питания радиостанции типа У-2 применяется щестивольтовая батарея щелочных железо-никелевых аккумуляторов типа 5 ЖН-100 У.

Радиостанция типа У-2 рассчитана на работу в условиях сельской местности при отсутствии промышленных помех.

Радиостанция обеспечивает беспоисковое, практически игновенное вкождение в связь после включения станции и бесподстроечное ведение связи. Радиостанция выпускается сериями, имеющими различные частоты.

Каждая радностанция одной серии имеет две частоты, стабилизированные замонтированными внутри приемо-передатчика кварцами.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Частоты различных серий следующие:

Таблица і

Обозначение серии	Фиксированные частоты в кгц		Обозначение	Фиксированные час зоты в кгц		
	1-я	2⋅я	серин	1-я	2-я	
ЮВ	2950	2504	M	2720	2264	
Α	_2920	2464	н	2700	2244	
Б	2900	2 414	0	2680	2224	
В	2880	2424	n	2660	2204	
Γ.	2860	2404	P	2640	2184	
Д	2840	2384	CT	2606	2150	
E	2820	2364	Т	2596	2140	
Ж	2796	2340	У	2586	2130	
K	2760	2304	φ	2586	2110	
л	2740	2284	x	2546	209.)	

Осуществление связи между радиостанциями различных серий невозможно.

Частоты одноименных серий радиостанций типа У-1 и У-2 одинаковы, поэтому может быть получена связь между радиостанциями «Урожай» различных типов, но одинаковых серий.

При организации связи типа диспетчерской в районе одной МТС устанавливаются радиостанции одной серии.

При этом допускается совместное и одновременное пользование радиостанциями типов У-1 и У-2.

В смежных МТС должны устанавливаться радиостанции различных серий, т. е. имеющие различные частоты для избежания взаимных помех.

Радиостанции различных серий на границах смежных МТС могут сближаться на расстояние до одного километра.

Радиостанции одной и той же серии, т. е. имеющие одинаковые частоты, могут устанавливаться в различных МТС только при удалении их друг от друга не менее, чем на 100 км.

Радиостанция позволяет осуществлять дуплексную или

симплексную связь.

Дуплексной называется такая связь, при которой обеспечивается одновременный двусторонний разговор, аналогичный разговору через нормальный телефонный аппарат, радиостанция является радиотелефоном.

Симплексной называется такая связь, работа при которой вынуждает вести поочередный разговор: пока одна радиостанция работает на передачу, другая обязана быть на приеме и на передачу может перейти только тогда, когда радиостанция, ведущая с ней связь, сообщит о переходе на прием.

При работе дуплексом предусмотрена возможность:

1) ретрансляции, т. е. автоматической передачи обратно в эфир принятых радиостанцией сигналов;

2) включения радиостанции в местную телефонную сеть в целях осуществления связи через эфир с абонентами телефон-

ной сети. При работе дуплексом радиостанции, ведущие между собою связь, работают при передаче на различных частотах. Таким образом, каждая радиостанция передает одну частоту, а принимает другую — из указанных в табл. 1 для данной серии.

Радиостанция работает с двумя антеннами, отдельными сля приемника и передатчика. Приемник работает с заземлением, передатчик — с противовесом.

В зависимости от дальности связи длины антенны могут быть различными от 4 до 15 м.

Дальность связи, в основном зависит от длины передаюшей антенны.

При антеннах длиною 4—6 м обеспечивается надежная связь до 10—15 км.

При антеннах длиною 15 м, нормальных для данной радиостанции, обеспечивается надежная связь до 30 км. в дневное время.

Переключение радиостанции с «приема» на «передачу» и наоборот осуществляется микротелефонной трубкой.

Для питания цепей высокого напряжения (анодных) радиостанция имеет вибропреобразователь, преобразующий напряжение, получаемое от низковольтного аккумулятора, в более высокие напряжения +80 в для питания приемника и +180 в для питания передатчика. Пятибаночная батарея щелочных железоникелевых аккумуляторов типа 5 ЖН-100 у на время работы разделяется на две части: одна банка служит для накаливания нитей восьми пальчиковых ламп и питання обмотки реле, от четырех банок работает вибропреобразователь, питается микрофонная цепь и накаливается нить

LITTORAL ISE ONLY

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9 FOR OFFICIAL USE GNLY

выходной лампы. При работе дуплексом ток разряда обенх частей батарен практически одинаков.

Ток, потребляемый радиостанцией от аккумуляторов, ра-

при работе дуплексом — около 2,3 а. при работе симплексом: на передачу около 1,8 а; на прием около 1,0 а;

при дежурном приеме около 0,5 а.

В блоке питания (вибропреобразователе) предусмотрена возможность переключения питания цепей высокого напряжения на сухие анодные батареи, дающие напряжения 80 в 180 в, а целей накала на сухие батареи, дающие напряжения 1,2 и 5 в.

Применение сухих батарей рекомендуется: - - .

а) при длительной работе радиостанции (например, при дежурном приеме) — в целях предохранения вибратора от износа и экономии энергии аккумулятора;

б) при неисправности вибропреобразователя и пр. Рекомендуется применение сухих анодных батарей типа

БАС-80 по 3 штуки на радиостанцию и накальных элементов с ЭДС 1,4 вольта по 5 шт. на радиостанцию.

Радиостанция рассчитана на длительную непрерывную

работу как при приеме, так и при передаче.

Время, в течение которого радиостанция работает без перезарядки аккумуляторной батареи, зависит от емкости батареи и продолжительности работы радиостанции в течение суток. Так, при связи типа диспетчерской, батарея емкостью в 100 а. ч. обеспечит работу радиостанции в течение 1,5 месяца; после этого срока батарею нужно перезарядить.

#### 2. Составные части радиостанции

В действующий комплект радиостанции входят следующие составные части:

1. Приемник и передатчик, смонтированные на общем шасси, называемые в дальнейшем «приемо-передатчик».

2. Блок питания (вибропреобразователь).

3. Кабель соединительный с фишками для соединения приемо-передатчика с блоком питания.

4. Кабель питания с фишкой и с соединительными проводниками с наконечниками для присоединения блока питания ж аккумуляторной батарее.

5. Микротелефонная трубка с тангентой (клапаном), имеющая высокоомный телефон и микрофонный капсюль ЦБ.

В трубке для радиостанции У-2 применен шнур с малым сопротивлением жил. Сопротивление двух жил, включенных последовательно с тангентой, должно быть не более 0,12 ом.

Внимание! Микротелефонные трубки радиостанции У-1 нельзя применять в радиостанции У-2, в противном случае может не срабатывать реле приемо-передатчика при нажатии тангенты трубки из-за большого падения напряжения на жилах шнира микротелефонной трубки.

- 6. Часы, смонтированные на кожухе приемо-передатчика.
- 7. Антенное устройство, состоящее из:
- а) 2 антенн длиной по 15 м, намотанных на рогульки:
   б) противовеса длиной 12 м, намотанного на рогульку;
- в) штыря заземления приемника;
- г) мотка изолированного провода длиной 25 м для устройства укороченных антенн (внутри кузова автомашины, вагона и т. п.);
  - д) 4 проходных изоляторов.
- 8. Два грозопереключателя для заземления антенн во время грозы.
  - 9. Запасное имущество.
  - 10. Документация.
  - Аккумуляторная батарея типа 5 ЖН-100 у.

12. Громкоговоритель.

- 13. Микрофон диопетчерский с капсюлем ЦБ и тангентой (клапаном).
- трубка (CMOTDIE 14. Добавочная микротелефонная пункт 5)
  - 15. Колодка коммутагии.
  - 16. Шланг с 4-штырьковой колодкой.
  - 17. Шланг с двухштырковой колодкой.
- 18. Розетка штепсельная для добавочной микротелефонной трубки.

ПРИМЕЧАНИЯ. 1 Имущество, указавное в пп. 1—10, укладывается в специальный укладочный ящик, в котором оно хранится и пере-

возится. Аккумуляторная батарея придается отдельно.
2. Имущество, указанное в пп 12—18, придается в количестве одного комплекта на каждую МТС только для центральной радиостанции.

#### 3. Конструкция

Приемо-передатчик радиостанции (фиг. 1 см. в конце инструкции) выполнен в виде портативного прибора, приспособленного для установки на столе. Он состоит из

- S. J. 41

стального шасси, имеющего форму прямоугольной коробки, кожуха, закрывающего шасон сверху, и поддола.

Поддон снабжен резиновым уплотнением для защиты внутреннего монтажа от пыли и брызг.
На кожухе смонтированы: спереди — часы, сверху — держатель мижротелефонной трубки, являющейся одновременно ручкой для переноски прибора.

Спереди приемо-передатчика находятся: 1) ручка вариометра для настройки антенны;

2) ручка регулятора громкости;

3) тумблер для переключения на дежурный прием;

4) индикаторная лампа для настройки антенны по максимальному свечению;

5) две неоновые лампы, отмечающие включение на прием

и передачу. С правой стороны приемо-передатчика находится ручка переключателя, имеющего следующие 4 положения:

«Двусторонний разговор» (дуплекс): положение «1» — прием 1-я частота, передача — 2-я частота, положение «2» — прием передача — 1-я частота. — 2-я частота, «Односторонний разтовор» (симплекс): положение «З» — прием и передача — 1-я частота, положение «4» — прием и передача —2-я частота. Эта ручка закрыта специальной крышкой.

С левой стороны приемо-передатчика находятся: 1) тумблер для включения радностанции на ретрансля-

2) гнезда для включения микротелефонной трубки или цию;

мижрофона; 3) гнезда для включения телефонной линии.

Левая сторона также закрыта специальной крышкой. Сзади приемо-передатчика находятся:

1) панель со штырьками для подключения соединительного кабеля (включение питания);

- 2) четыре пружинных зажима для подключения антенн приемника и передатчика, противовеса передатчика и заземления приемника;
- 3) гнезда для подялючения громкоговорителя; тумблер для переключения излучаемой передатчиком мощности. Тумблер имеет два положения:

100 проц. — передатчик излучает полную мощность. 50 проц. — передатчик излучает половину мощности. Вес приемо-передатчика около 7 кг. Габаритные размеры с выступающими частями: 372×235×248 мм.

Блож питания состоит из стального шасси, внутри которого смонтированы фильтры для сглаживания пульсаций вибратора и защиты приемо-передатчика от помех со стороны вибропреобразователя. Сверху на шасси блока в коробке установлены трансформатор вибропреобразователя, вибратор типа ВС-4,8 г, а также элементы коммутации и контроля питающих напряжений:

- вольтметр на два напряжения для измерения напряжений секций аккумуляторной батареи;
  - 2) тумблер для переключения шкалы вольтметра;
- тумблер для включения питания радиостанции;
   тумблер для пережлючения питания анодных цепей приемо-передатчика с вибропреобразователя на сухие анодные

батарен;
5) шесть зажимов для подключения сухих анодных бата-

рей и сухих элементов низкого напряжения; 6) две предохранительных лампочки накаливания, вклю-

ченных в цепях +80 и +180 вольт (первая размещена справа, вторая — слева).

Вибратор и силовой трансформатор прикрыты сверху ко-

жухом-экраном.

На передней стенке блока питания имеется вырез, закрытый прямоугольной пластиной с гравировкой «предохранитель 10 А». При переводе питания радиостанции с аккумулятора на питание от анодных и накальных сухих батарей необходимо переставить 10-амперный предохранитель из вертикального в горизонтальное положение. При этом отключается вибропреобразователь, ненужный при использовании сухих батарей.

На правой стороне блока питания находится панель с четырьмя штырыками для поджлючения кабеля питания, соеди-ияющего блок питания с батареей аккумуляторов. С левой стороны блока находится панель с гнездами для включения шестиштырьковой фишки соединительного кабеля от приемолередатчика.

Приемо-передатчик и блок питания закрепляются в укла-

дочном ящике с помощью резинового шнура.

Устанавливаются они на подкладке из губчатой резины. Такая установка защищает приборы от повреждений при тряске и резких толчках.

При работе приемо-передатчик устанавливается вне ящика на рабочем столе. Блок питания, овязанный с приемо-перелатчиком и батареей аккумуляторов полутораметровыми соединительными кабелями, может быть установлен в любом месте, в том числе и рядом с приемо-передатчиком.

Остальное имущество, указанное в перечне, укладывается в соответствующие яченки ящика, которые закрываются деревянными крышками. Крышка ящика запирается натяжными запорами. Вес ящика с вложенным в него комплектом аппаратуры радиостанции около 28 кг. Габаритные размеры ящика с выступающими частями: 728×293×300 мм.

#### 4. Особенности схемы радиостанции

Передатчик радиостанции выполнен по сложной схеме (фиг. 2, см. в конце инструкции), т. е. он имеет промежуточный контур между лампой усилителя мощности и антенной.

Мощность, отдаваемая передатчиком в антенну,—до 1 вт. при положении переключателя излучаемой мощности в «100%».

Приемник выполнен по супергетеродинной схеме. Выход приемника рассчитан на включение микротелефонной трубки и маломощного громкоговорителя. Чувствительность приемника не куже 20 мкв. Контуры высокой частоты приемника и передатчика точно настраиваются на соответствующие частоты подключением к их катушкам конденсаторов постоянной емкости. Это подключение осуществляется одним, общим для приемника и передатчика переключателем П1-П10.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначенные на схеме переключатели от III до П10 собраны на 5 платах (секциях) и посажены на одну ось.

Этот же переключатель подключает кварцы к приемнику и передатчику. Замыкатели переключателя, изображенные на схеме в виде стрелок, переходят последовательно из положения «1» в положение «4» и обратно. Положение «1» и «2» переключателя соответствуют работе дуплексом; положения «3» и «4» соответствуют работе симплексом.

Переключатели П1, П2 и П3 подключают конденсаторы постоянной емкости к катушкам контуров приемника.

Переключатели П4 и П5 включают кварцы в схему присминка, П6 и П7 — в схему передатчика.

Пережлючатели П8 и П9 поджлючают конденсаторы постоянной емкости к катушкам контуров передатчика.

Переключатель П10 подает при работе дуплексом анодисе напряжение на приемник (в положение «1» и «2») помимо реле. В положениях «3» и «4» этого переключателя (при работе симплексом) анодное напряжение подается на приемник через реле при отжатой тангенте микротелефонной трубки. При нажатой тангенте оно снимается с приемника и передается на передаетиях.

Радиостанция работает на двух фиксированных частотах, стабилизированных кварцами К1 и К2. Частоты кварцев отличаются друг от друга на 456 кгц, т. е. на величину промежуточной частоты приемника.

1-й частоте (табл. 1) соответствует жварц К1, 2-й частоте — кварц К2.

При работе дуплексом один из кварцев, в зависимости от положения переключателя, включается в схему гетеродина приемника; другой кварц не работает. Часть колебательного напряжения гетеродина приемника подается на первую лампу передатчика, выполняющую в этом случае роль буфера.

Колебательное напряжение, усиленное буферным маскадом, подается на сетку оконечной лампы и через промежуточный контур — в антенну; на сетку этой же лампы подается напряжение звуковой частоты от модуляторного каскада.

Следовательно, при работе дуплексом гетеродин приемника является одновременно возбудителем передатчика, ю частота колебаний, получаемых антенной передатчика, точно равиз частоте гетеродина приемника.

Контуры высокой частоты приемника (входные) при этом настраиваются на частоту, отличающуюся от частоты гетеродина на величину промежуточной частоты приемника, равную 456 кгц, т. е. настраиваются на вторую частоту из указанных в таб. 1 для данной серии. На этой второй частоте должен работать передатчик другой радиостанции для осуществления связи с данной радиостанцией. Таким образом, при работе луплексом прием и передача осуществляются на разных частотах, отличающихся на 456 кгц друг от друга.

При работе симплексом (при положениях «3 »и «4» персключателя) в приемо-передатчике работают оба кварца, причем один из них включается в схему гетеродина приемника, другой подключается к первой лампе передатчика, которая в этом случае работает в качестве возбудителя передатчика.

При этом частота колебаний, излучаемых антенной передатчика, отличается от частоты гетеродина приемника на 456 кгп.

ţ

Входные контуры приемника настраиваются на частоту

передатчика.

Следовательно, при работе симплексом прием и передача осуществляются на одной частоте (любой из двух, указанных в таб. 1 для данной серии, в зависимости от положения переключателя).

Вход приемника выполнен необычно: он имеет два контура, связанные между собой слабой трансформаторной связью. Такая схема входа при работе дуплексом позволила практически подавить электродвижущую силу, наводимую антенной своего передатчика на приемную антенну.

В условиях эксплуатации радиостанции длины антенн могут быть различными — от 4 до 15 м, как указывалось выше.

Изменение самоиндукции антенного контура, которое дает установленный в приемо-передатчике вариометр «7», оказывается недостаточным для настройки контура при таком большом разбросе параметров передающей антенны.

Для увеличения переменной части самоиндукции контура вариометр снабжен контактом «ПВ», смонтированным на его задней плате.

Этот контакт в пределах половины оборота ротора — включен, в пределах другой половины оборота — выключен.

Контакт подключает параллельно вариометру добавочную катушку «6», которая уменьшает общую самоиндукцию антенного контура.

Таким образом, при длинной передающей антенне настройка антенного контура осуществляется изменением самоиндужции вариометра (вращением ротора) при включенной катушке «6».

При короткой антенне настройка осуществляется изменением индуктивности вариометра при выключенной катушке.

Включение или выключение катушки «6» происходит автоматически при вращении ротора вариометра на 360°.

Момент настройки определяется по максимальному свечению индикаторной лампы «ИЗ», цепь которой индуктивно связана с вариометром.

Для осуществления ретрансляции напряжение с дополнительной обмотки «III» выходного трансформатора «TP1» приемника подается на микрофонный трансформатор «TP2» модулятора передатчика.

#### Лампы радиостанции

на схеме Обозначение	Тип	Назначенне
лі	1КІП	Усилитель высокой частоты в приемнике
Л2	IAIT	Смеситель частот в приемнике
лз	IKIП	Усилитель промежуточной частоты
Л 4	ιвіп	Детектор и усилитель низкой частоты
Л 5	2П1П	Усилитель низкой частоты (выходная лампа при- емника)
л 6	2ПІП	Лампа модуляторного каскада
Л7	2П1П	Гетеродин приемника, а также задающий генера- тор передатчика при работе дуплексом
л 8	2П1П	Задающий генератор передатчика при симплексе и буферный усилитель при дуплексе.
л 9	4П1Л	Усилитель мощности передатчика.

#### ГЛАВА II.

#### ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОСВЯЗИ В РАЙОНЕ МТС

#### 5. Общие организационные вопросы

При организации и ведении радиосвязи необходимо руководствоваться настоящей инструкцией.

Все специальные вопросы организации радиосвязи и эксплуатации радиостанции в районе МТС должны быть поручены специальному ответственному лицу — технику порадиосвязи, имеющему достаточную техническую подготовку.

В его функции должны входить:

выбор места и установки стационарных радиостанций; установка передвижных радиостанций;

выбор вида работы (дуплекс или симплекс);

выбор рабочих частот для усадьбы МТС и для трактор-

выработка распорядка и графика работы;

инструктаж операторов;

систематическое наблюдение за выполнением правила эксплуатации и состоянием радиостанций;

текущий ремонт и замена частей;

отчетность и другие виды работ.

Указания техника по радиосвязи должны быть обязательными для всех операторов.

Радиостанция типа У-2 проста в управлении и может обслуживаться неквалифицированным оператором, но предварительный инструктаж оператора техником, хорошо ознакомнишимся с радиостанцией, обязателен.

При организации радиосвязи типа диспетчерокой радиостанция усадьбы МТС должна быть центральной, командной радиостанцией, руководящей всеми радиостанциями района МТС.

#### СВЯЗЬ ДОЛЖНА ВЕСТИСЬ ПО РАСПИСАНИЮ

Перемена рабочей частоты какой-либо радиостанции не должна производиться иначе, как по указанию центральной радиостанции.

#### 6. Выбор вида работы и рабочих частот

При выборе вида работы и рабочих частог необходимо руководствоваться следующими соображениями и правилами:

 а) симплексная связь («односторонний разговор») неудобна для ведения разговора, так как при ней нельзя передать что-либо оператору, ведущему передачу, пока он не перейдет на прием, предварительно предупредив об этом.

Она может быть использована, когда по каким-либо причинам нельзя работать на одной из частот радиостанции (например, при постоянной сильной помехе, создаваемой посторонней радиостанцией) или в других особых случаях;

б) при симплексной связи все радиостанции МТС должны работать на одной частоте. Для этого переключатели всех радиостанций должны находиться в одном положении — «3» или «4», в зависимости от выбранной частоты.

При разных положениях переключателей связь между радиостанциями невозможна;

в) при симплексной связи (при работе всех радностанций МТС на одной частоте) передача любой радиостанции будет приниматься всеми радиостанциями. Значит, возможна связи не только между центральной радиостанцией и тракторными бригадами, но и между любыми двумя бригадами непосредственно (при расстоянии до 30—35 км);

- г) дуплексная связь («двухсторонний разговор») позволяет вести разговор, аналогичный разговору через нормальный телефонный аппарат, без перехода с приема на передачу побратно;
- д) дуплексная связь между двумя радиостанциями возможна только при работе их на различных частотах, т. е. когда одна радиостанция передает колебания 1-й частоты, а другая 2-й из частот, указанных в таблице 1.

Таким образом, при ведении дуплексной связи между двумя радиостанциями в эфир передаются одновременно колебания двух частот;

- е) поэтому при организации в районе МТС дуплексной связи типа диспетчерской необходимо переключатели приемо-передатчиков центральной радиостанции и радиостанций тракторных бригад поставить в разные положений, «1» и «2», для «двуктороннего разговора»), т. е. если переключатель центральной радиостанции поставлен в положение «1», то переключатели всех остальных радиостанций должны быть поставлены в положение «2» или наоборот;
- ж) нормально, когда выполнены условия п. «е», непосредственная дуплексная связь между тракторными бригадами невозможна. Для ее осуществления между какими-либо двумя бригадами одна из них должна перевести переключатель своего приемо-передатчика в другое положение (из положений «!» и «2», для «двухстороннего разговора»), т. е. если переключателя центральной радиостанции. Однако такой переход не должен производиться без особого разрешения центральной радиостанции, так как при этом теряется связь с последней:
- з) при ведению дуплексной диспетчерской связи между центральной усадьбой МТС и тракторными бригадами все бригады будут слышать центральную усадьбу, но обратную передачу из бригад будет слышать только усадьба МТС.

Если необходимо, чтобы все бригады слышали и обратную передачу, центральная радиостанция должна перейти на работу с ретрансляцией (см. п. 8).

и) частоты, на которых работают радиостанции различных серий, при различных положениях переключателя следующие (см. таблицу 2):

#### Таблица 2

	· Частота в кгц							
	При дуплексе При сим							
Обозначение	При положении переключателя							
серин	•1	0	•	2>	•3»	<b>(4)</b>		
	Передача	Прнем	Передача	Прием	Передача и прием	Передача и прием		
ЮВ	2504	2960	2960	2504	2960	2504		
A	2464	2920	2920	2464	2920	2464		
Б	2444	2900	2900	2444	2900	2444		
В	2424	2880	2880	2424	2880	2424		
Γ	2404	2860	2860	2404	2860	2404		
Д	2384	2840	2840	23.4	2840	2384		
E	2364	2820	2820	2364	2820	2364		
ж	2340	2796	2796	2340	2796	2340		
K	2304	2760	2760	2304	2760	2304		
Л	2284	2740	2740	2284	2740	2284		
M	2264	2720	2720	2264	2720	2264		
H	2244	2700	2700	2244	2700	2244		
O	2224	2680	2680	2224	2680	2224		
π	2204	2660	2660	2204	2660	2204		
P	2184	2640	2640	2184	2640	2184		
CT	2150	2606	2606	2150	2606	2150		
Т	2140	2596	2596	2140	2596	2140		
y	2130	2586	2586	2130	2586	2130		
Φ	2110	2566	2566	2110	2566	2110		
х	2090	2546	2546	2090	2546	2090		

ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначение серин радиостанции выгравироване на заводской марке, укрепленной на приемо-передатчике, а также на обонх кварцевых блоках, установленных на шасси првемо-передатчяка, и навесено краской на укладочном ящике.

#### 7. Дежурный прием

Если необходима связь в любой момент в течение определенного времени суток, на радиостанции может быть организован дежурный прием.

Предполагается, что дежурный прием будет организован в усадьбе МТС, что даст возможность любой тракторной бригаде или передвижной установке связаться с нею, как только это окажется нужным.

Дежурный прием возможен как при дуплексной, так и при симплексной связи.

При дежурном приеме необходимо оставить включенным питание станции и переключить тумблер на передней панели приемо-передатчика в положение «только прием».

При этом приемник продолжает работать, а передатчик полностью выключается.

В гнезда «громкоговоритель» приемо-передатчика необходимо включить громкоговоритель.

Если какой-либо бригаде необходимо связаться с центральной радиостанцией, находящейся на дежурном приеме, она должна включить свою радиостанцию и сделать вызов. Центральная радиостанция услышит вызов через громкоговоритель. Услышав вызов, ее оператор должен переключить тумблер в положение «прием и передача», после чего он вступает в овязь с вызвавшей его радиостанцией.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на центральной радиостанции используется радиостанция «У-1», то оператор центральной радиостанции, равиоскан и операторы бригад, должён поминть, что центральная радностанция может ответить на вызов только спустя 40—60 сек. после переключения тумблера в положение «прием и передача». Это время необходимо для прогрева ламп с подогревными катодами, применяемыми в радиостанции «У-1».

Как при дуплексе, так и при симплексе при отжатой тангенте (клапане) микротелефонной трубки (или микрофона) передатчик не работает.

При переключении тумблера в положение «только прием» выключается и накал ламп передатчика в целях экономии энергии аккумулятора.

Это переключение рекомендуется производить не только на центральной радиостанции при дежурном приеме, но и на любой другой радиостанции, когда необходимо быть на приеме и не предполагается в течение значительного времени работа на передачу (прием длительных телефонограмм и т. п.).

#### 8. Ретрансляция

Ретрансляция, т. е. передача обратно в эфир принятых приемником сигналов, возможна только при дуплексной связи, когда в радиостанции работают одновременно и приемник и передатчик.

Радиостанция, работающая с регрансляцией, принимает сигнал (речь) на одной частоте, а передает их обратно в эфир — на другой, в соответствии с общим принципом дуплексной работы, осуществленным в данной радиостанции.

Переходить на работу с ретрансляцией может только центральная радиостанция. Радиостанциям тракторных бригал работать с ретранслянией запрещается.

При переходе на ретрансляцию центральная радиостанция передает не только речь своего оператора, но и принимаемые ею сообщения из тракторных бригад, которые, таким образом, становятся слышными всеми тракторными бригадами.

Для перехода на ретрансляцию на центральной радиостанции необходимо переключить тумблер «ретрансляция», находящийся с левой стороны приемо-передатчика (сняв предварительно крышку), в положение «включено».

Далее необходимо ручкой регулятора громкости установить такую максимальную громкость приема, которая еще не приводит к искажениям речи или «завыванию».

Тангента микротелефонной трубки или микрофона должна быть нажата как при передаче, так и при приеме. При стжатии тангенты передатчик перестает работать, и ретрансляция прекращается.

В отдельных случаях с помощью ретрансляции возможна организация связи между двумя пунктами, удаленными друг от друга на расстояние до 50-60 км, т. е. на расстояние, значительно превышающее предельную дальность непосред-

ственной связи между двумя радиостанциями типа У-2. Например, возможно осуществление связи между усадьбой МТС и практорной бригадой, удаленной от нее на 50-

Для этого необходимо наличие радиостанции в промежуточном пункте, удаленном от каждой из крайних не более чем на 30 км (роль такого пункта, например, может выполнять одна из тракторных бригад).

Предположим, что в районе МТС организована нормальная дуплексная связь, тогда промежуточный пункт работает на частоте, отличной от центральной радиостанции.

Удаленная бригада должна работать на частоте, одинаковой с частотой центральной радиостанции.

Ретрансляция в этом случае производится не центральной радиостанцией, а радиостанцией промежуточного пункта.

Оператор последнего в назначенное для ведения связи время связывается поочередно с обеими крайними радиостанниями (выполняя роль центральной радиостанции), переключает тумблер «ретрансляция» в положение «включено», устанавливает регулятор громкости по сигналам одной из крайних радиостанций, в положение такой максимальной промкости, которая еще не вызывает искажений речи и сообщает обенм радиостанциям о возможности ведения между ними связи. Оператор промежуточного пункта в течение всето времени ведения связи должен держать нажатой тангенту микротелефонной трубки. Он должен подслушивать разговор для корректировки громкости и определения момента его прекращения. Он имеет возможность вмешиваться в разговор, его передача слышна одновременно в обоих пунктах.

Операторы радиостанций, ведущих связь через промежуточную радиостанцию, должны вести разговор только поочередно, совершенно аналогично ведению разговора при симплексной связи. Они должны нажимать тангенты своих трубок только при передаче и отжимать при приеме. О переходе с передачи на прием они должны предупреждать друг

Прием при нажатой тангенте может привести в этом случае к сильным искажениям речи.

#### 9. Связь с абонентами телефонной сети

При наличии в районе местной телефонной сети радиостанция, установленная вблизи телефонного аппарата, может быть включена в телефонную линию. Это дает возможность пругим радиостанциям, которые могут связываться с данной по радио, вести разговор по эфиру с абонентами телефонной

Для осуществления такой связи радиостанцию необходимо подключить параллельно телефонному аппарату через колодку коммутации (подключение см. фиг. 6).

Предположим, что усадьба МТС имеет телефонный аппарат местной сети. Тогда любая тракторная бригада может связаться с абонентами этой сети. Связь осуществляется сле-

17

дующим образом. Бригада через свою радиостанцию овязывается с центральной радиостанцией и сообщает ей нужный

номер абонента телефонной сети.

Оператор центральной радиостанции через телефонный аппарат связывается с абонентом, после чего включает тумблер «телефонная линия» на колодке коммутации в положение «включено» и сообщает бригаде через радиостанцию, что абонент вызван и с ним можно вести разговор. Трубка телефонного аппарата при этом кладется или вешается на аппарате на свое место.

Оператор центральной радиостанции во время разговора бригады с абонентом телефонной сети должен все время держать тангенту микротелефонной трубки (или микрофона) нажатой. Он должен подслушивать ведущийся разговор, устанавливая при этом регулятором громкости такую мак-симальную громкость, которая не приводит к «завыванию». Речь абонента телефонной сети он будет слышать слабо, что объясняется особенностью схемы. Слышимость абонента телефонной сети в бригаде независимо от этого может быть хорошей и о ней следует судить по сообщениям бригады.

По окончании разговора тумблер «телефонная линия» на колодке коммутации необходимо перевести в положение «выключено».

Связь с абонентами телефонной сети может осуществляться только при работе радиостанций дуплексом.

#### 10. Помехи радиоприему

#### ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОМЕХИ

Помехи радиоприему от различных электрических установок могут сильно снизить надежность и дальность связи.

Эти помехи могут быть значительными только при близком расположении радиостанций к их источникам: линиям электропередач, промышленным предприятиям или мастерским, телефонно-телеграфным линиям, работающим двигателям внутреннего сгорания с электрической системой зажигания

Для того, чтобы избавиться от этих помех, необходимо удалить радиостанции от их источников, а также применить меры для подавления помех непосредственно в местах возникновения.

#### АТМОСФЕРНЫЕ ПОМЕХИ

Атмосферные помехи проявляются при радиоприеме в форме беспорядочных тресков или шипения и временами могут сильно затруднять связь.

Атмосферные помехи имеют место в летние месяцы, особенно с июня по сентябрь включительно. Величина их зависит от местности и времени суток. Обычно утром и днем до 16-17 часов помехи совершенно отсутствуют или они не велики. Вечером и ночью они часто бывают весьма значительными, и в это время в отдельных случаях могут совершенно прекратить связь, особенно при значительных (20-30 км) расстояниях между радиостанциями.

Влияние атмосферных помех данной местности, после организации в ней радиосвязи, должно быть практически изучепо и учтено при составлении расписания работы радиостан-

Во время близкой грозы помехи достигают исключительно большой силы, и радиоприем становится невозможным.

При приближении грозы связь необходимо прекратить

При работе с наружными антеннами необходимо: на центральной радиостанции, а также в тракторных бригадах, надежно заземлить обе антенны путем переключения грозопереключателей.

На открытой местности стоять во время грозы возле антенн опасно для жизни.

### ПОМЕХИ ОТ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ

Значительные помехи приему могут быть созданы находящимися вблизи радиостанции металлическими предметами, дающими, особенно при ветре, переменные электрические контакты друг с другом (касания), например: плохо скрепленными листами железа на крыше здания, перекрещивающимися телефонными или осветительными проводами на улице, болтающимися обрывками проводов или иной проволоки. слабо подвязанными к скобам или к иным металлическим предметам, проволочными растяжками, заземлениями и проч.

Для устранения этих помех необходимо вблизи радиостанции исключить возможность образования переменных контактов (касаний) между металлическими предметами надежным их закреплением или «убрать» эти предметы.

19

FOR CITIZINE HISE ONLY

При невозможности устранения помех (например, при наличии на здании плохой железной крыши) радиостанцию необходимо удалить от места возникновения помехи.

## ПОМЕХИ ОТ СВОИХ РАДИОСТАНЦИЙ

В районе МТС по числу тракторных бригад могут быть установлены 10—25 радиостанций одной серии. При отсутствии порядка в организации связи могут иметь место значительные помехи от своих радиостанций.

Для их исключения необходимо выполнять основное условие ведения связи: не допускать одновременной работы на передачу на одной частоте двух и более радиостанций.

Одновременная передача колебаний одной частоты двумя и более радиостанциями приводит ж интерференции радиозолн, сказывающейся в сильном искажении речи и свисте.

С целью ослабления взаимных помех между радиостанциями (особенно при связи на короткие расстояния) введен переключатель излучаемой мощности.

Переключатель расположен на задней панели приемопередатчика и имеет дза положения:

«100%» — передатчик излучает полную мощность, « 50%» — передатчик излучает половину мощности.

При связи радиостанций, расположенных друг от друга на расстоянии менее 15 км при нормальных антеннах (или менее 7 км при укороченных антеннах), переключатель излучаемой мощности рекомендуется ставить в положение «50 проц.», рекомендуется также ставить переключатель излучаемой мощности в положение «50 проц.» в любых случаях, когла при этом обеспечивается надежная связь между радиостанциями.

ПРИМЕЧАНИЕ. При дуплексной связи одновременно должны и могут работать на передачу две радиостанции, так как они передают колебания разных частот. Одновременная работа на передачу трех радиостанций недопустима.

## ПОМЕХИ ОТ ДРУГИХ РАДИОСТАНЦИЙ

Если сильные помехи создаются какой-либо местной радиостанцией другого типа (например, тем, что она работает на одной из частот радиостанции типа У-2), необходимо довести об этом до сведения отдела связи своего министерства для принятия мер к устранению помехи со стороны посторонней радиостанции. Помеха может быть создана также мощной широковещательной радиостанцией, когда одна из ее гармоник очень близка к одной из частот радиостанции типа У-2.

В этом случае, если помеха постоянна и сильна, необходимо перейти на работу симплексом на частоте, на которой помеха не сказывается.

#### 11. Установка радностанции

#### а) В усадьбе МТС

Радиостанция усадьбы МТС является стационарной радиостанцией, ведущей связь со всеми бригадами, которые мстут быть удалены от нее на расстояние до 30 км. Поэтому она должна работать с нормальными 15-метровыми антеннами и 12-метровым противовесом передатчика, рассчитанным на максимальную дальность связи.



Фиг. 3. Антенное устройство стационарной радиостанции. Вариант 1-й.

Антенны должны быть установлены не ближе 100 м от телефонно-телеграфных линий и не ближе 300—350 м от высоковольтных линий электропередач.

Если антенны необходимо установить в близком расположении от телефонно-телеграфной линии их (в особенности


передающую) следует установить по возможности выше последней (например, поставив на крышу здания).

Один конец (с изолятором) каждой антенны необходимо подвесить на ближайшем высоком дереве или деревянной мачте, а другой — подключить к вводу в здание.

Антенну передатчика необходимо поднять как можно выше, придав ей положение, возможно близкое к вертикальному.

При креплении на дереве необходимо следить, чтобы аптенна не ложилась на сучья.

Приемная и передающая антенны должны быть удалены друг от друга, насколько позволяют условия установки.

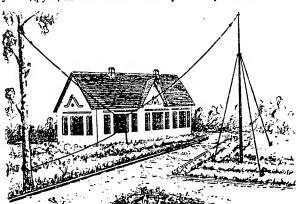

Фиг. 4. Антенное устройство стационарной радиостанции. Вариант 2-й.

Антенны и противовес вводятся в здание через проходные изоляторы, придаваемые к радиостанции. Вводы удобно осуществить через окно. Для этого одно из стекол оконной рамы необходимо заменить толстым листом фанеры (или какоголибо изоляционного материала), на котором смонтировать проходные изоляторы. Вводы могут быть осуществлены также непосредственно через бруски оконной рамы, если их размеры позволяют установку на них проходных изоляторов.

При установке изоляторов необходимо обеспечить рошее обжатие уплотнительных резиновых колец.

22

Соединение приемо-передатчика с проходными изоляторами осуществляется проводом, придаваемым к радиостанции.

Радиостанцию необходимо установить возможно ближе к вводам, так, чтобы длина соединительных проводников от проходных изоляторов до соответствующих зажимов приемопередатчика была не более 1,5 м. При этом соединительные проводники должны быть расположены раздельно; скручивание их не допускается. Противовес передатчика в зависимости от условий может быть расположен или на колышках на высоте 0,5-0,75 м над землею, или на стене здания на фарфоровых роликах, применяемых для осветительной электропроводки.



Фиг. 5. Антенное устройство стационарной радиостанции.

На фиг. 3, 4, 5 приведены наиболее характерные варианты расположения антенн и противовеса радиостанции.

При установке противовеса следует иметь в виду, что от его качества (расположения относительно передающей антенны, длины и качества изоляции от земли) в значительной степени зависит свечение лампы «настройка антенны». Установкой противовеса следует добиться, чтобы при вращении ручки «настройка антенны» получалось хорошее свечение лампы.

Для заземления приемника радиостанции можно использовать штырь. Однако в центральной радиостанции рекоменпуется сделать хорошее заземление. Для этого необходимо припаять провод заземления, имеющий диаметр жилы не менее 1,5 кв. мм, к металлическому листу (или к другому цельному металлическому предмету) с поверхностью не менее 0,3 кв. м. Лист необходимо заколать на глубину около двух метров.

Для центральной радиостанции рекомендуется:

а) включить на постоянную работу громкоговоритель;
 б) вместо микротелефонной трубки включить микрофон, придаваемый только к центральной радиостанции.

При наличии в усадьбе МТС аппарата местной телефонной сети может быть осуществлена связь между тракторными бригадами и абонентами телефонной сети через центральную радиостанцию МТС. Для ее осуществления необходимо присмо-передатчик подключить параплельно к телефонному аппарату через придаваемую к центральной радиостанции колодку коммутации. Через эту же колодку коммутации может быть включена, если необходимо, добавочная микротелефонная трубка, которая может быть вынесена в соседнее с радиостанцией помещение (например, в кабинет директора МТС).

Включение колодки коммутации показано на фиг. 6, а также фиг. 7 (см. в конце инструкции).

Она должна быть установлена на стене вблизи приемо-передатчика. Необходимые для ее подключения к приемо-передатчику шланги придаются к центральной радиостанции.

При работе с нею микрофон или микротелефонная трубка пентральной радиостанции включается в ее гнезда, как указано на фиг. 7.

При подключении проводников к колодке коммутации их концы необходимо аккуратно освободить от изоляции на длине 10 мм. Жилы на концах проводников необходимо скрутить. Концы проводников вставить в отверстия на боковых гранях колодки согласно схеме и поджать винтами с лицевой стороны колодки.

#### б) В тракторной бригаде

Радиостанции, предназначенные для установки в тракторных бригадах, должны быть предварительно проверены на работоспособность техником по радиосвязи. Проверка передатчика может быть произведена не на действительную антенну, а на эквивалент, которым служит специально придаваемый для этой цели к радиостанции опрессованный конденсатор, имеющий емкость порядка 56 мкмкф.


Конденсатор своими выводами подключается к клеммам «антенна» и «противовес» передатчика. При этом индикаторная лампочка «настройка антенны» должна загораться при вращении ручки вариометра. После проверки приемо-передат-

чика конденсатор должен быть снят. Радиостанция тражторной бригады может быть установлена в полевом ватоне, в деревянном кузове автомашины или

в жаком-либо строении.

Если тракторная бригада удалена от усадьбы МТС на расстояние свыше 15 км, то ее радиостанция должна работать с наружными антеннами, установка жоторых производится аналогично установке антенн в усадьбе МТС.

Если радиостанция должна периодически перемещаться, то ее антенное устройство может выполняться согласно фиг. 8

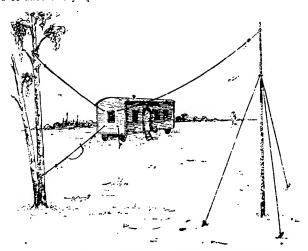

Фиг. 8. Антенное устройство передвижной радиостанции.

В этом случае антенны подвешиваются к легким разборным мачтам. Мачты могут быть выполнены из нескольких деревянных реск или стержней, связываемых проволокой или стягиваемых хомутами.

Для растяжек может быть применен легкий стальной трос или прочная бечевка. Растяжки привязываются к вбитым в

землю колышкам. Противовес может быть подвязан к основанию мачты передающей антенны или к отдельному колышку. Заземлением служит придаваемый к радиостанции стальной штырь, который забивается в землю.

При наличии подходящих деревьев одна или обе антенны могут быть подвешены к ним. При этом необходимо следить, чтобы антенны не ложились на сучья.

Если тракторная бригада удалена от усадьбы МТС не более чем на 15 км, то она может работать с упрощенным антенным устройством. Вариант такого устройства показан

на фиг. 9. В полевом вагоне (или другом помещении) вдоль одной из боковых стенок протягиваются антенна передатчика и его противовес, а вдоль другой — антенна и противовес приемника (противовес приемника подключается к зажиму «заземление»). Антенны и противовесы располагаются параллельно полу. Антенны следует укрепить на максимально возможной высоте от пола. Противовесы следует укрепить у самого пола. Антенны и противовесы крепятся с помощью гвоздей, которые вбиваются в стены и затибаются для закрепления проводов. Антенны и противовесы должны иметь максимальную длину, какую позволяет помещение (4-6 м.). Для их устройства используется изолированный провод, придаваемый к радиостанции. Зачищенные концы антени и противовесов подключаются: в зданиях — непосредственно к соответствующим зажимам приемо-передатчика, в передвижных установках — к шпилькам проходных изоляторов. Последние соединяются с зажимами приемо-передатчика возможно более короткими отрезжами изолированного провода, протянутыми раздельно .друг от друга.


ПРИМЕЧАНИЕ. Проходные изоляторы в передвижных установках ставятся в случае удаления от МТС на расстояние более 15 км.
Тогда возможно подключение к этим изоляторам снаружи нормальных антенн, как указано на фиг. 8. При подключении последних
внутренние антенны и протнвовесы должны быть отсоединены.
Если данная передвижная установка (например, полевой вагон)
никогда не удаляется от МТС более чем на 15 км и связь с внутренними антеннами получается достаточно качественной, проходные изо-

ляторы можно не ставить.

При дальности связи, близкой к 15 км. может быть рекомендовано антенное устройство упрощенного тила, вынесенное наружу.

Например, в полевом вагоне антенны могут быть расположены над крышей, вдоль вагона; по одной стороне — передающая антенна, по другой — приемная.

Антенны подвешиваются на рейках, прибитых к боковым стенкам вагона. Высота подвеса 1—2 м над крышей.

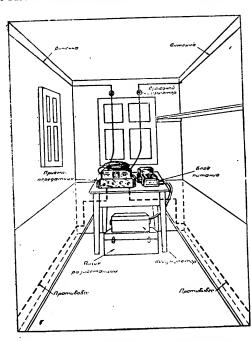

Фиг. 9. Вариант установки радностанции и монтажа внутреннего антенного устройства в полевом вагоне.

Противовес передатчика при этом крепится под вагоном, под передающей антенной вдоль боковой стенки вагона. Он может быть проложен вдоль 2 стенок с изгибом на 90°. К приемо-передатчику может быть подключен или жонец противовеса или отвод, припаянный к его середине.

Антенны и противовес крепятся к рейкам и к вагону на осветительных фарфоровых роликах.

Для заземления приемника используется железный штырь.

Ввод антенны и противовеса внутрь вагона осуществляется через проходные изоляторы.

Придаваемый к радиостанции громкоговоритель может быть включен или на постоянную работу или по желанию. Его назначение в тракторной бригаде — дать возможность в нужных случаях коллективно слушать передачу центральной радиостанции.

#### ГЛАВА III.

#### РАБОТА РАДИОСТАНЦИИ

#### 12. Подготовка радиостанции к работе

а) Соединение элементов радиостанции

Соединение элементов производится в следующем порядке: открыть крышку укладочного ящика и установить на стоте приемо-передатчик и справа от него блок питания.

1. В случае питания радиостанции от аккумуляторной батарен тумблер, расположенный слева, перевести в положение «Аккум.»; тумблер, расположенный справа, перевести в положение «выкл». Средний тумблер (с гравировкой «Шкала») перевести в положение «Х4».

Снять крышку с надписью «предохранитель 10А» и установить предохранитель вертикально, как указано стрелкой с надписью «Аккум.», после чего поставить крышку на прежнее место, закрепив ее двумя винтами. Четырехгнездовую фишку кабеля питания с наконечниками плотно посадить на выступающие четыре штырька в блоке питания. В аккумуляторной батарее снять перемычку, соединяющую первый аккумулятор с остальными аккумуляторами батареи.

ВНИМАНИЕ! Применяемые щелочные железо-никелевые аккумуляторы нормально работают в окружающей температуре до  $+35^{\circ}$ С. При температуре выше указанной, аккумуляторы должны быть защищены от воздействия высокой температуры путем закапывания в землю и защиты от прямых солнечных лучей установкой в тени или в шалаше.

Подключить нажонечники кабеля питания к аккумуляторной батарее согласно фиг. 11 и гравировке на наконечниках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед подключением наконечники и клеммы аккумуляторов должны быть тщательно зачищены.

Гайки контактов должны быть надежно завернуты.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение полярности подключения никонечников шланга питания выводит блок питания из строя.

Подключить соединительный кабель к блоку питания и приемо-передатчику. Правый тумблер блока питания перевести в положение «вкл.» и при этом следить за показанием прибора. Стрелка прибора должна находиться в области затемненного сектора шкалы.

Если стрелка отклоняется в обратную сторону — перепутана полярность. Следует немедленно выключить блок питания и поменять местами концы, подсоединяющие 5-вольтовую аккумуляторную батарею. Перевести средний тумблер (шкала в положении «XI». Если стрелка прибора отклоняется в обратную сторону, — перепутана полярность. Выключить блок питания и поменять местами концы, подсоединяющие отдельный аккумулятор.

Если прибор показывает напряжение, меньше отмеченного затемненным сектором шжалы, в кажом-либо положении тумблера «пвкала», следует выключить блок питания и заменить аккумуляторную батарею.

Аккумулятор, имеющий напряжение меньше допустимого, необходимо направить на перезарядку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разряд аккумуляторов ниже напряжения, отмеченного затемненным сектором на шкале прибора, синжает срок

службы аккумулятора. 2. В случае питания радиостанции от сухих батарей произвести следующее:

Снять крышку с надписью «предохранитель 10А» и устаповить предохранитель горизонтально, как указано стрелкой с налписью «сух. бат.», после чего установить крышку на прежнее место, закрепив ее двумя винтами. Тумблер, расположенный слева, перевести в положение «сух. бат.», тумблер, расположенный справа, перевести в положение «выкл.».

Подсоединить сухие анодные батареи к клеммам, расположенным слева.

FOR THE THE YEST ONLY

Для питания анодной цепи передатчика (+180 вольт) могут быть использованы, например, две батареи типа БАС-80, еоединенные последовательно с использованием отводов +90 вольт. Если связь может быть обеспечена при меньшем напряжении, рекомендуется сначала подсоединить отводы +80 вольт, а затем после разряда батареи переключить на отводы +90 вольт.

Для питания анодной цепи приемника (+80 вольт) можно использовать одну батарею типа БАС-80, с подключением сначала отвода +80 вольт, а затем, после некоторого разряда батарен, отвода +90 вольт.

Полярность подключения батареи должна соответствовать надписям у клемм.

Для питания радиостанции могут быть использованы и другие типы сухих анодных батарей.

Подсоединить сухие накальные батарен к клеммам, расположенным справа.

Полярность подключения батарей должна соответствовать надписям у клемм.

Для цепи 1,2 вольта рекомендуется использовать один сухой элемент типа 6С МВД, для цепи 5 вольт — 4 элемента типа 3С-Л-30.

Эти элементы обеспечат питание радиостанции на срок около 1,5 месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке правого тумблера в положение «выкл.» в случае питания от сухих батарей включаются только накальные батарей и прекращается потребление приемо-передатчиком по целям высокого напряжения, однако напряжения 180 вольт и 80 вольт полакится на приемо-передатчик.

н 80 вольт подаются на приемо-передатчик. Высокое напряжение можно выключить, переводя левый тумблер в положение «акуум».

Подключить антенну передатчика и противовес к пружинным зажимам «антенна» и «противовес» с общей для этих клемм надписью «передатчик».

Подключить антенну приемника и заземление к зажимам «антенна» и «заземление» с общей для этих зажимов надписью «приемник».

Радиостанция типа «У-2» дополнительно комплектуется двумя грозопереключателями, позволяющими заземлять антенны приемника и передатчика во время прозы. Включение гро-

зопережлючателей производится при установке радиостанции согласно фиг. 1.

Включить микротелефонную трубку в гнезда «трубка», для чего предварительно снять левую боковую крышку. Тумблер «ретрансляция» установить в положение «выключено». Боковую крышку установить на место, закрепив ее винтами.

Установить тумблер на передней панели в нижнее положение «прием и передача».

#### б) Подготовка радиостанции к работе дуплексом

Установить переключатель приемо-передатчика в зависимости от заданной частоты в положение «1» или «2» — «двусторонний разговор», для чего предварительно снять правуюбоковую крышку. Крышку после установки переключателя поставить на место.

Пережлючить тумблер на блоке питания в положение «включено». При этом загорается неоновая лампа «прием».

После включения тумблера питания необходимо произвести следующие операции:

Взять в руку трубку, не нажнмая тангенты (клапана). Повернуть ручку регулятора громкости с надписью «прием» по часовой стрелке («громче») до легкого упора. В телефонетрубки должен быть слышен легкий шипящий шум.

Во время работы лампа «прием» должна гореть независимо от нажатия тангенты трубки.

Для включения передатчика нажать тангенту. При этом загорается вторая лампа — «передача».

Настроить антенну, вращая при нажатой тангенте ручку «настройка антенны» (ручку вариометра), пока не загорится индикаторная лампа с надписью «настройка антенны».

Эту настройку следует производить возможно точно, уста навливая ручку варнометра в положение, при котором лампа горит наиболее ярко.

Неточная настройка приводит к уменьшению дальности связи (мощности излучения) и поннжению разборчивости речи.

При вращенни ручки «настройка антенны» на 360° индикаторная лампа может загораться два раза (т. е. могут быть две настройки). Нужно выбрать ту, при которой указатель (бе-

31

пое пятно на ручке) находится выше оси (более яркое свечение лампы).

На этом заканчивается подготовка радиостанции для ра-

боты думплексом.

При отсутствии необходимости ведения связи выключить тумблер на блоке питания.

### в) Подготовка радиостанции к работе симплексом

Установить переключатель приемо-передатчика в зависимости от заданной частоты в положение «З» или «4» — «односторонний разговор», для чего предварительно снять правую боковую крышку. Крышку после установки переключателя поставить на место.

Переключить тумблер на блоке питания в положение «включено» — при этом заторается сигнальная лампа «присм». Взять трубку, не нажимая тангенты.

Повернуть ручку регулятора громкости по часовой стрелно («громче») до легкого упора. В телефоне трубки должен быть слышен легкий шипящий шум.

Для включения передатчика нажать тангенту — при этом гаснет видикаторная лампа «прием» и загорается лампа «передача».

Настроить антенну, вращая ручку «настройка антенны» наибольшего свечения индикаторной лампы «настройка

На этом заканчивается подготовка радиостанции для работы симплексом.

При отсутствии необходимости ведения связи выключить тумблер на блоке питания.

### 13. Работа дуплексом

Порядок включения радиостанции и ведения связи следующий. За 1—2 мин. до назначенного по расписанию времени ведения связи включить тумблер блока питания. При этом загорается лампа «прием».

Повернуть ручку регулятора громкости по часовой стрелке

(«громче») до упора.

32

После включения тумблера взять трубку и нажать на короткое время тангенту. При этом загораются лампа «передача» и индикаторная лампа «настройка антенны». Если последняя не горит или горит слабо, необходимо вращать ручку «настройка антенны» до максимального свечения лампы, помняуказания п. 12 (раздел б.).

После проверки настройки антенны оператор центральной радиостанции может начать передачу, нажав тангенту трубки. Он вызывает нужную бригаду и ведет с нею связь. Остальным бригадам он по радио предлагает быть на приеме до вызова, если в данное время предусмотрена расписанием радиосвязь со всеми бригадами.

Оператор радиостанции в бригаде вышеуказанную операцию по проверке настройки антенны должен произвести быстро, после чего обязательно отжать тангенту и перейти на прием, держа телефон у уха (жи слушая через репродуктор).

Если центральная радиостанция вызывает данную бригаду, оператор последней должен нажать тангенту трубки и вссти разговор, держа ее все время нажатой:

Если он принимает телефонограмму или другую передачу, при которой не нужно значительное время давать ответы, рекомендуется на время приема отжать тангенту в целях экономии энергии ажкумулятора.

Во время разговора ручкой регулятора громкости установить нужную громкость приема.

После прекращения разговора с центральной радиостанцией оператор бригады должен обязательно отжать тангенту и перейти на прием или прекратить работу в зависимости от данных ему указаний.

При прекращении работы выключить тумблер на блоке питания и положить на крышку приемо-передатчика трубку.

### 14. Работа симплексом

Все операции по включению радиостанции, ее проверке и ведению связи проводятся так же, как и при дуплексной работе. В отличие от дуплексной работы, при нажатии тангенты лампа «передача» должна загораться, а лампа « прием» гаснуть.

Речь при симплексе должна передаваться одновременис только в одну сторону. Поэтому нельзя нажимать тантенту трубки и переходить на передачу, пока корреспондент, с которым ведется разговор, не передаст, что он переходит на прием. При переходе на прием необходимо обязательно сообщить об этом корреспонденту и отжать тангенту трубки.

Необходимо помнить, что переход без предупреждения с

приема на передачу и обратно срывает связь.

15. Общие правила раб Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9 ие исправны и подключены к соответствующим зажимам.

Оператору следует:

1) помнить, что разговор по радио будет подслушан посторонними лицами;

- 2) знать и выполнять настоящую инструкцию;
- без надобности радиостанцию не включать: экономить энергию ажкумулятора;
- 4) при передаче произносить слова отчетливо, не спеша, не жрича;
- 5) не устанавливать регулятором чрезмерной громкости присма; чрезмерно громкий прием менее разборчив и утомляет оператора;
- бережно обращаться с радностанцией: содержать ее в чистоте и полной исправности; не держать ее в грязном исправном месте;
- при длительном перерыбе в работе, при перевозках и при хранении укладывать радиостанцию в укладочный ящик; ящик запирать на замок;
- 8) выполнять все правила инструкции по уходу за аккумулятором, следить за напряжением; при разрядке до напряжения 1,0 в. (нижняя граница затемненной части сектора на шкале вольтметра) аккумулятор отправить на зарядку, заменив его другим заряженным;
  - 9) следить за исправным свечением сигнальных ламп;
- 10) о неисправности радиостанции заявить технику по связи; не пытаться без техника по связи устранять неисправность, причина которой неизвестна или устранение которой требует разборки приборов;
  - 11) соблюдать расписание.

34

### 16. Неисправности радиостанции и их устранение

Прежде чем искать неисправность радиостанции, следует убедиться в том, что напряжение аккумулятора, указываемое вольтметром, не ниже нормы (стрелка в пределах затемненного сектора шкалы) и что все соединения и манипуляции по включению выполнены точно по инструкции, особенно следующие:

- о) переключатель воли приемо-передатчика установлен в заданное положение;
- в) тумблер на передней панели установлен в положение «передача и прием» (при установке тумблера в положение «только прием» тангента трубки не работает и включение на передачу невозможно);
- r) тумблер «ретрансляция» установлен в положение «выключено»:
- д) регулятор громкости введен (поворотом ручки вправо) до упора.

е) антенна настроена.

Если при правильном выполнении всех соединений и манипуляций радиостанция при работающем вибропреобразователе не работает, необходимо выключить ее, снять кожух и проверить наличие ламп.

Замеченные неисправности устранить.

Ниже приведена таблица возможных, наиболее простых и характерных неисправностей с указанием способов определения их причин и методов их устранения.

При неисправностях, носящих характер внутренних попреждений, ремонт должен производиться опытным радиотехником в соответственно оборудованном помещении.

Таблица возможных, наиболее характерных неисправностей

Призняк неисправности	Возможная причина неисправности	Устранение неисправност			
1. При включении бло- ка литания (правый гумблер в положении «вкл.») вольтметр не показывает напряжения, «шкала «Х4» приемо- передатчик не работает. 2. То же, но при за- мене предохранитель на 10а снова перегорает. 3. При включении бло- ка питания стрелка вольтметра отклюняется, лампа «прием» не заго- рается.	кранитель на 10а.  Неисправен вибратор  Персторела правая предохраните ль на я лампа 0,075а в блоке	Заменить вибратор и предохранитель. Заменить лэмпу 0,075а			

35


Признак неисправности	Возможивя Sanitize неисправности	d Copy Approved for Re	lease 2011/02/25	: CIA-RDP80T00246A0	59400120001-9 неисправности	Устранение невсправности
4. При включении бло- ка интания стрелка вольтметра отклоняется, но неововая лампа «передача» не загорает- ся.	Перегорела левая предохраните льная лемпа 0,075 в блоке питания	Заменить лампу 0,075а, 1 в.	·	рит. Она не загорается и при вращении ручки «настройка антенны».		по ее овечению антенну. Если при этом неоновая лампа загорается, — сгорела индикаторная лампа «настройка аитенны». Заменить ее запасной.
5. То же, что и при пунктах 3 или 4, но при замене предохрани- гельная лампа снова пе-	Короткое замыка- ние вприемо-передат- чике, соединительном шланте или в блоке	Отключив соединительный шланг от приемо- передатчика, заменить лампу.				Если неоновая лампа не загорается — неис- правность внутри радио- станции.
регорает.	пыстания.	Если при включении блока питания лампа не перегорает, — ненсправ- ность (короткое замы- кание) внутри приемо- передатчика.			Перегорела одна или несколько ламп передатчика.	После включения ра- диостанции проверить, все ли лампы передатчи- ка накалены. Непакален- ные лампы мснять на
		Если лампа перегора- ет, отключить соедини- тельный шланг и, заме- нив лампу, включить блок питания. Если лам- па не перегорает, — ко- роткое замыкание в шланге.		·		запасные. После замены каждой лампы проверить работу передатчика по свечению лампы «настройка антенны». Проверить, не применяется ли трубка от радиостанции «У-1».
		Найти ловреждение в шланге и устранить. Ес- ли лампа перегорает, — короткое замыкание в блоке питания.		8. При нажатии тан- ненты не загорается лам- на «передача», а в поло- жении переключателя «односторонний раз-	Неисправность шну- ра трубки или не ра- ботает тангента труб- ки, или не срабаты- вает реле.	Отключить от приемо- передатчика микротеле- фонную трубку. Левое верхнее гнездо
6. При включении ра- циоставции на прием минальная лампа заго- ается, но в телефоне ичего не слышно.	Перегорела одна или несколько ламп приеминка. Обрыв в шнуре трубки.	После включения про- верить, все ли лампы накалены. Ненакаленные лампы заменить на за- пасные. После замены каждой лампы прове- рит работу присмника.	9	говор» не гаснет лампа «прием».	• ***	колодки, в жоторую включается вилка труб- ки, соединить голым про- водником с левым ниж- им гнездом. Если при этом загорается лампа «передача», — неиспра- вен шнур трубки (об-
		Проверить и устра- нить обрыв в шнуре.	•			рыв) или тангента труб- ки.
		До устранения поль- зоваться громкоговори- телем, включив его в	)	·		Устранить неисправ- ность тангенты или шнура. Если лампа «переда-
7. При включении ра- иостанции на передачу ампа «лередача» заго- аетоя а лампа «на-	anderpoint unremain	соответствующие гнезда. Взять неоновую лампу за баллон и, прикоснув- шись одним ее полюсом к илемме «антенна пере-				ча» не вагорается, — внутреннее повреждение радиостанции.
гройка антенны» не го-		датчика», настраиват:				•

FOR STEPHEN HISE ONL!

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Устранение неисправности				
9. Нет молулянии пе- редатчика: при произне- сении громких отдель- ных звуков не «мигает» лампа «настройка ан- тенны».	а) обрыв в шнуре трубки; б) неисправен микрофон трубки; в) не работает модуляторная лампа 2 п 1 п.	Устранить неисправность шнура трубки. Заменить микрофонили трубку. Заменить лампу запасной.				

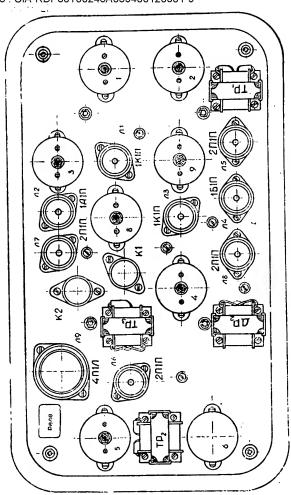ПРИМЕЧАНИЕ. При ремонте для удобства нахождения повреждений на фиг. 10 указана маркировка узлов и деталей приемо-передатчика, установленных на шасси сверху.



FOR WELCHE USE ONLY

Фиг. 10. Вид на шасси прием о передатчика сверху.

	ГЛАВА IV. 17. Спецификация к принципиальной схеме				о Наименование	Тип	Величина
схеме дение по Обозна-	Наименование	Tan	Величина	R <sub>25</sub>	Сопротивление непро- волочное	<b>B</b> C-0,25	75 ком—10%
CACE		<u>!</u>	<u> </u>	R <sub>26</sub>	То же	BC-0,5	30 ком—10%
R <sub>1</sub>	Сопротивление непр	o.		R <sub>27</sub>	То же	BC-0,25	39 ком—10° с
	волочное	BC-0,25	56 ком—10⁰/•	$R_{28}$	То же	BC-0,25	18 ком—10°/е.
R <sub>2</sub>	То же	BC-0,25	470 ком—20%	n R <sub>20</sub>	То же	BC-0,25	120 ком—10%
R <sub>3</sub>	То же	BC-0,25	220 ком—20%	R <sub>80</sub>	То же	BC-0,25	220 ком—20%
R <sub>4</sub>	То же	BC-0,25	10 ком—10%	R <sub>31</sub>	• То же	BC-0,25	56 ком—10%
R <sub>5</sub>	То же	BC-0,25	18 ком—20%	R <sub>32</sub>	То же	BC-0,25	56 ком—10%
R <sub>6</sub>	То же	BC-0,25	120 ком-10%	R:3	То же	BC-0,5	100 ом—10°/с
R <sub>7</sub>	То же	BC-0,5	6,8 мом—10%	$R_{34}$	То же	BC-0,5	330 ом-10%
R <sub>8</sub>	Сопротивление пер менное	е- СП-1	470 ком—Б-2 вт.	$\mathbf{R}_{a5}$	То же	BC-0,5	1 ком—10.%
₹ <sub>9</sub>	Сопротизление непр волочное	o- BC-0,25	3,3 мом—20%	$R_{36}$	Сопротивление прово- лочное	1	Доб. сопротивления к шкале 10 вольт
R <sub>10</sub>	То же	BC-0,25	3,3 мом—20%	R::7	Сопротивление непро-		.BOVID1
R <sub>11</sub>	Сопротивление пров	0-		F(37	волочное	BC-0,25	100 ом—10%
	лочное		2,1 ома	Cı	Конденсатор пост	KCO-1-B	200 -1 100/-
$R_{12}$	Сопротивление непр волочное	o- BC-0,25	1 мом—10%	_	елкости	КБГ-М1	250в—62 пф—10°/с
R <sub>13</sub>	То же	BC-0,25	1 MOM—10%	C,	То же	-,	200в0,07 мф.20%
R <sub>14</sub>	То же.	BC-0,5	30 ком—10°/о	C.;	То же	KCO-1-B	250в—82 пф. 5%
R <sub>15</sub>	То же	BC-1	12 ком—10%	· C <sub>i</sub>	Конденсатор под- строечный	КПК-1	8—30 пф.
R <sub>15</sub> R <sub>16</sub>	То же	BC-0.25	220 ком—20%	, <b>C</b> 5	Конденсатор пост. ем	_	
	То же	BC-0,25	200 ком— 5%	1	жости.	КСО-2-Г	500в—150 пф. 5%
R <sub>17</sub>	То же	BC-0,25	470 om—20%	$C_{i}$	Конденсатор под	. кпк-1	£30 пф.
R <sub>18</sub>	То же	BC-0,25	56 ком—10°/«		строечный		ι - ουφ.
R <sub>19</sub>		BC-0.25	39 KOM—10%	) C;	Конденсатор пост емкости.	KCO-1-B	250а—100 пф. 20%
R <sub>20</sub>	То же	BC-025	220 ком—20%	C,	То же	KCO-1-B	250в—82 пф. 5%
R <sub>21</sub>	То же	BC-025	470 ox -20%	C,	Конденсатор под		
R <sub>22</sub>	То же	BC-0,25	1 KOM-20%	<b>-,</b>	строечный	КПК-1	8—30 пф.
R <sub>23</sub>	То же		1	C¹º	Конденсатор пост	KCO-2-F	500a—150 nф. 5%
$R_{2_1}$	То же	BC-0,25	56 ком—10%•		I CAROCTH.	1 1(00-2-1	1 0000 193 1141 1111


41:


Обозна- чение по схеме	по Наименование		Тип	Величина	Обозна- чение по схеме		Напменование	Тип	Величина
C <sub>11</sub>	Конденсатор строечный	под-	КПК-1	8—30 пф.		C <sub>36</sub>	Конденсатор мост. емкости.	КСО-2-Г	500в—150 пф 5%
Cı2	Конденсатор емкости.	пост.	KCO-2-A	500в—680 пф. 20°/о		C <sub>37</sub>	Конденсатор под- строечный	ҚПК-1	8—30 пф.
Cin	То же		KCO-1-B	250a—100 αφ. 20%		C.o	Конденсатор пост.	W60 0 1	700 150 ± 000/
C <sub>14</sub>	Тоже		KCO-1-B	250в—82 пф. 5%			емкости.	KCO-2-A	500s—150 πφ 20°/•
C <sub>15</sub>	Конденсатор	под-	•	0 20	·	C <sub>10</sub>	То же	КВГ-М1	200в-0,07 мф 20%
	строечный		қпқ-1	8—30 лф.	•	C <sub>i1</sub>	То же	КСО-2-Г	500в150 пф 5%
C <sub>16</sub>	Конденсатор емкости.	пост.	<b>К</b> СО-2-Γ	500в—150 пф. 5%	4	C12	Конденсатор под- строечный	<b>К</b> ПК-1	830 пф.
C <sub>17</sub>	Конденсатор строечный	под-	ҚПҚ-1	8—30 ஈட்		C <sub>13</sub>	Конденсатор пост. емкости.	ксо-1-в	250в—82 пф 5 %
C18	Конденсатор емкости.	пост.	ҚСО-2-А	500в—680 пф. 20⁰/•		C <sub>14</sub>	Конденсатор под- строечный	қпқ-і	8—30 пф.
Cia	То же		КСО-1-Г	250в—150 лф. 5%		$C_{i5}$	Конденсатор пост.	VCO 51	700- 2200 m.h. 108/-
C <sub>20</sub>	То же		KCO-1-L	250в—150 пф. 5%		C	емкости.	ҚСО-5А КБГ-М1	500a-3300 πφ 10%
· C <sub>21</sub>	То же		КСО-2-Л	500в—680 пф. 209		C. <sub>6</sub>	То же		200в—0,07 мф 20%
C <sub>22</sub>	То же		KCO-1-L	250в—150 ггф. 5 %	4	C <sub>i</sub>	То же	KTK-1M	250в—30 пф 10%
C <sub>:3</sub>	То же		ĶСО-1-Г	250в150 пф. 5 %	;	Cis	То же	қБГ-М1	200в—0,07 мф 20%
· C21	То же		KCO-1-A	250в—100 пф. 20%	•	$\mathbf{C}_{50}$	То же	КВГ-М1	200в0,07 мф 20%
C <sub>5</sub>	То же		KCO-5A	500в—6800 எடி 20%		C. <sub>1</sub>	Конденсатор электро- литич.	ЭГЦ-1а	40 мф. 10 в
$C_{\mathfrak{R}}$	То же		KCO-5.1	500в—6800 пф 20%	į	C.2	То же	ЭГЦ-1а	700 мф б в
$C_{27}$	То же		ҚБГ-М1	200в-0,07 ммф 20%		C <sub>53</sub>	Конденсатор пост.		
C.	То же		KCO-5A	500в— <b>6800 мф. 20</b> %			емкости.	KCO-1-A	250ъ-100 пф 20%
Ca	То же		KCO-5A	500в1000 пф. 10%	•	C <sub>34</sub>	То же	KCO-5-A	500в—6800 пф. 20%
· C •	То же		қБГ-М2	200в—0,07 мф. 20%		C.5-53	Конденсатор электро- литяч.	ЭГЦ-1а	30 мф 200 в.
$C_{a}$	То же		KPL-W1	200в—0,07 мф. 20%	i	Cao	Конденсатор электро-		
· C <sub>12</sub>	То же		КРС-М1	200в—0,25 мф 20%	4	٠.,٥	литич.	ЭГЦ-1а	` 40 мф 10 в.
$C_{aa}$	То же .		Кес-Мі	200в —0,07 мф 20%	3	C.1-62	Конденсатор пост. емкости.	КМБГ-3	2 мкф 10%
$\mathbf{C}_{.1}$	То же		<b>КСО-1-</b> В	250в—82 ягф. 5⁰/•		C,3	To жe	КБГ-М2	0,025 маф 10%
C.,	Конденсатор п строечный	онденсатор под- КПК-1		830 nф.	8.—30 пф.		То же	КБГ-М1	0,07 мкф 10%


Обезпа- чение по схеме	Навменование	Tun	ру Approved for Release 2011/0 Величина	Обозна- чение по схеме	Нанменование	Тип	Величина
л	Лампа электронная	1 <b>K</b> 1a		Ta	Тумблер	тп-1-2	
Л,	То же	1A1n		т	Телефон	уна-С-210	
Л <sub>3</sub>	То же	1K1n	^	M	<b>Микро</b> фон	ЦБ	
Л,	То же	<b>ιδ</b> ιπ ·	A				Напряжение сра-
Л <sub>5-8</sub>	То же	2П1п		12	Реле	PCM-2	батывання 0,7 в.
Л,	То же	4П1Л	•	и	Неоновая дампа	MH-3	Напряжение зажи- тания до 48 в.
Tp-1	Трансформатор выход- ной			И <sub>1-2</sub> И <sub>3</sub>	· Ооветительная мини- атюрная лампа	MH-1	1 вольт 0,075 а.
Tp-2	Трансформатор микро- фонный			17	Вибратор	BC-4,8 r	4,8 вольт
Tp 3	Траноформатор моду- ляционный			18—19	Осветительная миниа- тюр. лампа	MH-1	1 вольт 0,075 а.
Др_2	Дроссель низкой ча- стоты			20	Трансформатор сило- вой	ИТ4-712.001	
П,-П;о	Переключатель волн.			21	Дроссель н. ч.	CII 80160	9 ги.
1 .	Катушка антенная в			23	Блок в. ч. дросселей	CII 80117	
	экране			24—26	Тумблер	TΠ-1-2.	
2	Катушка сеточная в экране			27	Плавкая вставка	ПВ-10А	10 Λ
3	Катушка смесителя в экране			2 <b>8</b> 29	Панель со штырьками Панель с гнездами		
4	Катушка буфера <sup>в</sup> экране			_35	Зажим малогабарит-		0.05
5	Катушка промежуточ- ного <b>контура в э</b> кране		4	36	Вольтметр	M-61	0—2,5 вольта 0—10 вольт
6	Укорачивающая ка- тушка в экране			C <sub>iii</sub> C <sub>ii</sub> , C	ИМЕЧАНИЕ. Величины ем С <sub>ов</sub> указаны для серий К, Л	икостей С., С., I, М. н. Н.	C,, C,,, C,,, C,,,
7	Антенный. вариометр			Для	я других серий применяются		
8	1-й фильтр промежу- точной частоты						C., Cio, Cio, Cit, Cit
9	2-й фильтр промежу- точной частоты			B. P	, Д, Е, Ж, 6 С, СТ, У, Ф, X 9	2 எடி. 8 எடி. 1 எடி.	120 пф. 130 пф. 160 пф.
T,	Тумблер	TB-2-1			10	0 пф. і	180 пф.
T <sub>2</sub>	Тумблер	ТП-1-2					
44			·	LES ONLY			4.5

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9
18. Данные обмоток трансформаторов, дросселей и реле

Обозначение по схеме	обмоток №№	Данные обмоток
· TP-1	1	• 3000 витков ПЭЛ — 1Ø — 0,1 мм.
	11	1000 витков ПЭЛ — 1⊗-0,1 мм.
	111	150 витков ПЭЛ — 1∅ — 0,1 мм.
1P-2	1	$540$ витков (отвод от 270 витков) ПЭЛ — 1 $\varnothing = 0,1$ мм.
	11	3700 витков ПЭЛ — 1,3 —0,1 мм,
	111	180 витков ПЭЛ — 1⊘ —0.1 мм.
· TP-3	1	3700 витков ПЭЛ — 1⊘—0,1 мм.
,	11	2160 витков ПЭЛ — 1,3—0,1 мм.
Др-2	_	90 витков ПЭЛ — 1 3-1,0 мм.
12	-	240 витков ПЭЛ — 1Ø-0,31 мм.
20	1	52+52 вятк. ПЭЛ — 1,2—1,2 мм.
	11	1160+260 витк. ПЭЛ — 1,7—0,23 мм.
• 21	-	2500 витков ПЭЛ — 1.23—0,12 мм.
23	5- 6	3×85 вит. ПЭЛШО ∅-0,15 мм
	9-10	3×85 вит. ПЭЛШО ∅-0,15 мм.
	1-2	24 витка ПЭЛ — 1⊘—1,2 мм.
	3- 4	24 витка ПЭЛ — 1,2 —1,2 мм.
		l .

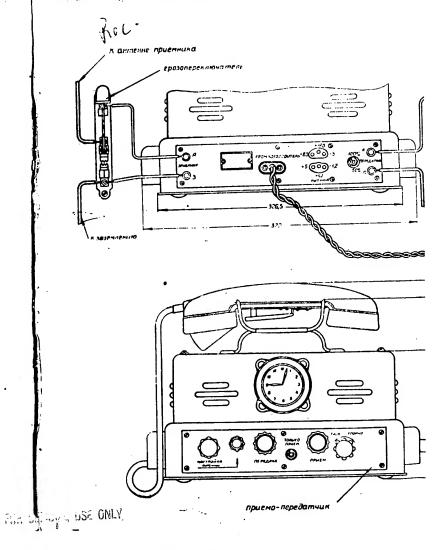

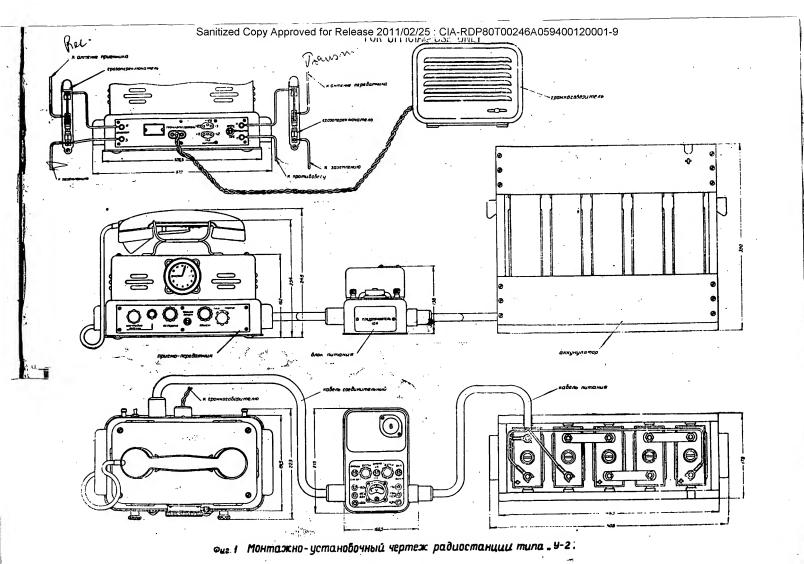


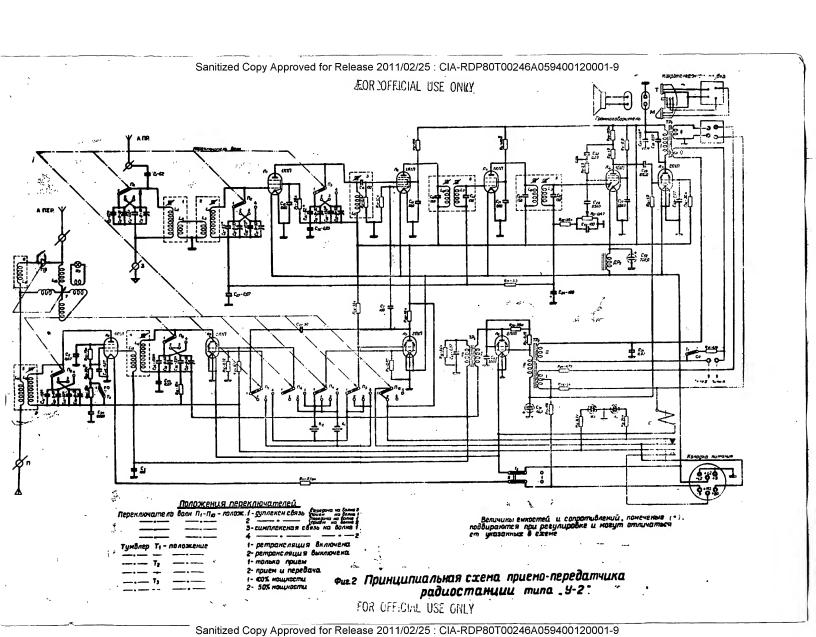

Sanitized Copy Approve	50X1-HUM	
		-
•		

СССР МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА ОПЫТНЫЙ ЗАВОЛ ЦПКБ-4
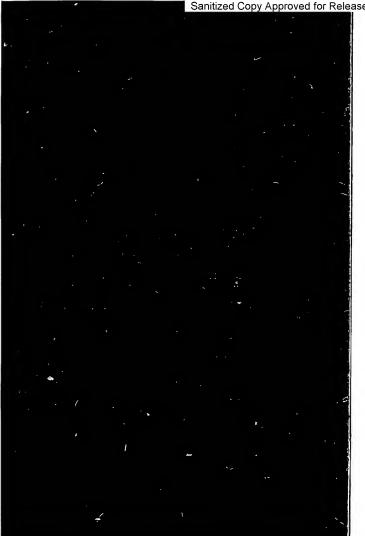
### ОПИСАНИЕ **АВАРИЙНОГО СУДОВОГО ПРИЕМНИКА**ТИПА ПАС-2




Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9
FOR OFFICIAL USE UNLY.

СССР МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

опытный завод цикь-4

### ОПИСАНИЕ

АВАРИЙНОГО СУДОВОГО ПРИЕМНИКА типа ПАС-2

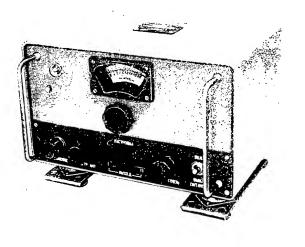

FOR OFFICIAL USE CALLY

	сод	E P	Ж	ΑH	HF								Стр.
	Назначение и краткая х	ana	кте	рист	пка	пр	нем	шик	а				:3
9	Схема приемпика .												_
3	Конструкция приемника									٠	•		
4	Установка включение и	нас	TPO	йка	mp i	CMI	нка	٠.	•		•	٠	(
5.	Возможные неисправнос	TII,	HX	npu	4444	ы и	V	тра	пеш	ıc.	٠	•	,
63	Карта режимов дами									•	٠		:
7	Воломость комплекта									•	•	•	
8.	Ведомость ЗИПа						٠	•	•	٠	•	•	
9.	Принципнальная схема	(BK.	лейн	(a)									1
10.	Спецификация к принц	11111	алы	ЮН	cxe	ме	•	•	•	•	•		
11.	Габаритно-установочный	ч	ертс	2K		•	•	٠		•		•	•

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКА

Судовой аварийный приемник типа ИАС-2 аредиазначается для обеспечения связи в случае выхода из строя навигационного приемника или его источников питация.

Приемник собран по схеме прямого усиления 1-V-2. Дианазон частот приемника 550-400 кгц (545-750 м). Тип принимаемых сигналов A1, A2, A3 и В. Градупровка шкалы приемника выполнена в килогерцах. Общая погрешность градупровки не превышает 0.5%.

Чувствительность приемпика при приеме колеоаний типа A1 и A2 не хуже 100 мкв (у порога возбуждения) при отношении пум равном 10.

Избирательность приемника при расстройке на ±10 кги не хуже 30 дб (у порога возбуждения). Приемник имеет

«Выход I» предназначен для включения головных телефонов до усилителя низкой частоты, в случае выхода его на строя.

«Выход II» предназначен для включения высокоомных головных телефонов типа TA-4 или громкоговорителя после усилителя низкой частоты.

Питание приемника производится от аккумуляторной батарен напряжением  $26~\mathrm{B}~\pm10\%$  .

Потребляемая мощность не более 7,0 вт с подсветкой шкалы и 3 вт без исе. Приемник пормально работает при изменении температуры окружающего воздуха от --30° С до  $\pm 50^{\circ}$  С и относительной влажности  $95\pm3\%$ .

### Габариты приеминка:

Bec				6,4 K	Г
Высота				200 мм	
Глубина				218 MM	
Ширина				288 MM	

FOR CITY OF A USE CHILK

### 2. СХЕМА ПРИЕМНИКА

Приемник собран по схеме прямого усиления, имеет один каскад усиления высокой частоты, регенеративный сеточный детектор и два каскада усиления низкой частоты. Антенная цепь не настранвается и имсет пидуктивную связь с входным контуром K-1.

Конденсаторы С1 и С9 служат для растяжки шкалы приемияка. Конденсатор С5 (подстройка антенны) предназначен для подстройки входного контура при смене антенн.

Переменное сопротивление R1 является регулятором громкости.

Входная цепь приемника защищена от неренапряжений, наводимых судовым передатчиком, с помощью неоновой лампы Л3.

Усилитель высокой частоты собран по схеме с трапсформаторным включением контура на ламие Л1 типа

Каскад регенеративного ссточного детектора обеспечивает высокую чувствительность и избирательность приемника, а также прием телеграфиых станций, работающих незатухающими колебаниями. Каскад собран на ламие Л2 типа 12Ж1Л по схеме автогенератора с автотрансформаториой обратной связыю. В качестве анода автогенератора используется экранная сетка лампы Л2. Ламиа Л2 выполняет одновременно три функции: регенерацию по высокой частоте, детектирование и усиление по низкой частоте.


Обратная связь каскада создается за счет части витков контурной катушки между катодным отводом и минусом и регулируется изменением напряжения на экранной сетке лампы потенциометром R5.

Детектирование сигнала происходит в сеточной цепи лампы Л-2. Составляющая низкой частоты продетектированного сигнала выделяется на сопротивлении R3 и, усиленная лампой, через трансформатор TP1 подается на вход усилителя низкой частоты.

Усилитель инзкой частоты собран на двух кристаллических триодах типа П2Б. Оба каскада работают по схеме с общим заземленным эмиттером. Эта схема (рис. 2) аналогична схеме лампового усилителя с общим (заземленым) катодом (рис. 1), где коллектор соответствует аподу, база — сетке, а эмиттер — катоду.

При подаче сигнала на вход каскада ток смещения, определяемый потенциалом базы по отношению к эмит-

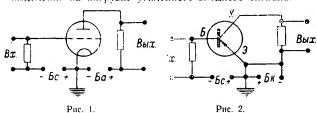теру, меняется относительно своего среднего значения. Соответствующие изменения появляются в цепи коллектора со значительно большей амплитудой, что вызывает выделение на нагрузке усиленного входного сигнала.



Первый каскад УНЧ работает в режиме усиления напряжения. Напряжение сигнала визкой частоты с вторичной обмотки согласующего трансформатора ТР1 подается из участок «база — эмиттер» триода КП1. Смещение на базу триода КП-1 сиимает с делителя R7, R8. За счет сопротивления R9, включенного в цепь эмиттера, создается отрицательная обратная связь по току, благодаря которой стабилизируется усиление каскада при повышении температуры окружающего воздуха до +50° С. Во избежание усиления каскада, сопротивление R9 забловировано по переменному току емкостью С13.

Сопротивление R10 в цепи коллектора является нагрузкой каскада. С этого сопротивления напряжение сигнала через переходной конденсатор C14 подается на участок «бага — эмиттер» оконечного триода КП-2.

Смещение на базу триода КП-2 создается делителем R11, R12. Сопротивление R13 по назначению аналогично R9.

Первичная обмотка выходного трансформатора ТР2 включена в цепь коллектора триода КП-2. Вторичная обмотка выведена на колодку «Выход И».

Для уменьшения помех, проинкающих по цепям питания, предусмотрен фильтрующий конденсатор C15.

### 3. КОНСТРУКЦИЯ ПРИЕМНИКА

Приеминк ПАС-2 смонтирован на шасси, жестко скрепленном с передней напелью приемника. На передней нанели выведены все ручки управления: настройки, регули-

:

ровки обратной связи, усиления и подстройки антенцы, а также выключатель интания, выходные гиезда приемника и глазок неоповой дамны ДЗ.

На шасен приемчика расположены дамны, высокочастотные контура, блок конденсаторов переменной емкости, блок трансформаторов, предохранители, конденсатор фильтра, филии антенны и питания.

В нижней части шаеси расположены влаты с сопротивленнями и конденевторами, полупроводинковые триоды, переменный конденсатор подстройки антенны и весь мон-

таж приемивка. Шасси с передней панелью вдвигается в металлический корпус и фиксируется в нем с помощью кнопочных защелок. Для того чтобы выпуть шасси из корпуса, необходимо пажать на кнопки защелок и за ручки, расположеные на передней плате, выпуть шасси из корпуса. Корпус крепитея к столу на специальных амортизаторах.

### 4. УСТАНОВКА, ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА

Для установки приеминка на столе необходимо: освободить скобы с амортизаторами от корпуса, для чего отвернуть скрепляющие их болты; привернуть скобы шурунами к столу и вновь установить и закрепить корпус приеминка.

Подвести к приеминку питание и заземление, обратив особое випмание на полярность. Подключить антенну и

телефоны. Включить интание.

Ручку «усиление» поставить в крайнее правое поло-

жение.

Ручка «обратная связь» должна быть установлена в положение возникновения автогенерации близко к порогу.

Вранцая ручку «пастройка», найти необходимую станцию и подобрать топ приема. Ручку «подстройка аптенны» установить в положение максимальной громкости.

Ручку «усиление» поставить в положение необходимой ромкости.

#### 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ

В случае выхода приемника из строя или его испормальной работы следует проверить исправность источника интания и всех каскадов приемника, начичая с выходного каскада и кончая усилителем высокой частоты. чина и полярность напряжения питания определяется величина и полярность напряжения питания, а также исправность предохранителей и ценей накала дамп 12Ж1Л.

С помощью измерительного прибора проверяется режим работы лами присминка согласно прилагаемой карте режимов дами (см. рис. 3).

Значительное отклонение режима от пормального ука-

зывает на непсиравность в данной цени.

Для проверки тракта успления низкой частоты необхолимо коспуться металлическим предметом управляющей сетки детекторной лампы Л2 (ножка 7).

Наличие сильного шума на выходе приемника («Выход II») свидетельствует об исправности каскада низкой

частоты и детекторной ламны.

При отсутствии шума на выходе приемника необходимо включить телефоны на «Выход I» и снова коснуться управляющей сетки детекторной дамны. Надичие шума в телефонах говорит о непенравности каскадов усилителя низкой частоты.

В этом случае следует также методом исключения определить ненсправность I или II каскадов усилителя. Проверить полупроводниковые триоды и заменить их в

случае непригодности.

Полупроводниковые триоды проверяются с помощью тестера. Для этого необходимо замерить сопротивление переходов «эмиттер — база» и «эммиттер — коллектор» в прямом и обратном направлении. Сопротивление переходов в прямом направлении исправного триода должно быть не более 100 ом и в обратном направлении не менее 10 000 ом.

Во избежание повреждения триодов замену их следует производить только при выключениом питании. При неисправности УВЧ следует проверить детали схемы этого каскада, режим дамны и устранить неисправности.

### ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание порчи триодов при их замене необходимо:

1. Выключить приемник.

2. Не допускать найку и изгиб выводов на расстоянии менее 10 мм от корпуса триода.

3. Паять приноем с температурой плавления не выше 150°.

TOP OFFICIAL USE GILLY

FOR OFFICIAL USE ONLY

Ответственный за выпуск П. Г. Арефьев

Подписано к печати 19/Х 1955 г.

Печ. л. 3+6 вклеек

Тираж 35000


Заказ № 8938

'HC 50936 Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, ул. им. Ленина, № 49.

FOR OFFICIAL USE ONLY


THE CONTRACT SEE NAME.

OINABALA	Стр.
Глава I.	
1. Общие сведения	. 1
2. Составные части радиостанции	
2 Voucepyking	
4. Особенности схемы радиостанции	0
Глава II.	
Вопросы организации радиосвязи в районе МТ	C
г Обинго организационные вопросы · · · · ·	!!
с ребор вина работы и рабочих частот	
7 Haveyouti House	
O Demonicaging	
О Среду с абочентами телефонной сети	
10 Hoverh Darhoudhens	
11. Установка радиостанции	21
Глава III.	
Работа радиостанции	
19. Почестовка палиостанции к работе	28
13 Дабота пуплексом	• . • 02
14 Defects CHMITTERCOM	
15. Обище правила работы на радиостанции	
16. Неисправности радиостанции и их устранение	34
Глава IV.	
17. Спецификация к принципиальной схеме	40
18. Данные обмоток трансформаторов и дросселей	46
Bardin Ta	

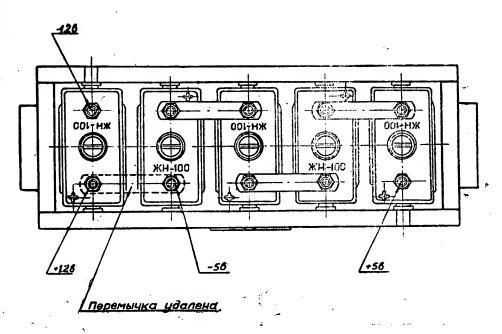



физ и Схема подсоединения кабеля питания к аккумулятору.

TO : GEFICIAL

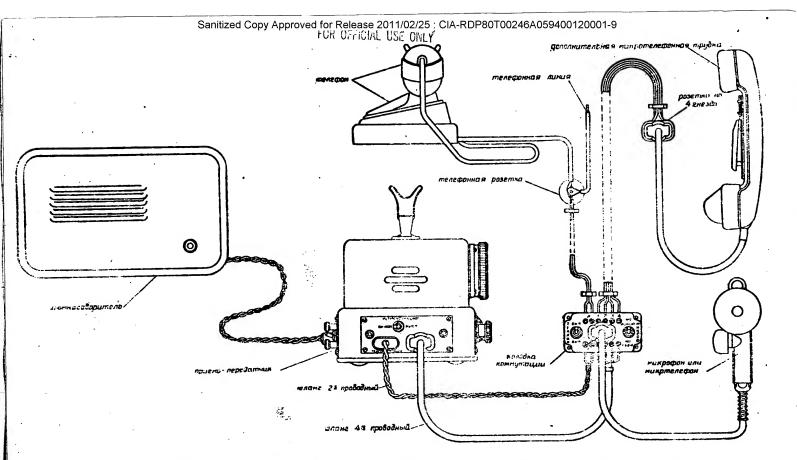

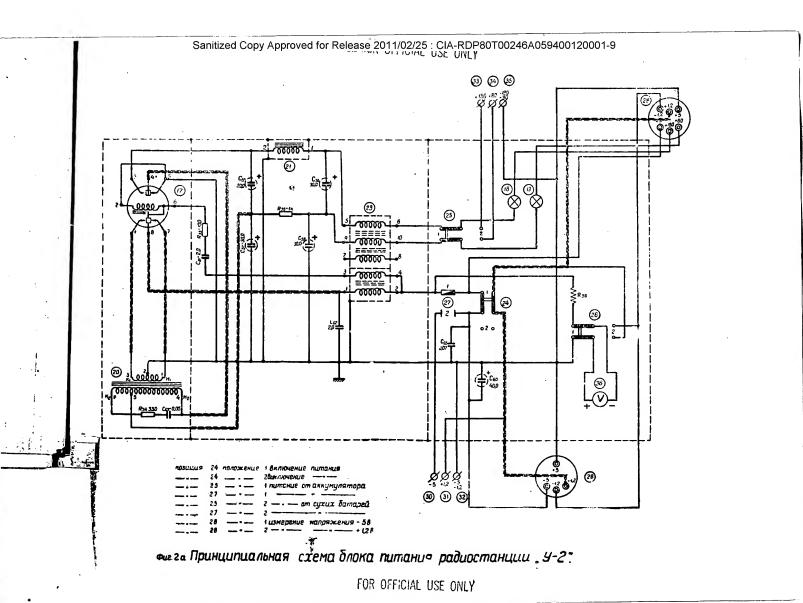Фиг.7 Монтажно-установочный чертеж колодки коммутации центральной радиостанции "Урожай типа У-2.



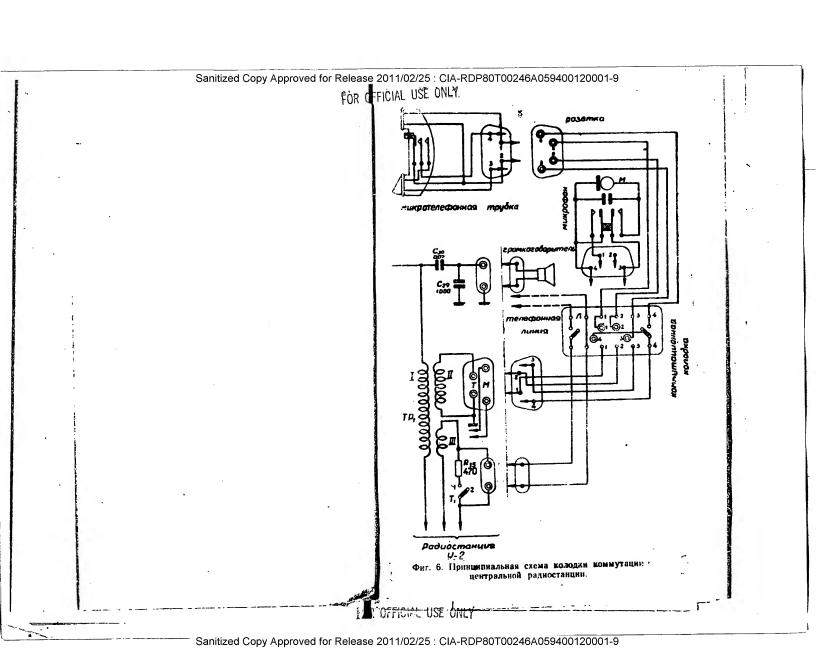

FOR OFFICIAL USE ONLY

# COMMAND-BROADCASTING INSTALLATIONS



Remaindo of Underholdrung

# KBY-100



N. P. J. 15

VSESOJUZNOJE OBJEDINENENIJE

SUDOIMP

MORGO

FOR OFFICIAL USE ONLY

### КОМАНДНО-ВЕЩАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА КВУ-100

Командно-вещательная установка типа КВУ-100 предназначается для обслуживания морских и речных судов командными и вещательными передачами. Кроме того, установка КВУ-100 обеспечивает трансляцию передач слинии напряжением не свыше 30 в с соседнего судна или с берега по двум громкоговорительным линиям судна. Каждая установка оборудована четырьмя микрофонными постами.

Установка КВУ-100 рассчитана на дистанционное управление аппаратурой непосредственно с микрофонных постов с автоматизацией всех операций по ее включению и выключению

Установка КВУ-100, по желанию заказчика, может быть исполнена с принудительным вещанием командных передач по громкоговорительным линиям.

### основные узлы

Установка состоит из следующих основных узлов: микрофонные посты (МП-1, МП-2. МП-3), стойка командных передач (СКП). стойка широковещательных передач (СШП). щиток коммутации фидеров, аккумуляторная батарея типа 10 НКН-45, напряжением 24 в. агрегат с пусковым и регулировочным устройством, щиток коммутации агрегатов (только для судов с бортовыми фидерами постоянного тока), комплект громкоговорителей, головные телефоны, настольная стойка с динамическим микрофоном, напольная стопка к линамическому микрофону МД, герметиларованные розетки для включения динамическо о микрофона МД-30, эксплуатационный регулировочный инструмент и другое запасное имущество.

### TYPE KBY -100 COMMAND-BROADCASTING INSTALLATION

The type KBV-100 command-broadcasting installation is intended for providing marine and river shipping with command and broadcast transmissions. Besides, the KBV-100 installation enables rebroadcasting of the line transmissions (with voltage not over 30 V) from a near-by ship or from the shore through two loudspeaker lines of the ship. Each installation has four microphone posts.

The design of the KBV-100 installation facilitates remote control of the apparatus directly from the microphone posts, all operations as regards switching in and switching out being made automatically.

On request of the Purchaser, the KBV-100 installation may be equipped for compulsory transmissions of commands through the loudspeaker lines.

#### MAIN UNITS

The installation comprises the following main units: microphone posts (MII-1, MII-2, MII-3), a command transmission rack (CKII), a broadcast transmission rack (CIIII), a feeders switching board, a type 10 HKII-45 storage battery rated 24 V, a unit with a starting and controlling device, a units switching board (only for ships with D. C. feeders), a set of loudspeakers, earphone, a bench-type stand with a dynamic microphone, a floor-type stand for a M/I dynamic microphone, hermetic sockets for the M/I-30 dynamic microphone, a set of adjusting tools and some spare equipment.

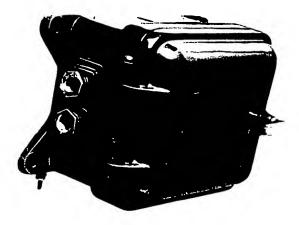


Рис. 1. Микрофонный пост МК-205

Fig. 1. MK-205 Microphone Post

FOR OFFICIAL USE ONLY

## СУДОИМПОРТ

Микрофонный пост МК-205 (MII) служит для дистанционного управления аппаратурой, включения громкоговорительных линий и передачи команд и распоряжений по набранным линиям.

В постах применяется электромагнитный микрофон типа БЭМ-2 или ДЭМК-3.

Ввод внешних кабелей в корпус МП производится через два сальника. Внутри корпуса МП имеется плата с установленными на ней указанными выше деталями. На плате, у кнопок и лампочек имеются соответствующие надписи, Отвод микрофона и кнопки включения громкоговорительных линий покрыты самосветящейся краской, что облегчает включение установки в ночное время. Провода имеют защиту от механических повреждений.

Микрофонный пост крепится к переборке на амортизаторах и имеет водозащищенное оформление.

Стойка командных передач МК-203 (СКП) служит для управления, коммутации и усиления передач. Она включает в себя: панель управления, панель литания, панель входной коммутации, панель выходной коммутации, два усилителя,

селеновый выпрямитель, панель автотранс-

форматора, расшивной щит.

Каркас стойки состоит из трех основных частей: сварной рамы с основанием, съемного переднего кожуха и съемного заднего кожуха. На раме, снизу вверх, укреплены: кронштейн с панелью селенового выпрямителя, два кронштейна с панелями усилителей и расшивной щит. Передний кожух имеет три двери, открывающихся на 90°. На верхней двери установлены органы управления, контроля и сигнализации установки.

При открывании средней и нижней дверей блокировочное устройство обеспечивает отключение высокого напряжения усилителей.

Крепление стойки осуществляется на амортизаторах.

передач широковещательных Стойка (СШП) служит для управления и коммутации источников вещания. Она включает в себя: два радиоприемника с микрофонным усилителем и выдвижным динамическим микрофоном, граммофонное устройство, два выпрямителя для питания радиоприемников, выпрямитель для питания микрофонного усилителя, панель управления, панель контрольного



Рис. 2. Стойка командных передач МК-203

Fig. 2. MK-203 Command Transmission Rack

The MK-205 microphone post (MII) is intended for remote control of the arrangement, for switching in loudspeaker lines and for transmission of commands and orders through the selected lines.

Electromagnetic microphones type B9M-2 or A9MK-3 are used on the posts.

The lead-in of outside cables into the microphone post housing is accomplished through two stuffing boxes. Inside the microphone post housing there is a board mounting the above mentioned parts. There are corresponding inscriptions beside push-buttons and lamps. The microphone lead-out and the loudspeaker lines switch in push-buttons are covered with fluorescent paint for easy switching of the installation at night. The wires are protected from mechanical damages.

The microphone post is fastened to the bulkhead on shock-absorbers and has a waterproof housing

The MK-203 command transmission rack (CKII) is intended for control, switching and amplification of the transmissions. It includes: a control panel, a supply panel, an output

switching board, an input switching board, two amplifiers, a selenium rectifier, an autotransformer panel, a spreading board.

The rack framework is composed of three main parts: a welded frame with the base, a removable front casing and a removable rear casing. On the frame are mounted, from bottom to top: the bracket with the selenium rectifier panel, two brackets with amplifier panels and the spreading board. The front casing has three doors which can be opened on 90". The controls and signalling devices are arranged on the upper

The interlocking arrangement provides for switching off of the high voltage of the amplifiers when opening middle and bottom doors.

The rack is fastened on shock-absorbers.

The broadcast transmission rack (CIIIII) is intended for controlling and switching of the broadcast sources. It includes: two radio receivers, a microphone amplifier and a folding microphone of the dynamic type, a record playing device, two rectifiers for radio receiver supply, a rectifier for the microphone amplifier supply, the control panel, a monitoring loud-

# SUDO IMPORT

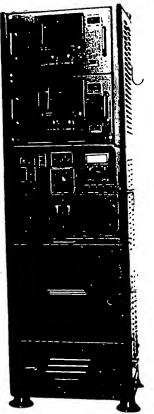


Рис. 3. Стойка инфоковещательных передач



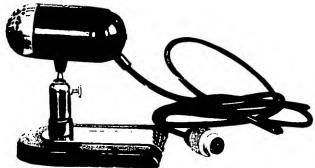


Рис. 4. Настольный динамический микрофон

Fig. 4. Bench-type Stand with Dynamic Microphone

# СУДОИМПОРТ

громкоговорителя, выдвижной стол, фонотеку, расшивной щит.

Присоединение радиоприемников, микрофонного усилителя и выпрямителей к кроссам межнанельного монтажа осуществляется при номощи ножевых колодок.

Стойка широковещательных передач крепится на амортизаторах.

Радиоприемник МК-12, пятиламповый супергетеродин, имеет следующие диапазоны:

I диапазон 790—2 300 м (380—130 кгц):

II диапазон 207— 612 м (1 450—490 кгц); III диапазон 37— 110 м (8,0—2,7 мггц);

IV диапазон 13— 37 м (23—8,0 мггц).

Чувствительность приемника в любом диапазоне не хуже 40 мкв при уровне шумов на выходе приемника ниже уровня полезного сигнала не менее чем на 15 дб. Неравномерность частотной характеристики приемника в полосе частот 100—4 000 гц. измеренная на частоте 1 000 гц. не более 12 дб. Полоса пропускания приемника по промежуточной частоте не уже 7 кгц при ослаблении в 2 раза и не шире 22 кгц при ослаблении в 100 раз.

Антенная цепь имеет неоновую защиту для предохранения входных цепей приемника от больших напряжений высокой частоты, которые могут наводиться от судовых передатчиков. Здесь включен антенный фильтр-пробка, настроенный на частоту 435 кгц, который служит для подавления помех на частотах, близких к промежуточной.

Аккумуляторная батарея обеспечивает дистанционное включение установки, а также питание цепей автоматики и сигнализации в буфер с селеновым выпрямителем. Она состоит из двух аккумуляторов типа 10 НКН-25, включенных последовательно. Общее номинальное напряжение батареи составляет 24 в.

Одновременно с включением установки для ведения передачи, параллельно аккумуляторной батарее, включается селеновый выпрямитель, который подзаряжает батарею.

При поставке установки КВУ-100 последняя снабжается: комплектом запасных ламп и деталей, запасными трансформаторами, измерительными приборами, комплектом эксплуатационного инструмента и запасными деталями для громкоговорителей.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Установка обеспечивает номинальную мощность 100 вт, получаемую с двух усилителей при выходном напряжении — 30 в.

Входное напряжение канала звуковой частоты для командных передач и передач граммофонной записи, при мощности 100 ва, не более 10 мв. Входное напряжение канала

speaker panel, a folding table, a set of records, a spreading board.

The connection of the radio receivers, the microphone amplifier and rectifiers to the interpanel wiring crosses is accomplished by means of plug connectors.

The broadcast transmission rack is fastened on shock-absorbers.

The MK-12 radio receiver is a five-valve superheterodyne having the following meter bands:

I band 790-2300 m (380-130 Kc/s)

II band 207— 612 m (1450—490 Kc/s)

III band 37— 110 m (8.0—2.7 Mc/s)

IV band 13- 37 m (23-8.0 Mc/s)

The sensitiveness of the receiver on any band is better than 40 mV at the noise level of the receiver output being not less than 15 db lower than the useful signal level. The irregularity of the frequency characteristic of the receiver in the range of frequencies of 100 to 4000 c.p.s. is not over 12 db as measured on the frequency of 1000 c.p.s. The i. f. pass band of the receiver is not narrower than 7 Kc/s at the two-fold attenuation and not wider than 22 Kc/s at the 100-fold attenuation.

The antenna circuit of the receiver has a neon unit for protection of the input circuits of the receiver from considerable R. F. overvoltages, which might appear due to the beat interference from the ships transmitters. The antenna circuit has a suppression filter tuned on the frequency of 435 Kc/s which is to suppress the interference on the frequencies in the vicinity of the i. f.

The storage battery provides remote switching of the installation, and coupled with the selenium rectifier, feeds the automation and signalling circuits. It consists of two 10 HKII-25 storage batteries connected in series. The total rated voltage of the battery is 24 V.

When switching the installation for transmission, the selenium rectifier is simultaneously switched in in parallel with the storage battery to recharge it.

The KBV-100 installation is delivered complete with a set of spare valves and parts, spare transformers, measuring instruments, a set of tools and spare parts for the loudspeakers.

### ELECTRICAL CHARACTERISTIC


The installation provides rated power of 100 W gained from two amplifiers at the output voltage of 30 V.

The input voltage of the audio-frequency channel for command transmissions and record

5

# SUDOIMPORT

FOR OFFICIAL US. STILY

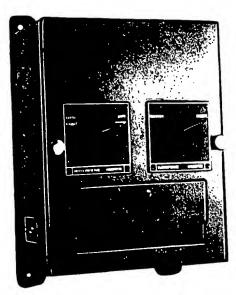

Pac. 6. Щиток коммутации фидеров Fig. 6. Feeders Switching Board

звуковой частоты для передач с динамических микрофонов, при выходной мощности в 100 ва, не более 0,75 мв.

Полоса пропускания канала звуковой частоты составляет 100—6 000 гц при неравномерности по отношению к 1 000 гц не более 6 дб.

Коэффициент нелинейных искажений на частете 1 000 гц не более 5 ° «.

Уровень фона на выходе канала звуковой частоты, при коретком замыкании входного трансформатора микрофонного усилителя, на 22 дб ниже номинального уровня передач.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ

Аппаратура установки КВУ-100 подразделяется на два вида:

анпаратуру, устанавливаемую в трансляционной рубке (стойка командных передач, стойка широковещательных лередач, щиток, коммутации фидеров, контрольный громкоговоритель и щиток коммутации агрегатов — в случае питания установки от фидеров постоянного тока), и аппаратуру, устанавливаемую в других помещениях и на открытых местах судна (микрофонные посты, герметизированные розетки, аккумуляторные батареи и громкоговорители, а также агрегат питания с пусковыми устройствами).

Передача команд и включение громкоговорительных линий производится с микрофонных постов, размещенных вне трансляционной рубки, а также и из самой рубки с поста ШМП.



Рис. 7. Агрегат с пусковым и регулировочным устройством

Fig. 7. Unit with Starting and Controlling Device

reproducing at the 100 VA is not over 10 mV. The input voltage of the audio-frequency channel for transmissions through dynamic microphones is not over 0.75 mV at the output power of 100 W.

The audio-frequency channel pass band is from 100 to 6000 c.p.s. with the irregularity as regards 1000 c.p.s. not over 6 db.

The non-linear distortion factor on the frequency of 1000 c. p. s. is not over 5  $^{\rm 0}$   $_{\rm 0}$ .

The noise level on the output of the audiofrequency channel with short-circuited output transformer of the microphone amplifier is 22 db under the rated transmission level.

### PRINCIPLE OF OPERATION

The  $\overline{\mathrm{KB}} V$  -100 installation equipment is divided into two groups:

the equipment installed in the broadcasting deck house (the command transmission rack, the broadcast transmission rack, the feeders switching board, the monitoring loudspeaker and the units switching board — in case the installation is supplied from D. C. feeders), and the equipment installed in other rooms and on open places of the ship (the microphone posts, the hermetic sockets, the storage batteries and the loudspeakers as well as the supply unit with the starting devices).

Commanding transmissions and switching of the loudspeaker lines is accomplished from the

6

# СУДОИМЛЛОРТ

Включение и выключение источников питания и усилителей для командных передач, подключение и отключение микрофонных цепей и набранных громкоговорительных линий производится нажатием кнопок на микрофонных постах.

Включение установки и громкоговорительных линий, выбор и включение источников вещания (адаптера, радиоприемника или местное вещание с динамических микрофонов, а также включение линии внешней трансляции) производится с панели управления стойки широковещательных передач, установленной в трансляционной рубке.

Установка обеспечивает возможность ведения передач через динамический микрофон из кают-компании, верхней палубы и других мест судна, где будут установлены герметизированные розетки.

Установка обеспечивает возможность одновременного проведения двух различных передач по разным громкоговорительным линиям, закрепленными за различными усилителями.

Громкоговорительные линии закреплены за усилителями в следующем порядке: за усилителем № 1 (нижний) закреплены "служебная" и "обиходная", за усилителем № 2 (верхний) — "резервная" и "верхняя палуба".

Для исключения возможности одновременного проведения различных передач по одним и тем же громкоговорительным линиям установка обеспечивает преимущество командных передач (СМП) над вещательными передачами и "старших" микрофонных постов над "младшими". По "старшинству" микрофонные

шими". По "старшинству" посты имеют следующее преимущество: МП-1 над всеми другими микрофонными постами, МП-2 над МП-3 и ШМП, МП-3 над ШМП. Преимущество передач с одних постов по отношению к другим обеспечивается автоматически.

Готовность установки для передачи с микрофонных постов отмечается на них световыми сигналами "готово". Занятость громкоговорительных линий отмечается на МП световыми сигналами "занято".

При выключении (сброс:) "старшим" постом передачи

Рис. 8. Герметизпрованная розетка для включения динамического микрофона microphone posts located outside of the transmission deck house as well as from that deck house from the IIIMII-post. Switching in and switching off of the supply sources and of the amplifiers for command transmissions and the switching in and switching out of the microphone circuits and the selected loudspeaker lines are effected by way of pressing the pushbuttons on the microphone posts.

Switching of the installation and of the loudspeaker lines, selection and switching in of the broadcast sources (the pickup, the radio receiver, the local broadcast through the dynamic microphones or the outside broadcasting line is effected from the control panel of the broadcast transmission rack, mounted in the broadcasting deck house.

The installation facilitates carrying out transmissions through a dynamic microphone from the wardroom, from the upper deck and from other places of the ship where hermetic sockets are provided.

The installation enables two simultaneous transmissions using different loudspeaker lines operating from different amplifiers.

The loudspeaker lines are operated from the amplifiers as follows: the "service" and the "common" lines operate from No. 1 amplifier (bottom), and the "reserve" and "upper deck" operate from No. 2 amplifier (top).

To preclude any possibility of simultaneous different transmissions on the same loudspeaker lines, the installation provides for preference of the command transmissions (CMH) over broad-

cast transmissions and of the "major" microphone posts over "junior" microphone posts. The microphone posts "majority preference" is as follows: the MII-1 over all other microphone posts, MII-2 over MII-3 and HIMH, MII-3 over HIMH. The transmission preference of some posts over the others is ensured automatically.

The readiness of the installation for transmission from the microphone posts is indicated by the "ready" (готово) light signals. When the loudspeaker line is engaged it

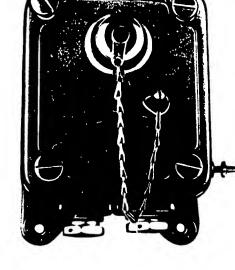



Fig. 8. Hermetic Socket for Dynamic Microphone
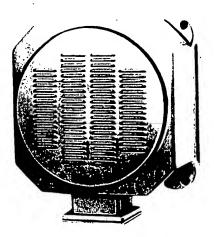
## SUDOIMPORT

FOR OFFICIAL USE ONLY



Pirc. 9. Динамический громкоговоритель Fig. 9. Dynamic Loudspeaker



Pag 10 Динамический громкоговоритель ЗГД-ЗМА Fig. 10. Dynamic Loudspeaker, Type 31'A-3MA

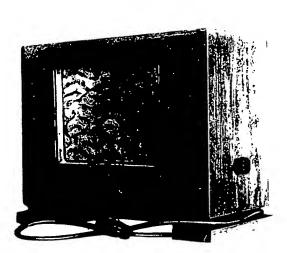


Fig. 11. Dynamic Loudspeaker, Type 31'A-8MA

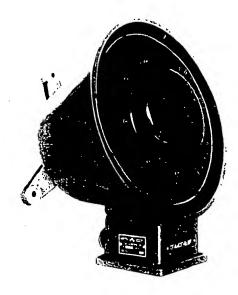


Рис. 11. Динамический громкоговоритель ЗГД-8МА — Рис. 12. Динамический громкоговоритель 10ГРД-3М Fig. 12. Dynamic Loudspeaker, Type 10VP,T-3M

# СУДОИМПОРТ

FOR OFFICIAL USE ONLY
Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

с "младшето" поста, на "младшем" посту, одновременно с появлением сигнала "Занято", выключается сигнал "готово".

Аварийная сигнализация — каждое появление неисправности в работе установки сопровождается общим сигналом в виде непрерывного звонка и светового сигнала — "авария установки". Одновременно с этим появляются местные сигналы аварии, указывающие вышедший из строя узел (усилитель, селеновый выпрямитель, сигнальный предохранитель и т. п.).

Аварийная сигнализация извещает о нарушении нормальной работы установки из-за пропадания анодного тока усилителей, обесточивания микрофонного усилителя, обесточивания селенового выпрямителя, перегорания любого из сигнальных предохранителей.

### ПИТАНИЕ

Питание установки КВУ-100 возможно: от двух непрерывно действующих бортовых однофазных фидеров переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в, частотой 50 ги:

от двух непрерывно действующих бортовых фидеров постоянного тока, напряжением 110 или 220 в, через преобразователь постоянного тока в переменный, который в этом случае дополнительно входит в комплект установки. При стоянке судна у берега или в порту имеется возможность питать установку от берегового фидера, переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. В случае обесточивания фидера правого борта, переход на питание от фидера левого борта происходит автоматически.

В установке предусмотрена возможность ручной регулировки напряжения питания при колебании напряжения питающего фидера в пределах от  $\pm~10\,$  до  $-~20\,$ ° « от номинального значения.

Питание ценей автоматики и сигнализации осуществляется от селенового выпрямителя, работающего в буфер с аккумуляторной батареей. Включение буферного питания от селенового выпрямителя происходит автоматически при включении установки для передач.

Аккумуляторная батарея состоит из двух батарей типа 10 НКН-45, соединенных последовательно, и имеет общее напряжение 24 в.

В случае необходимости можно вручную (путем нажатия кнопки "ручной заряд аккумулятора" на стойке КП) подключить селеновый выпрямитель к аккумуляторной батарее и тем самым подзарядить ее.

Потребляемая установкой мощность по переменному току — 1 100 ва при Сов q=0.85.

is indicated on the microphone posts by the "engaged" (запято ) light signals.

When a "major" post switches off the transmission from a "junior" post, the "engaged" light signal appears on the "junior" post simultaneously with the disappearance of the "ready" (\*готово») signal.

Fault signalling. Any fault of the installation is accompanied by a general signal in the form of continuous ringing and by the "fault" light signal. At the same time local fault signals appear indicating the out-of-order unit (the amplifier, the selenium rectifier, the signal fuse, etc.).

The fault signalling informs about alteration of installation normal performance due to amplifier plate current failure: deenergized microphone amplifier, deenergized selenium rectifier, burning out of any of the signalling fuses.

#### SUPPLY OF INSTALLATION

Supply of the KBV-100 installation is possible:

from two continuously functioning singlephase, 50 cycles, A. C. board feeders with a voltage of 110, 127 or 220 V:

from two continuously functioning 110 or 220 V, D. C. board feeders through the transducer, converting the D. C. into A. C., in this case a transducer is additionally included in the installation outfit. When the ship is at shore or in the port, the installation can be supplied from a shore feeder with 110, 127 or 220 V, A. C. In case the starboard feeder is deenergized, the installation is automatically switched over to the port side feeder.

The installation design provides for manual adjustment of the supply voltage if the supply feeder voltage fluctuates in the range from  $\pm 10$  to  $\pm 20$  °  $_{0}$  from the rated value.

The automation and signalling circuits are supplied from the selenium rectifier coupled with the storage battery. Switching in of the buffer supply from the selenium rectifier is accomplished automatically as soon as the installation is switched in for transmission.

The storage battery consists of two 10 HKH-45 storage batteries connected in series with a total voltage of 24 V. When necessary, the selenium rectifier may be connected manually (by way of pressing the "manual charge of the storage battery" push-button on the KII rack) to the storage battery for its charging.

The installation A. C. power consumption is 1100 VA at  $\cos q = 0.85$ .

# SUDOMMEPORT

### КОМАНДНО-ВЕЩАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА КВУ-50

Командно-вещательная установка типа КВУ-50 представляет собой радиотрансляционный узел, предназначенный для обеспечения судов транспортного флота командными и вещательными передачами.

Командно-вещательная установка КВУ-50 позволяет вести по громкоговорительным линиям судна через громкоговорители передачу сигналов колокола громкого боя знаками азбуки Морзе с трех микрофонных постов (ГМП-1, ГМП-2 и ВМП), передачу команд и расперяжений с четырех микрофонных постов (ГМП-1, ГМП-2, ВМП и ШМП), широковещательные передачи с радиоприемника или граммофонного устройства, ретрансляцию передачи с внешней трансляционной линии имеющей напряжение до 30 в с расчетом на последующее усиление усилителем устройства КВУ-50 до необходимой мощности (50 ва).

Командно-вещательная установка КВУ-50 позволяет вести командные передачи на сосед-

ние суда или берег через мегафонную группу с трех микрофонных постов (ГМП-1, ГМП-2 и ВМП).

### основные узлы

Устройство КВУ-50 состоит из следующих основных узлов: стойка передач (СП) МК-981, микрофонные посты (МП) МК-122. выносной микрофон МН-Б в защитном ящике МК-542, коробка аварийного отключения микрофонных постов (КАО) МК-889. уставных сигналов генератор (ГУС) МК-900, блок радиоприемника (БР) МК-120, коробка от- $(KO\Phi)$ ключения фидеров MK-637. мегафонная группа МГ-50, состоящая из гром-50-ГРД-7. коговорителя воротного устройства и механизма вращения, переходнь:й трансформатор ПТ-96. громкоговоритель типа ЗГД-ЗМА в металлическом кожухе, громкоговоритель типа ЗГД-8МА в деревянном ящике, рупорный громкоговоритель типа МАРГ-1, регулятор громкости типа РГ-2 для громкоговорителя ЗГД-ЗМА, телефо-

Рис. 13. Стойка передач МК-981

.

### TYPE KBY-50 COMMAND-BROADCASTING INSTALLATION

The KBV-50 command-broadcasting installation is a broadcasting unit intended for providing the transport ships with command and broadcast transmissions.

The KBV-50 command-broadcasting installation enables carrying out through the ship's loudspeaker lines transmission of bell loudstriking signals by means of Morse code from three microphone posts (I'MH-1, I'MH-2 and BMH), transmission of commands and orders from four microphone posts (I'MH-1, I'MH-2, BMH and HIMH), broadcast from a radio receiver or a record player, rebroadcasting a transmission from an outside audio-frequency source with voltage up to 30 V, having in view amplification of the original intelligence by the KBV-50 installation up to the required power (50 VA).

The KBV-50 command-broadcasting installation enables the broadcast of command transmissions from the three microphone posts (ГМП-1, ГМП-2 and (ВМП) to neighbouring

ships by means of a megaphone assembly.



The KBV-50 installation comprises the following main units: a MK-981 transmission rack (CII) MK-122 microphone posts(MII), a MII-B outside microphone in a MK-542 shield box, a MK-889 switch box for emergency switching off the microphone posts (KAO), a MK-900 code signal oscillator (I'V('), a MK-120 radio receiving set (BP), a MK-637 switch box for switching off the feeders  $(K()\Phi)$ , а MI'-50 megaphone assembly comprising a 50-FPA-7 loudspeaker, a rotating device and a rotating mechanism, a HT-96 intermediate transformer, a type ЗГД-ЗМА loudspeaker in metal casing, a type 31/4 - 8MA loudspeaker in wood housing, a type loudspeaker. a MAPT-1 horn type PT-2 volume control for the ЗГД-ЗМА loudspeaker, earphones with a cord and a plug, earphones

Fig. 13. MK-981 Transmission Rack

## СУДОИМПОРТ

FOR OFFICIAL USE ONI &

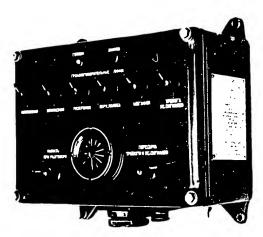


Рис. 14. Микрофонный пост МК-122 Fig. 14. MK-122 Microphone Post



Рис. 15. Выпосной микрофон МН-Б Fig. 15. Outside Microphone, type MH-B



Рис. 16. Коробка аварийного отключения микрофонных постов МК-889

Fig. 16, MK-889 Switch Box for Emergency Switching off Microphone Posts

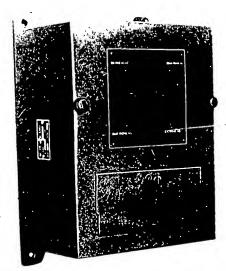


Рис. 17. Щиток переключения агрегатов Fig. 17. Units Switching Board

# SUDOIMPORT

FOR OFFICIAL USE CNI Y
Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

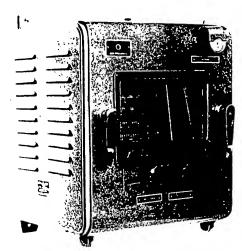


Fig. 18. MK-120 Radio Receiving Set

Рис. 18. Блок радиоприемника МК-120

ны двуухие со шнуром и вилкой, телефон двуухий со штеккером, запасное имущество для эксплуатации устройства, запасное имущество для монтажа и настройки, защитный ящик МК-148 к МП, техническая документация.

**Приемник устройства КВУ-50** имеет следующие диапазоны:

- I диапазон 2 300—790 м (130—380 кгц):
- II диапазон 615—207 м (490—1 450 кгц);
- III диапазон 112—37,5 м (2,7—8,0 мггц):
- IV диапазон 37.5—13 м (8.0—2.3 мггц).

Антенная цень имеет противолокационный фильтр и неоновую защиту для предохранения приемника от значительных напряжений токов высокой частоты.

Приемник работает от любой судовой антенны.

Питание приемника осуществляется от выпрямителя, расположенного в стойке передач (СП). Чувствительность приемника не хуже 40 мкв при уровне шумов на выходе приемника ниже уровня полезного сигнала не менее 15 дб для всех диапазонов.

Полоса пропускания приемника по промежуточной частоте не уже 7 кгц при ослаблении в 2 раза и не шире 22 кгц при ослаблении в 100 раз.

Частотная характеристика всего электрического тракта приемника, измеренная на частоте 1 000 гц, в пределах 100—4 000 гц имеет неравномерность не более 12 дб по отношению к 1 000 гц.

Точность градуировки шкалы приемника составляет 4 "». Избирательность приемника при расстройке на  $\pm$  10 кгц на частотах 200 и 1 000 кгц не ниже 35 дб. Ослабление промежуточной частоты на частотах 375 и 500 кгц не менее 30 дб.

with a telephone plug, some spare equipment required for operating the installation, some spare equipment for the mounting and tuning, a MK-148 shield casing for the microphone post and a set of technical documentation.

The KBY-50 installation receiver has the following frequency ranges:

- I band 2300 -790 m (130-380 Kc/s):
- II band 615 -207 m (490-1450 Kc/s):
- III band 112 37.5 m (2.7-8.0 Mc/s):
- IV band 37.5—13 m (8.0—2.3 Mc/s).

The aerial circuit is provided with an antiradar filter and a neon unit for protection of the receiving set from considerable R F. overvoltages.

The receiving set can be operated from any ship antenna.

The receiving set is supplied from the rectifier situated in the transmission rack (CII). The sensitiveness of the receiving set is better than 40  $\,\mu$ V at the noise level of the receiver output being lower than the useful signal level by not less than 15 db for all frequency ranges.

The i.f. pass band of the receiver is not narrower than 7 Kc's at two-fold attenuation and not wider than 22 Kc/s at 100-fold attenuation.

The frequency characteristic of the receiver complete electrical path measured at  $1000\ c.\ p.\ s.$  has an irregularity not more than  $12\ db$  as compared to  $1000\ c.\ p.\ s.$  for the range from  $100\ to\ 4000\ c.\ p.\ s.$ 

The accuracy of graduation of the receiver dial is at  $4^{\circ}$ <sub>0</sub>. The selectivity of the receiver is never under 35 db at  $\pm$  10 Kc/s mistuning in the frequency range from 200 to 1000 Kc/s. The i.f. attenuation is never under 30 db in the frequencies of 375 and 500 Kc/s.

12

## СУДОИМПОРТ

Установка не требует никаких дополнительных регулировок при смене комплекта ламп.

Автоматическая регулировка частоты обеспечивает изменение выходного напряжения не более чем на 25 дб при изменении выходного напряжения в 1 000 раз.

При питании аппаратуры КВУ-50 от фидеров переменного тока напряжением 127 в в ее состав дополнительно входит автотрансфор-

матор 127.220 в типа АТ-124.

При питании аппаратуры от фидеров постоянного тока в ее состав дополнительно входит шиток коммутации преобразователей (ЩКП) ММ-941 и преобразователи типа ПО-1 с пускорегулирующим устройством, а также запасное имущество к преобразователям.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Командно-вещательное устройство КВУ-50 обеспечивает номинальную выходную мощность 50 ва — 5 " при номинальном выходном напряжении звуковой частоты 30 в. Входное напряжение канала звуковой частоты для командных и широковещательных передач при выходной мощности 50 ва равно 10 + 3 мв. Полное входное сопротивление усилителя МК-214 равно 600 ом  $\pm$  15 " Входное сопротивление линии ретрансляции равно 10000 ом  $\pm$  15 " «

Полоса пропускания усилителя МК-214 составляет 100—6 000 гц при неравномерности по отношению к 1 000 гц не более  $\pm$  5 дб. Уровень фона на выходе при коротком замыкании входного трансформатора усилителя МК-214 на 40 дб ниже номинального уровня передач. Коэффициент нелинейных искажений усилителя МК-214 на частоте 1 000 гц при номинальной мощности и номинальной нагрузке не превышает 5 °° в.

No additional adjusting is required when any valve set is changed.

The automatic frequency control provides an output voltage variation not over 25 db when the output voltage variation is 1000-fold.

When the KBV-50 installation is supplied from 127 V, A. C. feeders, it includes in addition a type AT-124 autotransformer, rated 127-220 V.

If the installation is supplied from D. C. feeders it includes in addition: a MM-941 transducers switching-panel (IIIKII) and type II()-1 transducers with controllable starting arrangement as well as some spare equipment for transducers.

### ELECTRICAL CHARACTERISTIC

The KBV-50 command-broadcasting installation provides a rated power output of 50 VA  $-5\,^{\rm o}$  at rated audio-frequency output voltage of 30 V. The input voltage of the audio-frequency channel is 10+3 mV at 50 VA power output for the command and broadcast transmission. The full input resistance of the MK-214 amplifier is 600 ohms  $\pm$  15  $^{\rm o}$   $_0$ . The input resistance of the rebroadcasting line is 10 000 ohms  $\pm$  15  $^{\rm o}/_0$ .

The MK-214 amplifier pass band is from 100 to 6000 c.p.s. at the irregularity to 1000 c.p.s. not more than  $\pm$  5 db. The output amplifier noise level at short circuiting the MK-214 amplifier input transformer is 40 db lower in comparison with the rated transmission level. The non-linear distortion factor of the MK-214 amplifier does not exceed 5 % for the frequency of 1000 c.p.s. at rated output and rated load.



Fig. 19. Volume Control, type PT-2

Рис. 19. Регулятор громкости РГ-2

13

## SUDOIMPORT

Напряжение звуковой частоты на выходе генератора установки сигналов при нагрузке равной 600 ом составляет  $15\pm5$  мв.

Регулятор громкости, установленный на панели управления широковещательных передач, обеспечивает возможность ступенчатой регулировки уровня широковещательных передач (с приемника и линии ретрансляции) не менее чем на 35 дб.

Устройство для проигрывания граммофонных пластинок, состоящее из звукоснимателя, электродвигателя ДАГ-1 и усилительно-согласующего каскада, обеспечивает получение на сопротивление 600 ом среднего напряжения не менее 20 мв в диапазоне частот 100—5 000 гц при неравномерности частотной характеристики в указанном диапазоне не более 15 дб.

Сопротивление изоляции электрических цепей узлов установки по отношению к корпусу не ниже 20 мгом для звуковых цепей и не ниже 10 мгом для остальных цепей при окружающей температуре + 20  $\pm$  5  $\,$ C и относительной влажности 65  $\pm$  15  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

### ПРИНЦИП РАБОТЫ

Проведение командных передач осуществляется с любого из четырех микрофонных постов (ГМП-1, ГМП-2, ВМП и ШМП) по любой из четырех громкоговорительных линий или одновременно по всем или нескольким из них в любых комбинациях. Командные передачи через мегафонную группу осуществляются с любого из микрофонных постов (ГМП-1, ГМП-2 и ВМП) при одновременном автоматическом отключении всех четырех громкоговорительных линий.

При наличии на судне трехпроводной громкоговорительной линии установка обеспечивает по линиям "обиходная" и "резервная"

Рис. 20. Динамический громкоговоритель ЗГД-ЗМА Fig. 20. Dynamic Loudspeaker. Туре ЗГД-ЗМА

The audio-frequency voltage is  $15\pm5~\text{mV}$  at the signal oscillator output of the installation for a 600 ohms load.

The volume control, mounted on the broadcast transmission control panel, facilitates stepped control of the broadcast transmission level (from a receiving set or a rebroadcast line) on not less than 35 db.

The record player, consisting of a pickup, a /IAI'-1 electric motor and an amplifier-adjusting stage, provides on a 600-ohms resistor a mean voltage gain being not less than 20 mV in the 100—5000 c.p.s. frequency range with the irregularity of the frequency characteristic in the said range not more than 15 db.

The insulation resistance to case of the electrical circuits of the installation elements is not lower than 20 megohms for the audio circuits and not lower than 10 megohms for the other circuits at an ambient temperature of  $\pm$ 20  $\pm$ 5° C and a relative humidity of 65  $\pm$  15%.

### PRINCIPLE OF OPERATION

Command transmissions are ensured from any of the four microphone posts I'MII-1 I'MII-2, BMII and IIIMII using any of the four loudspeaker lines or all of them simultaneously, or in any possible combination. The megaphone assembly ensures command transmission from any of the I'MII-1, I'MII-2 and BMII microphone posts with simultaneous automatical switching off of all four loudspeaker lines.

If there is a three-wire loudspeaker line on the ship, the installation enables, on the "common" and "stand-by" lines, volume controlling and full switching off the  $31\%-3M\Lambda$  loudspeakers with the PP-2 or  $31\%-8M\Lambda$  volume



Puc. 21. Рупорный громкоговоритель МАРГ-1 Fig. 21. Horn Loudspeaker, Type MAPT-1


14


## СУДОИМПОРТ

FOR OFFICIAL TYPE SALLS.
Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25: CIA-RDP80T00246A059400120001-9

## FOR OFFICIAL USE GNLY

Рис. 22. Мегафонная группа МГ-50

 

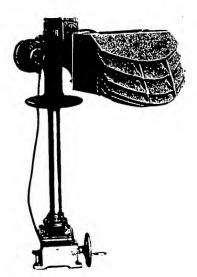

регулировку громкости и полное выключение громкоговорителей 3ГД-3МА с регулятором громкости РГ-2 и 3ГД-8МА при широковещательных передачах с сохранением номинальной громкости при передачах команд и сигналов.

При двухпроводной громкоговорительной линии аппаратура КВУ-50 работает без раздельной регулировки громкости широковещательных и командных передач и обеспечивает одновременное регулирование громкости как широковещательных, так и командных передач.

Установка обеспечивает преимущество передач уставных сигналов и команд над широковещательными передачами, передач по мегафонной группе над передачами по громкоговорительным линиям судна, "старших" мегафонных постов над "младшими".

Устройство КВУ-50 обеспечивает контроль передач с выхода усилителя по каждой гром-коговорительной линии и мегафонной группе с помощью контрольного громкоговорителя в стойке СП и телефона, объективный контроль передач с выхода усилителя каждой громкоговорительной линии и мегафонной группы — с помощью стрелочного индикатора уровня, контроль и настройку приемника — с помощью головного телефона и олтического индикатора настройки, контроль напряжений в цепях фидеров питания, контроль анодных токов ламп усилителя МК-214, измерение сопротивления линии и контроль изоляции проводов линии переносным прибором.

controls during the broadcast transmissions, maintaining the rated volume of the command and signal transmissions.

If there is a two-wire loudspeaker line the RBN-50 installation operates without separate volume controlling of broadcast and command transmissions, for in this case a simultaneous broadcast and command transmission volume controlling is provided. This installation ensures preference of the marine code signal and command transmissions over broadcast transmissions, of megaphone assembly transmissions over loudspeaker lines transmissions, of the "major" microphone posts over "junior" microphone posts.

The KBV-50 installation design ensures monitoring of transmissions on the amplifier output for each loudspeaker line and the megaphone assembly by means of a monitor loudspeaker arranged on the CII rack and an earphone. Unprejudiced monitoring of the transmissions on the amplifier output of each loudspeaker line and the megaphone assembly is ensured by means of a pointer transmissionlevel indicator; the control and tuning of the receiving set by means of an earphone and a magic eye, the voltage control of the supply feeder circuits, the plate current control of the MK-214 amplifier valves, the line resistance measurement and the line wire insulation control by means of a portable instrument.

Operating under special conditions the

15

# SUDOIMPORT

FOR OFFICIAL USE ONLY

FOR OFFICIAL USE ONLY



Рис. 23. Коробка отключения фидеров МК-637 Fig. 23. MK-637 Switch Box for Switching off Feeders

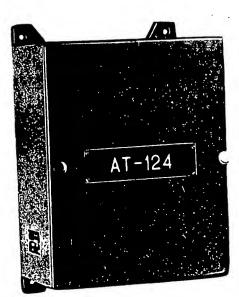


Рис. 24. Автотрансформатор Fig. 24. Autotransformer

# СУДОИМПОРТ

FOR OFFICIAL USE ONLY

## FIR OFFICIAL USE ONLY

Работая в особых условиях режима, установка КВУ-50 обеспечивает работу усилителя с пониженными электроакустическими показателями при выходе из строя любой из ламп усилителя или кенотронного выпрямителя, возможность работы общеаварийного устройства при перегорании отдельных ламп сигнала аварии; для микрофонных постов ГМП-1 и ГМП-2 возможность работы с одного из них при повреждении другого.

Все детали и цепи аппаратуры установки КВУ-50, являющиеся источниками помех радиоприему, ограждены фильтрами, которые установлены внутри корпусов аппаратуры.

Все элементы КВУ-50 имеют клеммы заземления, а оболочки кабеля заземлены. Детали установки защищены антикоррозийным покрытием.

Установка КВУ-50 удобна и надежна в эксплуатации.

Все элементы аппаратуры КВУ-50 по своим размерам позволяют проносить их в люки размером до  $600\times600$  мм.

Система управления установкой КВУ-50 позволяет производить дистанционное включение и выключение питания на усилитель (анодных цепей), подключение или отключение микрофонных цепей, генератора уставных сигналов, громкоговорительных линий и мегафонной линии.

Передача сигналов знаками азбуки Морзе производится педалью с трех микрофонных постов.

KBy-50 installation provides for amplifier performance in case of failure of any of the amplifier or rectifier valves with the electro-acoustical quality being somewhat reduced. It provides for the performance of the emergency arrangement in case some valves of the average signal unit have been burned out, and as to the I'MII-1 and I'MII-2 microphone posts, it enables the operation from one of them when the other is out-of-order.

All parts and circuits of the KBV-50 installation apparatus which might be the cause of radio interference, are guarded by filters mounted inside the apparatus housings.

All the KBV-50 installation units have grounding terminals, the cable braiding being also grounded. Parts of the installation have a corrosion-proof coating.

The KBY-50 installation is convenient and reliable in operation.

All the units of the KBV-50 installation have such overall dimensions that they may be carried through  $600\times600$  mm hatches.

The system of the KBY-50 installation control enables its remote switching in and switching out of the amplifier (the plate circuits), supply, cutting-in and cutting-off the microphone circuits, the code signal oscillator, the loudspeaker lines and megaphone line.

The Morse code signals are transmitted by manipulating a pedal.

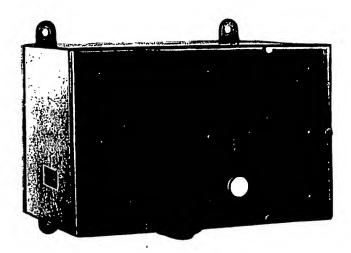


Рис. 25. Генератор уставных сигналов

Fig. 25. MK-900 Code Signal Oscillator

17

## SUDOIMPORT

FOR OFFICIAL USE ONLY

## LEOR OFFICIAL USE ONLY

средственно на БП, и напряжения постоянного тока, действующего в цепях сигнализации и автоматики;

получением светового сигнала "авария" и одновременно сигнала звонком, при неисправности в усилителе, обесточивании питающего фидера или при перегорании сигнальных предохранителей.

Время готовности установки для командных передач при питании от фидера переменного тока не превышает 5—7 сек. с момента нажатия кнопки на МП.

#### ПИТАНИЕ

Для питания установки необходим переменный ток напряжением 110, 127 или 220 в, частотой 50 гц. При наличии на судне сети переменного тока питание установки осуществляется от бортового фидера или, при стоянке судна у берега, от берегового фидера переменного тока через силовую коробку. Во всех случаях питающий фидер электрически подключается к автотрансформатору в блоке питания.

Автотрансформатор позволяет поддерживать номинальное напряжение 220 в на аппаратуре с точностью до 3% при колебании напряжения фидера в пределах от  $\pm~10$  до — 20% от номинала.

При наличии на судне только постоянного тока напряжением 110 или 220 в  $\pm$  10 " питание установки осуществляется от любого из преобразователей, входящих в комплект KBУ-15, или, при стоянке судна у берега, от берегового фидера переменного тока через силовую коробку.

Селеновый выпрямитель, имеющийся в блоке питания, работая в буфер с аккумуляторной батареей, обеспечивает питание постоянным током цепей сигнализации, автоматики и угольных микрофонов.

Мощность, потребляемая установкой по переменному току, составляет 250 ва при  $\mathbf{Cos}_{H}$  = 0,8. По постоянному току установка (с преобразователями) потребляет мощность 800 ва.

by the measuring instrument on the receiveramplifier unit control panel;

checking the supply voltage, the A. C. voltage fed directly to the supply unit and the D. C. voltage in the signalling and automation circuits;

getting the "breakdown" («авария») light signal and simultaneous bell signal when the amplifier fails, when the supply feeder is deenergized or when the signal fuses burn out.

The time required to turn the installation ready for command transmissions, when the installation is supplied from an A. C. feeder is estimated at not more than 5—7 seconds from the moment the button on the microphone post is pressed down.

#### SUPPLY OF INSTALLATION

The installation is to be supplied with 110, 127 or 220 V, 50 cycles A. C. mains. If the ship has the A. C. mains the installation is supplied from the board feeder and when on the berth—from an A. C. shore feeder through the power box. In all cases the supply feeder is electrically connected to the autotransformer in the supply unit.

The autotransformer enables maintaining the rated voltage of 220 V in the installation with an accuracy up to 3  $^0/_0$  at the fluctuation of the feeder voltage in the range of + 10 to - 20  $^0/_0$  from the nominal.

If the ship has only 110 or 220 V  $\pm$  10 % D. C. mains the installation is supplied from any of the transducers, included in the KBY-15 set or, when on the berth, from an A. C. shore feeder through the power box.

The selenium rectifier arranged in the supply unit and coupled with the storage battery provides the D. C. supply for the signalling, automation and corbon microphone circuits.

The A. C. power consumption of the installation is of 250 VA at Cos  $_{\rm T}$  = 0.8. The D. C. power consumption of the installation (with the transducers) is 800 VA.

28

# СУДОИМПОРТ

Edit or other the Carl

по всем вопросам приобретения судов и судового оборудования обращайтесь по адресу:

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

## «СУДОИМПОРТ»

Москва, Г-200, Смоленская-Сенная пл., 32/34 Адрес для телеграмм: Москва Судоимпорт

PLEASE ADDRESS ALL ENQUIRIES IN
CONNECTION
WITH PURCHASING OF SHIPS AND VARIOUS
KINDS OF
EQUIPMENT FOR SHIPS TO

VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE

"SUDOIMPORT"

Smolenskaja-Sennaja Pl., 32/34

Moscow, G-200

Cable address: Moscow Sudoimport

Внешторгиздат. Заказ № 201. Отв.: Конюхов В. В., Юрманов Е. Ф., Королева Л. А., Тышкевич З. В.

FOR OFFICIAL USE ONLY

LEOR OFFICIAL USE ONLY

# КОМАНДНО-ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ У С I A H O B K M

KBY-IOO


KBY-50

KBy-15

FOR OFFICIAL USE ONLY


FOR OFFICIAL USE ONLY

50X1-HUM

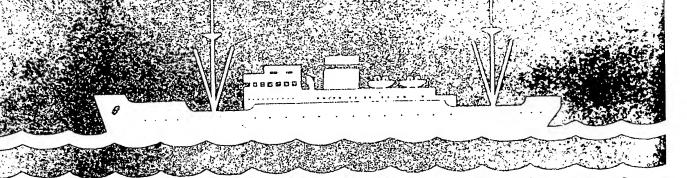

C B

BLESNA

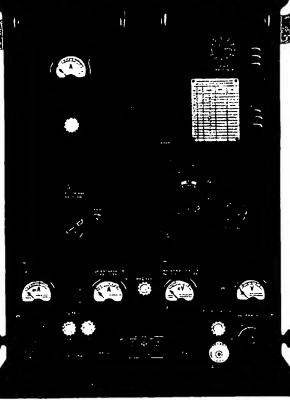

BAECHA

BLESNA R

# Судовое РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ

SHIPBOARD RADIO TRANSMITTERS

FOR OFFICIAL WOE DOWN

ВСЕСОЮЗНОЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СУДОИМПОРТ

The war it has in the

# СУДОВОЙ СРЕДНЕВОЛНОВЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК "БЛЕСНА-СВ"

Судовой средневолновый радиопередатчик "Блесна-СВ" устанавливается на судах дальнего плавания для передачи служебной и прочей корреспонденции, а также различных сообщений, связанных с обеспечением безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море.

Передатчик имеет плавный диапазоп в полосе частот от 365 до 550 кгц и фиксированные частоты: 410, 425, 454, 468, 480, 500 и 512 кгц.

Передатчик может работать колебаниями класса А, и А,\*.

Мощность передатчика 250 вт. Питается передатчик от типового преобразователя постоянно-переменного- тока АЛП-1,5 М с первичным поминальным напряжением постоянного тока 110 или 220 в или от типового преобразователя трехфазного переменного тока 127, 220 и 380 в со вторичным переменным напряжением 115 в, 427 гд.

Допустимое колебание напряжения, подводимого к преобразователям, — не более  $\pm$  10% номинального.

Мощность, потребляемая передатчиком от генератора-преобразователя, не больше 1500 вт. Мощность, потребляемая преобразователем от сети, не больше 3000 вт.

Общее количество радиолами — 9 шт. (4 типа).

Передатчик устанавливается на столе и крепится к столу и переборке радиорубки через резиновые амортизаторы.

Габариты: 973×660×400 мм.

Bec -105 kg.

При заказе необходимо указать род тока и напряжение.

Помимо радиопередатчика и его агрегатов в объем поставки входят преобразователь и пуско-регулирующая аппаратура к нему.

## SHIP RADIO MEDIUM WAVE TRANSMITTER "BLESNA-CB"

The medium wave radio transmitter "Blesna-CB" is installed on ocean-going ships for transmitting official and other correspondence, as well as various messages ensuring safety of navigation and life while at sea.

The transmitter has a continuous smooth frequency range of from 565 to 550 Kc/s, and fixed frequencies at 410, 425, 454, 468, 480, 500 and 512 Kc/s.

The transmitter may work with oscillations of class  $A_1$  and  $A_2$  \*.

The power of the transmitter is 250 W.

It is fed from standard DC-AC converter AJII-1.5M with a nominal primary DC voltage of 110 or 220 I, or from a standard three-phase AC converter of 127, 220 and 580 I having a secondary voltage of 115 I, 427 cycles.

The input voltage to the converter may deviate by not more than -- 10 % from its rated value.

The power consumed by the transmitter from the generator-converter does not exceed 1500  $\,H_{\odot}$  while the power consumed by the converter from the circuit does not exceed 5000  $\,H_{\odot}$ 

There are 9 valves (of 4 different types) in the transmitter.

The transmitter is set on a table and mounted on rubber shock absorbers.

Its overall dimensions are 975  $\times$  660  $\times$  400 mm and its weight is 105 kg.

When placing an order, current and voltage should be specified.

Apart from a radio transmitter and its accessories, the equipment to be delivered includes a converter and starting and adjusting gadgets to the latter.

\* Class A<sub>1</sub> oscillations are continuous non-modulated waves used for radio telephony. Class A<sub>2</sub> oscillations are continuous voice-frequency modulated waves used for radio telegraphy.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Колебаннями класса A<sub>1</sub> называются незатухающие немодулированные колебания, применяемые для раднотелефонной связи. Колебаниями класса A<sub>2</sub> называются незатухающие товально-модулированные колебания, применяемые для раднотелеграфной связи.

## СУДОВОЙ КОРОТКОВОЛНОВЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК "БЛЕСНА-КВ"

Судовой коротковолновый радиопередатчик "Блесна-КВ" устанавливается на судах дальнего плавания для передачи служебной и прочей корреспоиденции, а также различных сообщений, связанных с обеспечением безопасности плавания и охраны человеческой жизни па море.

Передатчик имеет плавный диапазон в полосе частот от 4000 до 22 720 кгм, который разбит на 3 поддиапазона:

первый поддиапазон 4000— 5680 кгу, второй поддиапазон 5680—11360 кгу, третий поддиапазон 11360—22720 кгу.

На шкале установки частоты возбудителя имеются отметки: 4140, 4182, 4212, 6210, 6270, 6318, 8280, 8364, 8424, 12420, 12540, 12636, 16360, 16728, 16848 кец. На таблице настройки передатчика указаны положения рукояток, соответствующие этим частотам.

Передатчик может работать колебаниями класса A<sub>1</sub> и A<sub>2</sub>\*.

Монциость передатчика 250 вт.

Питается передатчик от типового преобразователя постоянно-переменного тока АЛП-1,5 М с первичным номинальным напряжением постоянного тока 110, 220 в или от типового преобразователя трехфазного переменного тока напряжением 127, 220 и 380 в со вторичным переменным напряжением 115 в, 427 кгл.

Допустимое колебание напряжения, подводимого к преобразователям напряжения, не более  $\pm~10^{\rm o}/_{\rm o}$  номинального.

Мощность, потребляемая передатчиком от генератора-преобразователя, — не больше 1500 вт. Мощность, потребляемая преобразователем от сети, — не больше 3000 вт.

Общее количество радиолами -- 15 шт. (7 типов).

Передатчик устанавливается на столе и кренится к столу и переборке радиорубки через резиновые амортизаторы.

Габариты передатчика:  $970 \times 660 \times 400$  м.м. Вес — 125 мг.

При заказе необходимо указать род тока и папряжение.

Помимо радиопередатчика и его агрегатов в объем поставки входят преобразователь и пуско-регулирующая аппаратура к нему.

Колебаниями класса А<sub>1</sub> называются незатухающие немодулированные колебания, применяемые для радиотелефонной связи. Колебаниями класса А<sub>2</sub> называются незатухающие тонально-модулированные колебания, применяемые для радиотелеграфной связи.

## SHIP RADIO SHORT WAVE TRANSMITTER "BLESNA-KB"

The short wave transmitter "Blesna-KB" is installed on ocean-going ships for transmitting of ficial and other correspondence as well as messages ensuring safety of navigation and life while at sea.

The transmitter has a continuous smooth frequency range of from 4000 to  $22\,720~Ke~s$ , which is divided into the following sub-ranges:

On the scale for setting the exciter frequency there are marks at 4140, 4182, 4212, 6210, 6270, 6518, 8280, 8564, 8424, 12 420, 12 540, 12 656, 16 560, 16 728, 16 848 Ke/s. The position of the knobs to obtain these frequencies are given in the table for tuning the transmitter.

The transmitter may work with oscillations of class  $\Lambda_1$  and  $\Lambda_2$  \*.

The power of the transmitter is 250  $\,M_\odot$ 

It is fed from standard DC-AC converter AJII-4.5M with a nominal primary DC voltage of 110 or 220 U, or from a standard three-phase AC converter of 127, 220 and 580 V having a secondary voltage of 115 U, 427 cycles.

The input voltage to the converters may deviate by not more than  $\pm$  10% from its rated value.

The power consumed by the transmitter from the generator-converter does not exceed 1500 W, while the power consumed by the converter from the circuit does not exceed 5000 W.

There are 15 valves (of 7 different types) in the transmitter.

The transmitter is set on a table and mounted on rubber shock absorbers.


Its overall dimensions are  $97.0 \times 660 \times 400~mm$  and its weight is 125~kg.

When placing an order, current and voltage should be specified.

Apart from a radio transmitter and its accessories, the equipment to be delivered includes a converter and starting and adjusting gadgets to the latter.

\* Class A<sub>1</sub> oscillations are continuous non-modulated waves used for radio telephony, Class A<sub>2</sub> oscillations are continuous voice-frequency modulated waves used for radio telegraphy.

FOR OFFICIAL USE ON',"

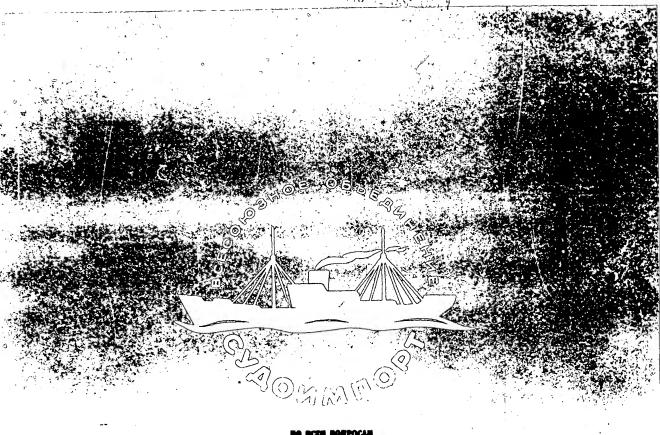

**ВСЕСОЮВНОЕ ОВЪЕДИНЕНИЕ** 

VSESOJUZNOJE EXPORTNO-IMPORTNOJE OBJEDINENIJE

MOSCOW USSR

Угольный столб, состоящий из отдельных шайб, помешен в фарфоровую трубку, укрепленную в ребристом корпусе. Угольный столб одной стороной опирается на подвижный контакт, закрепленный в плунжере, укрепленном на якоре электромагнита. С другой стороны угольный столб упирается в неподвижный контакт, запрессованный в нажимной винт; последний ввинчен в скобу, укрепленную в корпусе. Скоба и плунжер с контактной пластиной изолированы от корпуса регулятора изоляционными прокладками и втулками.

Для защиты подвижной системы от пыли и механических повреждений служит колпак.

Питание соленоида осуществляется через концы 97. 98, выходящие через специальную щель в магнитопроводе. Присоединение подводящих концов (71—72) к угольному столбу осуществляется следующим образом: присоединение к подвижному контакту столба осуществляется через провод. пропущенный в бортике магнитопровода и прущий к контактной пластине, связанной с подвижным контактом; присоединение к неподвижному контакту угольного столба осуществляется с помощью специального бинта, расположенного на скобе регулятора.

Угольный столб включается в цепь возбуждения генератора. Катушка регулятора подключается к регулируемому напряжению через селеновые выпрямители.

## Принцип действия

К подвижной системе регулятора приложено три усилия: реакция опоры пружины, электромагиитное усилие и реакция угольного столба.

При некотором значении регулируемого напряжения, а значит и напряжения на зажимах катушки подвижная система находится в равновесни — реакция опры пружины равна сумме усилий реакции столба и электромагнитного усилия.

Изменение напряжения, происходящее вследствие изменений нагрузки генератора или напряжения питающей агрегат сети, вызывает изменение электромагнитного усилия.

36

Подвижная система регулятора начинает перемещаться в направлении избыточного усилия, вследствие чего изменяются давление на угольный столб, сопротивление столба и ток в обмотие возбуждения. Напряжение генератора начинает восстанавливаться, и вновь наступает равновесие, но уже в другом положении подвижной системы, а значит и при другом значении сопротивления угольного столба.

Например, при увеличении напряжения генератора возрастает ток в катупите регулятора и увеличивается электромагнитное усилие его. Икорь регулятора перемещается в направлении к сердечнику, давление на угольный столб уменьшается, сопротивление столба растет, уменьшая ток в обмотке возбуждения генератора. Напряжение на генераторе восстанавливается.

#### 2. Аппаратура

Исполнение блоков с аппаратурой такое же, как машинных агрегатов — брызгозащищенное. Блоки аппаратуры выполнены в виде литых коробок из алюминиевого сплава. Норобки крепятся с помощью амортизаторов в вертикальном положении. Доступ к аппаратуре, расположенной в блоках, осуществляется через крышки, открывающиеся на шарнирах. В закрытом положении крышки притягиваются к корпусу «нетеряющимися» болтами. Между крышкой и основанием блока имеется резиновое уплотнение.

Ввод кабелей в блоки осуществляется через специальные сальники, расположенные в нижней части коробок блоков. Сальники маркируются в соответствии с монтанной схемой. Рядом с сальниками расположены заземлиющие винты.

Внутренний монтаж блоков производится гибким плолированным проводом марки ЛПРГС. Провода монтажа маркируются номерами в соответствии с принципиальной и монтажной схемами отдельных блоков.

Контрольные цепи монтируются проводом 1 мм². Сечение силовых проводов определлется в зависимости от токов, протекающих в данных лишиях.

Внешние кабели соединяются с внутренним монтажом блоков на колодках зажимов, расположенных внутри коробки в непосредственной близости от кабельных сальников. Все коробки окрашены внутри и снаружи.

Расположение аппаратуры внутри коробки обеспечивает свободный осмотр ее, обслуживание и, в случае необходимости, с'ем и замену. В коробках предусмотрен запасной провод, помеченый цифрой «0». Внутри каждой и робки закреплен щиток с монтажной схемой данного блока. Щиток с обозначением товарного знака, типа изделия и заводским номером, привертываются на лицевой стороне коробки.

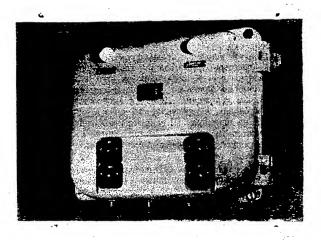


Рис. 11. Двухсетевой пускатель переменного тока типа ДПТ-100У ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Коробка пускателя должна устанав-

2. Рабочее положение коробки-вертикальное, сальниками вниз.

3. Амортизаторы в поставку пускателя не входят

ливаться на 4 амортизаторах типа АКС-С-15.

## 3. Двухсетевой пускатель переменного тока типа ДПТ-100У

В зависимости от исполнения блока последние две цифры в обозначении его типа меняются.

Пускатель включает в себя аппаратуру, указанную в табл. 5, и исполняется на напряжения 380, 220 и 127 водьт.

На лицевой панели пускателя расположены две кнопки управления «пуск» (черного цвета) и две кнопки управления «стоп» (красного цвета). Этими кнопками запускается и останавливается двигатель агрегата от сетей «левой» и «правой». Над кнопками каждой сети расположены ситвальные лампы, указывающие, от какой сети работает агрегат.

Пускатель имеет электрическую блокировку линейных контакторов различных сетей 1КМ и 2КМ, описанной выше и исключающей возможность одновременного включения двигателя на две различные сети.

## Односетевой пускатель переменного тока типа ОПТ-100У

В зависимости от исполнения блока последние две цифры в обозначении его типа меняются. Исполнение определяется напряжением сети. Пускатель включает в себя анпаратуру, указанную в табл. 2, и исполняется на напряжения 380, 220 и 127 вольт.

На лицевой панели пускателя расположена кнопка управления «пуск» (черного цвета) и кнопка управления «стоп» (красного цвета). Этими кнопками запускается и останавливается двигатель агрегата. Над кнопками расположена сигнальная лампа, указывающая работу агрегата,

Монтаж блока выполнен проводом ЛПРГС. Сигнальная цепь — проводом сечением 1 мм², силовая — в зависимости от тока, протекающего в данной линии. В блок вмонтирован резервный провод, обозначенный цифрой

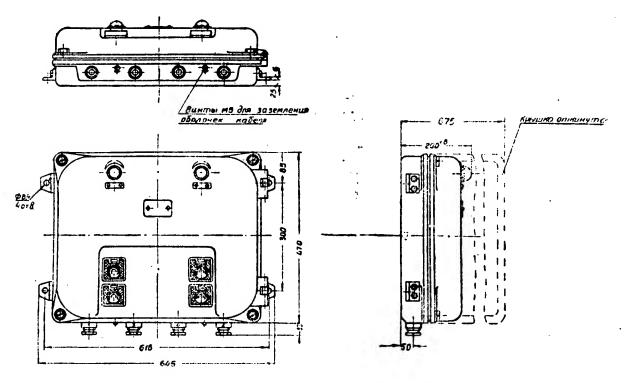


Рис. 12. Габаритные размеры пускателя типа ДПТ-100У

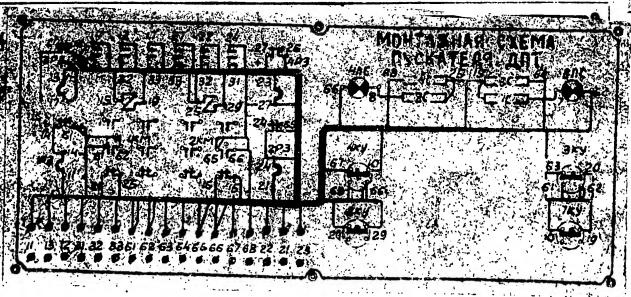


Рис. 13. Монтажная схема ЛПТ-700У

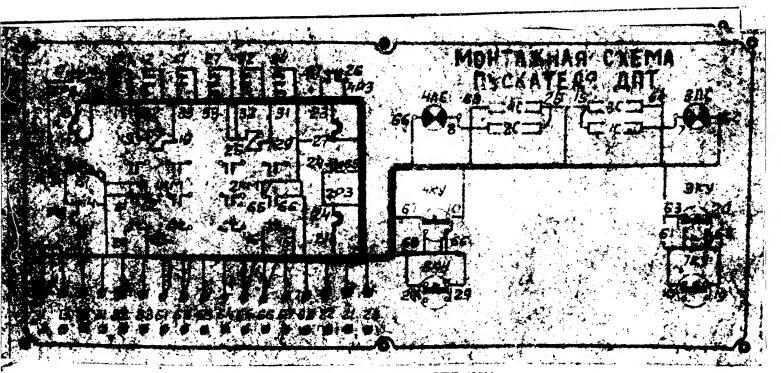


Рис. 13. Монтажная схема ДПТ-100У

Control of the contro

Таблица 5

Агр	егат			Двухсетевой пускатель переменного тома типа ДПТ-100-У												
	Техничес- кие данные двигателя		Тип пуска- теля	контактор (ІКМ, 2КМ)		ргле защаты (1 <i>РЗ, 2РЗ</i> <i>3РЗ, 4РЗ</i> )		сопротивлення (1С, 2С, 3С, 4С) трубчатые эмалированные			кнопки управления (ЗКУ, 4КУ 7КУ, 8КУ)			лампа Накалиеа- ння (ЗЛС, 4ЛС)		
тип	напряже- ние, вольт	TOK, &		тип	количество	тип	колнчество	тип	сопротив- ление, ом	количестт о	тип	чериме	красиь е	ТИП	количество	
<b>АЛА-1,</b> 5-МВ	127	14	ДПТ-111У	KM2332	2	TPT-132	4	111	800	4	KY-1500	2	2	СЦ-21	2	
<b>АЛА-1,5-М</b> Б	220	8,5	ДПТ-112У	KM2332	2	TPT-122	4	111	3000	4	КУ-1500	2	2	СЦ-21	2	
АЛА-1,5-МА	380	4,7	ДПТ-113У	KM2332	2	TPT-114	4	Ш	4000	4	KY-1500	2	2	СЦ-21	2	
АЛА-3,5-МВ	127	29	ДПТ-121У	KM2332	2	TPT-135	4	111	800	4.	5 Y-1500	2	2	СЦ-21	2	
АЛ <sup>'</sup> А-3,5-МБ	220	16,5	ДПТ-122У	KM2332	2	TPT-132	4	111	3000	4	КУ-1500	2	2	СЦ-21	2	
A 7:A-3,5-MA	380	9,6	ДПТ-123У	KM233?	2	TPT-122	4	III.	4000	4	KY-1500	2	2	СЦ-21	2	

П рим є чания. 1. В стосках указаны осозначения элементов по принципиальным схемам.
2. Номинальные данные отдельных элементов приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 5а

Агре	гат			. С носетевой пускатель переменного тока типа OПТ-100У												
	Техни кие да двига	ниме:	Тип пуска-	контактор (КМ)		реле защиты (1 <i>РЗ</i> , 2РЗ)		сопротивление (1C, 2C) трубчатое эма- лированное		кнопки управления (1КУ, 2КУ)			лампа накалива- ния (1 <i>ЛС</i> )			
Тип	напряже- ние, вольт	ток, а	теля	ТиП	колитество	пнт	количество	тип	сспротив- ление, ом	келичеств	тип	черные	красные	THE	количество	
AJIA-1,5MB/0	127g	14	ОПТ-111У	KM2332	1	<b>T</b> PT-132	2	111	<b>80</b> 0	2	KY-1500	1	1,	СЦ-21	1	
АЛА-1,5МБ/0	_	8	ЭПТ-112У	КМ2332	1	TPT-122	2	Ш	3000	2	КУ-1500	1	1	СЦ-21	1	
АЛА-1,5МА/0	1	4.7	ОПТ-113У	KM2332	1	TPT-114	2	111	4'100	2	К <b>У-15</b> 00	1	1	СЦ-21	1	
АЛ <b>А-3,5М</b> В/0	1	29	ONT-1213	км2332	1	TPT-135	2	m ·	800	2	КУ-1500	1	1	СЦ-21	1	
AJIA-3,5MB/0	1	16,5	ОПТ-122У	км2332	1	TPT-132	2	111	3000	2	КУ-1500	1	1	СП-51	1	
АЛА-3,5 <b>М</b> А/	1	9,6	OПТ-123У	KM9332	1	TPT-122	2	111	4000	2	КУ-1500	1	1	СЦ-21	1	

Примечание: В скобках указаны сбозначения элементов по принципиальной схеме.

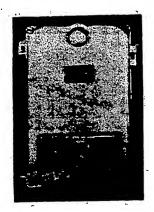


Рис. 11а. Односетевсй пускатель переменного тока ОПТ-100У

#### Конструкция и принции действия контактора тика КМ-2332

Контактор тила КМ-2332 представляет собой трехполюсный ударо-вибростойкий контактор переменного тока (рис. 15).

Отдельное исполнение контакторов, применяемых в агрегатах АЛА, отличается между собой номинальным напряжением втягивающей катушки.

Магнитная система контактора состоит из III-образного шихтованного сердечника и Т-образного шихтозанного якоря. Якорь является подвижных контактора и соединяется с системой подвижных контактов при помощи шарнирно-связанных рычагов. Подвижная система уравновешивается грузом 13. Контактор собирается и регулируется на металлическом основании 1. Камера дугогашения представляет единый конструктивный узел с токопроводом и системой дугогашения. Для дугогашения используется двойной разрыв цепи мостиковым контактом и охлаждение в замкнутом пространстве пластмассовой камеры 20. FOR OFFICIAL USE ONLY

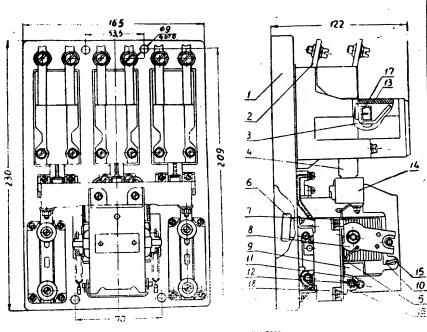


Рис. 15. Общий вид контактора типа КМ-2332:

1 — основание; 2 — токопровод; 3 — контакт неполвижный; 4—контактодсржатель; 5—скоба; 6—груз стабилизатора; 7 — катушка втягивающая; 8 — ричаг стабилизатора; 9—якорь; 10—сердечник; 11—система подвиживя; 12—ось; 13—камера дугогашения; 14—планка изоляционная; 15—виток коротко-замкнутый; 16—скоба; 17 — сердечник; 18 — блок контакт клиновой.

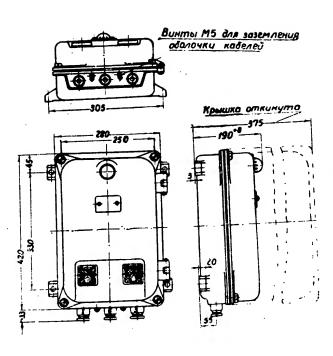


Рис. 12a. Габаритные размеры пускателя переменного тока типа OПТ-160У

Определение нажатия или врубание контактов про-наводится пружинным динамометром с толкателем. У главных мостиковых контактов необходимое нажатие  $(1-1,2~{\rm Kr})$  при исправных пружинах (свободная длина пружины  $25\pm0.5~{\rm mm})$  получается автоматически. У клиновых контактов усилие врубания регулируется подгибанием контактных губок и равно  $0.16~{\rm kr}$ .

Рис. 13а. Монтажная схема ОПТ-100у 20

FOR OFFICIAL USE ONLY

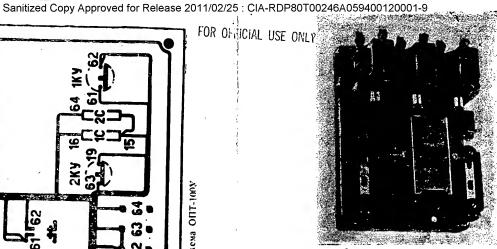


Рис. 14. Контактор типа КМ-2332

## Конструкция и принцип действия реле типа ТРТ-100

В зависимости от исполнения реле, последние

цифры в обозначении его типа меняются. Тепловые реле типа ТРТ-100 предназначены для защиты от перегрузок электродвигателей переменного тока. Действие реле основано на тепловом принципе. Реагирующим элементом реле является термобиметаллическая пластина обтекаемая рабочим током или частью его.

Отдельные исполнения реле отличаются друг от друга конструктивными формами термобиметалла и особых нагревателей, а также размерами присоединительных зажимов.

Термобиметаллическая пластина реле имеет 11 образную форму и посажена на ось. На правый термобиметалла опирается цилиндрическая витая стальная пружина, другой конец которой опирается на цилиндрическую колодку, несущую на себе подвижный контактный мостик с серебряными контактами. Левый конец

термобиметалла соединен с механизмом уставки, позволяющим регулировать ток срабатывания (ток уставки) путем изменения натяга биметалла. Величину тока уставки реле можно регулировать в пределах 85 : 115% от его номинального тока.

При токах срабатывания термобиметалл поворачивает изоляционную колодку вокруг оси и отключает Н. 3.

контакт реле.

Возврат реле в исходное положение (замыкание контакта) происходит автоматически в течение не более 3-х минут, а при нажатии кнопки в течение не более одной минуты при окружающей температуре 40°C.

Реле в нормальных условнях эксплуатации не требу-

ет никакого специального ухода.

Перекалибровка реле, его разборка и сборка, а также ремонт в эксплуатации не допускается

В случае неисправности реле, необходимо заменить его исправным.


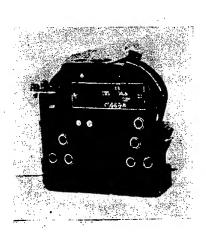


Рис. 16. Реле типа ТРТ-100

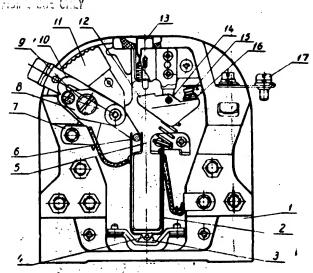


1 Рис. 17. Общий вид реле типа ТРТ-100: 1-корпус; 2-элемент биметаллический; 3-скоба; 4-ось; 5-пружина; 6-ролик; 7-наконечник; 8-поводок; 9-эксцентрик; 10-пружина; 11-сектор уставки; 12-колодка; 13-кнопка; 14-ось; 15-неподвижный контакт; 16-мостик; 17-зажим неподвижного контакта

## 4. Блок дистанционного кнопочного управления типа ДКУ-100

Блок включает в себя две кнопки управления «пуск» типа КУ-1500 (исполнение 1—черного цвета), две кнопки управления «стоп» типа КУ-1500 (исполнение 2—красного цвета) и две сигнальные лампы.

Этими кнопками производится запуск и останов двигателя агрегата от «правой» и «левой» сети. При запуске двигателя загорается сигнальная лампа соответствующей сети.

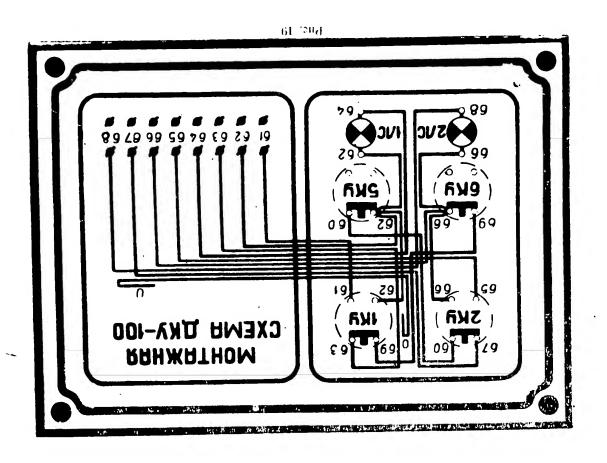

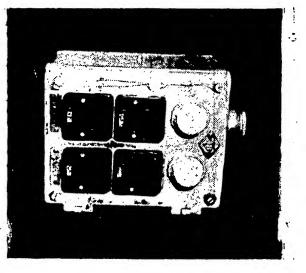


Рис. 18. Блок дистанционного кнопочного управления электроденгателя типа ДКУ-100

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9 Шиток забодской Винт М\$ для заземления оболочки кабеля.

Рис. 20. Габаритные размеры блока листанционного кнопочного управления типа ЛКУ-100

Примечание 1. Коробка блока должна устанавливаться на четырех амортизаторах 271С-2-6 типа «ЛОРД».

2. Рабочее положение коробки-вертикальное, сальниками винз. 3. Амортизаторы и скобы для их крепления в поставку блока не входят.

## 5. Блок компенсации и регулирования типа БКР-100

В зависимости от исполнения блока последние цифры в обозначении типа меняются.

Блок включает в себя аппаратуру регулирования, защиты и компенсации, приведенную в табл. 6 и 7, исполняется четырех типов в зависимости от напряжения и мощности генератора. Различные исполнения блоков

FOR GFF MIL USE

4	Divide -	·					элемі				
1	Arpera	ты		Ел.							
			ые ге- атора		(ТК)	(ТВ)	(73)				
	Тин грегата	напряжение, в	ток, а	Тип блока	автотрансформатор жатор компен- сации	трансформатор вэзбуждения	автотрансфор- матор залиты				
	АЛА-1, 5-MAI АЛА-1, 5-M 51 АЛА-1, 5-MB АЛА-1, 5-MA2 АЛА-1 5-M 32 АЛА-1, 5-M 32	}23) }(15	8,1 8,1 16,2 16,2	6 (P-112   6 KP-112   6 KP-112   6 KP-111   6 KP-111	T-19-21 T-19-21 T-03-21 T-13-22 T-03-22	T-04-52 T-91-52 T-91-52 T-91-51 T-91-51	f-01-22 f-01-2 f-04-24 f-01-22 f-04-22 f-04-22				

Примечания: 1. В скоблах уклааны 2. Номинальные данны 3. Егли количество ос

## ЭЛЕМЕ

<u> </u>						
Arpera	TH		•			Бло
	данн генера			(TK)	( <i>TB</i> )	(73)
Тип агрегата	напряжение, в	ток, а	Тип блока	автотрансфор- матор компен- сации	трансформатор возбуждения	авто грансфор- матор защиты
АЛА-3,5-МА1 АЛА-3,5-М51 АЛА-3,5-МВ1	230	19	БКР- <b>12</b> 2	T-09-12 To жe	Т-04-52 То же	Т-04-23 То же
АЛА-3,5-МА2 АЛА-3,5-МБ2 АЛА-3,5-МВ2	) 115	38	БКР-121	Т-03-13 То же	Т-04-51 То же	

Примечания:

- 1. В скобках указаны обра 2. Но инвальные данные от 3. Если количество особо в

## Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9 $\frac{FJ(\chi_{A},\chi_$

Таблица б

## элементы влока БКР-110

	•							UNA DI				F 1/D 100				
Arper	A T M					Baok 1	компенсац	ии и регу	лирозания ге	ператора т	1112	DKP-100		1 1		,
. •		ie re-		(TK)	(TB)	(73)	( <i>P</i> <b>Φ</b> <i>B</i> )	(TPT)	( <i>K</i> 1)	(1 <i>BC</i> )	)	(2BC)	(5C)	(9C)	ŀ	(ЛС)
Tuu .	-		Тип	ي خ	d .	ė.2	¥		конденса- тор	выпрями	тел	селеновы	лени	отив- е труб- е про-		<b></b>
грегата	пряжение,	ток, а	блока	автотрансфор- матор компен- сации	рансформат эзбуждения	втотрансфор- атор защиты	реле форси- ровки возбуж- дения	тепловое реле	тип В	тип	количество	1811	≝ Вол	очное па 111 оли	количество	лампа <b>на</b> ка Ливания
АЛА-1, >-MAI АЛА-1,5-М > 1 АЛА-1,5-МВ : АЛА-1,5-МА ? АЛА-1,5-М > 2 АЛА-1,5-М > 2	23)	8,1 8,1 8,1 16,2 16,2	5 (P-1:2 5 KP-1:2 5 KP-1:2 5 KP-1:1 5 KP-1:1 5 KP-1:1	T-19-21 T-19-21 T-03-21 T-03-22 T-03-22 T-03-22	T-04-52 T-91-52 T-91-52 T-04-51 T-01-51	T-01-22 T-01-22 T-04-22 T-04-22 T-04-22 T-01-22	P-12 P-12 P-12 P-12 P-12 P-12	TPT-131 TPT-131 TPT-131 TPT-131 TPT-131	C M-0.65-5 1 C M 0.65-5 1 C M-0.65-5 1 C M-0.65-5 1 C M-0.65-5 1	BC-45-66 BC-45-66 BC-45-66 BC-45-66 BC-45-66 BC-45-66	2 2 2	BC-25-7 BC-25-7 BC-25-7 BC-25-7 BC-25-7 BC-21-7	4 3000 4 3000 4 3000 4 800 4 800 4 800	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	СЦ-21 СЦ-21 СЦ-21 СЦ-21 СЦ-21 СЦ-21

Примечания:

1. В скоб сак уклзаны об элличения элементов по прилципиальной схеме.

2. Номинальные данные отцельных элементов приведены в табл. 3.

3. Езан количество особо из осоворено, то элемент входит в блок в количестве одной штуки.

Таблица 7

## ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА БКР-120

							- vourou	Caller H D	ervand:	ования генера	тора БКР-12	Ö .		
Arpera	данн			(TK)	( <i>TB</i> )	( <i>T3</i> )	(P\PB)	(TPT)	(P3)	( <i>K</i> 1)	(1 <i>BC</i> )	(2BC)	(5C) (9C)	(AC)
	голова	тера	•				ВКИ			конленса- тор	выпрямител	н селеновые	сопротив- ление	
Тип агрегата	напряжение, в	ток, а	Тип блока	автотрансфор- матор компен- сацни	трансформатор возбуждения	автогрансфор- матор защиты	реле форсирс возбуждения	тепловое реле	реле зашиты	THIR (813)	THIL 135 N CO 2	Tun   BC-25-7 4	ON ON 3000 1,5	Service Haka
\J]A-3,5-MA1 \J]A-3,5-M51 \J]A-3,5-MB1	230	19	БК <b>Р-12</b> 2	T-09-12 To me	Т-04-52 То же	Т-04-23 То же	P-12 То же	ТРТ-131 То же	Р-12 То же	То же 2	То же		3:00 1,5 3000 1,5 800 1,5	То же :
VЛА-3,5-MA2 VЛА-3,5-MБ2 VЛА-3,5-MB2	1115	38	БКР-121	Т-03-13 То же	T-04-51 To me	:	:	<u>  : </u>		2	2		800 1,5 800 1,5	<u>.</u>


- Примечания:

  1. В скобках указаны образначения элементов по принципиальной схеме.

  2. Но инальные данные отдельных элементов приведены в таба 4.

  3. Если количество особо не оговорено, то элемент входит в блож в количество особо не оговорено, то элемент входит в блож в количество особо не оговорено.

FOR UNFICIAL USE ONLY

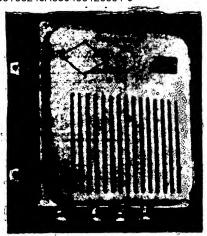


Раз. 21. Баок компенсации и разуапрования типа БКР-100

ВКР-100 отличаются размерами сальников, типом трансформатора: ТВ и автотрансформаторов ТК и ТЗ; величиной сопротивления 5С в цепи сигнальной лампы и сопро-

тивления ВС в цепи защиты.

Кроме того, блоки БКР-120 имеют дополнительно иторое электромагнитное реле типа Р-12, включенное в

цепь защиты (рис. 2 и 3). В блоке размещены: 1— автотрансформатор компенсащи тк; 2—трансформатор, питающий цень обмотки возбундения ТВ; 3—автотрансформатор для питания теплового реле защиты генератора ТЗ; 4— конденсатор К1; 5— тепловое реле защиты ТРТ; 6— соленовый выпрямитель, питающий обмотку возбундения генератора 1ВС; 7— селеновый выпрямитель, питающий саши ТК: 2-трансформатор, питающий цень обмотки угольный регулятор напряжения 2BC;8—сопротивление 5C и 9C; 9—сигнальная ламиа ЛС; 10— реле форсировни возбуждения РФВ; 11 — реле защиты РЗ — только в блоках БКР-120.

 


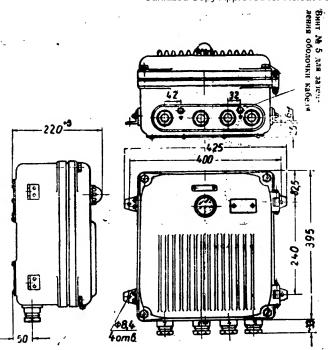


Рис. 12. Габаритные размеры блока компенсации и регулирования типа БКР-100

Примечание. 1. Коробка блока должна устанавливаться на четырех амортизаторах типа АКС-С-10.

- 2. Рабочее положение коробки-вертикальное, сальпиками впиз,
- 3. Амортизаторы в поставку блока не входят.

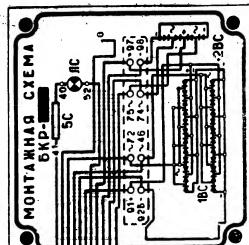

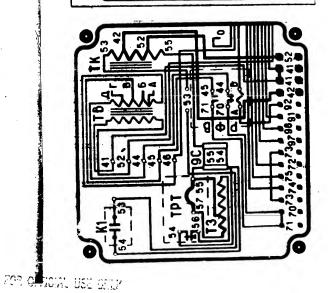


Рис. 23. Монтажная схема блока типа БКР-120.

FOR OFFICI

Рис. 24. Монтажная схема блока типа БКР-110

Селеновые выпрямители 1ВС и 2ВС помещены в бак с масляным заполнением. Бак закрывается гетинаксовой крышкой, устанавливаемой на прокладке из паранита. На внутренней стороне крышки монтируются селены. Присоединение селенов к внешним цепям осущестзляется через проходные зажимы, расположенные на
крышке В центре крышки расположена специальная
пробка для заливки масла. Пробка имеет предохранительный клапан, обеспечивающий выход воздуха при нагреве масла.

Вентиляция блока осуществляется через жалюзи в задней стенке коробки. Чтобы обеспечить доступ воздуха к жалюзи, блок ВКР-100 з должен устанавливаться на некотором расстоянии от стены.

## USE (Конструкция в принцип действия реле форсировий возбуждения (РФВ) типа Р-12

В зависимости от исполнения последняя цифра обозначении типа реле меняется.


Электромагнитное реле постоянного тока типа P-12 предназначено для работы в цепях управления автоматических схем.

Для агрегатов типа АЛА-1,5-М и АЛА-3,5-М в целях форсировки возбуждения и для агрегатов АЛА-3,5-М в целях защиты применяется реле типа Р-12. Реле имеет одну пару нормально открытых и одну пару нормально закрытых контактов мостикового типа. Магнитопровод реле крепится винтами к пластмассовой панели. Катушка реле расположена на круглом сердечнике, укрепленном на основании магнитопровода винтом. Якорю реле поворачивается на скобе и при обесточенной катушке удерживается в открытом состоянии пружиной, расположенной между магнитопроводом и контактными

На конце якоря с помощью пружин укреплены контектные мостики.

Стойки неподвижных контактов укреплены на пластмассовой панели. Монтажные провода присоединяются к контактам реле и концам катушки винтами, расположенными на панели реле.

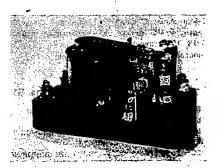
Реле крепятся двумя винтами через отверстия в панели.



Рас. 25, Реле форсировки возбуждения Р-10

87

стойками.

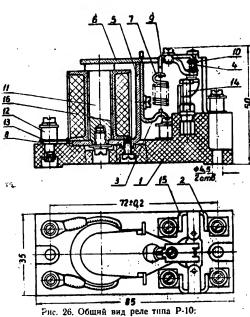

1-панель; 2-контакт; 3-скоба; 4-пружина; 5-магнитопровод; 6-якорь; 7-пружина; 8-шайба специальная; 9-скоба; 10-мостик; 11-сердечник; 12-втулка; 13-наконечник кабельный; 14--- 60лт M3x18; 15-контакт к/; 16-катушка.

Якорь показан в притянутом положении.

## 6. Блок управления тенератором типа БУ-100

В зависимости от исполнения последняя обозначении блока меняется.

.Блок включает в себя следующие элементы управления генераторной частью агрегата:

1. Ресстат ручного регулирования напряжения РР.

2. Пакетный переключатель с ручного на автомати-

ческое регулирование ПП.

LUSE OF

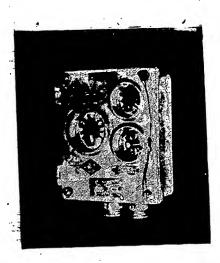


Рис. 27. Генератор блока управления БУ-100

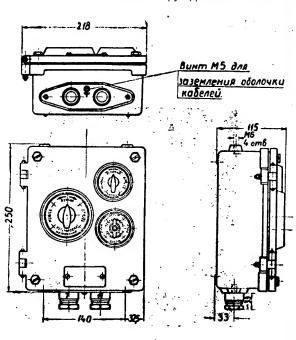


Рис. 28. Габаритные размеры блока управления БУ-100

Примечание. 1. Коробка блока должна устанавливаться на четырех амортизаторах 271С-2-6 типа «ЛОРД».

- 2. Рабочее положение коробки вертикальное, сальниками винз.
- 3. Амортизаторы и скобы для их крепления в поставку блока не входят.

- 3. Реостат уставки напряжения при автоматическом регулировании РУ
- Трансформатор, питающий измерительный орган регулятора напряжения ТРН.
- 5. Добавочное сопротивление в цепи катушки регулятора 7C.

Все элементы блока укреплены на плоской крышке его коробки, что позволяет при необходимости удобно вмонтировать блок в общий щит управления.

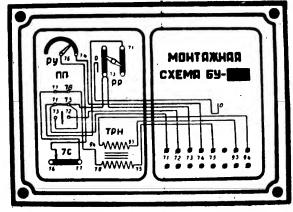


Рис. 29. Монтажная схема блока типа БУ-100

#### **V. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

#### 1. Машинный агрегат

После длительного хранения на складе или длительной стоянки агрегата необходимо проверить сопротивление изоляции обмоток. Проверку производить мегомотром до 500 в. Если сопротивление изоляции каких-либо обмоток окажется ниже 0,5 мгом, машину нужно сущить. Сущка производится доступным способом, связанным с паличием вспомогательных средств на месте установки.

Рекомендуется производить сушку продуванием через агрегат нагретого до температуры  $80-85^{\circ}$  С воздуха. Воздух должен вводиться со стороны двигателя.

В случае затруднения с нагревом и подачей воздуха, вспомогательным вентилятором можно довести сопротивление изоляции до требуемой величины, нагревая обмотки током от сети с пониженным напряжением, вращая агрегат посторонним двигателем. После того нак сопротивление изоляции двигателя и обмотки возбуждения генератора восстановлено, можно приступить к поднятию сопротивления изоляции статора генератора, которое может достигнуто также при работе агрегата с закороченными обмотками полустаторов.

Для этого надо отсоединить концы статорных обмоток генератора от закимов и замкнуть их накоротко, через амперметр и при ручном регулировании возбуждения генератора от постороннего источника довести величину тока генератора до 75—100% от номинального тока нагрузки.

Во время сушки различными способами нельзя допускать нагрев обмоток свыше 80° С, для чего необходимо установить контроль за температурой нагрева обмоток:

Сушку изоляции закончить песле того, как сопротивление изоляции достигнет величины не ниже 0,5 мгом.

Перед пуском необходимо проверить плотность прилегания резиновых уплотнений под крышками коробок и затяжку сальников, затяжку болтов, винтов, гаек, легкость вращения ротора, отсутствие ненормальных шумов в подшипниках, наличие и состояние смазки.

Во избежание загрязнения смазки рекомендуется прышки подшипника закрыть сразу же после осмотра.

Машина выпускается с завода с заложенной в подшипники смазкой марки 1-13 ГОСТ 1631-52 в количестве, достаточном при нормальных условиях работы на 4000 рабочих часов Количество смазки может быть пополнено после снятия сетки и подшипниковых крышек, добавлять смазку рекомендуется из масленки (тавотницы) или насосика.

После запуска агрегата нужно проверить направление вращения его. Нормально агрегат должен иметь правое вращение. При вращении влево—агрегат нужно останонить и поменять местами две фазы на зажимах двигателя.

## 2. Блоки аппаратуры

Автоматическая регулировка напряжения генератора осуществляется при установке пакетного переключателя

в коложение «автом.». Изменение уставки регулируемото напряжения нужно производить поворотом ручки реостата уставки: для повышения напряжения ручку реостата 
поворачивать по часовой стрелке; для снижения — против 
часовой стрелки.

Для перехода на ручное регулирование повернуть ручку реостата «ручная регулировка» РР против часовой стрелки до упора, поставить переключатель регулировки в положение «ручн.», а затем, поворачивая ручку реостата ручной регулировки по часовой стрелке, установить требуемое напряжение. В случае запуска генератора при установке переключателя в положение «ручн.» поворачивать реостат РР по часовой стрелке до возбуждения генератора.

Влоки аппаратуры не требуют специального ухода и нуждаются лишь в периодическом осмотре. При каждом осмотре следует очистить аппаратуру от грязи и пыли, проверить крепеж, контактные соединения, прилегание резиновых уплотнений и пр. Очистку от пыли желательно производить сухим сжатым воздухом.

Не реже одного раза в три месяца следует производить осмотр всех контактов контакторов пускателя ДПТ-100У или ОПТ-100У. При обнаружении копоти следует протереть стенки камер чистой сухой или смоченной в бензине тряпкой. При обнаружении оплавления контактов зачистить контактные поверхности тонким бархатным напильником или стеклянной шкуркой № 200.

Тепловые реле TPT при осмотре вскрытию не подлежат.

В блоке БКР-100 при осмотре проверить в бачке наличие масла, которое должно полностью покрывать се леновые выпрямители. Урокень масла проверяется щупом (запасные части), для чего нужно вывинтить пробку бачка селеновых выпрямителей. В отверстие под пробку опустить щуп так, чтобы ручка его лежала на панели. На щупе имеются отметки нижнего и верхнего допустимого уровня масла.

Вся аппаратура выпускается заводом изготовителем отрегулированной и не нуждается в подрегулировке в процессе эксплуатации.

При неправильной работе какого-либо аппарата подрегулировка на месте допускается только в соответствии с инструкциями по регулировке (см. раздел VIII).

68

FOI CHARL USE DALY

#### VI. ВОЗМОЖНЫЕ НЕНСПРАВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АГРЕГАТОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕННЯ

При обнаружении ненормальностей в работе агрегата прежде всего следует установить внешние причины неисправностей и устранить их.

Следует проверить нагрузку, правильность присоединения ее, отсутствие обрыва в подводящих проводах, контактные соединения внутри агрегата, величину напряжения питающей сети.

Вскрытие и ремонт, а также замена какого-либо аппарата или машинного агрегата допускаются лишь после того, как будет установлено, что неисправность работы вызвана именно данным аппаратом или машинным агрегатом.

Рекомендуется производить периодический осмотр агрегата и продувание его от пыли через каждые 40—50 часов нормальной работы и после каждого аварийного режима обязательно.

. . .

аруживаются в схеме (2) Способы устранения	гат а) промыть подшипники бензином нали бензолом, заменить смазку	6) недостаточная или чрезмерная 6) нормировать количество вкла- дываемой смажит. Иолость подшип- ников должна быть заполнена смаз- кой на 2/3 объема		тушки воз- Требуется базовый ремонт	мотки ста- Требуется базовый ремонт	мотки ста- Требуется базовый ремонт	Торда двигателя  Агрегат не запускается и гудит Обрыв фазы обмотки статора дви- буется базовый ремонг орогов
я признаки, которые при этом обнаруживаются в схеме агрегата Причина неисправности Способ	А. Машиним вгрега а) загрязнение смазки	б) недостаточная или смазка	в) износ шарикоподшипников	Витковое заммкание катушки воз-	буждения генератора Витковое замыжание обмотки ста-	тора генератора Витковое замыкание обмотки ста-	тора двигателя Обрыв фазы обмотки ст гателя
н признаки, к	А. М эшиниы в эгр Повышенный нагрев подпипников а) загрязнение смазки			Пониженное напряжение генера-	е генерато-	ра и повышеники нагрев Повышенный нагрев	тора д Агрегат не запускается и гудит Обр или не разворачивается до полных гатсля оборотов
D/D WW	_			2	ಣ	4	S

MAN n/n.	Нексправность агрегата	Причина ненеп <b>равности</b>	Способы устранения
	Б. Х	Угельный регулятор типа УРН-423/1	
2 3	ется недостаточно и при увеличении нагрузки возрастает  Регулятор не регулирует  Регулируемое напряжение выше но минального и не регулируется	усадки и износа угольных контактов и шайб Подгорел угольный столб а) обрыв в цепи катушки регулятора б) селеновый выпрямитель испорчен, не выпрямляет переменного тока Витковое замыкание в катушке	Сменить регулятор а) устранить обрыв б) если обрыв в самой катушке, сменить регулятор в) проверить селсновый выпрями- тель, питающий катушку резулятора
	,		·
	. В.	Контактор типа КМ 2332	
1	Контактор не включается	а) нет напряжения в цепи управления б) заклинивание подвижной системы контактора в) обрыв цепи управления или обмотки катушки	б) снять напряжение, выявить причину закаливания и устранить

		· * ·	
u/u	Ненсправность агрегата	Причина неисправности	Способы устранения
2			L 'a' management normanis normanis
2	СИСТЕМЫ	а) напряжение на зажимах втягивающей катушки ниже 0,85 номинального б) якорь неплотно прилегает к сердечнику в) лопнул коротко замкнутый виток г) ось якоря заслает	б) если рабочне плоскости якор и сердечника загрязнены—протерсть в противном случае требуется шаб ровка или шлифовка рабочих повер хностей
	1 r. F	TOT 100	
1	а) защита срабатывает при запуске		Проверить уставку. При необхо- димости заменить реле То же
1	агрегата б) защита не срабатывает при пе-	То же	
2	регрузке двигатель не запускается	Реле ТРТ не возвращается в исходное положение вследствии деформации биметаллической пластины, происшедшей от неотключенного	Tiponchain aculamenta
3	Генератор не возбуждается	короткого замыкания . То же, что и для двигателя	Заменить реле ТРТ и устранит причины, вызвавшие повреждение

n/m aver	Неисправность агрегата	Причина ненсправности	Способы устранения
	. Д	Солоновий выпрямитель	
1 2	нераторе б) угольный регулятор не регулирует Генератор не возбуждается	Пробит селеновый выпрямитель 2ВС, питающий катушку УРН То же Пробит селеновый выпрямитель 1ВС, питающий обмотку возбуждения генератора	выпрямитель То же  * Проверить и смецить селеновы
	E. Pene (	оренровки везбуждения (РФВ) типа	P-10
	Реле периодически включает и от- ключает при нормальных оборотах агрегата при положении реостата ус- тановки, соответствующем нормаль- ному напряжению генератора	Подгар нан загрязнение нормально открытых контактов	Зачистить нормально открыты контакты
	Генератор не возбуждается Продолжительное искрение при запуске агрегата на нормально зак- рытых контактах, реле включает не четко	Подгар ман загрязнение нормально закрытых контактов Мал провал нормально закрытых контактов реле	KONTEKTM

	to the second se		
ON WAN	Неисправность агрегата	Причина неисправности	Способы устранення
	ж.	Реле защиты (РЗ) типе Р- Приваривание нормально закр тых контактов после короткого з мыкания	H- Acthemin mb

- 1. Во избежание течи масла через крышку бачка после замены селеновых выпрямителей необходимо поверхности сопримосновения крышки и бачка с паронитовой прокладкой тщательно промазать замазкой, изготовленной из клея марки БФ-4 ТУ МХП 1367-53 и молотого талька ГОСТ 879-52 в пропорции 1:1 (по весу). Послепромазки коробку рекомендуется сушить при температуре  $+50 \div +60^{\circ}$  С в течение трех часов. 2. В случае невозбуждения генератора проверить все контактиме соединения в цепи возбуждения и устранить
- обрыв или плохой контакт.
- 3. При исправных цепях и невозбуждающемся генераторе возбудить его при вращающемся двигателе от постороннего источника постоянного тока напряжением 12-15 в, подвода плюс источника к зажиму 91 и минус. к зажиму 92.

## VII. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВОРКЕ И СБОРКЕ

#### 1. Машиный агрегат

Нормально в эксплуатации машинный агрегат разборке не подлежит. Разборка может производиться только в случаях:

- а) неисправности обмоток;
- б) замены подшипников;
- в) после длительной работы (более 4000 часов), но не реже одного раза в год;
- г) в других случаях неисправности, которые не могут быть устранены без разборки.

Перед разборкой следует приготовить коробку для складывания мелких деталей во избежание их потери. Винты и гайки после промывки в бензине надо тут же завертывать на свои места, чтобы не перепутать. На щитах и корпусе надо сделать отметку краской для того, чтобы при сборке установить их в начальное положение.

Разборку производить в следующем порядке (рис. 6): а) отвернуть винты 5, крепящие сетку с жалюзи 1, и

снять сетку со щита 6 на стороне двигателя агрегата;

б) вывернуть четыре винта 26, крепящие крыпку подшипника со стороны двигателя, снять крышку 2;

- в) отвернуть восемь болтов 7, крепящих щит 6 оо стороны двигателя. Завернуть болты в нарезанные отверстия в щите так, чтобы замок щита вышел из станины, затем легким постукиванием ручкой молотка или деревянным молотком по борту щита, снять щит 6 с подшипника 3. При этом подшипник и внутреннее лабиринтное кольцо 24 остаются на валу;
- г) отвернуть восемь болтов, крепящих задний щит к станине (со стороны генератора);
- д) аналогично переднему щиту, пользуясь нарезанными отверстиями, вывести «замок» заднего щита 23 из
- е) весьма осторожно, не задевая пакетами ротора 28 пакетов статора 17 и катушку возбуждения 30, вывести ротор вместе со щитом 23 из корпуса и положить его на деревянный стол или лист прессшпана;
- ж) отвернуть четыре винта для крепления наружного лабиринтного кольца 26 со стороны заднего щита, снять наружное лабиринтное кольцо 25;

з) снять задний илит с подшипника;

и) обернуть оба подшипника 3 промасленой бумагой.

Вышеуказанная разборка достаточна для осмотра и ревизги основных узлов машины и для смены подшипников. Дальнейшая разборка может производиться только на заводе или в специальной мастерской.

Смену подшипников рекомендуется производиль, следующим образом. Подшипники снимать с вала только специальным приспособлением. Новые подшипники перед установкой на вал промыть в бензине и, после того как они высохнут, подогреть в масляной ванне до температуры 80-85° С. Без предварительного подогрева надевание подшипников на вал не разрешается.

При подогреве подшипник не следует класть на дно сосуда, а подвесить его так, чтобы он не касался стенок и дна. Подогретые подшипники быстро установить на свое место, на валу до упора. В случае необходимости подшипник досылается до упора в заплечик вала легкими ударами молотка по трубке из мягкого металла, упирающейся во внутреннюю обойму подшипника.

Совершенно недопустимы удары по наружной обойме подшипника или сепаратору.

## Сборка машинного агрегата

Перед сборкой в подшинники закладывается смазка марки 1-13 ГОСТ 1631-52. Смазкой следует заполнять не более 2/3 пространства между кольцами подшипника. Обильная набивка смазкой может вызвать ненормальную работу подшипников и выжимание излишков смазки через лабиринтные кольца как во внутрь машины, так и наружу. Сборка агрегата производится в следующем порядке:

а) надеть на шарикоподшипник 3 со стороны вентиля-

б) надеть наружное лабиринтное кольцо 25 и закретора 21 щит 23;

пить его четырьмя винтами 26; в) ротор 28 осторожно завести в станину и довести подшипниковый щит, сидящий на роторе, до упора в то-

рец станины 11 агрегата; г) завести щит 23 в станину, подколачивая его легкими ударами деревянного молотка, поддерживая при этом противоположный конец ротора. Закрепить щит к станине 71 винтами 7;

70

FEET IN FIRML USE ONLY

д) надеть щит 6 со стороны двигателя на подшинник и завести его в станину. При этом ориентироваться на отметки, сделанные при разборке;

е) закрепить щит 6 к станине винтами 7:

ж) надеть крышку подшипника 2 на подшипник со стороны двигателя, закрепить крышку винтами;

з) проверить легкость вращения ротора от руки. При правильной тщательно проведенной сборке ротор легко вращается в подшипниках от руки без шумов, стука и заеданий:

и) установить на передний щит 6 сетку с перфорацией 1, укрепить ее винтами 5.

При разборке и сборке агрегата щит со стороны вентилятора необходимо снимать с ротора (или надевать на ротор) после того, как ротор вынут из станины, во избежание повреждения вектилятором лобовых частей обмотки статора генератора. При сборке необходимо следить за тем, чтобы все детали были чисты и пригнаны (притянуты) друг к другу. Все крепежные детали должны быть предохранены от самоотвинчивания, как и до разборки.

Ни одно из резьбовых или проходных отверстий не должно оставаться пустым, за исключением резьбовых отжимных отверстий во фланцах щитов.

## 2. Аннаратура

Угольный регулятор УРН-423/1


При неисправности угольного регулятора его заменяют запасным. При отсутствии запасного угольного регулятора допускается замена угольного столба. В процессе замены угольного столба не разрешается трогать руками рабочие поверхности угольных шайб, во избежание их засаливания.

Порядок замены угольного столба следующий (рис. 10):

а) отвернуть стопорный винт 20, а затем нажимной винт 17:

б) вставить внутрь столба шпильку или кусок прямой проволоки диаметром 1-2 мм, длиною 100 мм и, взяв ее рукой за один конец, наклонить регулятор так, чтобы все шайбы угольного столба 13 под действием собственного веса, нанизываясь на шпильку, вышля из фарфоровой

в) очистить от нагара плоскости угольного контактного столбика 16, запрессованного в нажимной винт, для чего положить на ровную, без забоин и выступов плиту стеклянную шкурку № 200. Поставить на плиту оправку (рис. 30) широкой стороной к шкурке.

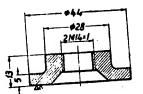

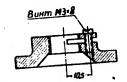


Рис. 30. Оправка

Ввернуть в оправку нажимной винт настолько, чтобы при движении оправки на шкурке оставались следы угольной пыли. Завернуть стопорный винт. Слегка прижимая оправку к шкурке рукой, производить возвратно-поступательное движение до тех пор, пока не исчезнут следы пыли на шкурке. Если следы нагара остались, повернуть на 5 — 100 нажимной винт и опять произвести шлифовку.



Рис. 31. Стержень

Плоскость угольного столбика после шлифовки должиа выступать над торцом нажимного винта не менее, чем на

г) очистить от нагара с помощью стержия (см. рис. 31) 0,3 mm; плоскости контактного столбика 21, впрессованного плунжер 22, для чего поставить регулятор в вертикальное положение скобой 16 вниз. Вставить стержень в фарфоровую трубку и, слегка прижимая его к контактному столбику, повернуть 5-10 раз.

72

Вынуть стержень из трубки, Удалить пыль из трубки, постукивая ручкой стержия по корпусу регулятора;

- д) на шпильку нанизать шайбы исправного столба с требуемыми параметрами, не дотрагиваясь руками до рабочей плоскости шайб. Установить регулятор так, чтобы скоба была выше электромагнита регулятора, а ось фарфоровой трубки составляла с горизонталью угол, примерпо равный 450;
- е) взять рукой за один конец шпильку с нанизанными шайбами столба, вставить ее другим концом в фарфоровую трубку и слегка шевелить до тех пор, пока все шайбы не войдут в трубку. Вынуть шпильку. Правильно вставленный столб должен полностью помещаться в труб-
- ж) ввернуть в скобу нажимной винт до положения, в котором плоскость угольного контактного столбика совпадает с плоскостью торца фарфоровой трубки;
- з) соединить концы блока регулятора с агрегатом и произвести регулировку угольного регулятора, согласно инструкции по регулировке;

и)укрепить угольный регулятор на месте.

## Контактор КМ-2332

Разборка контактора производится при замене катушки, а также при зачистке и смене контактов.

Разборка производится в следующем порядке (рис. 15):

а) снять крышку 13 камеры Н. О. контакта и откинуть подвижную систему 11 вместе с якорем 9;

б) снять катушку 14 с сердечником 17, предварительно отведя пластины в стороны и вынув штифт, освободив выводы катушки от винтов и крепящих скоб;

в) сиять неподвижные контакты 3.

## Демонтаж блокконтактов

Влокконтакты 18 представляют собой самостоятельные узлы и демонтаж их заключается в отсоединении их от основания контактора путем отвинчивания крепящих вин-

Сборка производится в обратном порядке.

## .. :::: Oi!!!

## vini, регулировка

## і. Инструкция по регулировке угольного регулятора типа УРН-423/1

## Регулировка при замене угольного стслба

 На выход агрегата (зажимы 41-52) включить вольтметр переменного тока на частоту 427 пер/сек с пределом измерения, равным 1,5-кратному нального напряжения генератора.

РУ в положение, 2. Поставить реостат уставки соответствующее минимальному напряжению генератора. Отилючить нагрузку генератора и запустить агрегат.

3. Наблюдая за показаниями вольтметра на выходе агрегата, ввинчивать нажимной винт 17 угольного регулятора, предварительно ослабить стопорный винт 20.

- 4. При ввинчивании нажимного винта напряжение на агрегате должно сначала возрастать до величины, превышающей на 30-50% номинальное напряжение агрегата. Затем при дальнейшем ввинчивании винта 17 напряжение должно уменьшаться. Достигнув некоторой минимальной величины (на 5-15% ниже номинального напряжения), напряжение на агрегате будет на небольшом ходе нажимного винта неизменным, а затем начнет снова возрастать.
- Примечание. На участке снижения напряжения может наблюдаться колебание стрелки вольтметра агрегата участке не рекомендуется задерживаться

5. Нажимной винт 17 следует установить в положение, при котором напряжение на генераторе минимальное и при котором дальнейшее ввинчивание винта сразу при-

водит к резкому увеличению напряжения. 6. Переключить пакетник в положение «ручн.», установить реостатом РР номинальное напряжение на генераторе и затем произвести 20-25 переключений «ручн.» на «автом.» и обратно для тренировки угольного

7. При установке переключателя в положение «автом.» столба убедиться в том, что при небольшом повороте винта 17 по-прежнему происходит резкое увеличение напряжения.

В противном случае, установить винт в новое положение в соответствии с п. 5 настоящей инструкции.

8. Завернуть и закрасить стопорный винт 20 регулятора УРН электроэмалью.

## Регулировка при усадке угольного столба

9. На выход агрегата приключить вольтметр переменного тока в соответствии с п. 1, настоящей инструкции.

10. Повернуть реостат уставки РУ в крайнее левос положение. Переключатель регулирования поставить в положение «автом.» и запустить агрегат при холостом ходе

11. Ослабить стопорный винт 20 регулятора УРН и доворачивать нажимной винт 17 регулятора, наблюдая за показанием вольтметра. Установить винт 17 в положение, при котором напряжение на генераторе будет минимальное и при котором дальнейшее ввинчивание винта сразу приводит к резкому увеличению напряжения.

12. Завернуть и закрасить стопорный винт регулятора УРН электроэмалью.

## FICIAL USE IX. ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ

В состоянии поставки манинный агрегат может быть поставлен на монтаж.

При длительном хранении на складе (более трех месяцев) агрегат подлежит консервации. Перед консервацией необходимо убедиться в отсутствии коррозии свободном конце вала машинного агрегата, а также на запасных частях и инструменте. Следы коррозии, обнаруженные на этих деталях, должны быть удалены шкуркой № 200, смоченной в масле. При наличии валу последний после зачистки должен быть заполирован пастой ГОИ. Детали и инструмент обезжириваются протиранием тряцкой, смоченной в бензине, и затем просущиваются обдувом сухим сжатым воздухом или протиранисм сухими чистыми тряпками.

Запрещается прикасаться голыми руками к подлежащим консервации. Следует пользоваться трикообертывать руки чистыми тажными перчатками или

Подготовленные вышеуказанным способом детали или инструмент необходимо покрыть жирным слоем пушсмазки (ГОСТ 3005-51), предварительно подогретой до

удалить смазку с При расконсервации необходимо деталей и инструмента, протерев их трянкой, смоченной в бензине. Очищенные места протереть сухой тряпкой до полного удаления бензина.

В состоянии поставки блок БКР-100 маслом не заливается. Масло транспортируется в специальном бидоне. После установки блока БКР-100 на место в его бачок должно быть залито масло через пробку, находящуюся

на крышке бачка. в случае хранения При консервации аппаратуры. блока БКР-100 в горизонтальном положении, масло из бачка должно быть слито. При отвертывании нижней пробки масляного бачка и последующей ее установки на место, резьбу пробки следует смазывать суриком.

При длительном хранении агрегата необходимо один раз в год всирыть ирышки подшинников, удалить старую смазку, заполнить подшипники новой чистой смазкой той же марки (1-13) и вновь закрыть крышки подшипив-

OFFICIAL USE OPINOR.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9



Включение и выключение источников питания, усилителя, подключения микрофонных постов обеспечивается дистанционно при нажатии кнопки на любом микрофонном посту или на приемно-усилительном блоке.

Переключение программ художественного вещания с радиоприемника на граммзапись и обратно производится вручную.

Установка обеспечивает преимущество командных передач над художественными путем автоматического выключения (сброса) широковещательных передач и включения вместо них командных передач при нажатии кнопки "включ." на любом МП.

Для предупреждения одновременных передач с микрофонных постов на неработающий микрофонный пост автоматически подается сигнал "занято", как только один из микрофонных постов включается на работу. Микрофонный пост, имеющий внутри корпуса шильдики "П" и "Ш", включается параллельно с микрофонным постом, имеющим шильдики "С" и "Т". Поэтому сигнализация на этих постах срабатывает одновременно и по характеру сигналов совершенно аналогична.

Готовность установки для передач с микрофонных постов отмечается на МП световым сигналом "готово", а на ПУБ сигналом "установка включена". Сброс передач художественного вещания командными передачами отмечается на ПУБ сигналом "занято".

Дистанционное управление установкой, преимущество командных передач над художественными и работа сигнальной системы осуществляется коммутационным устройством.

Канал широковещательных передач имеет регулятор громкости в приемнике. Канал командных передач регулятора громкости не имеет.

Воспроизведение граммзаписи производится через приемник МК-12. При этом каскад усиления низкой частоты приемника используется в качестве предварительного усилителя.

Быстрое обнаружение неисправностей и легкесть обслуживания обеспечиваются:

конгролем передач головным телефоном в цепи выхода приемника, а также входа и выхода усилителя;

контролем передач на выходе усилителя индикатором уровня;

контролем анодных токов ламп усилителя и тока цепей сигнализации и автоматики измерительным прибором на панели управления ПУБ;

контролем напряжения питания, напряжения переменного тока, поступающего непо-

Cutting in and off of the power supply and the amplifier, and switching in of the microphone post is effected remotely by pushing the button either on any of the microphone posts or on the receiver-amplifier unit.

The broadcast programme changes are made manually, enabling switching in the receiver set or the record player.

This installation ensures the preference of the command transmissions over broadcast transmissions by way of automatical cut-off the broadcast transmissions and cut-in of the command transmissions when the "cut-in" («включ.") button is pushed at any of the microphone posts.

As soon as one of the microphone posts starts operating, an "engaged" (Запято ) signal is automatically transmitted to the out-of-operation microphone post, to prevent simultaneous transmissions from the microphone posts. The microphone post, marked inside the housing «II» and «III, is switched in parallel with the microphone post marked «C» and «T» That is why the signalling on these posts operates simultaneously and is absolutely identical as to the nature of the signals.

The readiness of the installation for transmissions from microphone posts is indicated on the microphone posts by the "ready" («готово») light signal, and on the receiver-amplifier unit by the "installation switched in" signal. The cut-off of the broadcast transmissions by the command transmissions is indicated on the receiver-amplifier unit by the "engaged" (занято ) signal.

The remote control of the installation, the preference of the command transmissions over broadcast transmissions and the operation of the signalling system are carried out through the switching device.

The broadcast transmission channel has a volume control arranged in the receiving set. The command transmission channel has no volume control.

The record reproduction is effected by means of the MK-12 radio receiver. In this case the audio-frequency amplifier stage of the receiver operates as a pre-amplifier.

Quick detection of faults and easy attendance are provided by:

monitoring the quality of transmissions by the earphone in the receiver output circuit as well as in the input and output of the amplifier;

controlling the transmissions by the transmission-level indicator at the amplifier output;

controlling the amplifier value plate currents and signalling and automation circuit currents

27

# SUDOIMPORT

EOR OFFICIAL LICE ONLY

Рис. 34. Регулятор громкости РГ-2



Fig. 34. Volume Control. Type PT-2

Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 000 гц не более 7 "... Громкоговоритель может быть включен на потребление одной из следующих величин мощности: при включении в линию с напряжением 30 и 60 в — 0,1; 0,5 и 1 ва, при включении в линию с напряжением 15 в — на мощность 1 и 3 ва.

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальная выходная мощность установки — 15 ва. Номинальное выходное напряжение звуковой частоты — 30 в. Номинальное сопротивление нагрузки — 60 ом. Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 000 гц при номинальной мощности не более 6 ° л. Полоса канала командных передач равна 100—6 000 гц при неравномерности ± 5 дб. Сопротивление изоляции звуковых цепей аппаратуры не ниже 20 мгом, а для остальных цепей аппаратуры не ниже 10 мгом, при окружающей температуре ÷ 20±3 С и относительной влажности 50—60 ° л.

#### принцип РАБОТЫ

Передача команд и распоряжений может производиться с любого из трех микрофонных постов.

Художественное вещание производится непосредственно из трансляционной рубки, в которой размещаются: приемно-усилительный блок, блок питания, щиток переключения фидеров, щиток переключения агрегатов, граммустройство.

Микрофонные посты, силовая коробка и громкоговорители устанавливаются вне этой рубки и в каждом отдельном случае места их размещения определяются монтажным проектом

speaker may be switched on for the following watts-in: when switched in a 30 and 60 V line — 1.0; 0.5 and 1 VA. When switched in a 15 V line — 1 and 3 VA.

#### **ELECTRICAL CHARACTERISTIC**

The nominal output power of the KBV-15 installation is 15 VA. The nominal audiofrequency output voltage is 30 V. The nominal loading resistance is 60 ohms. The non-linear distortion factor at 1000 c. p. s. frequency is not over 6 % at the rated output. The pass band of the command transmission channel is 100-6000 c. p. s. at the irregularity of  $\pm$  5 db. The minimum resistance of the sound-circuit insulation of the installation is 20 megohms, and of the other circuits of the installation not less than 10 megohms at an ambient temperature of  $\pm$  20  $\pm$  3 ° C and a relative humidity of 50 to 60 %.

### PRINCIPLE OF OPERATION

The transmission of commands and orders may be accomplished from any of the three microphone posts.

Broadcasting is transmitted directly from the broadcasting deck house accommodating the receiver-amplifier unit, the power supply unit, the feeders switching board, the units switching board, the record player.

The microphone posts, the power box and the loudspeakers are positioned outside this deck house and their exact location is determined in each individual case by mounting scheme.

26

# СУДОИМПОРТ

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

# ECOR DEFICIAL LISE ONLY



Рис. 32. Динамический громкоговоритель 10ГРД-3М

Fig. 32. Dynamic Loudspeaker, Type 101 P.J.-3 M

Установка комплектуется четырьмя соединенными последовательно аккумуляторными батареями типа 5 НКН-10.

Громкоговорители. Рупорный электродинамический громкоговоритель типа 10ГРД-3М водозащищенного исполнения предназначается для озвучения открытых палуб и шумных помещений судна.

Номинальная мощность — 10 ва.

Полоса воспроизводимых частот — 350— 3 500 гц.

Неравномерность частотной характеристики в заданной полосе частот — 18 дб.

Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 000 гц — не более 10 " ...

Номинальное напряжение сети — 15,30 и 60 в

Громкоговоритель может быть включен на потребление электрической мощности 5 и 10 ва.

Диффузорный электродинамический громкоговоритель типа 3ГД-3МА предназначен для озвучания кают, кубриков и других закрытых помещений.

В зависимости от места его установки, а также требований к необходимости регулировки громкости передач, громкоговоритель 3ГД-ЗМА может использоваться с отдельным регулятором громкости типа РГ-2 или без него.

Номинальная мошность — 3 ва.

Полоса воспроизводимых частот — 150— 6 000 гц.

Неравномерность — 18 дб.



Рис. 33. Динамический громкоговоритель 3ГД-3МА

Fig. 33. Dynamic Loudspeaker, Type 31 A-3MA

in series in the process of mounting of the installation.

Loudspeakers. Type 10 I'P/4-3 M horn electro-dynamic loudspeaker, of waterproof design, is intended for use on open decks and in noisy premises of the ship.

The rated power is 10 VA.

The range of reproduced frequencies is from 350 to 3500 c. p. s.

The irregularity of frequency characteristic in the indicated frequency range is 18 db.

The non-linear distortion factor on the frequency of 1000 c. p. s. is not over  $10^{-0}/_{0}$ .

The rated voltage in the mains is 15, 30 and  $60\ V.$ 

The loudspeaker may be switched on for the consumption of electrical power of 5 and 10 VA.

The type  $3\Gamma\Lambda \cdot 3M\Lambda$  cone electrodynamic loudspeaker is intended for cabins, cocks and other closed premises.

The 31'\(\tau\_0\)-3M\(\text{ loudspeakers may be used with a separate type 1'1'-2 volume control as well as without it depending on the location and necessity of controlling the volume of the transmission.

The rated power is 3 VA.

The range of reproduced frequencies is from 150 to 6000 c. p. s.

The irregularity is 18 db.

The non-linear distortion factor on the frequency of 1000 c. p. s. is not over 7 %. The loud-

25

# SUDOIMPORT

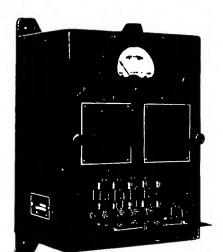


Рис. 30. Щиток переключения агрегатов МК-21

Fig. 30. MK-21 Units Switching Board

Щиток переключения фидеров МК-20 (ЩПФ) позволяет производить переключение питания установки с бортового фидера на береговой, контролировать напряжение бортового фидера (постоянного и переменного тока) и берегового фидера переменного тока напряжением 110 или 220 в, обеспечивает электрическую защиту установки плавкими предохранителями в цепи бортового фидера тока или в цепи преобразователя со стороны постоянного тока в цепи берегового фидера.

ЩПФ крепится к переборке на 4-х амортизаторах.

Щиток переключения агрегатов МК-21 (ЩПА) обеспечивает: автоматическое включение преобразователей в цепь бортового фидера при работе СМП или с приемно-усилительного блока, контрольное включение преобразователей со щитка тумблерами, переключение преобразователей для попеременной работы с помощью переключателя, электрическую защиту бортового фидера предохранителями цепи преобразователей со стороны тока.

Силовая коробка МК-22 устанавливается на палубе и служит для подключения питания от берегового фидера переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в во время стоянки судна у причала.

Коробка выполнена из силуминового литья и имеет водонепроницаемое исполнение.

Аккумуляторная батарея предназначена для осуществления дистанционного включения установки, для питания микрофонов, питания цепей автоматики и сигнализации. Батарея работает в буфере с селеновым выпрямителем.

# FOR OFFICIAL USE ONLY

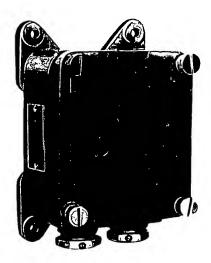


Рис. 31. Силовая коробка MK-22 Fig. 31. MK-22 Power Box

The MK-20 feeders switching board (IIIN) enables switching over the supply of the installation from the board feeder to the shore feeder, controlling the board feeder voltage (D. C. and A. C.) and the shore feeder with 110 or 220 V, A. C., ensures the electrical protection of the installation by means of fuses arranged in the circuit of the board feeder or in the transducer circuit at the D. C. side of the shore feeder circuit.

The feeders switching board is fastened to the bulkhead on four shock-absorbers.

The MK-21 units switching board (IIIIIA) enables: automatical cut-in of the transducers in the board feeder circuit, when the microphone post or the receiver-amplifier unit are in operation, check cut-in of the transducers by the toggle switches located on the board, switching the transducers, for alternate operation by means of the change-over switch, electrical protection of the board current feeder by means of fuses in the transducers circuit at a current side.

The MK-22 power box is installed on the deck and is used for connecting the supply from the 110, 127 or 220 V, A. C. shore feeder during standing of the ship at the berth.

The box is siluminite waterproof casting.

The storage battery is intended for remote switching on of the installation, for the microphone supply, for the automation and signalling circuits supply. The battery is coupled with selenium rectifier.

The installation is equipped with four 5 HKH-10 storage batteries which are connected

24

# СУДОИМПОРТ



Рис. 28. Блок питания МК-14 Fig. 28. MK-14 Power Supply Unit

Полоса пропускания приемника по промежуточной частоте не уже 7 кгц, при ослаблении в 2 раза и не шире 22 кгц при ослаблении в 100 раз.

Питание приемника по аноду: 260 в, 20 а; по накалу: 6,3 в, 2,25 а.

Антенная цепь приемника имеет неоновую защиту для предохранения входных цепей приемника от больших напряжений высокой частоты, которые могут наводиться от местных судовых передатчиков. Здесь же включен антенный фильтр (фильтр-пробка), настроенный на частоту 435 кгц и предназначенный для подавления помех на частотах близких к промежуточной.

На панели управления ПУБ имеется штеккерное гнездо, предназначенное для настройки приемника при помощи головных телефонов.

Конструктивно приемник собран на шасси, в передней части которого установлен софит со шкалой.

Приемник имеет четыре ручки управления, а именно (слева направо): переключатель тембра; настройка приемника; переключатель диапазонов на 4 положения; регулятор громкости. Ручка настройки имеет верньерное устройство с двойным замедлением.

Блок питания МК-14 состоит из следующих узлов: селенового выпрямителя, регулятора напряжения, панели управления МК-16.

На передней панели, являющейся в то же время панелью управления блока, установлены все органы управления, контроля и аварийной сигнализации.

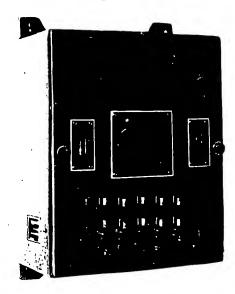


Рис. 29. Щиток переключения фидеров МК-20

Fig. 29. MK-20 Feeders Switching Board

The i.f. pass band of the receiver is not narrower than 7 Kc/s at a two-fold attenuation and not wider than 22 Kc/s at a 100-fold attenuation.

The receiver supply is as follows: plate supply: 260 V, 20 A, the filament supply: 6.3 V, 2.25 A

The antenna circuit of the receiver has a neon unit for the protection of the input circuits of the receiver from considerable R. F. overvoltages, due to beat interference from local ships transmitters. The antenna circuit has also a suppression filter tuned on the frequency of 435 Kc/s and intended for suppression of interference on the frequencies which are near to the i.f.

There is a plug socket on the receiver-amplifier unit control panel intended for tuning the receiver by means of the earphone.

The receiver is mounted on a chassis which carries in the front part a soffit with dial.

The receiver has four control knobs which have the following designation (from left to right): tone quality switch, tuning knob of the receiver, four-way wave-range switch, volume control. The tuning knob has a vernier arrangement with double retardation.

The MK-14 supply unit consists of the following assemblies: a selenium rectifier, voltage control, a MK-16 control panel.

On the front panel, which is also the control panel of the unit, all the controls are mounted including the fault signalling.

23

# SUDOIMPORT

Усилитель имеет два каскада усиления, общий выпрямитель для питания анодных и экранных цепей усилителя и приемника, а также элементы автоматики и сигнализации. Усилитель имеет цень аварийной сигнализации и цепь сигнализации "готово", по которым автоматически сигнализируется выход обеих ламп из строя оконечного каскада, а также готовность усилителя к работе.

При выходе из строя любой из ламп усилителя или выпрямителя работа установки продолжается, но с пониженными электро-акустическими показателями.

Усилитель характеризуется следующими показателями: выходная мощность — 15 ва, входное напряжение — 0,3 в, напряжение выхода — 30 в, коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 000 гц при номинальной мощности составляет не более 6 %, диапазон пропускаемых частот — 100—6 000гц.

Для улучшения параметров, а также для выравнивания частотной характеристики усилителя применена обратная отрицательная

Выпрямитель собран на лампах типа 5Ц3С по обычной двухполупериодной схеме, по одному кенотрону в плече. Выпрямленное напряжение после фильтра равно 380—400 в.

Контроль анодных токов ламп ведется по синему цветному сектору на приборе ПУБ.

Радиоприемник МК-12 представляет собой супергетеродин и имеет следующие электрические параметры:

Диапазоны:

I диапазон 790—2 300 м (380—130 кгц); II диапазон 207— 612 м (1 450—490 кгц);

III диапазон 37— 110 м (8,0—2,7 мггц); IV диапазон 13— 37 м (23—8,0 мггц).

Точность градуировки шкалы приемника

Чувствительность приемника на любом диапазоне не хуже 40 мкв при уровне шумов на выходе приемника ниже уровня полезного сигнала не менее чем на 15 дб на всех диапа-

Неравномерность частотной характеристики приемника в полосе частот 100-4 000 гц, измеренная на частоте 1 000 гц не более 12 дб.

Ослабление по зеркальному каналу приемника не ниже 30 дб для длинных волн, 25 дб для средних волн, 12 дб для I коротковолнового диапазона и 10 дб для II коротковолнового диапазона.

Ослабление промежуточной частоты на частотах 375 и 500 кгц не менее 30 дб.

Избирательность при расстройке <u>+</u> 10 кгц на частотах 200 и 1 000 кгц не ниже 35 дб.

The amplifier has two amplifying stages, a common rectifier for supply of the plate and screen circuits of the amplifier and the receiver, as well as some elements of signalling and automation. The amplifier has a fault signalling circuit and a "ready" signalling circuit, which automatically signal about failure of both valves in the end stage and about readiness of the amplifier for operation.

If any amplifier or rectifier valve is out-oforder, operation of the installation continues, but the electro-acoustical data are reduced.

The amplifier is characterized by the following data: the output is 15 VA, the input voltage is 0.3 V, the output voltage is 30 V, the nonlinear distortion factor for the frequency of 1000 c.p.s. at the rated output is not over 6  $^{0}/_{0}$ , the frequency pass band is 100 to 6000 c.p. s.

The negative feedback is used for improving the parameters as well as for alignment of the frequency characteristic of the amplifier.

Type 5H3C valves are used in the rectifier, which is a standard full-wave rectifier having one kenotron in each arm. The rectified voltage after the filter is 380 to 400 V.

The valves' plate current is controlled by the blue-colour sector on the receiver-amplifier

The MK-12 radio receiver is a superhetercdyne with the following electrical data:

The bands:

I band 790-2300 m (380-130 Kc/s)

II band 207— 612 m (1450—490 Kc/s)

III band 37— 110 m (8.0—2.7 Mc/s)

IV band 13— 37 m (23—8.0 Mc/s)

The accuracy of graduation of the receiver dial is estimated at  $2^{0}/_{0}$ .

The sensitiveness of the receiver is not less than 40 µ V with the noise level at the receiver output being not less than 15 db lower than the useful signal level for all meter bands.

The irregularity of the receiver frequency characteristic in the range of frequencies from  $100\ to\ 4000\ c.\ p.\ s.$  is not over 12 db as measured on the frequency of 1000 c.p.s.

The second channel attenuation for the receiver is over 30 db for the long wave, over 25 db for the medium wave, over 12 db for the 1st short wave and over 10 db for the 2nd short wave bands.

The i.f. attenuation on the frequencies of 375 and 500 Kc/s is over 30 db.

The selectivity at the mistuning on  $\pm$  10 Kc/s in the frequency range of 200 and 1000 Kc/s is over 35 db.

# СУДОИМПО

## "? OFFICIAL USE ONLY

Рис. 26. Микрофонный пост МК-17



Fig. 26. MK-17 Microphone Post

Приемно-усилительный блок (МК-10) состоит из следующих узлов: усилителя (МК-11), приемника (МК-12) и панели управления (МК-13), смонтированных в ксрпусе блока. Корпус блока выполнен из угловой стали в виде жесткой рамы, обшитой листовой сталью, и крепится на амортизаторах.

Путем открытия передней панели блока обеспечивается доступ к деталям и монтажу. На передней панели, являющейся панелью ПУБ, установлены все органы управления. контроля и световой сигнализации приемно-усилительного блока.

**Усилитель МК-11** смонтирован на шасси, в верхней части которого установлены лампы. трансформаторы, дроссель и реле. Все остальные детали схемы размещены внутри шасси.

The receiver-amplifier unit (MK-10) — consists of the following assemblies: amplifier (MK-11), radio receiver (MK-12) and control panel (MK-13), mounted in the unit housing. The unit housing is made of angle-steel as a rigid frame, is plated with sheet steel and is fastened on shock-absorbers.

Access to the parts and for mounting purposes is ensured through the hinged front panel of the unit. On the front panel, which is the receiver-amplifier unit panel, all the controls are located including the light signalling.

The MK-11 amplifier is mounted on the chassis on the upper part of which are arranged the valves, transformers, a choke and a relay. All the other parts of the scheme are located inside the chassis.

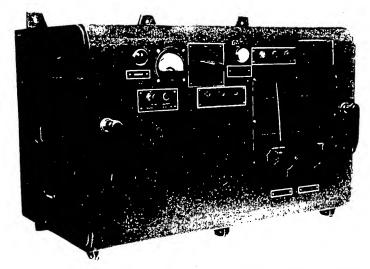


Рис. 27. Приемно-усилительный блок МК-10

Fig. 27. MK-10 Receiver-Amplifier Unit

21

# SUDOIMPORT

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

случаях питание осуществляется с преимуществом от фидера правого борта. В случае обесточивания фидера правого борта переход на питание от фидера левого борта происходит автоматически. Работоспособность установки сохраняется при изменении напряжения первичного источника питания длительно на  $\pm~10^{\circ}$  от номинального значения.

Максимально потребляемая мощность устройством КВУ-50 при любой работе: при питании от сети переменного тока — не более 500ва при Соs  $\phi=0.85$ , при питании от сети постоянного тока 1 400 ва.

Селеновый выпрямитель обеспечивает питание цепей сигнализации и автоматики аппаратуры при напряжении на нагрузке 24 в ± 10 % и токе не более 3 а (при номинальном напряжении питающей сети переменного тока).

При номинальном напряжении питающей сети и изменении сопротивления нагрузки селенового выпрямителя в 10 раз по сравнению с величиной, соответствующей току 3 а, напряжение постоянного тока на нагрузке изменяется не более чем на 10 %.

Устройство КВУ-50 обеспечивает круглосуточную непрерывную работу в судовых условиях при любом виде напряжения питающего фидера с отклонением от номинала равном  $\pm$  10%. Изменение частоты питающего напряжения допустимо в пределах  $\pm$  3% от номинала.

durably changes by  $\pm$  10  $^{0}\!/_{\!0}$  of the rated value.

The maximum rated power consumption of the KBV-50 installation is as follows: when supplied from A. C. mains, it is estimated at no more than 500 VA at Cos  $\phi=0.85$ , when supplied from D. C. mains, it is estimated at 1400 VA.

The selenium rectifier provides the signalling and automation circuits supply at the loading voltage of 24 V  $\pm$  10  $^{0}/_{0}$  and the currents not more than 3 A (at rated voltage of the A. C. supply mains).

The D. C. voltage on the loading changes not more than by  $10\,^0/_0$  at rated voltage of the supply mains and a ten-fold variation of the selenium rectifier resistance as compared with the value corresponding to the 3 A current.

The KBV-50 installation ensures all day round operation under ship conditions at any kind of voltage in the supply feeder with a  $\pm$  10 % deviation from the rated value. The supply voltage frequency variation must not be out of the limits of  $\pm$  3 % from the rated.

19

# SUDOIMPORT

Ведение широковещательных передач (граммзаписи, передачи с радиоприемника, ретрансляции) производится с поста ШМП. Переключение источников широковещательных передач производится вручную на панели управления широковещательных передач СП.

Готовность усилителя МК-214 для передачи с микрофонных постов по набранным громкоговорительным или мегафонной линии отмечается на работающих МСП световым сигналом "готово" (лампочка с линзой белого цвета). Одновременно на панели усилителя появляется световой сигнал "готово" (лампочка с линзой белого цвета), а также световые сигналы, показывающие наименование работающего микрофонного поста и набранных громкоговорительных или мегафонной линий на панели управления командных передач.

При наборе на вышестоящем посту громкоговорительных или мегафонной линий, занятых нижестоящим постом, происходит автоматический сброс нижестоящего поста. При этом на нижестоящем посту появляется сигнал "занято" (лампочка с линзой красного цвета) и выключается сигнал "готово".

Контрольная сигнализация указывает обслуживающему персоналу, какой пост включен в работу, какие включены громкоговорительные или мегафонная линии, наличие напряжения в бортовых фидерах питания, включение усилителя, генератора уставных сигналов и блока радиоприемника.

Аварийные сигналы появляются при обесточивании усилителя МК-214, при перегорании предохранителя на выходе усилителя и сигнальных предохранителей в других целях аппаратуры, кроме сигнальных предохранителей селенового выпрямителя, а также при прекращении анодного тока в усилителе МК-214.

#### ПИТАНИЕ

Первичным источником питания установки является сеть переменного однофазного тока напряжением 127, 220 в и частотой 50 гц  $\pm$  3 г и или сеть постоянного тока напряжением 110, 220 в  $\pm$  10 г и.

Аппаратура КВУ-50 допускает возможность питания от одного из двух бортовых фидеров переменного тока напряжением 127 или 220 в и частотой 50 гц, или от одного из двух бортовых фидеров постоянного тока напряжением 110 или 220 в, через преобразователи ПО-1 с пускорегулирующим устройством. В комплект устройства КВУ-50 входят два таких преобразователя, которые находятся попеременно и беспрерывно в работе. В обоих

The broadcast transmissions (record playing, radio set broadcastings, rebroadcastings) are controlled from the HIMH post. The broadcast transmission sources are switched over manually on the CH broadcast transmission control board.

The readiness of the MK-214 amplifier for transmission from the microphone posts through the loudspeaker lines or megaphone lines is indicated by the "ready" ( готово ) light signal (a lamp with an opal lens) appears on the amplifier board, together with light signals indicating the name of the microphone post in operation and the cut-in loudspeaker lines or megaphone line on the command transmission control board.

If a superior microphone post switches in the loudspeaker lines or the megaphone line occupied by a subordinated post, the latter is automatically cut-off, the "engaged" ( Занято ) light signal (a lamp with a red lens) appears and the "ready" ( готово ) signal is cut-out on this post.

This system of signalling points out to the operators, which of the posts is in operation, which loudspeaker lines are switched in, whether the megaphone line is switched in, whether there is voltage in the board supply feeders, if the amplifier of the code signal oscillator or the receiving set are switched in.

Fault signals appear when the MK-214 amplifier is deenergized, when the amplifier output fuses and signal fuses in other circuits of the installation burn out, excluding the selenium rectifier fuses, as well as when the plate current flow of the MK-214 amplifier stops.

#### SUPPLY OF INSTALLATION

The primary source of the installation supply is single-phase, 50 cycles  $\pm$  3%, 127, 220 V. A. C. mains or a 110, 220 V  $\pm$  10%, D. C. mains.

The KBV-50 set may have one of the following modes of supply: from one of the two board feeders with 127 or 220 V, 50 cycles, A. C., or from one of the two board feeders with 110 or 220 V, D. C. through the HO-1 transducer with controlling starting arrangement. The KBV-50 installation set has two such transducers operating alternately. In either case it is supplied mainly from the starboard feeder. If the starboard feeder is deenergized the transition to port side feeder supply is effected automatically. The capacity of the installation is reduced, if the primary supply source voltage

18

# СУДОИМПОРТ

FULL OFFICIAL USE ONLY

### КОМАНДНО-ВЕЩАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА КВУ-15

Командно-вещательная установка типа КВУ-15 представляет собой радиотрансляционный узел для судов морского и речного флота. Установка обеспечивает возможность проведения по одной постоянно подключенной громкоговорительной линии командных передач с любого микрофонного поста и широковещательных передач с радиоприемника или воспроизведения граммзаписи.

#### основные узлы

Установка состоит из следующих основных узлов: микрофонных постов (МП) МК-17, приемно-усилительного блока (ПУБ) МК-10, блока питания (БП) МК-14, щитка переключения фидеров (ШПФ) МК-20, щитка переключения агрегатов (ШПА) МК-21, преобразователя типа МГ-3, четырех аккумуляторных батарей типа 5НКН-10, комплекта громкоговорителей типа 10ГРД-3М и 3ГД-3МА, силовой коробки МК-22, выносных микрофонов типа МА и регулятора громкости РГ-2.

При наличии на судне бортового фидера переменного тока 110, 127 или 220 в установка КВУ-15 щитком переключения агрегатов и преобразователями не комплектуется.

Все элементы установки, предназначенные для работы на верхних палубах судна, выполнены водозащищенными.

Микрофонные посты МК-17. В комплект установки КВУ-15 входят три микрофонных поста МК-17, смонтированных по одной и той же электрической схеме.

Посты МК-17 водозащищенного исполнения в силуминовом корпусе с затяжным замком и резиновыми прокладками. Ввод кабеля в корпус производится снизу через сальник.

На плате поста смонтированы: дифференциальный угольный микрофон типа МАО, кнопки включения и выключения установки, сблокированные между собой, сигнальные лампочки "занято", "готово" и колодка включения выносного микрофона. На внутренней стороне платы установлен микрофонный трансформатор и контактная колодка.

Крышка МП сблокирована с кнопкой выключения, благодаря чему установка автоматически отключается при открытии крышки.

Выносной микрофон соединяется с колодкой, расположенной на плате микрофонного поста, при помощи трехконтактной вилки. При этом, внутренний микрофон поста автоматически отключается. В нерабочем положении выносной микрофон вставляется в настенный держатель, расположенный вблизи микрофонного поста.

### TYPE KBY-15 COMMAND-BROADCASTING INSTALLATION

The KBY-15 command-broadcasting installation is a broadcasting unit intended for marine and river shipping. The installation enables carrying out through the single permanent cut in loudspeaker line command-transmissions from any microphone post and broadcast transmissions from a radio set as well as record playing.

### MAIN UNITS

The installation comprises the following main units: a MK-17 microphone posts (MII), a MK-10 receiver-amplifier unit (IIVB), MK-14 power supply unit (BII), a MK-20 feeders switching board (IIIIIA), a MK-21 units switching board (IIIIIA), a type MI'-3 transducer, four 5 HKH-10 storage batteries, a set of type 101PA-3M and 31A-3MA loudspeakers, a MK-22 power box, type MA outside microphones and a PI'-2 volume control.

If the ship has a 110, 127 or 220 V A. C. feeder, the units switching board and transducers are not supplied with the KBN-15 installation.

All parts of the installation intended for operation on the upper deck are made water-proof.

MK-17 microphone posts. The KBV-15 installation set includes three type MK-17 microphone posts having the same wiring diagram.

The waterproof MK-17 posts have a siluminite housing with a pull lock and rubber gaskets. The cable inlet with stuffing box is in the bottom part.

On the post board are mounted: the type MAO differential carbon microphone, the interlocked buttons for switching in and switching out the installation, the "engaged" and "ready" signal lamps as well as an outside microphone switch plug. The microphone transformer and a contact block are mounted on the inner side of the board.

The cover of the microphone post is interlocked with the "out" push-button due to which it is impossible to leave the installation switched on with the cover opened.

The outside microphone is connected by means of a three-way switch plug with the contact block on the microphone post board. Accordingly the inner microphone of the post is automatically switched off.

When the outside microphone is not used it is to be placed in the wall holder beside the microphone post.

# СУДОИМПОРТ

# Ship all-wave receiver " Bosha"

This receiver is designned for the ensurance of safety in navigation for the protection of human lives on the sea and for the picking up of official correspondence.

The receiver may be used on the sea ships for abroad and coastwise navigation and in the other branches of national economy.

Technical Description.
The receiver "Bonna" is the superheterodyne with double convertions. The frequency range: 12-60 kc/s, 100-600 kc/s, 1,5-23 Mc/s is divided into nine subranges.

The sensitivity by picking up the continuous waves is not worse than 2 ml (for the frequencies of 12-60 kc/s is not worse than 10 m V) signal + noise to noise ratio of 10 db.

The receiver has three bandpasses: 0,5kc/s, 1,5 kg/s and 6 kc/s by the high adjacent channel selectivity.

The accuracy of adjustment is 0,05-0,1% by

optical microphotoscale.

The construction of this receiver success fully solves controdictory tasks: the receiver of high sensitivity and selectivity, optical microphotoscale, crystal calibrator, dynamic loudspeaker, rectifier is freely placed in a small case. This construction makes it possible to easily examine and to replace units and parts.

The receiver operates from A.C. supply at the voltage of 110/127/220 v. The approximate

consumption is 80 watts

This receiver can operate from D.C. supply at the voltage of 24/110/220v. through the converters of current. In this case aspecial commutator is added to the receiver.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9 BCEBOAHOBЫÜ 50X1-HUM слтовой РАДИОПРИЁМНИК BOAHA



Приётник предназначен для обеспечивания безопасности тореплавания, охраны человеческой жизни на торе и для приёта служевной корреспонденции.

Применяется на морских судах заграничного и каботажного плавания, возможно применение и в других областях народного хозяйства.

Гехническая характеристика.

Супергетеродин с двойным преобразованием. Диапазон частот: 12-60 кгц, 100-600 кгц, 15-23 мгц - разбит на девять поддиапазонов.

Чувствительность при приете незатухающих колебаний не хуже 2 мкв (для частот 12-60 кгц не хуже 10 мкв) при соотношении сигнал + шут к шуту равнот 3.

Приетник итеет три полосы пропускания частот: 0,5 кгц; 1,5 кгц и 6 кгц при высокой избирательности по соседнему каналу.

Τονμοςτιο υςτισμοδκο ναςτισποι 0,05-0,1% πο οπποινεςκού ωκανε.


Конструкция приётника удачно разрешает противоречивые задачи: в небольших габари-тах свободно размещён приётник с высокой чувствительностью и избирательностью, оптической тикрофотошкалой, кварцевыт калибратором, динатическим гроткоговорителем, выпрятителем.

Конструкция позволяет легко производить остотр и затену узлов и деталей.

Питание от сети переменного тока 50гц с напряжением 110/127/2208. При этом · потребляемая мощность не пребышает 100ва.

Предустотрены варианты питания приётника от сети постоянного така 24,'110,'220 в. через преобразователи тока.

В этих вариантах к приётнику придаёт-

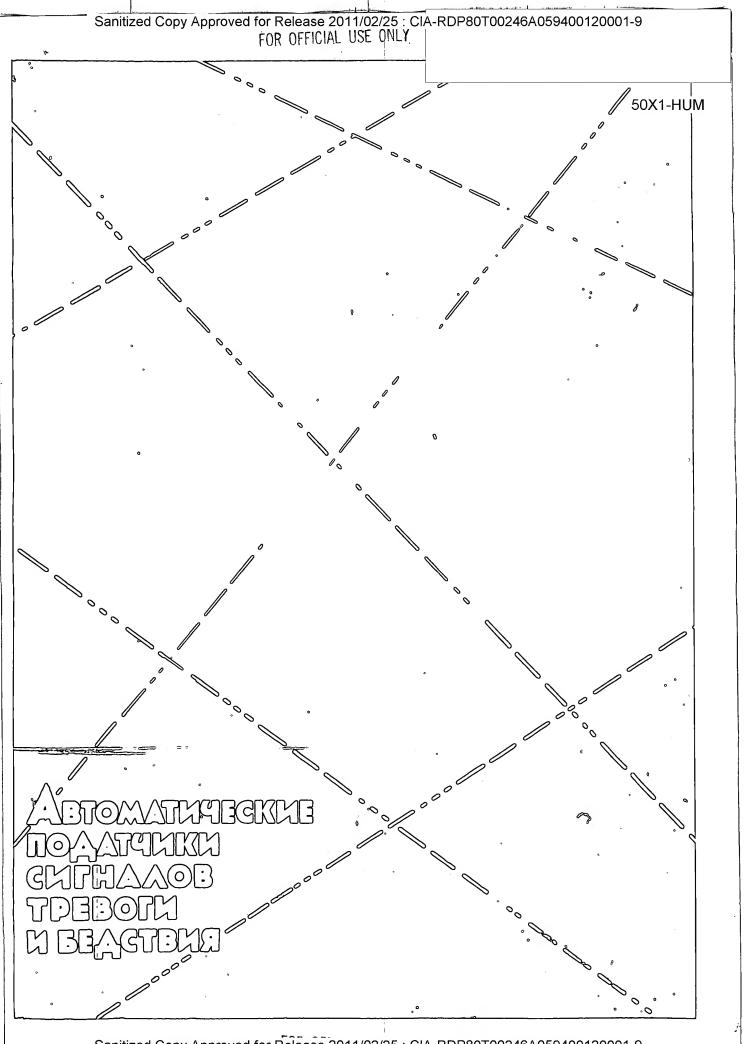

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОДАТЧИКИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ И БЕДСТВИЯ АПСТБ-1 И АПСТБ-2

B/O « Судоимпорт » поставляет автоматические податчики сигналов тревоги и бедствия, которые сочетают в себе простоту и надежность конструкции.

Автоматические податчики типа АПСТБ-1 и АПСТБ-2 устанавливаются на морских судах в соответствии с правилами Международной конвенции по охране человеческой жизни на море и служат для автоматической подачи сигналов тревоги и бедствия через аварийный или главный (навигационный) передатчик судна, терпящего бедствие. Они представляют собою приборы, производящие периодические замыкания цепи ключа передатчика, к которому они присоединены.

### TYPES ANCTE-1 and ANCTE-2 AUTOMATIC ALARM and DISTRESS SIGNAL DEVICES

The V/O "Sudoimport" furnishes automatic alarm and distress signal devices which combine simplicity and reliability of design.

Type ANCTS-1 and ANCTS-2 signal devices are designed for installation in sea-going vessels in accordance with the provisions of the International Convention for the safety of life at sea. They automatically send alarm and distress signals through the emergency or main (navigational) transmitter of the vessel in distress. These devices periodically close the key of the transmitter to which they are connected.

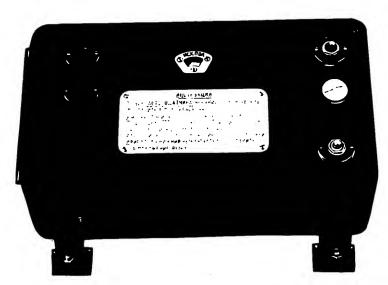


Рис 1. Автоподатчик АПСТБ-2. Вид спереди

Fig. 1. Type AIICTE-2 automatic signal device. Front view

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДАТЧИК АПСТБ-2

Автоподатчик АПСТБ-2 подает сигналы азбукой Морзе в следующей последовательности: международный сигнал тревоги; международный сигнал бедствия; позывные судна, терпящего бедствие.

Передача сигналов бедствия и позывных судна производится со скоростью 54+5% знаков (букв) в мин. Длительность передачи полго цикла сигналов равна 90+5,5 сек.

# TYPE ATICTS-2 AUTOMATIC SIGNAL DEVICE

The type ATICTE-2 device sends Morse code signals in the following sequence:

international alarm signal; international distress signal; calling sign of the ship in distress.

Distress signals and ship's calling sign are transmitted at a rate of 54 + 5% letters per min. The entire cycle of transmission lasts 90 + 5.5 sec.

2

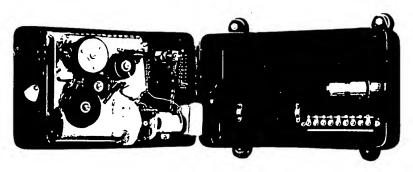


Рис. 2. Автоподатчик АПСТБ - 2. С открытой крышкой

Fig. 2. Type AПСТБ-2 automatic signal device. View with lid open

Автоподатчик повторяет полные циклы передачи сигналов до прекращения питания.

Источник питания — аккумуляторная батарея аварийного передатчика с номинальным напряжением 24 ± 10 ° • в, потребляемая мощность — около 24 *вт*.

Принцип действия. Работа автоподатчика построена на принципе электромеханической коммутации, которая осуществляется от электродвигателя, вращающего через редуктор набор дисков, воздействующих на контактные пары.

Автоподатчик смонтирован в металлическом корпусе каплезащищенной конструкции (рис. 1). На лицевой стороне крышки расположены органы управления и контроля, а на внутренней — смонтирован модулятор, управляющий отработкой соответствующих сигналов. Крышка крепится к корпусу на петлях и может быть открыта на 180°. Этим обеспечивается легкий доступ ко всем узлам прибора (рис. 2).

Соединительные кабели подходят к выходной клеммной колодке, укрепленной внутри корпуса. Корпус автоподатчика крепится к переборке четырьмя лапами через амортизаторы.

По желанию заказчика автоподатчик поставляется без дистанционного управления или с дистанционным управлением.

The automatic signal device repeats complete cycles of transmission until the power supply is exhausted.

Power is derived from an emergency transmitter storage battery with a rated voltage of  $24 \pm 10$ % V. Power consumption is approx. 24 W.

Operating Principle. The automatic signal device operates on the principle of electromechanical switching. Switching is effected by means of a motor rotating a set of discs (through a reduction gear) which act on contact pairs.

The signal device is enclosed in a metal drip-proof case (Fig. 1). The controls are brought out onto the front side of the case, while the modulator controlling appropriate signals is installed inside. The lid is hinged to the case and may open through 180°. This gives access to all parts of the device (Fig. 2).

The connection cables are taken to the output terminal block inside the case. The case of the signal device is mounted to the bulkhead with four claws on shock absorbers.

On Customer's request the signal device may or may not be equipped with remote control.





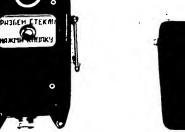


Рис. 4. Блок реле пуска

Fig. 4. Starting relay unit

## FOR OFFICIAL US, CHILY

Дистанционное управление автоподатчиком осуществляется посредством поста дистанционного пуска (рис. 3) и блока реле пуска (рис. 4). Пост дистанционного пуска смонтирован в силуминовом корпусе брызгозащищенной конструкции. Он имеет четыре лапы для крепления и сальниковый ввод для соединительных кабелей. Блок реле пуска крепится на кронштейне и закрывается кожухом.

В комплект поставки автоподатчика без дистанционного управления (поставка N-1) входят: автоподатчик, ящик с запасными частями и инструментом и техническая документация (описание с инструкцией по эксплуатации, паснорт и формуляр) в 2-х экз.

В комплект поставки автоподатчика с дистанционным управлением (поставка № 2) входят: автоподатчик, пост дистанционного пуска, блок реле пуска, ящик с запасными частями и инструментом и 2 экз. технической документации.

The automatic signal device is remotely controlled by a starting unit (Fig. 3) and a starting relay unit (Fig. 4). The remote starting unit is contained in an aluminum alloy spray-proof case. It has four claws for mounting and a lead-in opening for cables closed with a stuffing gland. The starting relay unit is fastened on a bracket and covered with a casing.

A non-remote-controlled automatic signal device (Delivery set No. 1) includes: an automatic signal device, a box with spare parts and tools, and 2 sets of technical papers (description and operating instructions, certificate and service log).

A remote-controlled automatic signal device (Delivery set No. 2) includes an automatic signal device, a remote control unit, a starting relay unit, a box with spare parts and tools, and 2 sets of technical papers.

### Размеры и вес основных узлов прибора

### Dimensions and Weights of Main Assemblies of the Signal Device

Hausenobanne yaza Name of Part	Bыcora Height	Ширина Width	Fayónna Depth	Bec, kz Weight	
		.M.N.	mm	- kg	
Автоподатчик с амор: нзаторами Automatic signal device with shock absorbers	283	337	148	6,4	
Пост дистанционного управления Remote control unit	280	180	85	1,9	
Блок реле пуска Starting relay unit	174	110	123	1,1	
Ящик с запасными частями и ин- струментом Box with spare parts and tools	130	195	270	2,0	



Рис. 5. Автоподатчик АПСТБ-1. Вид спереди

Fig. 5. Type ATICTB-1 automatic signal device. Front view

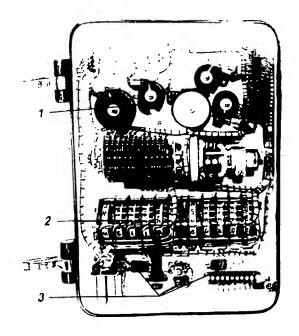


Рис. 6. Автоподатчик АПСТБ-1. Вид на открытую крышку: 1 — модулятор; 2 — коммутатор координат; 3 — органы управления и контроля

Fig. 6. Type ATICTB-1 automatic signal device. View with lid open: I — modulator; 2 — coordinate commutator; 3 — control and check knobs

# АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДАТЧИК ТИПА АПСТБ.1

Автоматический податчик АПСТБ-1 подает сигналы азбукой Морзе в следующей последовательности:

международный сигнал тревоги; международный сигнал бедствия; позывные судна, терпящего бедствие; координаты судна, терпящего бедствие; сигнал пеленгования.

Скорость подачи сигналов равна 54 г. 5% знаков в мин. Весь цикл передачи равен 144 г. 7,5 сек.

Автоподатчик повторяет полные циклы сигналов до прекращения питания.

Источник питания – аккумуляторная батарея аварийного передатчика с номинальным напряжением 24 10% в. Максимальная потребляемая мощность - - 40 вт.

Принцип действия автоподатчика АПСТБ-1 аналогичен принципу действия автоподатчика АПСТБ-2.

# TYPE ANCTE-1 AUTOMATIC SIGNAL DEVICE

The type A $\Pi$ CTB-1 automatic signal device sends Morse code signals in the following sequence:

international alarm signal; international distress signal; calling sign of the vessel in distress; coordinates of the vessel in distress; bearing signal.

The signals are sent at a rate of  $54 \pm 5\%$  letters per min. The entire cycle of transmission lasts  $144 \pm 7.5$  sec.

The automatic signal device repeats complete cycles of signals until the power supply is exhausted.

Power is derived from an emergency transmitter storage battery with a rated voltage of  $24\pm10^{\circ} \circ V$ . The maximum power consumption is 40 W.

The operating principle of the type AΠCTБ-1 automatic signal device is similar to that of the type AΠCTБ-2 signal device.

## FOR CHECKE DIE DINLY

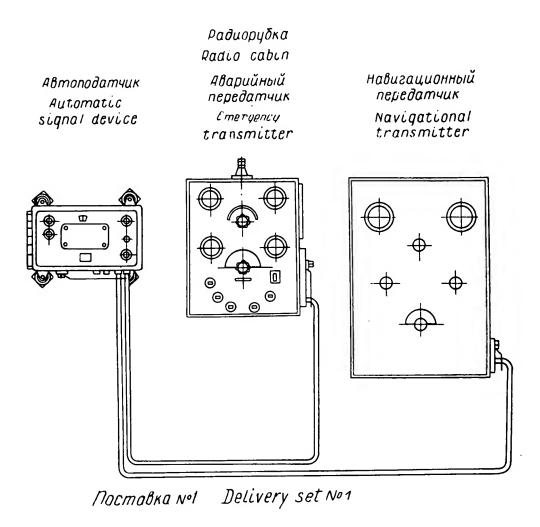


Рис. 7. Схема монтажа АПСТБ-2 на судне без дистанционного управления

Fig. 7. Erecting diagram for type AПСТБ-2 device on board ship without remote control

Он смонтирован в литом силуминовом коричее брызгозащищенной конструкции (рис. 5).

На жицевой стороне крышки расположены органы управления, а на внутренией механизм автоподатчика.

Крышка крепится к корпусу на нетлях и может быть открыта на 180° (рис. 6).

Автоподатчик АПСТБ-1 поставляется с дистанционным управлением. Дистанционное управление автоподатчика АПСТБ-1 то же, что и для АПСТБ-2, и изображено на рис. 3 и 4.

В комплект поставки автоподатчика АПСТБ-1 входят: автоподатчик, пост дистанционного пуска, блок реле, ящик с запасными частями и инструментом и техническая документация.

The device is enclosed in a cast aluminum alloy spray-proof case (Fig. 5).

The controls are brought out to the front side of the lid, while the signal device mechanism is mounted inside.

The lid is hinged to the case and may be opened through  $180^{\circ}$  (Fig. 6).

The type AПСТБ-1 automatic signal device is supplied with remote control. The remote controls for the type AПСТБ-1 signal device are the same as for the type AПСТБ-2 device and are shown in Figs. 3 and 4.

A type ATICTE-1 signal device includes: an automatic signal device, a remote starting unit, a relay unit, a box with spare parts and tools, and a set of technical papers.

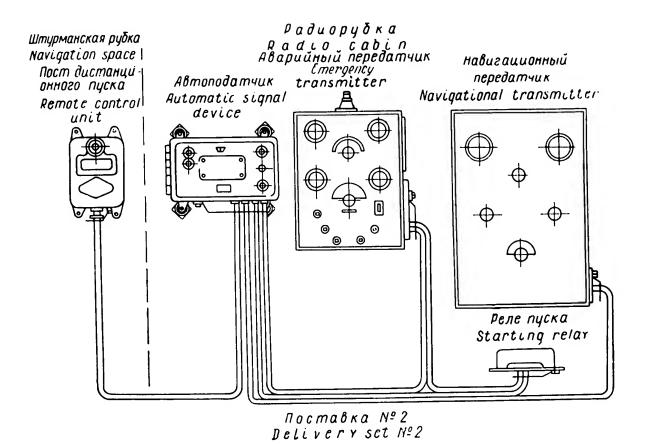


Рис. 8. Схема размещения и монтажа автоподатчика с дистанционным управлением (для АПСТБ-1 и АПСТБ-2)

Fig. 8. Erecting diagram for location and mounting of automatic signal device with remote control (types ATICTB-1 and ATICTB-2)

# Размеры и вес основных узлов прибора Dimensions and Weight of Main Assemblies of the Signal Device

.M.M. 400		
180		
	85	1,9
110	125	1,1
) 195	5 270	2,5
3(	30 19	30 195 270

Заказы направляйте по адресу: Москва, Г-200, Смоленская-Сенная пл., 32 34 В/О «СУДОИМПОРТ»

Send your orders to:
V/O "SUDOIMPORT"
32/34, Smolenskaja-Sennaja Pl., Moscow, G-200



FUS OF HOME USE ONLY

50X1-HUM



FOR OFFICIAL USE ONLY

### FOR UPPROME USE UNLY

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

### тина анм-54

Автоматический приемник АПМ-54 (рис. 1) является малогабаритным и экономичным приемником, отвечающим Правилам Морского Регистра СССР.

Автоматический приемник сигналов тревоги предназначен для приема на частоте 500 кгц (600 м) международного сигнала тревоги, состоящего из 12 тире с длительностью посылок по 4 сек. каждое и промежутков междуними длительностью в 1 сек. Допускаются отклонения длительности посылок от 3,5 до 6 сек. и длительности пауз от 0,01 до 1,5 сек.

В результате приема четырсх таких посылок присмник автоматически включает тревожную сигнализацию.

Если даже в паузы между такими посылками попадают короткие импульсы от посторонних источников помех, приемник и тогда работает хорошо.

Приемник состоит из трех основных узлов: блок усилителя высокой частоты;

блок селектора;

органы питания, контроля и управления.

Блок усилителя высокой частоты состоит из трех одинаковых каскадов усиления. Нагрузкой каждого каскада служит двухконтурный фильтр, настроенный на частоту 500 кгц.

Вход приемника защищен от перенапряжений в антенне неоновым разрядником.

Усилитель имеет глубокую обратную связь, которая используется для имитации сигналов тревоги при проверке приемника.

Первой ступенью селектора является анодный детектор, который помимо своей основной функции осуществляет ограничение по минимуму и по максимуму.

# AUTO-ALARM RECEIVER TYPE AHM-54

The type AIIM-54 Auto-Alarm Receiver (Fig. 1)

is a midget low-consumption radio set meeting
the regulations of the USSR Merchant Marine
Register.

The auto-alarm receiver is designed to receive international distress signals at 500 kc s frequency (600 m) consisting of 12 dashes four seconds long for each signal spaced at 1 second. The duration of a dash can vary within 3.5 to 6 sec. and of spaces from 0.01 to 1.5 sec.

The receiver actuates the automatic alarm as soon as four signals are received.

The receiver operates trouble-free even if short impulses from outside sources of disturbance come in between the signals.

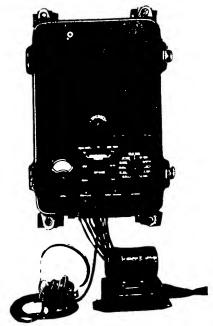


Рис. 1. Общий вид присмника АПМ-54

Fig. 1. Auto-Alarm Receiver, Type AΠΜ-54, General View

The receiver consists essentially of three units: high-frequency amplifier unit;

selector unit;

electric supply, controls and regulation.

The high-frequency amplifier unit is made up of three identical amplifier stages. Each stage is loaded with a double-tuned filter, tuned to 500 kc's frequency.

The receiver input is protected against antenna over-voltage with a neon discharge arrester.

The amplifier has a deep feedback used to imitate distress signals for checking purposes.

The first stage of the selector is a plate-circuit detector which, apart from its principal designation. effects minimum and maximum limitation.

2

### FOR CHILDIAL USE UNLY

Селектор имеет четыре контрольные цепи: цепь контроля посылки по минимуму; цепь контроля посылки по максимуму; цепь контроля паузы; цепь счетчика посылок.

Эти цепи контролируют длительность посылок и пауз, а также число посылок, принятых приемником, благодаря чему ликвидируется ложное срабатывание приемника.

В приемнике предусмотрена сигнализация о понижении напряжений питания. Для этого в цепь питания подогревных нитей ламп включено реле, которое при работе приемника нормально замкнуто, а при понижении какоголибо из напряжений размыкается и подает напряжение на лампочку, сигнализирующую о неисправности, и на линию звонков, находящихся в радиорубке и каюте начальника радиостанции.

При приеме сигналов тревоги с помощью специального реле подается напряжение на сигнальную лампочку "Тревога" и на линию звонков, расположенных в рулевой рубке, радиорубке и каюте начальника радиостанции. Выключение тревожной сигнализации производится нажатием кнопки, расположенной на лицевой панели приемника.

В схему приемника включен контрольноизмерительный прибор, позволяющий с помощью переключателя контролировать напряжение в цепях питания и токи различных ламп приемника. При соответствующем положении переключателя прибор показывает:

катодный ток лампы первой ступени УВЧ:

катодный ток лампы второй ступени УВЧ;

катодный ток лампы третьей ступени УВЧ;

анодный ток лампы детектора;

анодный ток лампы ступени с катодной нагрузкой;

сумму анодных токов рабочих ламп цепей контроля посылки по максимуму и паузы;

анодный ток рабочей лампы цепи под-

напряжение батареи;

напряжение сети;

анодный ток лампы 6Н8С или 6Н9С, вставленной в контрольную панель,

The selector has four control circuits:
dash minimum control circuit;
dash maximum control circuit;
space control circuit;
signal counting circuit.

These circuits control the duration of dashes and spaces and the number of signals received by the auto-alarm receiver. This feature procludes spurious alarm.

The receiver is fitted with a voltage failure alarm. This is a relay brought into the filament circuit. The relay is closed when the receiver operates normally. In case one of the voltages drops, the relay breaks and sends voltage to the fault signalling lamp and the bells in the radiocabin or the radio officer's cabin.

When distress signals are received, a special relay sends voltage to the "TpeBora" ("Alarm") lamp and the bells in the wheel-house, radio-cabin and the cabin of the radio officer. The automatic alarm is switched off by pressing the button on the receiver's front panel.

The receiver's circuit includes an instrument fitted with a selector switch to check the circuit voltage and valve currents. With the selector switch in an appropriate position, the instrument reads:

cathode current of the first UHF stage valve; cathode current of the second UHF stage

cathode current of the third UHF stage valve; plate current of the detector valve;

plate current of the cathode load stage valve; sum of the plate current of the active valves in the dash maximum and space control circuits;

plate current of the active valve in the signal counting circuit;

battery voltage;

mains voltage;

plate current of valves 6H8C or 6H9C in the

100 0.110 ... - - 2 UNLT

который не может быть проверен непосредственно в схеме.

Таким образом, все цепи приемника контролируются с помощью лишь одного прибора.

Приемник смонтирован в литом силуминовом корпусе брызгозащищенной конструкции. Блок высокой частоты и блок селектора смонтированы на отдельных шасси, укрепленных на крышке. Остальные узлы смонтированы непосредственно на крышке, в нижней check panel, which cannot be checked immediately in the circuit.

It will be seen that all the circuits in the receiver are checked by means of one instrument.

The receiver is built into a splash-proof silumin cast housing. The high-frequency and selector units are mounted on separate chassis fastened to the lid. The remaining assemblies are mounted right on the lid in its lower section.

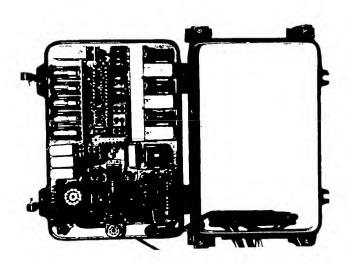


Рис. 2. Вид приемника с открытой крышкой

Fig. 2. Receiver with the Lid Open

Все органы управления, сигнализации, а также антенный ввод выведены на передиюю панель крышки.

Кабели питания и сигнализации подводятся к переходной колодке, укрепленной внутри корпуса, через сальниковые вводы, расположенные на нижней стенке корпуса.

Крышка соединена с корпусом шарнирными винтами и может быть открыта влево на 180 (рис. 2).


Корпус имеет четыре лапы для установки амортизаторов, на которых приемник крепится к вертикальной переборке.

All the controls and signalling features as well as the antenna lead-in are brought out to the front panel of the lid.

The supply and signalling cables are taken through the packing gland inlets in the housing lower wall to the distribution box inside the housing.

The lid is hinged to the housing and can be thrown open through 180° to the left (Fig. 2).

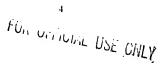The housing has four feet for shock absorbers on which the receiver is secured to a vertical bulkhead.



### FOR OFFICER USE UNLY

#### основные данные

Род принимаемых колебаний. Селектор приводится в действие колебаниями типа A<sub>1</sub>. A<sub>2</sub> и B.

Приемник обеспечивает прием на слух с помощью наушников модулированных колебаний.

чувствительность приемника — в пределах от 40 го 100 мкв.

**Избирательность приемника.** Ослабление сигнала при расстройке на  $\pm$  18 кгц от частоты 500 кгц — не менее 15 дб.

**Перавномерность усиления** в пределах полосы пропускания приемника 492–508 кгц – не более 6 дб.

**Нормальная мощность** в нагрузке при приеме на слух – не менее 6 мвт.

Сопротивление нагрузки постоянному току на выходных гнездах должно быть не менее 4000 ом.

#### SPECIFICATIONS

Type of reception. The selector is actuated by oscillations of the  $A_1,\ A_2$  and B types.

The receiver provides for steady reception of modulated oscillations by ear with the aid of car-phones.

Receiver sensitivity within 40 to 100 p. V.

Receiver selectivity. Signal fading is not less than 15 db at  $\pm$  18 kc's mistuning from 500 kc's frequency.

Irregularity of amplification within the receiver's pass band from 492 to 508 ke/s does not exceed 6 db.

Normal output into the load with reception by ear is not less than 6 mW.

D. C. load resistance at the output jacks must be not less than 4000 ohm.

Рис. 3. Монтажно-установочная схема приемника АПМ-54; 1 — автоматический приемник АПМ-54; 2 — умформер РУ-11АМ; 3 — кабель КНРЭ 3 > 0.75 —; 4 — кабель КНРЭ 2 > 0.75 —; 5 — сигнальный звонок; 6 — переходная коробка; 7 — кабель КНРЭ 2 > 0.75 — для подключения

к зарядно-разрядному щиту аварийного передатчика; 8 – кабель КНРЭ 2 × 0.75. для подключения к групповому

щиту, 9 - антенный шланг

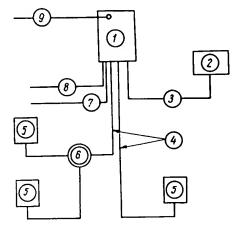


Fig. 3. Type AΠM-54 Receiver. Connection Diagram;

1 — auto-alarm receiver, type AIIM-54; 2 — converter, type PY-11AM; 3 — cable, type KHP9 3 × 0.75 square; 4 — cable, type KHP9 2 × 0.75 square; 5 — alarm bell; 6 — distribution box; 7 — cable, type KHP9 2 × 0.75 square, to connect to the charge-discharge panel of a stand-by transmitter; 8 — cable, type KHP9 2 > 0.75 square, to connect to the group board; 9 — antenna cable

#### Источник питания:

судовая сеть 110. 220 в постоянного тока и аккумуляторная батарея 24 в;

судовая сеть 127, 220 в переменного тока (через селеновый выпрямитель) и аккумуляторная батарся 24 в;

аккумуляторная батарея 24 в и преобразователь 24 220 в.

**Потребляемая мощность** (без учета мощности записывающего аппарата):

от сети 110 в - не более 9 вт;

от сети 220 в - не более 18 вт;

при полном питании от батарен 24 в с преобразователем – не более 65 вт.

Приемник работает от любой антенны и предусматривает возможность включения записывающего устройства.

### Габариты и вес:

																580	MM
высота	•	٠	•	•	•	•	•	•								400	MM
ширина					٠	•	٠	٠	•	٠	•	•	•	•	•		
nav611110															٠	100	MM
BCC	•															14	ΚГ
BCC							•		•	•	•						

#### Power supply:

110, 220, V D. C. ship's mains and a 24-V storage battery;

127, 220 V A. C. ship's mains through a selenium rectifier) and a 24-V storage battery:

a 24-V storage battery and a 24 220-V converter.

Power consumption (less a recorder):

not above 9 W from a 110-V mains;

not above 18 W from a 220-V mains;

not above 65 W with a 24-V all-battery supply through a converter.

The receiver can operate from any antenna and has a provision for a recorder to be brought into

### Dimensions and weight:

				580	mm
				400	mm
				180	mm
				14	kg
	 	 	 		400

-

TON OTTO BE SOU UNLY

### объем поставки

### В комплект поставки входят:

Автоматический приемник сигналов тревоги. Умформер РУ-11АМ (2 компл.; один из них в ЗИП'с).

Селеновый выпрямитель (только в случае питания от сети переменного тока).

Шланг антенный.

(3 шт.).

описание (2 экз.);

паспорт-формуляр (2 экз.).

Ящик запасного имущества и инструмента,

конденсаторы разные (9 шт.); лампы сигнальные 26 в, 0,15 а (4 шт.);

панель ламповую ПЛ-2к;

реле электромагнитное;

сопротивление переменное 0,5 вт, 10 ком;

контактные пластины (2 шт.);

набор инструмента для ремонта и замены

Телефоны головные ТА-4.

Переходная коробка.

Звонок сигнальный на 24 в постоянного тока

Сдаточная документация:

включающий:

лампы неоновые МН-5 (2 шт.)

лампы электронные (18 шт.);

предохранители 4 а и 0,25 а (36 шт.);

сопротивления ВС разные (13 шт.);

сопротивление проволочное 910 ом; умформер РУ-11АМ;

винты, гайки и шайбы разные (22 шт.);

деталей (компл.).

При заказе необходимо указывать напряжение сети, от которой должен питаться приемник.

#### DELIVERY SET

The complete delivery set includes the following items:

Auto-alarm receiver.

Converter, type PY-11AM (two sets; one spare).

Selenium rectifier (for an A. C. mains supply only).

Far-phones type TA-4.

Distribution box.

Antenna cable.

Alarm bell, 24 V D. C. (3 pcs.).

Papers:

description (2 copies):

certificate and service log (2 copies).

A box of spare parts and tools including:

various capacitors (9 pcs.):

pilot lamps, 26 V, 0.15 A (4 pcs.);

neon lamps, type MH-5 (2 pcs.):

valves (18 pcs.);

valve panel, type ПЛ-2k:

fuses, 4 A and 0.25 A (36 pcs.);

electromagnetic relay:

resistors, type BC, various (13 pcs.);

variable resistor, 0.5 W, 10 kohm;

wire-wound resistor, 910 ohm;

converter, type PY-11AM:

various screws, nuts and washers (22 pcs.);

contact strips (2 pcs.):

set of tools for maintenance and replacement of parts.

When placing an order for the auto-alarm receiver, be sure to specify the mains voltage available.

> Внешторгиздат, Заказ М 2073. Отв. Бубчиков Б. А., Краиченко И. Г., Федорова И. А.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ СУДОВ
И СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:

PLEASE ADDRESS ALL ENQUIRIES IN CONNECTION WITH PURCHASING OF SHIPS AND VARIOUS KINDS OF EQUIPMENT FOR SHIPS TO:

## всесоюзное объединение "судоимпорт"

МОСКВА, Г-200, Смоленская-Сенная пл., 32 34

АДРЕС ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ: МОСКВА СУДОИМНОРТ

# VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE "SUDOIMPORT"

32 34, Smolenskaja-Sennaja Pl., MOSCOW, G-200

CABLE ADDRESS; SUDOIMPORT MOSCOW

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9

. U. Wirking II ONLY



FOR OFFICIAL USE ONLY Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9




ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

С УДО И М П О Р Т

МОСКВА

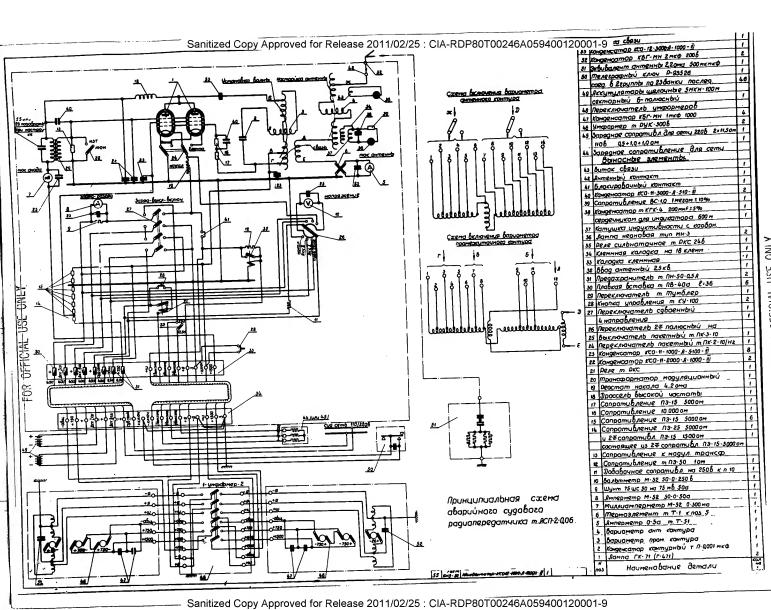Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/25 : CIA-RDP80T00246A059400120001-9



## АВАРИЙНЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК АСП-2-0,06

Аварийный судовой передатчик АСП-2-0.06 (рис. 1) предназначается для установки на судах морского флота для аварийной радиосвязи при выходе из строя основного передатчика или судовой электрической сети.

Передатчик имеет автономное питание от аккумуляторов, допускает работу с разными антеннами, отличается простотой эксплуатации, быстрым пуском и настройкой, снабжен необходимыми запасными частями, а также устройством для зарядки аккумуляторов от судовой сети постоянного тока.

Аппаратура, входящая в комплект передатчика, нормально работает при температуре окружающего воздуха от -15 до  $\pm 40$  С и относительной влажности до  $95\pm 3^{\rm o}/{\rm o}$ , в условиях судовой вибрации, тряски и качки с креном до 50

Передатчик представляет собой однокаскадный генератор высокой частоты с самовозбуждением, собранный по индуктивной трехточечной схеме с промежуточным контуром, который связан с антенным контуром с помощью катушки связи.

В передатчике применены два генераторым пентода, один из которых является резервным и включается при выходе из строя основной лампы с помощью переключателя. Эта операция производится без прекращения работы передатчика и состоит в переключении напряжения накала с нити одной лампы на другую.

Антенный контур передатчика допускает настройку в резонанс на всем диапазоне при антеннах со статической емкостью от 250 до 1000 мкмкф и активным сопротивлением от 2 до 10 ом.

Для измерения силы тока в антенный контур включен амперметр с термоэлементом. Дополнительным индикатором антенного тока служит неоновая лампочка типа МН-3, связанная при помощи витка связи с антенным вариометром.

Ввиду того, что передатчик не имеет отдельного модулятора для генерирования колебаний звуковой частоты, применена схема с индуктивной обратной связью между анодом и защитной сеткой генераторной лампы. Эти

## EMERGENCY TRANSMITTER, TYPE ACII-2-0.06

The Marine Emergency Transmitter, Type ACII-2-0.06 (Fig. 1) is designed for installation aboard sea-going ships. It is used for radio communication in emergency when the main transmitter or the ship's electric mains have failed.

The transmitter is powered independently from storage batteries. It can work on optional aerials, is simple to operate, quick to start up and easy to tune. It is furnished complete with spare parts and a device to charge storage batteries from the ships D.C. mains.

The equipment included in the transmitter set operates trouble-free at an ambient temperature between — 15 and  $\pm$  40°C and up to 95  $\pm$  3°/o relative humidity. It easily withstands the ship's vibration, shaking and a roll with up to 50 .

The transmitter is a single-stage, radio-frequency, tapped-coil self-oscillator incorporating an intermediate circuit linked to the aerial circuit by a coupling coil.

Two transmitting pentodes are employed in the transmitter, including a stand-by one which is switched on by means of a throw-over switch when the main pentode has got out of order. This is done without the transmitter interrupting its operation and consists in transferring the filament voltage from one pentode over to the other.

The aerial circuit allows resonance tuning to be effected over the entire range, using aerials with a direct capacitance of 250 to 1000 µµ F and a pure resistance of 2 to 10 ohm.

The aerial circuit includes a thermocoupled ammeter to measure the aerial current. A type MH-3 neon lamp connected to the aerial variometer by a coupling turn serves as an additional indicator of the aerial current.

As the transmitter has no independent modulator to generate audio-frequency oscillations, there is an inductive feedback provided between the transmitting tube's anode and supressor grid. These audio-frequency oscillations when im-

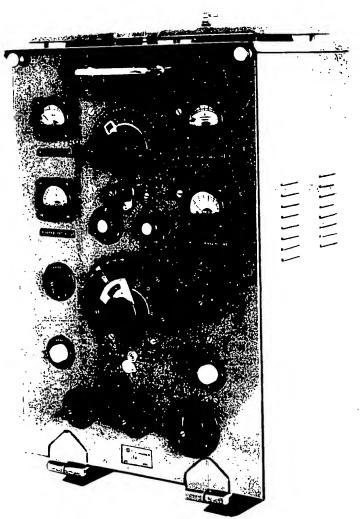


Fig. 1. Transmitter. type ACΠ-2-0.06 General view

 Рис. 1, Общий вид радиопередатчика АСП-2-0.06

колебания звуковой частоты, накладываясь на колебания высокой частоты, генерируемые в основном контуре, создают тонально-модулированные колебания.

Питание всех цепей передатчика производится от 10 батарей щелочных аккумуляторов типа 5НКН-100 м, разбитых на две группы, подключаемых последовательно при зарядке и параллельно — при работе передатчика. Напряжение свежезаряженной батареи составляет 28 в. Емкость аккумуляторной батареи обеспечивает работу передатчика на полной мощности в течение не менее 6 час.

Работа передатчика возможна и при пониженном напряжении батареи (до 20 в), но при этом мощность передатчика уменьшается.

Высокое напряжение лампа получает от одного из двух умформеров РУК-300В, представляющего собой одноякорный преобразо-

posed on the high-frequency oscillations generated in the principal circuit produce tone-modulated oscillations.

All the circuits in the transmitter are powered from 10 alkaline storage batteries, type 5HKH-100 m, banked in two groups connected in series when being charged and in parallel when the transmitter is operated. The voltage across the terminals of a fresh-charged battery is 28 V. The capacity of a battery allows the transmitter to operate not less than 6 hours at full output.

The transmitter can work on a lowered voltage (as low as 20 V), but its output will be correspondingly less.

The tube receives high voltage from one of the two umformers, type PyK-300B, which is a direct-current rotary converter. For better

SAR GRADE STORY

ватель постоянного тока. Умформеры для уменьшения помех радиоприему снабжены фильтрами.

Зарядка аккумуляторной батареи производится от судовой сети постоянного тока 110 или 220 в через зарядное сопротивление, поставляемое в комплекте передатчика.

Питание передатчика возможно и от кислотных аккумуляторов, но для этого нужно брать такие аккумуляторы, которые можно разбить на две равные группы с номинальным напряжением 27—28 в и емкостью не менее 100 а-ч каждая. Зарядный ток не должен превышать 25 а. При зарядке кислотных аккумуляторов от судовой сети к выносному зарядному сопротивлению должно быть добавлено сопротивление, обеспечивающее нормальный ток при зарядке аккумуляторов.

Схема передатчика предусматривает минимальное реле, которое при падении зарядного тока до 3—4 а или прекращении подачи напряжения от судовой сети автоматически размыкает цепь зарядки. Благодаря этому исключается возможность разрядки аккумуляторов на цепь зарядки.

Для контроля работы передатчика имеются измерительные приборы, позволяющие измерять ток анода лампы, антенного контура, силу тока зарядки и разрядки аккумуляторов, напряжение судовой сети, накала лампы и напряжение обеих групп аккумуляторов.

Передатчик оформлен в виде шкафа с откидной передней панелью (рис. 2, 3).

На передней панели сосредоточены все органы управления и контроля передатчиком.

На задней и нижней обшивках расположены амортизаторы для крепления передатчика к столу и переборке. Передатчик можно крепить только на одной переборке. В нижней и боковых обшивках имеются вентилящионные отверстия.

При открывании передней панели передатчика срабатывает блокировочный контакт, разрывающий цепь возбуждения умформера и снимающий высокое напряжение, а также размыкается антенный контакт.

Исполнение всей аппаратуры, входящей в комплект передатчика. — брызгозащищенное, а передняя панель выполнена каплезащищенной.

reception, the umformers are fitted with interference filters.

The storage batteries are charged from the ship's 110 or 220 V D.C. mains through the charging resistor furnished with the transmitter.

The transmitter may as well be powered from acid storage batteries, provided the latter are chosen such as could be divided into two equal banks with a rated voltage of 27 or 28 V and a capacity of 100 Ah minimum each. The charging current should not exceed 25 A. When charging acid storage batteries from the ship's mains, the external charging resistor should be complemented with a resistor which would ensure the normal charging current.

The transmitter's circuit incorporates a minimum relay which automatically opens the charging circuit, should the charging current drop as low as 3 or 4 A, or the voltage ceases to come from the ship's mains. This prevents the storage batteries from discharging into the charging circuit.

A check-up on the operation of the transmitter is provided by instruments which permit to measure the anode aerial, charging and discharging currents, and the ship's mains, filament and storage battery voltages.

In design, the transmitter is a cabinet with a hinged front panel (Figs. 2 and 3).


All the controls are brought out onto the front panel.

The rear and lower panels have shock absorbers with which the transmitter is mounted on a table or to a bulkhead. The transmitter can be mounted to one bulkhead at a time. The lower and side panels have ventilation holes.


When the front panel is opened, an interlocking contact trips to open the umformer's field circuit and to "dead short" the high voltage. The aerial contact breaks too.

The entire equipment included in the transmitter set is of splash-proof design, while the front panel is drip-proof.

# FOR OFFICIAL USE ONLY

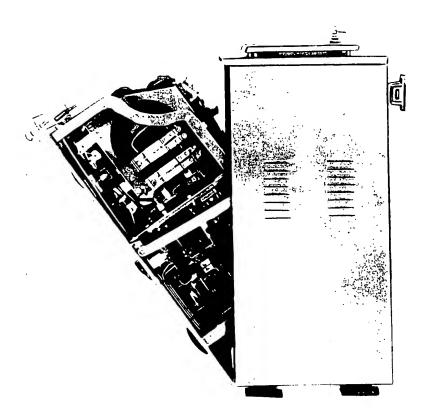

Pис. 2. Радиопередатчик АСП-2-0.06 с полуоткинутой передней папелью Fig. 2. Transmitter, type АСП-2-0.06 with front panel partially opened

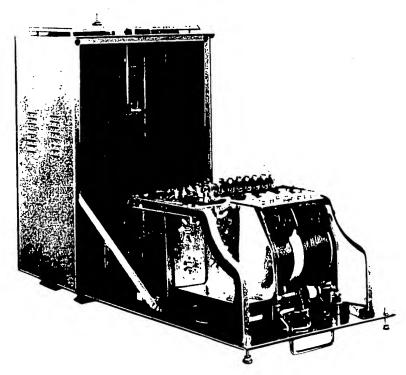

Pnc. 3. Радиопередатчик АСП-2-0.06 с откинутой передней панелью Fig. 3. Transmitter, type АСП-2-0.06 with front panel opened

# Find Comments to Comment

## основные данные

#### Frequency range . . . . . . . . . from 525 to Дианазон генерируемых частот . . от 525 до 405 кгц Фиксированные частоты . . . . . . 512; 500; 480; 468; Fixed frequencies . . . . . . . . . . . . . . . . 512; 500; 480; 468; 454: 425 и 410 кгц 454; 425 and 410 Kc s Род работы . . . . . . . . . . . . . . . . . A<sub>1</sub>. A<sub>2</sub> Type of emission . . . . . . . . . $A_i, A_j$ Мощность в антение . . . . . . 60 вт Power output to antenna . . . . 60 W Дальность действия . . . . . . . около 150 миль Range . . . . . . . . . . . . . . about 150 miles Глубина модуляции . . . . . . не менее 90%Depth of modulation . . . . . . minimum 90% Допускаемое отклонение частоты Frequency stability at fixed на фиксированных частотах . . не более 0.5% $\sigma$ frequencies $\ldots,\ldots,\ldots$ , better than $0.5^{o}$ s Время непрерывной работы пере-Continuous operation at full output 6 hours датчика на полной мощности. . 6 часов Rated power supply $1, \dots, 1, 27 \text{ V} + 10^{6} \text{L}$ Номинальное напряжение питания 27 в 🛨 10% о Overall dimensions: Габаритные размеры: height . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 mm высота . . . . . . . . . . . . 710 мм . . . . . . . . . . . . . . . . 422 mm . . . . . . . . . . . . 422 мм ширина . . . . . . . . . . . . . . 355 mm depth глубина Weight, transmitter only . . . . . . 32 kg Weight, entire set (including trans-Вес комплекта (передатчик, аккуmitter, storage batteries, umforмуляторы, умформеры и т.д.) . . от 115 до 124 кг mers. etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 to 124 kg

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКА

Аварийный передатчик АСП-2-0,06
Эквивалент антенны (в ящике)
Зарядное сопротивление для сети 110 или 220 в
Переключатель умформеров
Установка умформера РУК-300 (2 шт.)
Аккумуляторная батарея 5НКН-100 м
без электролита (10 шт.)
Телеграфный ключ

Запасное имущество и инструмент: лампа ГК-71 (2 шт.) лампа неоновая МН-3 (2 шт.) плавкие вставки разные (80 шт.) конденсаторы разные (9 шт.) реле сильноточные (2 шт.) тумблер сопротивление ПЭ (6 шт.)

запчасти к умформеру

РУП-300 (2 комплекта)

#### **DELIVERY LIST**

SPECIFICATIONS

Emergency transmitter, type ACII-2-0.06

Artificial antenna (in a box)

Charging resistor for mains of 110 or 220 V

Umformer switch

Type PYK-300 umformer units (2 units)

Storage battery, type 5HKH-100 m, without electrolyte (10 pcs.)

Morse key

Spares and tools:

FK-71 tube (2 pcs.)

MH-3 neon lamp (2 pcs.)

various fuses (30 pcs.)

various capacitors (9 pcs.)

spare parts to type PYK-300 umformer (2 sets)

heavy-current relays (2 pcs.)

resistor, type ПЭ (6 pcs.)

tumbler switch

FOR OFFICIAL USE DAILY

# I lin on mind Use ONLY

ареометр

груша резиновая

мензурка на 0,5 л кружка фарфоровая на 2 л

могут быть заменены мензуркой на 2 л

воронка стеклянная

вольтметр переносный

типа М-65 на 0 - 3 - 30 - 300 в

плоскогубцы

отвертки (2 шт.)

ключи торцовые (2 шт.)

Крепежный материал

Документация

При заказе необходимо указать, для какой сети требуются зарядные сопротивления. areometer

rubber hand-pump

measuring glass, 0.5 1 | can be replaced by a twochina mug, 2 1 | litre measuring glass

glass funnel

portable voltmeter, type M-65 calibrated in steps  $0-3-30-300\ V$ 

pliers

screw drivers (2 pcs.)

socket wrenches (2 pcs.)


Mounting hardware


Set of papers

When placing an order, be sure to specify the mains for which charging resistors are required.

> Внешторгиздат. Заказ № 208. Отв. Юрманов Е. Ф., Мудрова Л. П., Леканова И. С.

HIR COLUMN S. CARLY

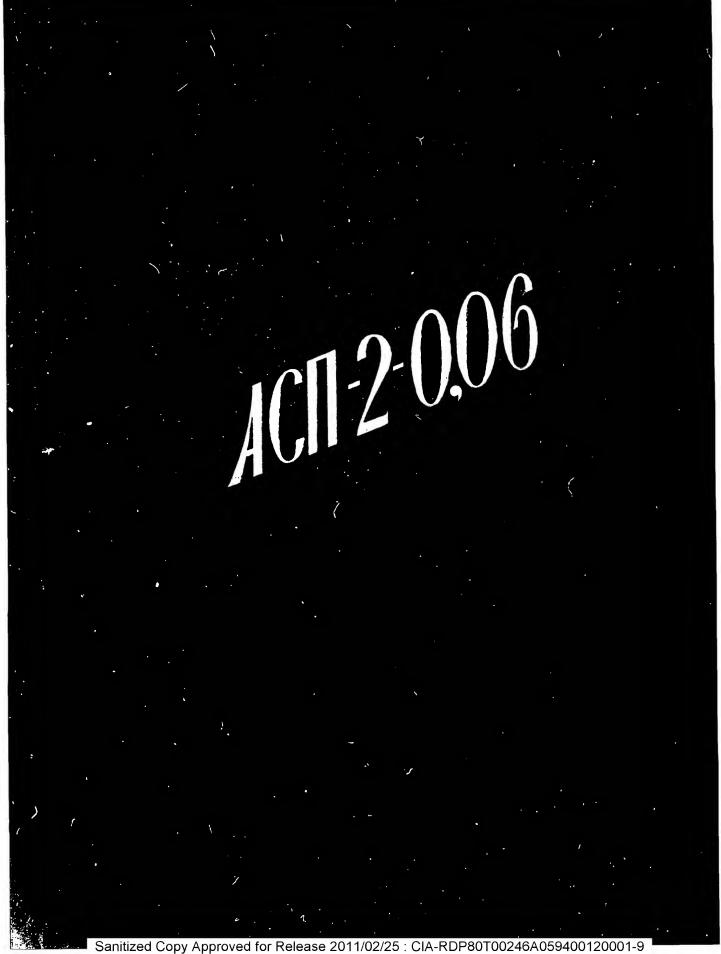

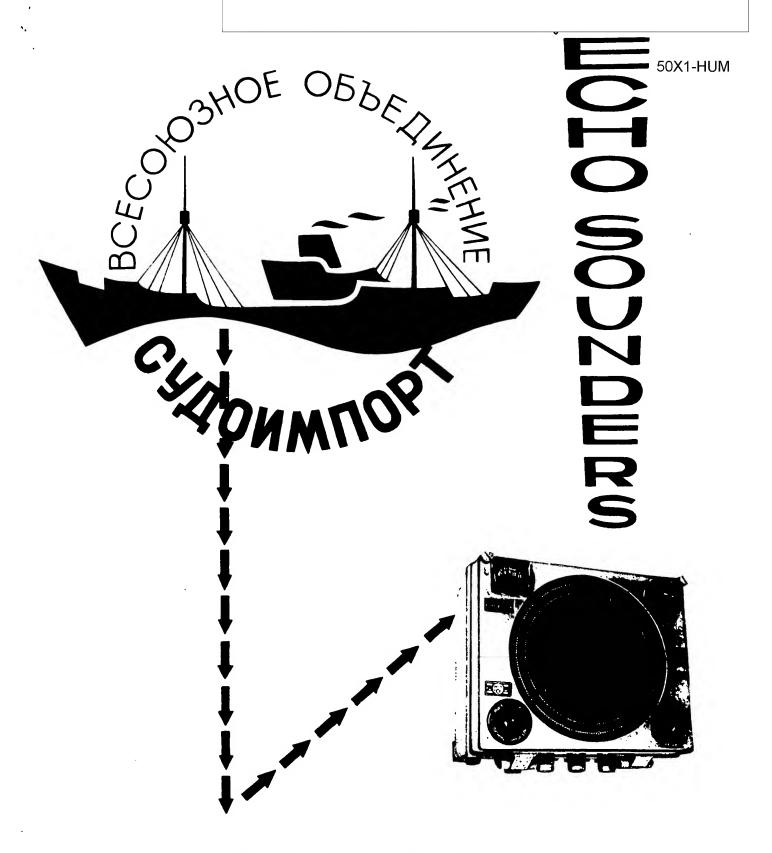

# SUDOIMPORT USSR MOSCOW

FOR CETICIAL USE CNLY

FOR OFFICIAL USE ONLY

# РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ "ДОН" "DON" MARINE RADAR EQUIPMENT

Судовая радиолокационная станция "Дон" отличается от существующих судовых радиолокационных станций высокими техническими показателями, сравнительно небольшими габаритами и простотой эксплуатации; отве-

The "Don" marine radar equipment differs from the other existing types of radar in that it has higher performance characteristics, relatively small overall dimensions, is simple to operate, and makes navigation safe under any conditions

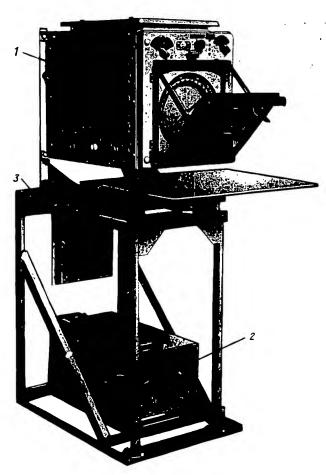


Рис. 1. Устройство "Пальма":

1 — индикатор; 2 — выпрямитель;

3 - соединительный ящик

Fig. 1. "Palma" Unit:

1 - display; 2 - rectifier; 3 - junction box

2

чает всем требованиям, обеспечивающим безопасное плавание судна в любых условиях видимости. Радиолокационная станция "Дон" предназначается для установки на судах с неограниченным районом плавания и водоизмещением от 2 000 т и выше.

Применение на судне радиолокационной станции "Дон" устраняет возможность столкновения судна с объектами, так как на индикаторном устройстве станции можно определить курсовой угол, пеленг на объект и величину расстояния до него.

Радиолокационная станция состоит из пяти основных приборов: индикаторного устройства, приемо-передатчика, антенного устройства, преобразователя и выпрямительного устройства, краткое описание которых дается ниже.

По желанию заказчика в состав станции может входить устройство "Пальма" (рис. 1), представляющее собой индикатор, позволяющий совмещать изображения обстановки на экране индикатора с изображением на карте определенного масштаба с помощью полупрозрачного зеркала. Настоящий прибор значительно облегчает работу судоводителя и пользуется большим спросом.

Подробные сведения о данном приборе даются отдельным проспектом.

## индикаторное устройство

Индикаторное устройство (рис. 2) приспособлено для установки на специальной тумбе, штурманском столе или может крепиться к подволоке.

Индикаторное устройство может поворачиваться в вертикальной плоскости на 90° и в горизонтальной — на 360°.

Такие изменения положения индикатора позволяют судоводителю выбрать любое положение индикатора, наиболее удобное для глаза.

Управление и контроль работы всей станции производится с помощью приборов и ручек управления, расположенных на лицевой стороне индикатора. Удобство расположения приборов, ручек управления и их количество обеспечивает максимальную доступность к ним и простоту эксплуатации станции.

of visibility. It is intended for installation on board ships of the unlimited cruising range, displacing  $2\,000\ t$  and more.

The equipment prevents the ship from colliding with an obstacle, as the display unit enables the operator to read easily the ship's heading as well as the bearing and range of the obstacle.

The equipment consists of five main items: a display unit. T/R unit, scanner assembly, motor alternator and rectifier, brief details of which are given in the following pages.

On request, the "Don" equipment can be despatched complete with a "Palma" unit (Fig. 1) which is a display unit with facilities for superimposing the screen's picture on a map of a suitable scale with the aid of a semi-transparent mirror. The "Palma" unit substantially simplifies the navigator's task and has won wide recognition.

A detailed description of the "Palma" unit is given under a separate cover.

#### **DISPLAY UNIT**

The display unit (Fig. 2) is designed for mounting on a suitable pedestal, the chart table, or deckhead.

It can be tilted through 90° in a vertical plane and put through 360° in a horizontal plane.

This enables the operator to set the display unit at any angle convenient for viewing.

Complete operation and control of the whole equipment is possible from the front panel carrying the meters and controls.

All controls and meters are located in such a way and number as to provide maximum accessibility and simplicity of operation.

3

TOR DIFFERE USE ONLY

**Диапазоны.** Станция имеет шесть диапазонов измерения расстояния:

диапазон 1— 0,8 мили диапазон 2— 2,5 мили диапазон 3— 5 миль диапазон 4—15 миль диапазон 5—30 миль диапазон 6—50 миль

Дальность обнаружения. Средний морской буй обнаруживается станцией на расстоянии не менее трех миль от судна, а судно водоизмещением 3 000 т обнаруживается на расстоянии не менее 14 миль; четырехвесельная шлюпка обнаруживается на расстоянии не менее 50 м.

Измерение расстояния. Измерение расстояния до обнаруженного объекта производится с помощью отметок неподвижных и подвижного кругов дальности, появляющихся на экране индикаторного устройства.

Грубое определение расстояния производится по неподвижным кругам дальности.

Scales. Six scales are provided as follows:

range 1— 0.8 miles range 2— 2.5 miles range 3— 5 miles range 4—15 miles range 5—30 miles range 6—50 miles

**Detection Range.** The equipment detects a medium-size buoy at a distance of not less than three miles from the ship; a  $3\,000-t$  ship at not less than 14 miles; and a four-oar boat at not less than  $50\,m$ .

Range Measurement. The range position of an object is determined by means of pips on the fixed and variable range rings appearing on the display.

Coarse measurement is done by the fixed range rings.

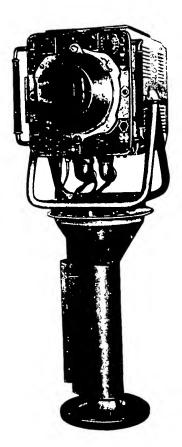


Рис. 2. Индикаторное устройство

Fig. 2. Display Unit

FIR OFFICIAL USE ONLY

Точное определение расстояния производится с помощью подвижного круга дальности и счетчика расстояния, связанного с осью фазовращателя. Оператор, вращая фазовращатель, совмещает круг подвижного импульса с отметкой объекта и отсчитывает расстояние на шкале счетчика, расположенного на передней панели индикатора.

#### Точность измерения расстояния:

на шкала 0.8 мили — 25 м на шкалах 2.5 и 5 миль — 1.5 % от максимальной дальности на шкалах 15; 30 и 50 миль — 0.6 % от

на шкалах 15; 30 и 50 миль — 0,6% от максимальной дальности.

Разрешающая способность по расстоянию. Два объекта на одном и том же пеленге могут быть видимы на экране индикатора отдельно друг от друга, если они находятся на расстоянии друг от друга не менее 30 м.

Разрешающая способность по углу. Два объекта, находящиеся на одном и том же расстоянии, могут быть различимы на экране индикатора друг от друга, если они находятся на угле 1° друг к другу.

**Курсовая отмстка.** Когда излучение антенны направлено по носу судна, в индикаторе вырабатываются отметки курса, которые на экране вырисовываются в линию, определяющую положение судна или направление его движения.

Если изображение радиолокатора ориентировано по диаметральной плоскости судна, эта линия остается все время неподвижной и направлена на нуль неподвижной шкалы индикатора.

При ориентации изображения по меридиану, т. е. при сопряжении радиолокатора с гирокомпасом, эта линия направлена на нуль подвижной шкалы и поворачивается при повороте судна на угол поворота судна.

Точность измерения курсовых углов и пеленгов. Станция позволяет измерить курсовой угол и пеленг объектов с точностью  $\pm$  1°.

**Индикатор.** Индикатор представляет собой электронно-лучевую трубку диаметром 310 мм с длительным послесвечением. Для предотвращения утомления глаза индикатор снабжен светофильтром.

Fine measurement is accomplished with the aid of the variable range ring and a range register geared to the axle of a phase shifter. In rotating the phase shifter, the operator makes the variable ring intersect the object's pip and reads off its range from the range register dial located on the front panel of the display unit.

#### Range Accuracy:

on 0.8-mile range — 25 m on 2.5 and 5-mile ranges — within 1.5 per cent of the maximum on 15. 30. and 50-mile ranges — within 0.6 per cent of the maximum

Range Discrimination. Two objects on the same bearing are distinguished separately on the display if they are not less than  $30\ m$  apart.

**Bearing Discrimination.** Two objects at the same range are separated on the display if they subtend an angle of 1°.

Heading Marker. When the aerial passes through the "dead ahead" position, heading marker flashes are produced in the display unit to show on the screen as a line indicating the ship's heading.

If the radar's picture is aligned to the ship's head, the heading line will at all times remain immovable, pointing to the zero of the fixed scale of the display unit.

When the picture is aligned north upwards. that is, gyro stabilization is used, the heading line will point to the zero of the variable scale and turn through the same angle as the ship will.

Bearing and Heading Accuracy. The equipment measures headings and bearings accurate to within  $\pm$  1°.

**Display.** This is a long-persistence cathod-ray tube of 310 mm diameter. A light filter is incorporated to reduce eye-strain to a minimum.

# ириемо-передающее устройство

Приемо-передающее устройство (рис. 3) представляет собой высокочастотный генератор, модулятор, приемник, высоковольтный выпрямитель и блок контроля, смонтированные в одном корпусе.

Работа передатчика и приемника через одну общую антенну обеспечивается с помощью ферритового переключателя, расположенного в том же корпусе. Приемо-передатчик имеет небольшие габариты и удобен в эксплуатации. Крепление приемо-передатчика предусмотрено к переборке.

Выходная мощность передатчика — 80 квт.

# TRANSMITTER-RECEIVER (T/R) UNIT

The T/R unit (Fig. 3) incorporates the r. f. oscillator, modulator, receiver, h. t. rectifier, and control unit, all built into a single case.

The ferrite duplexer provided in the same case allows the aerial to be used for both transmission and reception. The T/R unit has small overall dimensions and is simple to operate. It is designed for bulkhead mounting.

The power output of the transmitter is 80~kW.

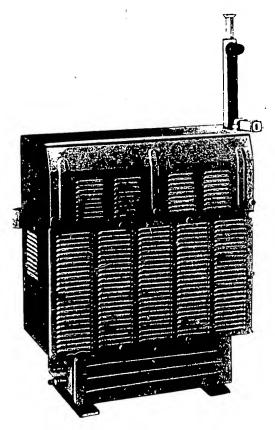


Fig. 3. Transmitter-Receiver
Unit

Рис. 3. Приемо-передающее устройство

Длительность импульса. В зависимости от масштабов дальности длительность импульса различна. На более крупных шкалах, где требуется большая разрешающая способность

Pulse Duration. The duration of the pulse varies with the range used. On short ranges where a higher range discrimination and reduced blind arcs are essential, pulses are of shorter

# FOR OFFICIAL USE CIVEY

по дальности и мэлая мертвая зона, длительность импульса малая, а на более мелких шкалах — большая, т. е.:

диапазоны 1 и 2 — 0.12 мксек лиапазоны 3 — 0.5 мксек диапазоны 4. 5 и 6 — 1 мксек

Частота повторения импульсов:

диапазоны 1. 2 и 3 — 1 600 имп/сек диапазоны 4, 5 и 6 — 800 имп/сек

Чувствительность приемника:

при длительности импульса 0.12 мксек — 110 дб

при длительности импульса 1 мксек — 120 лб

Чувствительность приемника взята относительно уровня 1 вт.

Автоматика и блокировка. Элементы автоматики и блокировки, расположенные в блоке модулятора, обеспечивают необходимую последовательность включения станции и безопасность при работе с блоком. Питание передатчика осуществляется только при полностью закрытых крышках.

**Время запуска.** Время готовности станции к работе не превышает олной минуты с момента нажатия кнопки пускателя питающего устройства.

Охлаждение. Нормальная работа узлов приемо-передатчика обеспечивается естественным воздушным охлаждением, для чего в кожухе передатчика сделан ряд вентиляционных отверстий.

duration. On the other hand, their duration is longer on long ranges:

ranges 1 and 2—0.12 *n sec* range 3—0.5 *n sec* ranges 4, 5 and 6—1 *n sec* 

# Pulse Repetition Frequency:

ranges 1, 2 and 3—1 600 p. p. s. ranges 4, 5 and 6—800 p. p. s.

## Transmitter Sensitivity:

at  $0.12 \mu$  sec pulse duration—110 db at  $1 \mu$  sec pulse duration—120 db

. The transmitter sensitivity is referred to 1 W level.

Automatic Control and Interlocking. All automatic control and interlocking facilities are located in the modulator unit. They provide for the necessary sequence of switching operations and the safe handling of the unit. Power supply is only switched on when the lids are fully closed.

Starting Time. The equipment is fully operative within one minute after the push-button of the starter in the power unit has been pressed.

**Cooling.** The trouble-free operation of all units is ensured by natural air cooling, for which purpose many vents are provided in the transmitter cabinet.

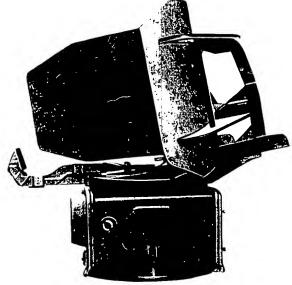


Fig. 4. Aerial

Рис. 4. Антенна

7

# FOR OFFICE 1857 PM Y

### АНТЕННО-ВОЛНОВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Антенно-волноводное устройство предназначено для передачи электромагнитной энергии. выработанной передатчиком, к антенне излучения этой энергии в пространство, приема энергии, отраженной от объектов и передачи ее к приемнику.

Антенно-волноводное устройство состоит из высокочастотной части, приводной системы и подогрева.

В состав высокочастотной части входит антенна, вращающийся переход и элементы волноводного тракта.

**Антенна.** Антенна (рис. 4) представляет собой параболический отражатель, в фокусе которого находится облучатель, выполненный в виде параболического рупора.

**Вращающийся переход.** Вращающийся переход служит для соединения вращающегося вместе с антенной облучателя с неподвижным волноводным трактом, идущим от приемопередатчика.

Наилучшее согласование между неподв'яжной и вращающейся частями, что соответствует максимуму отдачи мощности. достигается с помощью плунжера.

#### Ширина диаграммы направленности:

в горизонтальной плоскости — 1,1°

в вертикальной плоскости -- 20°

Скорость вращения антенны — 12 об/мин Волноводный тракт. Волноводный тракт служит для передачи энергии от передатчика к антенне (при работе на передачу) и от антенны к приемнику (при работе на прием).

Волноводный тракт состоит из отрезков волноводных труб, соединенных между собой плоским и дроссельным фланцами.

Дроссельные фланцы значительно ослабляют утечку энергии через зазор в месте стыка фланцев двух труб.

Для осушки волноводного тракта от влаги, конденсирующейся при эксплуатации станции, применяются влагопоглощающие патроны.

Работоспособность станции можно проверить без излучения в антенну с помощью прибора ЭР-1. Настоящий прибор предназначается также для настройки станции без излучения энергии в пространство.

#### SCANNER ASSEMBLY

The purpose of the scanner assembly is to convey the electromagnetic energy generated by the transmitter to the aerial; to send out the energy into space; to receive echo pulses; and to transmit them back to the receiver.

The assembly consists of an r. f. system, aerial driving unit, and heater.

The r. f. system includes an aerial, rotating joint, and waveguide.

**Aerial.** The aerial (Fig 4) is a paraboloid reflector with a paraboloid feed horn placed at it's focal point.

Rotating joint. The rotating joint couples the feed horn which rotates together with the aerial to the fixed waveguide system leading to the T/R unit.

For the maximum power output the fixed and moving components are matched by means of a plunger.

#### Beamwidth:

horizontal — 1.1° vertical — 20°

Scan rate -12 r. p. m.

Waveguide path. The waveguide path serves to convey pulses from the transmitter to the aerial (in transmission work) and from the aerial to the receiver (in reception work).

The waveguide path consists of circular sections connected together by means of flat and choke couplings.

Choke couplings considerably reduce the leakage of power at tube joints.

To remove the moisture likely to accumulate in the waveguide in the course of service, desiccating cartridges are used.

A performance indicator type 9P-1 provides an immediate check on the overall performance of the equipment without actual radiation into the aerial. The instrument can also be used for tuning the equipment without pulses being sent out into space.

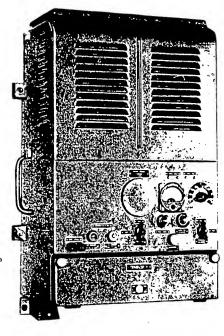


Fig. 5. Rectifier Unit

Рис. 5. Выпрямительное устройство

#### питающие устройства

Агрегат питания. Питание станции "Дон" может осуществляться от судовой сети 110 и 220 в постоянного тока или 220 и 380 в переменного тока через преобразователь, дающий для питания станции напряжение 230 в 427 гц.

В зависимости от рода тока и напряжения судовой сети (а также от комплектации устройством "Пальма") станция может иметь восемь вариантов комплектации.

В состав каждого агрегата питания входят: двухполюсный магнитный пускатель, блок дистанционного кнопочного управления, блок компенсации и регулирования, блок управления и ЗИП.

Выходное напряжение агрегата питания стабилизировано с точностью  $\pm 2\,\%$ , поэтому нормальная работа станции обеспечивается при колебаниях напряжения питающей судовой сети до  $\pm 10\,\%$ .

Привод антенного устройства питается непосредственно от судовой сети.

Питание цепей подогрева осуществляется от сети напряжением 110, 127 или 220 в постоянного или переменного тока, 50 гц (подогревные элементы допускают переключение на напряжение 110, 127 или 220 в

#### POWER SUPPLIES

**Power unit.** The "Don" radar equipment draws it's power from the ship's 110 and 220 V D. C. mains, or 220 and 380 V A. C. mains via a motor alternator which feeds the equipment with 230 V at 427 c/s.

The equipment can be despatched in eight different sets varying with the current and voltage of the ship's power supplies (and depending on whether the "Palma" unit is included).

Each power unit consists of a two-pole magnetic starter, push-button remote control unit, compensation-and-adjustment unit, control unit, and meters.

The output voltage of the power unit is stabilized within  $\pm$  2 per cent against mains voltage variations up to  $\pm$  10 per cent.

The aerial driving unit operates directly from the ship's mains.

Power for the heating circuits is obtained from a 110, 127 or 220 VD.C. or A.C. mains supply at 50 c/s (the heating elements may operate on both D.C. and A.C. at either 110.

9

Barrell Commence of the Commen

постоянного или переменного тока, которое осуществляется внутри станции).

Агрегат питания станции от бортовой сети потребляет мощность в 3.5 квт, мотор вращения антенного устройства — до 1 квт, а элементы подогрева станции — около 1,1 квт.

**Выпрямительное устройство.** Выпрямительное устройство (рис. 5) сосредоточивает в себе выпрямители, питающие блоки и приборы станции напряжениями постоянного тока.

В выпрямительное устройство входят шесть выпрямителей. преобразующих подводимое от агрегата питания напряжение в 230 в, 427 гц в постоянные напряжения: +350 в. +300 в. +250 в, +150 в. -300 в. -150 в и -27 в.

Все выпрямители собраны на силовых кристаллических диодах типа ДГ-Ц по схеме удвоения напряжения. за исключением выпрямителя — 27 в, который собран по мостовой схеме.

#### КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТАНЦИИ

Работа станции контролируется с помощью измерительных приборов, встроенных в индикаторное устройство, приемо-передатчик и выпрямитель, поставляемых по отдельному заказу.

На блоках станции имеются гнезда, на которых можно измерить напряжение и проверить форму сигналов с помощью синхроноскопа, поставляемого в комплекте станции. Формы кривых напряжений на контрольных гнездах даются в документации, прилагаемой к станции.

Для регулировки и подстройки входной цепи приемника между передатчиком и индикаторным устройством прокладывается контрольный фидер для подводки видеосигналов (отраженных сигналов) к синхроноскопу, включенному у передатчика.

# **ПРИБОРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ** В КОМПЛЕКТЕ СТАНЦИИ

В комплекте станции поставляются следующие контрольно-измерительные приборы:

127 or 220 V, with the change-over effected inside the equipment).

The power consumption is  $3.5\ kW$  by the power unit, up to  $1\ kW$  by the aerial driving unit, and about  $1.1\ kW$  by the heating elements.

Rectifier unit. The rectifier unit (Fig. 5) houses the rectifiers feeding D, C, to the units and meters of the radar equipment.

It incorporates six rectifiers converting the 230 V, 427 c/s supply from the power unit to direct voltages of +350 V, +300 V, +250 V, +150 V, -300 V, -150 V, and 27 V.

All of them use power crystal diodes type  $\[ \]$ ДГ-Ц. Except for the  $-27\ V$  rectifier, which is a bridge rectifier, they are of the voltage-doubler type.

#### **TESTING**

A check on operation of the radar equipment is provided by the meters built into the display unit. T/R unit and rectifier. The meters are furnished on special order.

All voltage supplies and waveforms can be checked by means of a synchroscope despatched with the equipment. For this purpose the synchroscope is plugged into the metering jacks on the units. The waveforms to be obtained across the metering jacks are indicated in the accompanying instructions manual.

For tuning and trimming the input stage of the receiver, there is a monitoring feeder laid between transmitter and display unit. The feeder serves to convey video pulses (the echo) to the synchroscope which is brought into circuit at the transmitter.

#### **TEST GEAR**

The radar equipment is despatched complete with the following test gear:

10

- 1. Уняверсальный измерительный прибор постсянного и переменного тока типа ABO-5M1, предназначенный для измерения токов от 60 мка до 12 а, напряжений от 3 в до 6 000 в и сопротивлений. Кроме того, данный прибор может быть использован в качестве про5ника.
- 2. Мегометр типа M-1101, служащий для измерения сопротивления изоляции.
- 3. Синхроноскоп типа СИ-1, который предназначен для наблюдения форм кривых и измерения импульсных напряжений.
- 4. Эхо-резонатор типа ЭР-1, состоящий из эхо-резонатора, блока дистанционного управления и коаксиально-волноводного перехода. Настоящий прибор служит для определения частоты настройки резонатора. В комплекте прибора поставляется высокочастотный кабель, шнур питания и запасное имущество.

# техническая документация

В комплекте станции поставляется полная техническая документация, включающая в себя:

Техническое описание станции, принципиальные схемы блоков, кабельную схему соединения блоков станции, инструкцию по эксплуатации, альбом фотосхем и ведомости ЗИПов станции.

В инструкции по эксплуатации помимо табляцы возможных неисправностей и способов их устранения, форм кривых напряжений также даются справочные данные по трансформаторам, дросселям, индуктивностям, сопротивлениям и фазовращателям.

Все это, безусловно, является большой ценностью для эксплуатационника и дает возможность изготовления деталей в судовых условиях, а также для мастерских, занимающихся ремонгом станций.

Заказывая станцию, необходимо учесть, что кабели з комплекте станции не поставляются. Прл заказе станции просим указывать род тока и напряжения судовой сети, а также необходимость укомплектования станции тумбой.

Ваши заказы просим направлять по адресу: В/О "С У Д О И М П О Р Т"

Москва, Г-200. Смоленская-Сенная пл., 32/34

Адрес для телеграмм: ЛЮСКВА СУДОИМПОРТ

· · riere / rearrs Burg

- 1. Universal D. C. and A. C. test meter, type ABO-5M1. for measuring currents from 6  $\mu A$  to 12 A, voltages from 3 to 6000 V, and resistances. This meter can also be employed as a probe.
- 2. Megohmmeter, type M-1101, for measuring insulation resistance.
- 3. Synchroscope, type CN-1 for viewing waveforms and measuring pulse voltages.
- 4. Echo box unit, type 3P-1, consisting of an echo box proper, remote control unit, and coaxial feeder-to-waveguide coupler. The instrument serves to determine the tuned frequency of resonance. It is supplied complete with a r. f. cable, mains lead, and spare sparts.

# TECHNICAL MANUAL

A comprehensive manual of instructions, with a detailed description, functional diagrams, a cable layout chart, operational and servicing instructions, photographic drawings and meter schedule, is supplied with each equipment.

Apart from a list of possible troubles and their remedies and voltage waveforms, the manual contains reference data on transformers, chokes, inductances, capacitors, and phase shifters.

No doubt, all this will be of great value to the operator and makes it possible to manufacture replacement parts right on board ship or in repair workshops.

When placing an order for the equipment, it should be kept in mind that it is despatched without cables. The order should specify the current and voltage of the ship's mains power supplies, and whether a pedestal should be supplied.

Orders should be addressed to: V/O "SUDOIMPORT", 32/34, Smolenskaja-Sennaja Pl. Moscow, G-200 Cable address: SUDOIMPORT MOSCOW

> Внешторгиздат, Закал и 20138. Отв: Бубчиков Б.А., Кравченко И.Г., Дайлидо А.В.